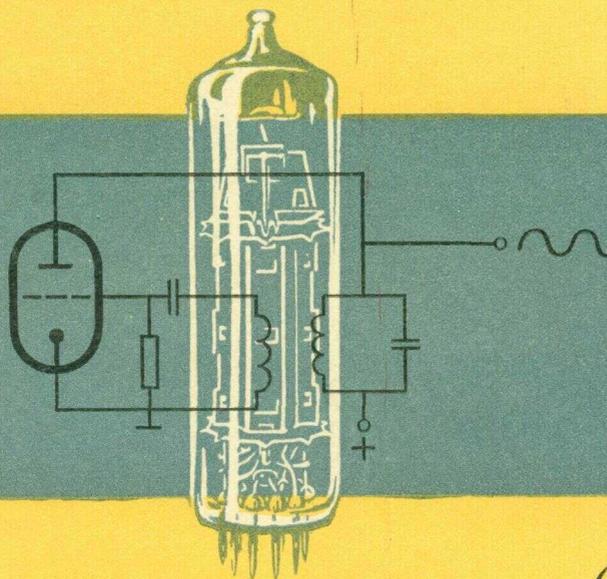


BARKHAUSEN

Lehrbuch der Elektronenröhren

und ihrer technischen Anwendungen



3. BAND

Rückkopplung

10. AUFLAGE

S. HIRZEL VERLAG



LEIPZIG

BARKHAUSEN

LEHRBUCH DER
ELEKTRONENRÖHREN

3. BAND
RÜCKKOPPLUNG



S. HIRZEL VERLAG LEIPZIG

L 592

LEHRBUCH DER ELEKTRONENRÖHREN

UND IHRER TECHNISCHEN ANWENDUNGEN

VON

PROF. DR. H. BARKHAUSEN †

Ehemal. Direktor des Instituts für Schwachstromtechnik
an der Technischen Hochschule Dresden

Herausgegeben und überarbeitet von

PROF. DR.-ING. HABIL. E.-G. WOSCHNI

Direktor des Instituts für Informationsverarbeitung und Rechenelektronik
an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt

3. Band: Rückkopplung

A. Selbsterregung (Schwingungserzeugung) – B. Entdämpfung

Zehnte Auflage

Mit 98 Bildern

Archiv-Exemplar

BÜCHEREI
DAV / WVG
STUTTGART



S. Hirzel Verlag
7 STUTTGART 1
Postfach 347

S. HIRZEL VERLAG LEIPZIG

1969

Alle Rechte dieser Ausgabe vorbehalten

Lizenz-Nr. 267 · 245/28/69 · ES 20 K 5

Copyright 1929 by S. Hirzel Verlag, Leipzig

Printed in the German Democratic Republic

Schutzumschlaggestaltung: Walter Schenk, Leipzig

Druck: Druckerei „grafica“ KG Leipzig (III/18/170)

Satz und Bindearbeiten: VEB Leipziger Druckhaus, Leipzig (III/18/203)

Vorwort zur 3. und 4. Auflage

Von dem Inhalte dieses Buches war früher die Selbsterregung, d. h. die Schwingungserzeugung bei den Röhrensendern in Band 2, die Entdämpfung bei den Empfängern in Band 3 behandelt. Der Grund dieser Teilung war ein äußerlicher. Auch die großen Röhrensender bestanden damals fast stets aus einer einzigen Röhre in der Selbsterregungsschaltung. Jetzt sind die Röhrensender aber nichts anderes als vielstufige Verstärker, denen in der ersten Stufe eine durch Selbsterregung erzeugte sehr kleine Leistung zugeführt wird. Sie wurden daher bei der Neubearbeitung schon in Band 2 unter „Senderverstärker“ aufgenommen. Innerlich gehören Selbsterregung und Entdämpfung zusammen. Denn durch einfache Vergrößerung der Rückkopplung geht die Entdämpfung stetig in die Selbsterregung über. Das Verständnis der einen Erscheinung wird durch das der anderen vertieft. Beide werden durch dieselben Gesetze beherrscht.

Außer dieser neuen Gliederung war auch hier wie bei den ersten beiden Bänden eine völlige Umarbeitung des ganzen Stoffes erforderlich. Bei der *Selbsterregung* wurde die ganz *allgemein gültige Formel* $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 1$ neu eingeführt, aus der sich die alte Selbsterregungsformel als Sonderfall ergibt. — Bei den alten Röhren wurde die Amplitude der selbsterregten Schwingungen hauptsächlich durch Erreichen des Sättigungsstromes begrenzt. Bei den neuen Röhren, die praktisch keine Sättigung mehr besitzen, tritt statt dieser „*Strombegrenzung*“ die „*Spannungsbegrenzung*“ durch den Gitterstrom in den Vordergrund, die durch eine der Schwundregelung entsprechende Gleichrichterwirkung künstlich verstärkt werden kann. Diese Art der Amplitudenbegrenzung gewährleistet auch die größte *Konstanz der selbsterregten Frequenz*, ein Problem, das technisch von der größten Bedeutung geworden ist. Durch Hinzunahme mechanischer Schwingungsgebilde (*Piezoquarz*) ist es gelungen, die Frequenz in ungeahnter Weise genau konstant zu halten. — Neu aufgenommen wurden

ferner die *Kippschwingungen*, die zur Zeitablenkung bei der Braunschenschen Röhre (Fernsehen), zur Frequenzerniedrigung und -vervielfachung Verwendung gefunden haben. Da die Erzeugung *kurzer Wellen* eine so große technische Bedeutung erlangt hat, wurden zunächst die Rückkopplungssender für diese Wellen ausführlicher behandelt, dann aber auch den *Barkhausen-Kurz-Schwingungen* und den *magnetischen Elektronentanz-Schwingungen*, die beide in den früheren Auflagen gar nicht oder nur kurz erwähnt waren, ein besonderer Abschnitt gewidmet.

Bei der *Entdämpfung* sind die Anschauungen gegen früher teilweise in das Gegenteil umgeschlagen. Während man früher in der Entdämpfung nur eine willkommene Vergrößerung der Verstärkung sah, fallen jetzt, wo die Herstellung beliebig hoher Verstärkungen keine Schwierigkeiten mehr macht, die Nachteile der Entdämpfung immer mehr ins Gewicht, die in der größeren Instabilität, dem Hervortreten der Verzerrungen und Störungen liegen. Das hat sogar dazu geführt, daß man zur Erhöhung der Stabilität bei Fernsprechverstärkern mit gutem Erfolg eine die Verstärkung verringernde *negative Rückkopplung* eingeführt hat. Der Einfluß einer Rückkopplung auf Fernsprechverstärker mit breitem Frequenzbereich wurde ganz allgemein neu untersucht. — Die neu aufgenommene *formelmäßige Berechnung* weiterer einfacher Beispiele soll dazu beitragen, das Wesen der Entdämpfung und der dabei im Grenzfall eintretenden Selbsterregung weiter zu klären. Schließlich wurde noch die *Pendelrückkopplung* ausführlicher behandelt, die wegen der ungeheuer großen damit zu erreichenden Verstärkung besonders für den Kurzwellenempfang wichtig ist.

Der große Umfang des neuen Stoffes hat eine nochmalige Teilung notwendig gemacht. Die Neubearbeitung des letzten noch fehlenden Teiles, der die Gleichrichter und Empfänger behandeln wird, ist in Angriff genommen worden.

Vorwort zur 8. Auflage

Die bereits begonnene Neubearbeitung des 3. Bandes der „Elektronenröhren“ konnte Herr Professor Barkhausen nicht mehr zu Ende führen. Soweit irgend möglich, wurden daher die im Nachlaß vorhandenen Aufzeichnungen sowie seine Gedanken bei der vorliegenden Auflage einbezogen. Um die Fassung des Buches möglichst wenig zu verändern, wurden die Erweiterungen in einen Anhang (Teil C) aufgenommen und durch Hinweise mit den entsprechenden Kapiteln der Teile A und B verbunden.

Ferner wurden notwendige Hinweise und Ergänzungen, die die neuere Entwicklung berücksichtigen, teils im Text, teils in Fußnoten angebracht, die Bezüge auf die anderen Bände korrigiert und die Bilder verbessert bzw. ergänzt.

Karl-Marx-Stadt, Frühjahr 1960

E.-G. Woschni

Vorwort zur 9. und 10. Auflage

Die 9. und 10. Auflage wurde in der Form nicht geändert. Änderungen am klassischen Text wurden vorgenommen, um die weitere Entwicklung zu berücksichtigen.

Dagegen wurde der Band wie zuvor die Bände 1 (10. Auflage) und 2 (8. Auflage) in bezug auf die Formelzeichen und die Schreibweise der Formeln überarbeitet. Dabei wurden auch die Vorzeichen einheitlich festgelegt ($\Re = + \frac{u_a}{u_g}$; $\Re = + \frac{u_k}{u_a}$). Die Verbesserungen bei den Bildern, insbesondere die Einführung positiver Zählpfeile, dürften wesentlich zum Verständnis, z. B. bei der Festlegung der Vorzeichen in den Formeln beitragen.

Zwischen Formelzeichen (schräge Schriftzeichen) und Einheiten (gerade Schriftzeichen) wurde im Schriftbild unterschieden.

Es bedeuten:

U, I Gleichstromgrößen

\tilde{U}, \tilde{I} Effektivwerte

\hat{U}, \hat{I} Spitzenwerte

u, \mathfrak{Z} gerichtete Größen (komplex)

u, i Augenblickswerte (allgemein)

u_{\sim}, i_{\sim} Augenblickswerte des Wechselanteiles

u, i gerichtete Augenblickswerte des Wechselanteiles (komplex).

Es ergibt sich also z. B.

$$i_a = I_a + \hat{I}_a \cos(\omega t + \varphi); i_{a_{\sim}} = \hat{I}_a \cos(\omega t + \varphi)$$

$$i = \hat{I} e^{j(\omega t + \varphi)} = \mathfrak{Z} e^{j\omega t}$$

Der gerichtete Widerstand wird mit \mathfrak{Z} bezeichnet; es gilt

$$\mathfrak{Z} = Z e^{j\varphi_{\mathfrak{Z}}} = R + jX$$

bzw. beim Leitwert $\mathfrak{Y} = \frac{1}{3}$

$$\mathfrak{Y} = Y e^{j\varphi_{\mathfrak{Y}}} = G + jB.$$

Index „ p “ \triangleq Realteil einer komplexen Größe

Index „ q “ \triangleq Imaginärteil einer komplexen Größe.

Mein Dank gilt den Herren Prof. Dr. rer. nat. R. Feldtkeller und Prof. Dr.-Ing. habil. F. Kirschstein für eine Reihe von Anregungen in Zusammenhang mit der Umstellung der Formelzeichen und der Einführung positiver Zählpfeile.

Karl-Marx-Stadt, Sommer 1962 und 1968

E.-G. Woschni

Inhaltsverzeichnis

A. Selbsterregung (Schwingungserzeugung)

- § 1. Das Prinzip der Selbsterregung** 2
- Jeder Verstärker kann durch eine „Rückkopplung“ zur Selbsterregung gebracht werden. Selbsttätige Erzeugung von Schwingungen beliebiger Frequenz und großer Regelmäßigkeit. Übersicht über die Probleme.
- § 2. Die Selbsterregungsformel** 4
- Für stationäre selbsterregte Schwingungen muß stets gelten: Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{K} = 1/\text{Verstärkungsfaktor } \mathfrak{B}$. Gleichheit nach Amplitude und Phase erforderlich. Bei der normalen Rückkopplung über eine Röhre wird daraus: $\mathfrak{K} = -\left(D + \frac{1}{S\mathfrak{B}_a}\right)$. S und D sind Röhrengößen, phasenrein, frequenzunabhängig. \mathfrak{K} und \mathfrak{B}_a sind Schaltungsgrößen, nach Amplitude und Phase von der Frequenz abhängig.
- § 3. Folgerungen aus der Selbsterregungsformel** 7
- a) **Amplitudenbilanz** 8
- Größeres bzw. kleineres $|\mathfrak{K}|$ gibt anklingende bzw. abklingende Schwingungen. Größeres $|\mathfrak{K}|$ führt auch ohne äußeren Anstoß zur Selbsterregung. Die erforderliche Größe von \mathfrak{K} . Grenzen für die Amplitude der selbsterregten Schwingungen.
- b) **Die Phasenbilanz** 10
- Phasenwinkel φ_{-k} von $-\mathfrak{K}$ im Vorzeichen entgegengesetzt, im Betrage kleiner als φ_a von \mathfrak{B}_a . Phasenreines \mathfrak{B}_a nur bei phasenreinem \mathfrak{K} möglich. Bedingung für die Frequenz der selbsterregten Schwingungen. Bei Rückkopplung durch Transformator muß die Polung richtig gewählt werden.
- c) **Berechnung eines Beispiels** 13
- Der Wert solcher Berechnungen. Die komplexe Selbsterregungsformel zerfällt in zwei reelle Gleichungen, von denen die eine die Amplitude, die andere die Frequenz der stationären selbsterregten Schwingungen bestimmt. So einfach geht die Rechnung aber nicht immer auf. (Weitere Rechnungen in § 15 ... 17.)

§ 4. Transformator-Rückkopplungen 15

Erwünscht: Sinusform und bestimmte Frequenz. Erreicht durch Parallelschwingungskreis als \mathfrak{B}_a . Günstigstes \mathfrak{B}_a wie beim Verstärker. Rückkopplung durch Transformator oder durch Spartransformator. Schwingungskreis auf der Anodenseite oder auf der Gitterseite oder beiden Seiten gemeinsam bei fester Kopplung im Grunde gleichwertig. Zuführung der Gleichspannungen. Reihen- oder Parallelschaltung von Gleich- und Wechselspannungen. Störende natürliche Kapazitäten. SchwinglÖcher bei Drosselspulen. Erzeugung einer negativen Gittervorspannung durch Spannungsabfall in einem Widerstande.

§ 5. Spannungsteiler-Rückkopplungen Dreipunktschaltungen 19

a) Induktive und kapazitive Spannungsteilerschaltung 19

Selbsterregung erfordert entgegengesetzte Phasen zwischen den beiden Spannungsteiler-Widerständen \mathfrak{B}_{ga} und \mathfrak{B}_{gk} . Phasereines \mathfrak{B}_a verlangt Zusatzwiderstand \mathfrak{B}_{ak} gleichphasig mit \mathfrak{B}_{gk} . Zwei Möglichkeiten: \mathfrak{B}_{gk} und \mathfrak{B}_{ak} induktiv, \mathfrak{B}_{ga} kapazitiv = induktive Spannungsteilerschaltung; oder \mathfrak{B}_{gk} und \mathfrak{B}_{ak} kapazitiv, \mathfrak{B}_{ga} induktiv = kapazitive Spannungsteilerschaltung. In beiden Fällen erregt sich angenähert die Eigenfrequenz des aus $\mathfrak{B}_{ga} + \mathfrak{B}_{gk} + \mathfrak{B}_{ak}$ bestehenden Schwingungskreises.

b) Drei Schwingungskreise in Dreipunktschaltung 22

Ein Parallelschwingungskreis ist ein Widerstand, der bei Frequenzen unter der Resonanz induktiv, bei solchen über der Resonanz kapazitiv ist. Zwei Fälle von Selbsterregung möglich. Beziehung zwischen der sich erregenden Frequenz und den drei Eigenfrequenzen.

c) Selbsterregung infolge der natürlichen Gitteranodenkapazität C_{ga} 23

Unbeabsichtigte und beabsichtigte Selbsterregung. Huth-Kühn-Schaltung. Vergleich mit der Darstellung in Bd. 2. § 29. Eigenfrequenz des Anodenschwingkreises muß höher als die des (erweiterten) Gitterschwingkreises sein. Großes \mathfrak{B}_{gk} und \mathfrak{B}_{ak} (d. h. geringe Dämpfung bei Schwingkreisen) für Selbsterregung günstig.

d) Frequenzhaltung durch mechanische Schwingungen (Piezoquarz) 25

Mechanisch schwingender Kristall wirkt wie elektrischer Schwingungskreis. Ersatzschaltungen. Äußerst schwache Dämpfung. $Q = 100\,000$. Daher Selbsterregung nur in unmittelbarer Resonanznähe. Abstimmung des Anodenkreises wirkt fast nur

auf die Intensität, kaum auf die Frequenz der Schwingungen ein. Auch andere mechanische Schwingungskörper wirken bei genügend starker Rückwirkung wie elektrische Schwingungskreise und können diese in beliebigen Schaltungen ersetzen.

§ 6. Die Amplitude selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität . .	28
a) Weiches und hartes Einsetzen der Schwingungen	28
Instabilität der Schwingungen, falls $\Re \cdot \Im$ mit wachsender Amplitude größer wird. Experimentelle Ergebnisse. Abhängigkeit vom Ruhepunkt auf der Kennlinie. „Mittlere Steilheit“ S_m ist amplitudenabhängig. Hartes Einsetzen, Springen der Amplitude, falls S_m mit wachsender Amplitude größer wird.	
b) Reißdiagramme	32
Schwingungsamplitude abhängig von Rückkopplung und Ruhepunkt auf der Kennlinie. Stabile, halb stabile und labile Schwingungsgebiete. Zusammenhang mit Modulationskennlinien.	
c) Strombegrenzung (Mittlere Steilheit)	35
Amplitudenbegrenzung erfordert irgendeine Nichtlinearität. Diese kann auch in Veränderungen der Konstanten L, C, R oder im Gitterstrom liegen. Zunächst nur Krümmung der Anodenstromkennlinie untersuchen. Diese bewirkt 1. Gleichrichtung; 2. Verzerrung (letztere hier klein vorausgesetzt; sonst Kippschwingungen); 3. Änderung von Anfangssteilheit S in mittlere Steilheit S_m . Entwicklung in Taylorsche Reihe. Es kommt auf den 3. Differentialquotienten W der Kennlinie, also den 2. Differentialquotienten (die Krümmung) der Steilheitskurve an. Ist er positiv, so setzen die Schwingungen hart ein. Im Raumladungsgebiet ist W negativ, aber nur solange der Nullpunkt nicht wesentlich überschritten wird. Bei sehr großen Amplituden nimmt S_m dauernd zu. Reine Strombegrenzung läßt sich bei Röhren ohne Sättigung kaum herstellen.	
d) Spannungsbegrenzung (Gitterstrom)	39
Zwei verschiedene Wirkungen des Gitterstromes: α) Einfluß auf die Anodenstromkennlinie der Röhre (Indirekte Strombegrenzung). Bei großen Amplituden begrenzt überspannter Zustand die Verstärkung und damit das weitere Anwachsen der Amplituden. Bei kleinen Amplituden übertragen sich die Unregelmäßigkeiten im 3. Differentialquotienten der Gitterstromkennlinie mit umgekehrtem Vorzeichen auf die Anodenstromkennlinie. β) Dämpfender Einfluß auf die äußeren Schaltungselemente. Dämpfung schwankt unregelmäßig mit Amplitude. Dadurch auch Unregelmäßigkeit im Schwingungseinsatz möglich. Diese verschwinden bei kleinem Widerstand \Re_g des äußeren Gitterstromkreises. Gitterstrom bedingt auch Frequenzänderungen.	

- e) Künstliche Amplitudenbegrenzung 42
 Durch kleinen Sättigungsstrom; dann Amplitude stark vom Heizstrom abhängig. Spannungsbegrenzung normal durch über-
 spannten Zustand; starker Gitterstrom stört. Großer Wider-
 stand \mathfrak{Z}_g in Gitterzuleitung verhindert Anwachsen über
 $\hat{U}_g = -U_g$. Verzerrungen werden vermieden bei der Audion-
 schaltung. Gleichrichterwirkung verschiebt Gittervorspannung
 ins Negative. Entspricht Schwundregelung. Intermittierende
 Selbsterregung. Frequenz. Übergang zu Kipperschwingungen.
- § 7. Die Frequenz selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität .. 46
- a) Die Konstanz der Frequenz 46
 Frequenzbereich von 0,1 bis 10^8 Hz leicht zu erzeugen. Konstanz
 der Frequenz bis auf 10^{-8} herstellbar, bis auf 10^{-4} ohne Schwier-
 igkeiten. Einfluß der Temperatur und der Betriebsgrößen. Die
 Gleichspannungen beeinflussen unmittelbar nur die Amplitude,
 die Frequenz nur mittelbar durch die nichtlineare Amplituden-
 begrenzung. Bei Strombegrenzung und Spannungsbegrenzung α
 fast kein Einfluß, bei Spannungsbegrenzung β , d. h. Einwirkung
 des Gitterstromes auf die Schaltelemente, meist starker Einfluß
 auf die Frequenz. Zweckmäßige Maßnahmen dagegen. Leistungs-
 abgabe nur über eine Verstärkerröhre.
- b) Zwei nicht gekoppelte Schwingungskreise jeder für
 sich rückgekoppelt 49
 α) Die beiden Eigenfrequenzen sind von derselben
 Größenordnung. Eine Frequenz macht die andere tot. Das
 schnellere Anwachsen entscheidet. Eine schon vorhandene
 Schwingung ist schwerer zu unterdrücken.
 β) Die beiden Eigenfrequenzen sind von verschiede-
 ner Größenordnung. Die Hochfrequenz hat die Oberhand.
 Für die Niederfrequenz ist Pseudokennlinie maßgebend, die
 flacher verläuft. Die Niederfrequenz moduliert die Hochfrequenz.
 Bei Durchmodulation bis zum Aussetzen sind die hochfrequenten
 Wellenzüge nicht mehr kohärent. — Verwickeltere Schaltungen
 sind schwer zu übersehen. Es entstehen leicht „wilde Schwin-
 gungen“.
- c) Zwei gekoppelte Schwingungskreise mit einer gemein-
 samen Rückkopplung 52
 α) Primäre Rückkopplung. Es erregt sich die eine oder
 die andere der beiden Koppelfrequenzen, und zwar jeweils die f_1
 benachbarte. Beim Durchschreiten der Resonanz plötzliches Um-
 springen auf die andere Koppelfrequenz. „Zieherscheinungen“.
 β) Sekundäre Rückkopplung. Bei normaler Polung erregt
 sich nur die tiefere, bei entgegengesetzter Polung nur die höhere
 der beiden Koppelfrequenzen. Keine Zieherscheinungen.

§ 8. Rückkopplungssender für kurze Wellen 56

Schwingungskreise nur aus den natürlichen Kapazitäten der Röhre und den natürlichen Induktivitäten der Zuleitungen gebildet. Diese lassen sich nicht beliebig klein machen. Schwierigkeiten unter $\lambda = 3$ m. Starke Schwingkreisströme auch in der Röhre. Besondere Durchführungen erforderlich. Einfluß der verschiedenen Teilkapazitäten der Röhre. Vermeidung von Hochfrequenzdrosseln durch abgeglichenen Aufbau. Gegentakt-schaltung. Wellenlängen äußerstenfalls bis 10 cm herstellbar, aber nur mit kleiner Leistung. Einfluß der Elektronenlaufzeit. Kleine Röhren und hohe Betriebsspannungen günstig. Pseudokennlinien. Entstehen „wilder Schwingungen“ und ihre Beseitigung.

§ 9. Fallende Kennlinien 62

a) Wahre Kennlinien 62

Definition. Zwei Arten von Instabilitäten: Sprünge im Gleichstrom oder Selbsterregung von Schwingungen. Negativer Widerstand. Instabilitätskriterium. — $R_1 < \mathfrak{Z}_a$ umgekehrt dem beim Lichtbogen. Beispiel: Dynatron. Graphische Lösung durch Schnittpunkt der Widerstandsgeraden mit der Kennlinie. Schwingungserzeugung. Wirkungsgrad gering. — Gitterdynatron. Fallende Kennlinien bei schlechtem Vakuum; bei Raumladegitterröhren; unter Zuhilfenahme eines Magnetfeldes. Habann-Röhre.

b) Pseudokennlinien 69

Jede „fallende Kennlinie“ kann als „innere Rückkopplung“, jede äußere Rückkopplung auch als „fallende Kennlinie“ aufgefaßt werden. Letzteres im allgemeinen unzweckmäßig. — Pseudokennlinien durch Schwingungen ähnlich Richtkennlinien. Können auch unbeabsichtigt durch wilde Schwingungen entstehen.

c) Widerstands- (Gleichstrom-) Rückkopplungen 71

Vorzeichenumkehr durch Raumladegitterröhre oder Rückkopplung über zwei Röhren. Bei Raumladegitterröhre innere Rückkopplung durch Durchgriff (Negadyn), äußere Rückkopplung durch direkte Verbindung zwischen G_1 und G_2 . Gleichstromsprünge, Schwingungserzeugung, Kippschwingungen. Bei Rückkopplung über zwei Röhren alles entsprechend. Selbsterregung von Reihenschwingungskreisen auch möglich.

§ 10. Selbsterregung ohne Schwingungskreis. Kippschwingungen 77

Auch Systeme, die nur L und R oder nur C und R enthalten, können bei sehr schwacher Rückkopplung sinusförmige Schwin-

gungen erregen. Transformator-Beispiel. Bei starker Rückkopplung Kippschwingungen. Dabei oft hohe Überspannung; Frequenz leicht, Amplitude wenig veränderlich. Kippschwingungen beim Dynatron, beim Widerstandsverstärker. „Multivibrator.“ Anwendung zu Frequenzmessungen und Frequenzvervielfachung, zur Zeitablenkung. Leichtes Synchronisieren. Frequenzteilung.

§ 11. Elektronentanzschwingungen 86

a) Elektrischer Elektronentanz (Barkhausen-Kurzschwingungen) 86

α) Die Frequenz. Elektrische Bremsfeldschaltung, d. h. Gitter stark positiv, Anode negativ. Größenordnung durch Laufzeit der Elektronen bestimmt. Näherungsformel: $\lambda = \frac{1000 \cdot d_a}{\sqrt{U_g}}$ (d_a = Anodendurchmesser). Äußere Schwingungskreise haben nicht nur Einfluß auf Amplitude, sondern bei starker Rückwirkung auch auf Frequenz. Zieherscheinungen.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Notwendigkeit einer Ordnung zum Tanz. Aussortierung der in falscher Phase schwingenden Elektronen. Anoden-, Katoden- und Phasenaussortierung. Selbsterregung von Oberschwingungen. Schwingungen viel leichter zu erzeugen als zu erklären.

γ) Experimentelle Ergebnisse. Zylindrische Anordnung günstig, besonders mit geradliniger Leitungsdurchführung. 4 W Hochfrequenzleistung bei 80 W Verlusten.

b) Magnetischer Elektronentanz (Magnetronschwingungen) 96

α) Die Frequenz. Diode mit magnetischem Bremsfeld. Kreisförmig tanzende Elektronen $\lambda = \frac{13000}{\mathfrak{B}}$ (\mathfrak{B} = magnetische Feldstärke in Gauß). Unabhängig von Röhrengroße. Erforderliche Betriebsspannung $U_a = \left(1930 \frac{r_a}{\lambda}\right)^2$.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Anodenaussortierung. Hochfrequente Rückwirkung magnetischer oder elektrischer Art. Raumladungen stören. Schräges Magnetfeld günstiger. — Alle Elektronentanzschwingungen oft nicht nur nicht sinusförmig, sondern auch nicht periodisch, entsprechend Geräusch. Bei gashaltigen Röhren treten auch Ionentanzschwingungen auf.

§ 12. Zusammenfassung von Teil A 101

B. Entdämpfung

- § 13. Das Problem 105
- Verstärker mit Fremderregung und gleichzeitiger Rückkopplung. Letztere so schwach, daß keine Selbsterregung. Wirkung wie zusätzliche Spannung, so daß geringere Fremderregung erforderlich ist, um bestimmte Ausgangsleistung zu erreichen. Erhöhung der Verstärkung $\frac{1}{1 - \Re \mathfrak{B}}$ fach. Frequenzgang ungleichmäßiger. Rückkopplung daher im allgemeinen für Hochfrequenzverstärker günstig, für Niederfrequenzverstärker ungünstig. Schwankungen des Verstärkungsgrades, nichtlineare Verzerrungen und Störungen werden durch positive Rückkopplung vergrößert, durch negative verkleinert. Durchgriff D wirkt wie negative Rückkopplung.
- § 14. Ersatzschaltungen 108
- Rückgekoppelte Röhre wirkt wie zur Anodenspannung parallelgeschalteter synchroner Generator. Für $\Re < -D$ überwiegt innerer Generator, so daß Leistungsabgabe von der Röhre nach außen. Andere Auffassung: Röhre besitzt inneren Widerstand $\mathfrak{Z}_i = \frac{1}{S(D + \Re)}$, der für $\Re < -D$ negativ wird. Für $\mathfrak{Z}_i + \mathfrak{Z}_a = 0$ tritt Selbsterregung ein.
- § 15. Entdämpfung eines Schwingungskreises 111
- a) Fremderregung U_f im Anodenschwingungskreis 111
- Pseudodämpfung durch Röhre positiv oder negativ, je nachdem ob \Re größer oder kleiner als $-D$ ist. Für $\Re = -D$ ist die Röhre völlig wirkungslos. Negative Dämpfung erhöht die Resonanzschärfe q des Schwingungskreises. Grenzurückkopplung \Re_{gr} und Grenzsteilheit S_{gr} . Entdämpfungsmaß q/q_0 um so größer, je mehr sich S an S_{gr} oder \Re an \Re_{gr} nähert. Nicht phasenreines \Re ändert Resonanzfrequenz. Praktisch nur etwa 20fache Entdämpfung ($q = 20 q_0$) betriebssicher herstellbar. Bei größeren Amplituden ändert sich S_m und damit die Form der Resonanzkurve etwas. Bei hartem Schwingungseinsatz lassen sich kleine Amplituden nicht stark entdämpfen. Stark entdämpfte Schwingungskreise schaukeln sich langsam auf und klingen langsam ab, auch bei einmaligem Anstoß.
- b) Fremderregung U_f auf der Gitterseite 116
- Entdämpfende Wirkung ebenso. Unterschied in der Rückwirkung auf U_f . Eigentümliche Leistungsverhältnisse. Beispiel: Empfangsantenne. Bei starker Entdämpfung wird mehr Leistung ausgestrahlt als aufgenommen. Relaiswirkung.
- c) Gitterschwingungskreis 118
- Ersatzschaltung. Transformator kopplung hat zwei Wirkungen, eine dämpfende und eine entdämpfende. Optimale Kopplung.

§ 16. Weitere Schaltungen	120
a) Dreipunktschaltung	120
Leerlauf- und Kurzschlußersatzschaltung. Vergleich mit früheren Sonderfällen; Rückkopplung durch C_{ga} .	
b) Verwickeltere Schaltungen	122
Allgemeiner Zusammenhang zwischen Selbsterregung und Entdämpfung. Auch Leiter mit fallender Kennlinie kann entdämpfen. Übertragung der in § 7b und c abgeleiteten Regeln über gekoppelte Kreise bei primärer und sekundärer Rückkopplung. Rückkopplung durch C_{ga} . Vergrößerung einer Drosselwirkung durch Entdämpfung.	
§ 17. Rückgekoppelte Verstärker mit breitem Frequenzbereich	127
a) Ein scheinbarer Widerspruch	127
Rückkopplung erhöht Verstärkung, aber verkleinert Frequenzbereich. Im Grunde gleicher Vorgang wie bei Resonanz.	
b) Verstärker mit Transformatorkopplung	128
Kleine Unterschiede in der Verstärkung treten bei Rückkopplung stark hervor. Mathematische Berechnung. Dieselbe Formel wie bei Entdämpfung eines Schwingungskreises. Nur sehr kleines q . Für negatives $q < \frac{1}{2}$ aperiodisches Anwachsen, Kippschwingungen.	
c) Verstärker mit Widerstandskopplung	133
20fache Vergrößerung der Verstärkung durch eine Rückkopplung möglich. Selbsterregung sinusförmiger Schwingungen praktisch nur möglich, wenn Frequenzbereich künstlich stark verkleinert wird. Sonst Kippschwingungen. Zusammenhang mit § 10.	
d) Zweidraht-Fernsprech-Verstärker	134
Rückkopplung durch falschen Abgleich der Nachbildungsleitungen. Phase ändert sich stark mit Frequenz. Daher Verstärkung durch Rückkopplung in gewissen Frequenzbereichen vergrößert, in anderen verkleinert, kein konstanter Frequenzgang mehr. — Gegenkopplung. Bei geringerer Verstärkung größere Stabilität.	
§ 18. Selbstüberlagerung	136
Rückkopplung bis zur Selbsterregung bei gleichzeitiger Fremderregung. Schwebungen, „Überlagerungspfeifen“. Im „Mitnahmebereich“ keine Schwebungen. Normale Resonanzkurven. Bei festerer Rückkopplung Resonanz weniger ausgeprägt, Mitnahmebereich schmaler. Statt „Mitnahme“ besser „Unterdrückung der Selbsterregung“ durch die bei Resonanz stärker einwirkende Fremderregung.	

§ 19. Pendelrückkopplung	143
a) Der Anfang einer anklingenden und das Ende einer abklingenden Schwingung	143
Stets gewisse, durch Störungen bestimmte Anfangsamplitude vorhanden. Diese durch Anklingzeit meßbar. Im Grenzfall Schroteffekt Störungsquelle. Abklingender Vorgang ist beendet, sobald seine Amplitude kleiner als der Störpegel. Falls nicht abgeklungen, „Kohärenz“ der Wellenzüge bei Pendelrückkopplung. Erzeugung der Pendelungen.	
b) Überlagerung einer Fremderregung	148
Größtmögliche Verstärkung mit einer einzigen Röhre herstellbar. Kleinstmögliche (über dem Störpegel liegende) Anfangsamplitude kann bis zur größtmöglichen (die Röhre voll aussteuernden) Endamplitude verstärkt werden! Freilich moduliert durch Pendelfrequenz. Resonanzschärfe sowohl von der Stärke der Dämpfung wie der Entdämpfung abhängig.	
§ 20. Zusammenfassung von Teil B	150

C. Anhang

§ 21. Impedanzröhren	154
Möglichst reine Blindrückkopplung (90° Phasendrehung). Röhre wirkt je nach Schaltung als parallelgeschalteter Wirk- und Blindwiderstand. Letzterer entspricht einer durch Gitterspannung steuerbaren Kapazität bzw. Induktivität. Angewendet unter anderem zur Frequenzmodulation und Frequenznachstimmung.	
§ 22. Stabilitätskriterium nach Nyquist	159
a) Stabilitätskriterium	159
Es gibt Fälle, wo bei Vergrößerung von $\Re \mathfrak{B}$ die Schwingungen wieder aufhören. Ortskurven $\Re \mathfrak{B}$ auch für an- und abklingende Schwingungen (komplexe Frequenzen). Experimentelle Aufnahme. Ermittlung der Bedingungen für Stabilität und Instabilität.	
b) Ein Beispiel	162
Induktive Dreipunktschaltung. Bei Vergrößerung der Steilheit hören Schwingungen wieder auf. Aufstellung der Ortskurven $\Re \mathfrak{B}$. Das Verhalten läßt sich erklären und berechnen. Messungen bestätigen die Rechnung.	

Dritter Teil

Rückkopplung

A. Selbsterregung

§ 1. Das Prinzip der Selbsterregung

Jeder Verstärker erzeugt an der Anodenseite eine verstärkte Wechselspannung U_a ; die stets dieselbe Frequenz hat wie die unverstärkte, dem Gitter zugeführte Wechselspannung U_g . Man sollte daher annehmen, daß zunächst immer eine Wechselspannung U_g geringer Leistung von der zu erzeugenden Frequenz vorhanden sein müßte. Das ist aber nicht der Fall, und eine der wichtigsten Anwendungen der Elektronenröhren beruht gerade darauf, daß sich mit ihnen ohne irgendeine vorhandene Wechselstromquelle ganz von selbst Wechselströme von beliebiger Frequenz erzeugen lassen, und zwar von einer solchen Vollkommenheit bezüglich der Konstanz und leichten Einstellbarkeit der Frequenz, wie sie von keiner anderen Wechselstromquelle auch nur annähernd erreicht wird. Ganz besonders lassen sich auf diese Weise auch hochfrequente Wechselströme mit Frequenzen von weit über 100 Millionen Hertz mit Leichtigkeit völlig konstant erzeugen, was früher nur mit großen Schwierigkeiten und sehr unvollkommen möglich war.

Dieser Selbsterregung von Wechselströmen beliebiger Frequenz liegt ein allgemeines Prinzip der Schwingungserzeugung zugrunde. Man kann jedes periodische Steuerorgan, das als Verstärker wirkt, das also eine größere periodische Leistung erzeugt, als zum Steuern erforderlich ist, dadurch zu selbsttätigen Schwingungen anregen, daß man das Steuerorgan rückwärts von der gesteuerten, verstärkten Leistung betätigt. Die hin und her gehende Dampfmaschine, die periodisch selbst ihre Ventile schließt und öffnet, oder die Hausklingel, der Selbstunterbrecher, der sich periodisch selbst seinen Strom ein- und ausschaltet, sind die bekanntesten Beispiele dafür. In gleicher Weise läßt sich mit Elektronenröhren ein periodisch wechselnder Strom dadurch selbsttätig aufrechterhalten, daß man die zum Steuern am Gitter erforderliche Wechselspannung U_g durch

geeignete Schaltungsmaßnahmen rückwärts durch den anodenseitig abgegebenen verstärkten Wechselstrom erzeugen läßt. Man bezeichnet eine derartige Schaltungsmaßnahme als eine „*Rückkopplung*“ und spricht im Gegensatz zur „*Fremderregung*“ beim gewöhnlichen Verstärker von einer „*Selbsterregung*“. Entsteht durch eine Rückkopplung am Gitter gerade die Wechselspannung, die bei Fremderregung zur Erzeugung des Anodenwechselstroms erforderlich wäre, so ist ohne weiteres klar, daß sich dann die Schwingungen bei Selbsterregung ebenso aufrechterhalten können wie bei Fremderregung. Fraglich ist nur, ob sie es auch wirklich tun, ob bei Selbsterregung dieser Schwingungszustand noch stabil bleibt, oder ob durch die gegenseitige Beeinflussung von erzeugenden und erzeugten Schwingungen irgendeine Neigung zur Änderung des Zustandes eintritt. Fraglich ist ferner, ob die Schwingungen auch von selbst einsetzen, wenn zunächst noch gar keine Schwingungen vorhanden sind. Es wird sich zeigen, daß das letztere ohne Schwierigkeiten erreicht werden kann. Der schwingungslose Zustand wird bei genügend fester Rückkopplung völlig labil, d. h., er kann nicht bestehenbleiben, es treten stets von selbst, ohne daß es irgendeines äußeren Anstoßes bedürfte, Schwingungen auf, die sich in kürzester Zeit bis zu einer stabilen Endamplitude aufschaukeln. Das ist natürlich für die praktische Anwendung von großer Bedeutung. Es gibt freilich auch Fälle, bei denen zunächst ähnlich wie beim Uhrpendel ein gewisser Anstoß erforderlich ist, um die Schwingungen in Gang zu bringen, während sie sich, einmal in Gang gebracht, dauernd weiter erhalten („*harter und weicher Schwingungseinsatz*“). Es gibt ferner Fälle, bei denen ein stabiler Endzustand nicht erreicht wird, die Schwingungen z. B. bei einer bestimmten Amplitude plötzlich abreißen und dann immer wieder von neuem anfangen, sich aufzuschaukeln („*Intermittierende Selbsterregung*“). Oder es treten sogenannte „*Kippschwingungen*“ ein, die alles andere als sinusförmig sind und in einer Art periodischem Umkippen von einem Zustand in einen anderen und wieder zurück bestehen. Auch diskontinuierliche Änderungen in der Frequenz, ein plötzliches Umspringen einer Schwingung in einen anderen Zustand bei ganz kontinuierlicher Änderung der Versuchsbedingungen kommen vor („*Zieherscheinungen*“). Es entstehen schließlich oft ganz unbeabsichtigt Schwingungen von einer ganz anderen, meist sehr hohen Frequenz, sogenannte „*wilde Schwingungen*“, die den eigentlichen

gewollten Zustand völlig verändern und bei größeren Röhren sogar erhebliche Zerstörungen verursachen können. Doch sind das alles Fälle, die nur unter besonderen Bedingungen auftreten und die praktisch im wesentlichen nur aus dem Grunde von Interesse sind, daß man lernt, sie zu vermeiden. Sie sollen daher erst in zweiter Linie später behandelt werden.

§ 2. Die Selbsterregungsformel

So schwierig das allgemeine Problem der Selbsterregung ist, so einfach läßt sich eine grundlegende Bedingung aufstellen, die beim Bestehen stationärer sinusförmiger selbsterregter Schwingungen stets erfüllt sein muß und die auch weiter bei der Frage nach der Stabilität eines solchen Schwingungsgleichgewichts gute Dienste leisten wird. Man denke sich zunächst den Fall der Fremderregung. Dem Gitter der Röhre wird eine bestimmte Wechselspannung u_g zugeführt (Bild 1). Durch die Verstärkereigenschaften der Röhre entsteht dann eine verstärkte Anodenwechselspannung

$$(1) \quad u_a = + \mathfrak{B} u_g; \quad \mathfrak{B} = + \frac{u_a}{u_g} = \text{„Verstärkungsfaktor“}^1)$$

Man beachte, daß \mathfrak{B} bei einstufigen Verstärkern in der Schaltung 2a negativ ist¹⁾ (vgl. Bd. 2, § 26), weil die Anodenwechselspannung u_a bei Verstärkung durch eine Röhre nahezu die entgegengesetzte

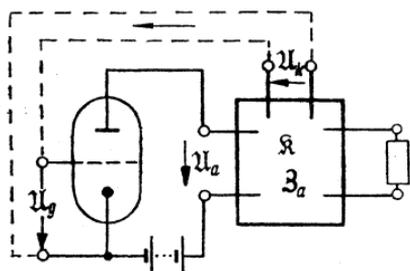


Bild 1. Allgemeines Schema einer Rückkopplung

Phase wie die Gitterwechselspannung u_g hat. Will man jetzt zur Selbsterregung übergehen, ohne an dem Schwingungszustand etwas zu ändern, so braucht man nur auf der Anodenseite durch eine Schaltungsanordnung eine der ursprünglichen Spannung u_g nach Amplitude und Phase genau gleiche Spannung u_k herzustellen und dem Gitter zuzu-

¹⁾ Die Wahl der Vorzeichen ist nur Sache der Vereinbarung und unterscheidet sich daher auch bei den einzelnen Autoren.

führen. Dann bleibt auch nach dem Fortfall der Fremderregung alles beim alten. Denn die Röhre spricht auf eine am Gitter anliegende Wechselfspannung U_g immer in derselben Weise an, ganz gleichgültig, woher diese Wechselfspannung U_g stammt. Man bezeichnet zweckmäßig die Schaltungsanordnung, die aus der Anodenspannung U_a die Spannung $U_k = U_g$ herstellt, als „Rückkopplung“ und definiert das Verhältnis U_k/U_a als „Rückkopplungsfaktor“.

$$(2) \quad \mathfrak{K} = \frac{U_k}{U_a} = \text{„Rückkopplungsfaktor“}.$$

Auch \mathfrak{K} ist ein dimensionsloser Zeiger, das Spannungsverhältnis eines Vierpols. Mit diesen Bezeichnungen läßt sich die notwendige Bedingung für den stationären Zustand, daß nämlich U_k in Gleichung (2) gleich U_g in Gleichung (1) sein muß, schreiben:

$$(3) \quad \mathfrak{K} = \frac{1}{\mathfrak{B}} \text{ oder } \mathfrak{K}\mathfrak{B} = 1. \text{ (Allgemeine Selbsterregungsformel)}^1$$

Bei einer 10fachen Verstärkung $\mathfrak{B} = 10$ ist also eine Rückkopplung $\mathfrak{K} = 0,1 = 10\%$ zur Selbsterregung erforderlich, während bei 100facher Verstärkung schon 1% Rückkopplung ausreicht.

Die Bedingung (3) ist ganz allgemein gültig, z. B. auch dann, wenn die Verstärkung über mehrere Röhren hintereinander verläuft. Unter U_a ist dann die Anodenwechselfspannung an derjenigen Röhre zu verstehen, von der die Rückkopplung zur rückwärtigen Erzeugung von U_g abzweigt. Bei sehr hoher Verstärkung \mathfrak{B} genügt dann zur Selbsterregung schon eine sehr geringe Rückkopplung \mathfrak{K} , wie sie leicht unbeabsichtigt durch die natürlichen Kapazitäten oder eine gemeinsame Gleichspannungsquelle hervorgerufen werden kann. Vgl. Bd. 2, § 30c. Es wurde dort auch schon auf die Folgerung hingewiesen, daß zur Vermeidung von Selbsterregung der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{K} nur für den Frequenzbereich klein zu halten ist, für den der Verstärkungsfaktor \mathfrak{B} groß ist. Denn \mathfrak{B} und \mathfrak{K} sind im allgemeinen für verschiedene Frequenzen verschieden groß.

Hier soll umgekehrt untersucht werden, wie man die Selbsterregung als Selbstzweck möglichst günstig und betriebssicher herbeiführen kann. Man wird dafür natürlich im allgemeinen möglichst einfache

¹⁾ Genaueres über diese Selbsterregungsformel s. a. Anhang C, § 22.

Verhältnisse wählen, d. h. besonders eine Verstärkung durch nur eine Röhre, also eine Rückkopplung von der Anodenseite derselben Röhre aus, wie in Bild 1 gezeichnet, herstellen.

Bei einer Röhre gilt für den sich dem Gleichstrom überlagernden Wechselstrom, solange die Kennlinie in dem Arbeitsgebiet noch als hinreichend geradlinig betrachtet werden kann und solange kein Gitterstrom fließt, die Steuergleichung

$$(4) \quad \mathfrak{S}_a = S(u_g + D u_a).$$

Hieraus und aus dem äußeren Widerstand der Schaltung

$$(5) \quad \mathfrak{B}_a = -\frac{u_a}{\mathfrak{S}_a} \quad (\text{also } u_a = -\mathfrak{B}_a \mathfrak{S}_a)$$

bestimmt sich der Verstärkungsfaktor

$$(6) \quad \mathfrak{B} = \frac{u_a}{u_g} = -\frac{1}{D + \frac{1}{S \mathfrak{B}_a}} = -\frac{1}{D} \frac{\mathfrak{B}_a}{R_1 + \mathfrak{B}_a}. \quad \text{Vgl. Bd. 2, § 4(4,5)}$$

Die Bedingung (3) für das stationäre Bestehenbleiben selbsterregter Schwingungen geht also über in

$$(7) \quad -\mathfrak{K} = D + \frac{1}{S \mathfrak{B}_a}. \quad (\text{Spezielle Selbsterregungsformel})$$

Von den vier in dieser Formel (7) vorkommenden Größen sind D und S von den Eigenschaften der Röhre, \mathfrak{K} und \mathfrak{B}_a von den Eigenschaften der Schaltung abhängig. Der Durchgriff D der Röhre hängt praktisch nur von deren geometrischen Abmessungen ab, die Steilheit S außerdem noch von dem Arbeitspunkt, d. h. den Gleichspannungen U_g und U_a . Sind die Schwingungen so groß, daß die Kennlinie nicht mehr als geradlinig zu betrachten ist, so ist $S = S_m$ die „mittlere Steilheit“ in dem durch die Schwingungen ausgesteuerten Gebiet. S hängt dann auch von der Größe der Aussteuerung, d. h. der Amplitude der selbsterregten Schwingungen ab. Vgl. § 6c. Die Röhreigenschaften S und D haben bis zu Frequenzen von 10^6 Hz den Phasenwinkel 0, denn die durch (4) ausgedrückte Steuerwirkung des Anodenstromes durch die Gitter- und Anodenspannung erfolgt praktisch augenblicklich, also ohne Phasenverschiebung. Erst bei hohen Frequenzen, etwa von 10^7 Hz ab, macht sich die endliche Zeit für die Umgestaltung der Raumladungen und noch wesentlich später, etwa von 10^8 Hz ab, die endliche Laufzeit der Elektronen

bemerkbar, durch die in der Steuergleichung (4) eine Verspätung des gesteuerten Stromes \mathfrak{S}_a gegenüber den steuernden Spannungen U_g und $D U_a$ eintritt, so daß S eine positive Phasenverschiebung erhält. In allen übrigen Fällen sind aber S und D völlig „phasenrein“ und für alle Frequenzen von genau derselben Größe, wie sie auch aus Gleichstrommessungen gefunden werden (vgl. Bd. 1, § 18..20).

Im Gegensatz hierzu haben die beiden Schaltungsgrößen \mathfrak{R} und \mathfrak{Z}_a im allgemeinen einen von 0 verschiedenen Phasenwinkel und beide ändern sich sowohl ihrer Größe wie ihrer Phase nach mit der Frequenz der Schwingungen, und zwar ganz besonders stark, wenn Resonanzerscheinungen eine Rolle spielen, was bei den meisten Röhrensendern der Fall ist. Dagegen sind \mathfrak{R} und \mathfrak{Z}_a im allgemeinen vom Arbeitspunkt auf der Kennlinie oder von der Amplitude der Schwingungen nicht abhängig, falls man von Eisensättigung und dergleichen absieht. Nur wenn der Gitterstrom \mathfrak{S}_g merklich wird, der innere Gitterwiderstand $\mathfrak{Z}_{gi} = \frac{U_g}{\mathfrak{S}_g}$ der Röhre nicht mehr groß gegen den äußeren Gitterwiderstand der Schaltung ist, können dadurch der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} und auch der Anodenwiderstand \mathfrak{Z}_a geändert werden, da der Gitterstrom einen zusätzlichen, mit der Amplitude veränderlichen Widerstand darstellt. Der Einfluß des Gitterstroms wird besonders beim Eintritt des überspannten Zustands merklich und verhindert dann oft ein weiteres Anwachsen der Schwingungen. Vgl. § 6d.

§ 3. Folgerungen aus der Selbsterregungsformel

So einfach die Selbsterregungsformel (3) bzw. (7) aussieht, so enthält sie doch eine nicht unbeträchtliche Schwierigkeit. Die Größen \mathfrak{R} und \mathfrak{Z} bzw. \mathfrak{Z}_a sind zwar für einen Wechselstrom bestimmter Frequenz meist leicht zu berechnen, die Frequenz der sich erregenden Schwingungen ist aber zunächst ganz unbekannt! Man weiß nur, daß jede Frequenz, für die \mathfrak{R} der Gleichung (3) bzw. (7) entspricht, sich selbst erregen kann, muß aber gewissermaßen erst alle Frequenzen durchprobieren. Das ist um so schwieriger, als sich \mathfrak{R} und \mathfrak{Z}_a häufig mit der Frequenz stark ändern und besonders bei Resonanzerscheinungen für gewisse Frequenzen ganz andere Werte besitzen als für unmittelbar benachbarte. Dazu kommt, daß die durch \mathfrak{R} ausgedrückte Steuerwirkung nicht nur hinreichend groß sein, sondern auch in der richtigen

Phase erfolgen muß, wenn die Schwingungen unverändert bestehen bleiben sollen. Würde die Steuerwirkung zu früh oder zu spät einsetzen, so würden die Schwingungen schneller oder langsamer erfolgen, die Frequenz würde sich ändern. Diese beiden physikalischen Bedingungen: richtige Amplitude und richtige Phase, kommen mathematisch in Gleichung (3) bzw. (7) dadurch zum Ausdruck, daß \mathfrak{R} und \mathfrak{S} bzw. \mathfrak{Z} gerichtete Größen sind, die erst durch ihren absoluten Betrag und ihren Phasenwinkel oder auch durch ihren reellen und ihren imaginären Teil bestimmt sind. Eine solche Gleichung zwischen gerichteten, komplexen Größen ist gleichwertig zwei Gleichungen, weil sowohl die reellen wie die imaginären Teile oder auch die absoluten Beträge wie die Phasenwinkel auf beiden Seiten unter sich gleich sein müssen. Die Gleichheit der absoluten Beträge stellt die Bedingung dar, daß die Amplitude der Schwingungen, die Gleichheit der Phasen, daß die Frequenz der Schwingungen unverändert bleibt. Denn auch die Frequenz der selbsterregten Schwingungen ist zunächst ganz unbekannt und wird durch Formel (3) bzw. (7) mit festgelegt. Der physikalische Inhalt der Selbsterregungsformel ist hiernach nicht so ganz leicht zu erkennen und soll daher etwas genauer erörtert werden.

a) Die Amplitudenbilanz

Man muß sich stets vor Augen halten, daß die Selbsterregungsformel (3) bzw. (7) besagt, daß die durch die äußere Schaltung bedingte Rückkopplung \mathfrak{R} gerade so groß gemacht ist, daß sie die zur Aufrechterhaltung der Schwingungen am Gitter erforderliche Wechselspannung \mathfrak{U}_g gerade wieder hervorruft. Dann erkennt man sofort, daß bei einem anderen Wert von \mathfrak{R} kein stationäres Schwingungsgleichgewicht möglich ist. Ist z. B. $|\mathfrak{R}|$ kleiner, als der Gleichung (7) entspricht, so wird die Gitterwechselspannung \mathfrak{U}_g kleiner und damit nach (4) und (5) auch die Aussteuerung \mathfrak{S}_a und \mathfrak{U}_a kleiner, als dem Gleichgewichtszustand entspricht. Dadurch wird über die Rückkopplung nach (2) weiter ein noch kleineres \mathfrak{U}_g erzeugt, dadurch wieder \mathfrak{U}_a kleiner usw. Die Schwingungen müssen also abklingen, können sich bei zu kleinem $|\mathfrak{R}|$ nicht aufrechterhalten. Ist umgekehrt $|\mathfrak{R}|$ größer, als es der Gleichung (7) entspricht, so wird \mathfrak{U}_g und damit die Aussteuerung immer größer. Die Schwingungen wachsen immer weiter an, bis sie durch irgendeine in den obigen linearen

Gleichungen nicht zum Ausdruck kommende Begrenzung am weiteren Anwachsen gehindert werden.¹⁾ Als solche Begrenzungen wirken praktisch in erster Linie die Nichtlinearität der Anodenstromkennlinie, die bei größeren Amplituden eine Verminderung der „mittleren Steilheit“ S_m im Schwingungsbereich bewirkt und so eine weitere proportionale Vergrößerung des verstärkten Stromes \mathfrak{I}_a mit der Gitterspannung U_g nicht mehr eintreten läßt, in zweiter Linie ferner das Einsetzen des Gitterstromes, das besonders bei Eintritt des überspannten Zustandes stark dämpfend, vermindern auf \mathfrak{I}_a oder $|\mathfrak{R}|$ einwirkt. Dies soll später in § 6 besprochen werden. Hier ist von besonderer Wichtigkeit, daß die ursprüngliche, durch die Fremderregung hervorgerufene Wechselspannung U_g beliebig klein sein kann. Da die Verstärkung \mathfrak{B} der Röhre keinen Schwellwert besitzt, die Röhre auch beliebig kleine Wechselspannungen in genau demselben Maße verstärkt, so müssen sich auch beliebig kleine Schwingungen, wie sie stets durch irgendwelche kleine Störungen (vgl. § 19a und Bd. 2, § 33) von selbst vorhanden sind, immer weiter zu Schwingungen von größerer Amplitude aufschaukeln, sobald $|\mathfrak{R}|$ größer als 1 ist. Daraus folgt:

Die Selbsterregungsformeln (3) oder (7) geben mit dem Gleichheitszeichen die Rückkopplung \mathfrak{R} an, die für den Fall der stationären selbsterregten Schwingungen erforderlich ist. Macht man $|\mathfrak{R}|$ kleiner als $|1/\mathfrak{B}|$ bzw. als $\left| \left(D + \frac{1}{S\mathfrak{B}_a} \right) \right|$, so können keine selbsterregten Schwingungen bestehenbleiben, etwa vorhandene Schwingungen klingen ab. Macht man dagegen $|\mathfrak{R}|$ größer als $|1/\mathfrak{B}|$ bzw. als $\left| \left(D + \frac{1}{S\mathfrak{B}_a} \right) \right|$, so können ganz von selbst Schwingungen entstehen,¹⁾ die sich (normalerweise) bis zu einer gewissen, endlichen Amplitude aufschaukeln, für die dann wieder das Gleichheitszeichen in der Selbsterregungsformel gilt, weil sich mit der Vergrößerung der Amplitude schließlich die „Konstanten“ der Formel ändern.

Röhren mit großer Steilheit S und kleinem Durchgriff D und Schaltungen mit großem wirksamen Anodenwiderstand \mathfrak{B}_a neigen besonders leicht zur Selbsterregung. Beachtet man, daß der innere

¹⁾ Hiervon gibt es Ausnahmen. Vgl. z. B. F. Strecker: Die elektrische Selbsterregung. S. Hirzel, 1947. Genaueres s. a. Anhang C, § 22.

Widerstand der Röhre $R_1 = 1/S D$ ist, so kann man die Selbsterregungsformel auch schreiben:

$$(9) \quad \mathfrak{K} = -D \left(1 + \frac{R_1}{\mathfrak{B}_a} \right).$$

Es kommt also auf das Verhältnis von \mathfrak{B}_a zu R_1 an. Für $Z_a \gg R_1$ genügt $\mathfrak{K} = -D$, bei Widerstandsanpassung $Z_a = R_1$ und Phasereinheit von \mathfrak{B}_a muß $\mathfrak{K} = -2D$ sein. Ist Z_a wesentlich kleiner als R_1 , so kann Selbsterregung nur bei sehr fester Rückkopplung eintreten.

Will man einen bestimmten Schwingungszustand, d. h. ein bestimmtes u_g und u_a durch Selbsterregung herstellen, so liegt damit auch die Größe des Rückkopplungsfaktors $\mathfrak{K} = \frac{u_g}{u_a}$ fest. Auf diese Weise wird man besonders dann die Größe von \mathfrak{K} aus den gewünschten Größen von u_a und u_g bestimmen, wenn es sich um so große Amplituden handelt, daß die Kennlinie auch nicht angenähert mehr als geradlinig betrachtet werden kann. Das ist z. B. der Fall bei der Selbsterregung von großen Amplituden, wie sie beim Senderverstärker in Bd. 2, § 19–22 behandelt wurden. Dabei kann es dann freilich vorkommen, daß sich kleinere Amplituden nicht mehr selbst erregen können. Liegt z. B. der Arbeitspunkt im negativen Teil der Kennlinie (C-Betrieb), wo der Ruhestrom und damit auch die Steilheit der Kennlinie völlig Null ist, so tritt für kleine Gitterwechselspannungen überhaupt keine Stromaussteuerung und Verstärkung ein. Damit ist auch eine Selbsterregung unmöglich. Werden aber durch irgendeinen Anstoß so große positive Gitterspannungen erzeugt, daß eine Stromaussteuerung eintritt, so kann sich ein so eingeleiteter Schwingungsvorgang durch Selbsterregung dauernd weiter aufrechterhalten. Vgl. auch § 6.

b) Die Phasenbilanz

Wie schon oben gesagt, können selbsterregte stationäre Schwingungen nur bestehen, wenn die durch die Rückkopplung erzeugte Gitterspannung nicht nur der Amplitude, sondern auch der Phase nach gerade den richtigen Wert besitzt. Bei sinusförmigen Schwingungen lassen sich Amplitude und Phase zusammen durch eine komplexe Zahl oder graphisch durch einen Zeiger, eine gerichtete Strecke, darstellen (vgl. Bd. 1, § 22). So zeigt Bild 2 die Zeigerdarstellung der Selbsterregungsformel (7). Die Röhrengößen S und D

besitzen keine Phasenverschiebung. D ist also in Richtung der reellen Achse aufzutragen. Der wirksame äußere Widerstand der Schaltung \mathfrak{Z}_a hat einen Phasenwinkel φ_a zwischen 0 und $\pm 90^\circ$. Positives φ_a bedeutet einen induktiven (\mathfrak{Z}_a nacheilend gegen $-\mathfrak{U}_a$), negatives φ_a einen kapazitiven Widerstand (\mathfrak{Z}_a voreilend gegen $-\mathfrak{U}_a$).

Da S phasenrein ist, hat $\frac{1}{S\mathfrak{Z}_a}$ denselben Phasenwinkel wie $\frac{1}{\mathfrak{Z}_a}$, also den entgegengesetzten wie \mathfrak{Z}_a , nämlich $-\varphi_a$. Der Zeiger $-\mathfrak{R}$ ist gleich der geometrischen Addition der Zeiger D und $\frac{1}{S\mathfrak{Z}_a}$. Er hat daher stets einen Phasenwinkel φ_{-k} ¹⁾, dessen Vorzeichen entgegengesetzt dem von φ_a und dessen absoluter Betrag kleiner als φ_a ist. Bei stationären selbsterregten Schwingungen besteht daher eine ganz bestimmte Phasenbeziehung zwischen $-\mathfrak{R}$ und \mathfrak{Z}_a . Insbesondere gilt:

Der Phasenwinkel von \mathfrak{Z}_a kann nur Null werden, wenn auch der von $-\mathfrak{R}$ Null ist, die Rückkopplung bis auf eine 180° -Drehung phasenrein ist. — Nur in diesem Fall kann sich daher genau die Resonanzfrequenz eines den Anodenwiderstand \mathfrak{Z}_a bildenden Parallelschwingungskreises erregen.

Ein solcher Parallelschwingungskreis (vgl. Bild 3) wird gern zur Selbsterregung einer bestimmten Frequenz verwandt. Er hat nur für seine Resonanzfrequenz einen phasenreinen Kombinationswiderstand. Für höhere Frequenzen ist er kapazitiv, für tiefere induktiv. Amplitudenmäßig wäre für die Selbsterregung die Resonanzfrequenz am günstigsten. Denn für diese wird der Kombinationswiderstand \mathfrak{Z}_a besonders groß, ϱ -mal größer als die Teilwiderstände ωL oder $\frac{1}{\omega C}$ ($\varrho =$ Resonanzschärfe vgl. Bd. 1, § 23). Für die Resonanzfrequenz käme man daher mit einem besonders kleinen Rückkopplungsfaktor $|\mathfrak{R}|$ aus. Trotzdem kann sich die Resonanzfrequenz nicht erregen,

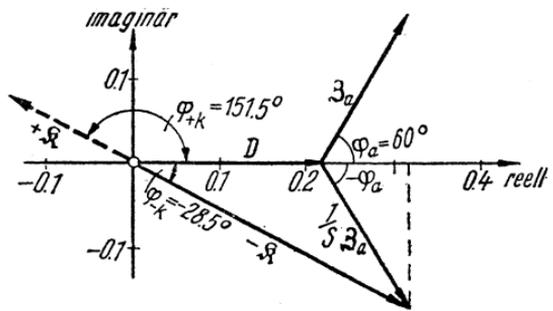


Bild 2

Zeigerdarstellung der Selbsterregungsformel

¹⁾ $\varphi_k = 180^\circ + \varphi_{-k}$

Fließt kein Gitterstrom, so läuft der Transformator gitterseitig leer. Da die in der Anodenseite liegende Wicklung nicht nur einen induktiven Widerstand $j\omega L$, sondern auch einen Ohmschen Widerstand R_L besitzt, erhält der Rückkopplungsfaktor $-\mathfrak{K}$ einen durch $\tan \varphi_{-k} = \frac{R_L}{\omega L}$ bestimmten positiven Phasenwinkel. Meist ist ωL wesentlich größer als R_L . Für $\omega L = 57 R_L$ wird $\varphi_{-k} = 1^\circ$. Es erregt sich dann eine Frequenz, die nur ganz wenig höher als die Eigenfrequenz des Schwingungskreises liegt. Fließt aber ein Gitterstrom, so kann durch die dadurch bedingte Belastung des Transformators der Phasenwinkel φ_{-k} auch negativ werden. Es erregt sich dann eine etwas tiefere Frequenz. Gleichzeitig vermindert aber die Belastung durch den Gitterstrom infolge der in der Gitterspule entstehenden Gegenamperewindungen die wirksame Induktivität des Schwingungskreises. Die Eigenfrequenz des Schwingungskreises wird bei Belastung der Sekundärseite höher. Bei einem Transformator mit fester Kopplung (= geringer Streuung) überwiegt meist der letztere Einfluß, so daß die sich erregende Frequenz beim Einsetzen des Gitterstromes höher wird.

e) Berechnung eines Beispiels

In einem praktisch vorliegenden Einzelfall wird man kaum je eine quantitative Berechnung der Selbsterregungsbedingungen durchführen. Die Messung der vielen für die Berechnung als Unterlage gebrauchten Konstanten würde viel schwieriger und zeitraubender sein als die direkte experimentelle Beobachtung der Selbsterregung selbst und aller in dem Einzelfall auftretenden interessierenden Erscheinungen. Eine Berechnung hat aber einen gewissen pädagogischen Wert, solange sie auf kurze und übersichtliche Formeln führt, weil man dann durch sie einen tieferen Einblick in den Mechanismus des Vorgangs und den Zusammenhang zwischen den einzelnen Größen gewinnt, der auch dann von Interesse ist, wenn der Betrag dieser Größen nicht durch Messungen festgelegt ist. Daher sei als Beispiel die in Bild 3 gezeichnete Transformatorschaltung mit Parallelschwingungskreis für den einfachsten Fall berechnet, daß der Gitterstrom vernachlässigt werden kann. Es ist dann unter Berücksichtigung der Polung des Transformators

$$\frac{u_g}{u_a} = \mathfrak{K} = -\frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{Z}_L} \quad \text{und} \quad \mathfrak{Z}_a = \mathfrak{Z}_L \parallel \mathfrak{Z}_C = \frac{\mathfrak{Z}_L \cdot \mathfrak{Z}_C}{\mathfrak{Z}_L + \mathfrak{Z}_C},$$

wobei ist

$$\mathfrak{M} = j\omega M; \quad \mathfrak{Z}_L = R_L + j\omega L; \quad \mathfrak{Z}_C = R_C + \frac{1}{j\omega C}.$$

R_C kennzeichnet die Verluste im Kondensatorzweige, ebenso wie R_L die Verluste in der Spule L . Die Selbsterregungsformel

$$-\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S\mathfrak{Z}_a} = D \left[1 + \frac{R_i}{\mathfrak{Z}_a} \right] \quad \left(R_i = \frac{1}{SD} \right)$$

geht also über in

$$\frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{Z}_L} = D \left[1 + R_i \frac{\mathfrak{Z}_L + \mathfrak{Z}_C}{\mathfrak{Z}_L \cdot \mathfrak{Z}_C} \right]$$

oder

$$\mathfrak{M}\mathfrak{Z}_C = D[\mathfrak{Z}_L\mathfrak{Z}_C + R_i(\mathfrak{Z}_L + \mathfrak{Z}_C)];$$

$$\text{also } j\omega MR_C + \frac{M}{C} =$$

$$D \left[\frac{L}{C} + R_L R_C + j \left(\omega L R_C - \frac{R_L}{\omega C} \right) + R_i \left[R_L + R_C + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \right] \quad ^1).$$

Reelle und imaginäre Anteile gleichgesetzt, ergibt die beiden Gleichungen:

$$(I) \quad \frac{M}{C} = D \left[\frac{L}{C} + R_i (R_L + R_C) + R_L R_C \right],$$

$$(II) \quad \omega M R_C = D \left[\omega L R_C - \frac{R_L}{\omega C} + R_i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right].$$

Aus der zweiten Gleichung bestimmt sich die Frequenz ω der sich erregenden Schwingungen; aus der ersten dagegen die Amplitude, bis zu der sich die Schwingungen aufschaukeln. Wie später in § 6c ausgeführt wird, ändert sich nämlich die mittlere Steilheit S und damit auch $R_i = \frac{1}{SD}$ mit der Amplitude der Schwingungen. Da nun Gleichung (I) ein ganz bestimmtes R_i und damit S ergibt, müssen die Schwingungen sich so lange ändern, bis dieses erreicht ist.

Schreibt man (I) in der Form:

$$(I') \quad \frac{M}{L} = D \left[1 + \frac{C(R_L + R_C)}{L} (R_i + R_L || R_C) \right],$$

¹⁾ Diese Formel ergibt sich auch aus den in § 15a durchgeführten Rechnungen. Auch die für andere Schaltungen in Teil B abgeleiteten Formeln ergeben für den Grenzfall der völligen Entdämpfung die hier behandelten Selbsterregungsbedingungen.

so erkennt man in ihr deutlich die Amplitudengleichung von $-\mathfrak{R} = D \left[1 + \frac{R_i}{3_a} \right]$ wieder, da ja nahezu $|\mathfrak{R}| = \frac{M}{L}$ und $Z_a \approx \frac{L}{C(R_L + R_C)}$ ist und $R_L \parallel R_C$ praktisch gegen R_i zu vernachlässigen ist.

Setzt man in die Gleichung (II) die Resonanzfrequenz des Schwingungskreises $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ein, so erhält man unter Berücksichtigung von (I')

$$(II') \quad \frac{\omega^2}{\omega_r^2} = \frac{1 + \frac{R_L}{R}}{1 - \frac{R_C}{R_i} \left(\frac{M}{D} - 1 \right)} \approx \frac{1 + \frac{R_L}{R_i}}{1 - \frac{R_C}{Z_a}}$$

Der Zähler ist stets größer als 1, der Nenner stets kleiner als 1, da $\frac{M}{DL} - 1$ nach (I') stets positiv und nahezu gleich $\frac{R_i}{Z_a}$ ist. Daher ist ω stets größer als ω_r , d. h. die Frequenz der sich erregenden Schwingungen stets höher als die Eigenfrequenz des Anodenschwingungskreises. Weil aber Z_a (und das ihm meist nahezu gleiche R_i) ϱ^2 -mal größer als $R_L + R_C$ ist, so ist die Abweichung von der Resonanzfrequenz bei normaler großer Resonanzschärfe ϱ außerordentlich gering. Für $\varrho = 32$, also $\varrho^2 = 1000$, beträgt die Abweichung von der Resonanzfrequenz nur etwa 0,1%.

Bei verwickelteren Schaltungen erhält man nicht einfach durch Gleichsetzen des Reellen und Imaginären zwei Gleichungen, von denen die eine nur R_i , die andere nur ω als Unbekannte enthält, und die so unmittelbar einerseits die Amplitude, andererseits die Frequenz der Schwingungen ergeben. Normalerweise enthalten vielmehr beide Gleichungen sowohl R_i als auch ω , so daß die Berechnung dieser beiden Größen aus den beiden Gleichungen zu wesentlich umständlicheren Formeln führt und damit praktisch im allgemeinen wertlos wird. — Weitere Rechnungen sind in § 15...17 durchgeführt.

§ 4. Transformator-Rückkopplungen

Im allgemeinen will man durch die Selbsterregung einen möglichst sinusförmigen Wechselstrom von einer ganz bestimmten Frequenz erzeugen. Das erreicht man am besten durch einen schwach gedämpften Parallelschwingungskreis in der Anodenseite (vgl. Bild 3). Auch bei starker Stromaussteuerung, wie sie bei Selbsterregung im

allgemeinen eintritt, bei der der Röhrenstrom $i_{a, \omega}$ stark von der Sinusform abweicht, bleibt dann der Strom im Schwingungskreise fast sinusförmig. Bei nahezu phasenreiner Rückkopplung wird er nahezu ρ -mal, d. h. oft 100mal stärker als der Röhrenstrom. Vgl. Bd. 2, § 22. Es erregt sich dann praktisch die Resonanzfrequenz des Parallelschwingungskreises, für die die Selbsterregungsbedingungen infolge des auf das ρ -fache anwachsenden Widerstandes \mathfrak{B}_a besonders günstig sind. Bezüglich der Wahl des günstigsten \mathfrak{B}_a , des günstigsten Arbeits-

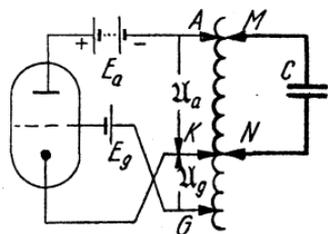


Bild 5. Schaltung wechselstrommäßig
mit Bild 3 identisch

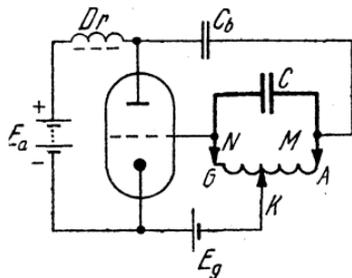


Bild 6. Schaltung wirkt wie die von
den Bildern 3 und 5

punktes auf der Kennlinie usw. gilt das in Bd. 2 über Endverstärker und Senderverstärker Gesagte. Denn auch hier kann ja die „unverstärkte“, zur Stromaussteuerung erforderliche Wechselspannung U_g durch eine entsprechende Wahl des Rückkopplungsfaktors ohne alle Schwierigkeiten beliebig groß gemacht werden. Kommt es z. B. auf eine größtmögliche Abgabe von Wechselstromleistung an, so wird man \mathfrak{B}_a gleich dem Grenzwiderstand machen und den Arbeitspunkt ziemlich tief unten auf die Kennlinie verlegen. Legt man dagegen auf besonders gute Sinusform Wert, wählt man \mathfrak{B}_a etwas kleiner und den Arbeitspunkt höher.

Wichtig ist eine möglichst phasenreine Rückkopplung. Denn andernfalls wird auch \mathfrak{B}_a nicht phasenrein und damit die Leistungsabgabe ungünstig. In dieser Hinsicht ist die schon in § 3b besprochene und in Bild 3 gezeichnete Transformatorschaltung recht günstig. Der dort gezeichnete Transformator mit zwei getrennten Wicklungen ist wechselstrommäßig identisch mit dem in Bild 5 gezeichneten Spartransformator mit einer durchlaufenden Wicklung und Anzapfungen. Um die richtige Polung zu erhalten, muß die Gitterspannung GK das entgegengesetzte Vorzeichen wie die Anodenspannung AK haben.

Über AG liegt dann die Summe beider Spannungen, die größer als die Anodenspannung ist! Man legt den Kondensator C , der mit der Induktivität des Transformators den Parallelschwingungskreis bildet, mit seinen Zuleitungen MN am besten über den ganzen Bereich AG, wie das in Bild 6 gezeichnet ist. Dann fließt der starke Schwingkreisstrom auch mit durch die Gitterwindungen GK und erzeugt auch hier einen Ohmschen Spannungsabfall $\Im R$, der sonst (z. B. bei der Schaltung nach Bild 3) nur in den Anodenwindungen auftritt. Dadurch

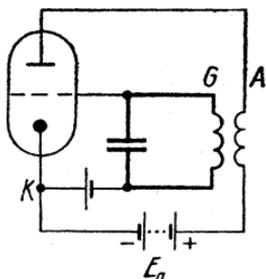


Bild 7. Rückgekoppelter Gitterschwingungskreis

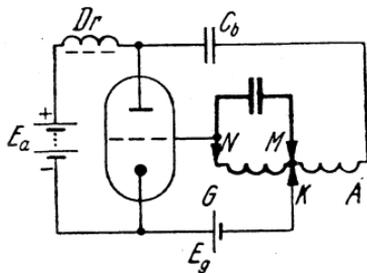


Bild 8. Schaltung wechselstrommäßig mit Bild 7 identisch

werden Gitter- und Anodenspannung in der Phase noch mehr entgegengesetzt gleich, der Rückkopplungsfaktor noch phasenreiner. Man kann ganz allgemein durch die Kondensatoranzapfungen MN die sich selbst erregende Frequenz, durch die A-Anzapfung die Anodenspannung und damit den wirksamen Widerstand \Im_a , durch die G-Anzapfung die Gitterspannung und damit die Rückkopplung \Im auf jeden gewünschten Wert einstellen.

Als Sonderfall der Schaltung von Bild 6 läßt sich auch die in Bild 7 gezeichnete Transformatorschaltung auffassen, bei der der Schwingungskreis mit Kondensator nicht im Anodenkreis, sondern im Gitterkreis liegt.¹⁾ Denn sie ist wechselstrommäßig identisch mit der in Bild 8 gezeichneten Schaltung. Diese geht aber in die Schaltung von Bild 6 über, wenn man den Kondensatoranschluß M nicht an die Anzapfung A, sondern an K legt. Es erregt sich dann nahezu die Eigenfrequenz des Gitterschwingungskreises, der aus der Kapazität C und der Induktivität zwischen $MN = KG$ gebildet wird, und das wirksame \Im_a ist gleich dem Resonanzwiderstand dieses Schwingungskreises mal dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses der Spannungen AK zu GK.

¹⁾ Diese Schaltung ist rechnerisch in § 17c behandelt.

Das gilt freilich nur für eine feste Kopplung der beiden Windungsteile AK und GK. Bei loser Kopplung erzeugt die Streuinduktivität von AK eine um 90° gegen den Anodenstrom phasenverschobene Spannung, so daß auch \Re und β_a eine Phasenverschiebung erhalten. Bei der in Bild 5 gezeichneten Schaltung spielt die Streuinduktivität von GK dagegen gar keine Rolle, solange kein Gitterstrom fließt.

Bei einer durchgehenden Transformatorwicklung sind Gitter- und Anodenzuleitung gleichstrommäßig mit K und damit auch untereinander verbunden. Man muß dann entweder, wie in Bild 5 gezeichnet, die beiden Gleichspannungen E_g und E_a in die Zuleitungen unmittelbar vor die Röhre schalten. Das ist besonders bei Hochfrequenz ungünstig, weil die Spannungsquellen nebst ihren Zuleitungen meist große Erdkapazitäten besitzen und so unbestimmte kapazitive Nebenschlüsse mit Erde und damit auch untereinander bilden. Oder man muß anodenseitig statt der Reihen- eine Parallelschaltung von Gleich- und Wechselstrom anwenden, wie sie in den Bildern 6 und 8 gezeichnet ist (vgl. auch Bd. 1, § 24). Diese hat bei hohen Spannungen den Vorteil, daß der Blockkondensator C_b die lebensgefährliche hohe Gleichspannung von der gesamten Wechselstromschaltung fernhält, hat aber besonders bei kurzweiliger Hochfrequenz den Nachteil, daß die Drosselspule D_r in der Gleichstromseite wegen ihrer natürlichen Kapazitäten schwer genügend hochohmig zu machen ist. Will man, etwa durch einen Drehkondensator im Schwingungskreis, eine kontinuierliche Frequenzänderung herstellen, so treten dabei leicht „Schwinglöcher“ auf. Bei bestimmten Frequenzen gerät die Drosselspule in starkes Mitschwingen und dämpft dadurch die Schwingungen so stark, daß die Selbsterregung unter Umständen ganz aussetzt.

Günstiger ist es, wenn man die Transformatorwicklung bei K auftrennt und wechselstrommäßig durch einen Blockkondensator C_b überbrückt, während gleichstrommäßig Gitterseite GK und Anodenseite AK' getrennt bleiben. Bild 9 zeigt diese Schaltung. Die Drosselspule D_r ist unnötig, falls C_b so groß ist, daß über C_b praktisch keine Wechselspannung entsteht. Man beachte aber, daß hier C_b von dem starken Schwingkreisstrom durchflossen wird, während in den Bildern 6 oder 8 nur der etwa 100mal kleinere Röhrenstrom hindurchfließt. Dort braucht also C_b nicht größer zu sein als das C des Schwingungskreises, wenn $1/100$ der Wechselspannung über C_b liegen darf, während C_b in Bild 9 etwa 100mal größer sein muß.

Auch in den Reihenschaltungen gemäß den Bildern 3, 5 und 7 braucht ein etwa erforderlicher Überbrückungskondensator C_b für die Gleichstromquelle E_a nur klein zu sein.

In Bild 9 ist eingezeichnet, wie man eine negative Gittervorspannung U_g ähnlich wie in Bd. 2, § 34 Bild 34d durch den Spannungsabfall $I_a R_n$ des Anodengleichstroms I_a in einem durch einen Kondensator überbrückten Widerstand R_n erzeugen kann. Bei großen Schwingungsamplituden wächst im allgemeinen infolge Anodengleichrichtung der mittlere Gleichstrom I_a mit der Amplitude der Schwingungen an. Dadurch vergrößert sich dann die negative Gittervorspannung $U_g = -I_a R_n$, so daß die Selbsterregung infolge des ungünstigeren Arbeitspunktes schwächer wird. Das bedeutet in gewissem Maße eine selbsttätige Regelung auf eine konstante Schwingungsamplitude. Viel stärker läßt sich eine solche Regelung erzielen, wenn man die negative Gittervorspannung durch eine Gittergleichrichtung in der Audionschaltung erzeugt. Vgl. § 6e.

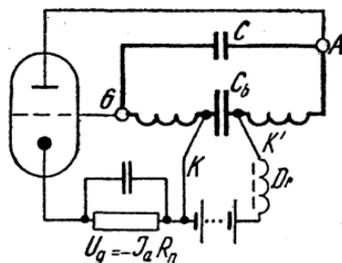


Bild 9

Transformator gleichstrommäßig durch C_b aufgetrennt

§ 5. Spannungsteiler-Rückkopplungen (Dreipunktschaltungen)

a) Induktive und kapazitive Spannungsteilerschaltung

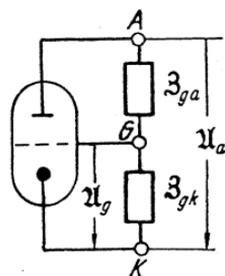


Bild 10

Schema einer
Spannungsteiler-
Rückkopplung

Bei der Transformatorschaltung kann man durch Umpolen oder durch Ändern des Wicklungssinnes einer Spule stets aus einer negativen eine positive, zur Selbsterregung führende Rückkopplung machen. Das ist bei der in Bild 10 gezeichneten Spannungsteilerschaltung nicht möglich. Bei dieser wird die Rückkopplung dadurch hergestellt, daß die zur Rückkopplung dienende Gitterspannung U_g über dem einen von zwei Widerständen abgegriffen wird, die in Reihe an der Anodenspannung U_a liegen. Falls der Span-

nungsteiler „leerläuft“, d. h. falls der Gitterstrom gegenüber dem den Spannungsteiler durchfließenden Strom zu vernachlässigen ist,¹⁾ gilt dann

$$(12) \quad \mathfrak{R} = \frac{u_g}{u_a} = \frac{\mathfrak{Z}_{gk}}{\mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{gk}}.$$

Bei gleichartigen Widerständen \mathfrak{Z}_{ga} und \mathfrak{Z}_{gk} ist \mathfrak{R} stets positiv, u_g und u_a sind nahezu in Phase, während zur Selbsterregung wegen der Phasendrehung im Verstärker eine nahezu entgegengesetzte Phase erforderlich

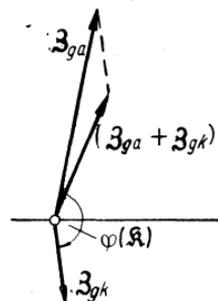


Bild 11

Zeigerdarstellung zu Bild 10 (und Bild 12)

ist. \mathfrak{R} kann dagegen negativ werden, wenn \mathfrak{Z}_{gk} und \mathfrak{Z}_{ga} nahezu entgegengesetzte Phase haben, also der eine Widerstand stark induktiv, der andere stark kapazitiv ist. Es muß dann freilich auch noch die Summe $\mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{gk}$ entgegengesetzt zu \mathfrak{Z}_{gk} , also gleich mit \mathfrak{Z}_{ga} sein, d. h. es muß der Betrag von \mathfrak{Z}_{ga} größer als der von \mathfrak{Z}_{gk} sein. Bild 11 zeigt für einen solchen Fall das Zeigerdiagramm für induktives \mathfrak{Z}_{ga} und kapazitives \mathfrak{Z}_{gk} . Ist die Wirkkomponente, die Dämpfung beider Widerstände gering, so ist die Rückkopplung nahezu phasenrein. Dann muß nach der Selbsterregungsformel (7) auch \mathfrak{Z}_a nahezu

phasenrein sein, wenn sich die Frequenz ω erregen soll, die der Berechnung von $\mathfrak{Z}_{ga} \approx j\omega L$ und $\mathfrak{Z}_{gk} \approx \frac{1}{j\omega C}$ zugrunde gelegt wurde.

Da der Spannungsteiler ($\mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{gk}$) induktiv ist, kann keine Selbsterregung eintreten, wenn er allein das wirksame \mathfrak{Z}_a bildet. Man kann aber \mathfrak{Z}_a in einfachster Weise dadurch phasenrein machen, daß man zum Spannungsteiler parallel einen kapazitiven Widerstand \mathfrak{Z}_{ak} schaltet. Man erhält dann die in Bild 12 gezeichnete Schaltung. Bei geringer Dämpfung erregt sich im wesentlichen die Eigenfrequenz des dick gezeichneten Schwingungskreises, d. h. eine solche Frequenz, daß nahezu

$$(13) \quad \mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{gk} + \mathfrak{Z}_{ak} \approx 0$$

wird.²⁾ — Eine zweite Möglichkeit besteht darin, daß \mathfrak{Z}_{ga} kapazitiv ist. Dann muß \mathfrak{Z}_{gk} induktiv sein, aber ($\mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{gk}$) kapazitiv bleiben.

¹⁾ Ein sehr hochohmiger Spannungsteiler ist freilich sehr gitterstromempfindlich. Ein geringer Gitterstrom, wie er ohne negative Gittervorspannung oder bei größeren selbsterregten Amplituden eintritt, kann die Größe des Rückkopplungsfaktors stark herabsetzen und auch seine Phase ungünstig verändern. Letzteres bedingt eine Frequenzänderung. Vgl. § 6d und § 22.

²⁾ Vgl. hierzu auch § 16a.

Um \mathfrak{Z}_a phasenrein zu machen, muß dann noch ein induktiver Widerstand \mathfrak{Z}_{ak} zum Spannungsteiler parallelgeschaltet werden. Das ergibt die in Bild 13 gezeichnete Schaltung. Es erregt sich dann wieder nahezu die Eigenfrequenz des dick gezeichneten Schwingungskreises,

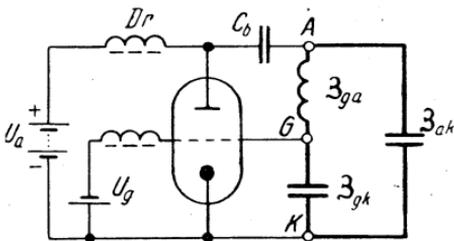


Bild 12

Kapazitive Spannungsteilerschaltung

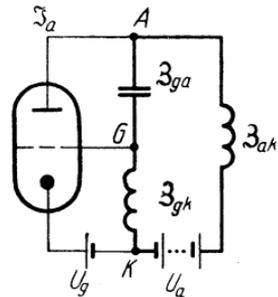


Bild 13

Induktive Spannungsteilerschaltung

so daß auch hier wieder die Gleichung (13) gilt. (Genaueres über diese Schaltung s. a. Anhang C, § 22.) Zusammenfassend ergibt sich:

(14) *Selbsterregung verlangt, daß \mathfrak{Z}_{gk} und \mathfrak{Z}_{ak} untereinander gleiche Phase und zu \mathfrak{Z}_{ga} entgegengesetzte Phase haben. Außerdem muß $|\mathfrak{Z}_{ga}| > |\mathfrak{Z}_{gk}|$, angenähert $|\mathfrak{Z}_{ga}| \approx |\mathfrak{Z}_{gk} + \mathfrak{Z}_{ak}|$ und $\mathfrak{Z}_{gk} \approx -\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{Z}_{ak}$ sein.*

Bei geringer Dämpfung wird der Strom im Schwingungskreise viel (nahezu $q \approx 100$ mal) größer als der Röhrenwechselstrom \mathfrak{I}_a . Der Strom in den beiden Induktivitäten L_{gk} und L_{ak} bei Bild 13 ist dann nahezu gleich groß; er unterscheidet sich ja nur um den Röhrenstrom \mathfrak{I}_a , falls der Gitterstrom $\mathfrak{I}_g = 0$ ist. Dann ist auch der Rückkopplungsfaktor, der ja gleich dem Verhältnis der Spannungen über diesen Induktivitäten ist,

$$(15) \quad \mathfrak{R} = \frac{u_g}{u_a} \approx - \frac{L_{gk}}{L_{ak}}.$$

In gleicher Annäherung gilt für die Schaltung von Bild 12

$$(16) \quad \mathfrak{R} \approx - \frac{\mathfrak{Z}_{gk}^1}{\mathfrak{Z}_{ak}} \approx - \frac{C_{ak}}{C_{gk}}.$$

Man bezeichnet daher die beiden Schaltungen auch als „induktive“ und „kapazitive“ Spannungsteilerschaltungen.

¹⁾ Diese Formel folgt auch aus (12) und (13).

Die induktive Spannungsteilerschaltung von Bild 13 ist nahezu identisch mit der Transformatorschaltung von Bild 9. Der Unterschied besteht nur darin, daß dort die beiden Spulen gekoppelt waren, hier dagegen nicht. Das macht sich z. B. dadurch bemerkbar, daß \mathcal{R} ohne Kopplung gleich dem Verhältnis der Induktivitäten, bei gleichartigen Spulen also gleich dem Quadrat des Verhältnisses der Windungszahlen ist, während \mathcal{R} bei fester Kopplung unmittelbar gleich dem Verhältnis der Windungszahlen der Transformatorspulen ist.

b) Drei Schwingungskreise in Dreipunktschaltung

Auf die soeben besprochenen Schaltungen lassen sich alle Schaltungen zurückführen, bei denen zwischen den drei Anschlüssen A G K der Röhre beliebige Stromsysteme liegen, die nur nicht aufeinander induzieren oder innerlich miteinander verbunden sein dürfen. Denn solche Stromsysteme können immer als „Zweipole“ mit einem bestimmten Wechselstromwiderstand \mathcal{Z} aufgefaßt werden. Dieser ist natürlich im allgemeinen nach Amplitude und Phase von der Frequenz abhängig, so daß nur in bestimmten Fällen bestimmte Frequenzen sich selbst erregen können.

Von besonderer grundsätzlicher Bedeutung ist der in Bild 14 gezeichnete Fall, daß alle drei Widerstände \mathcal{Z}_{ga} , \mathcal{Z}_{gk} und \mathcal{Z}_{ak} aus Parallelschwingungskreisen bestehen. Ein solcher Kreis besitzt einen Kombinationswiderstand, der stets größer als der kleinere seiner Teilwiderstände ωL_h bzw. $\frac{1}{\omega C_h}$ ist und der induktiv oder kapazitiv ist, je nachdem ob die sich erregende Frequenz ω kleiner oder größer als seine Eigenfrequenz $\omega_h = \frac{1}{\sqrt{L_h C_h}}$ ist (vgl. Bd. 1, § 23). Entsprechend der kapazitiven oder induktiven Spannungsteilerschaltung ist dann nur in zwei Fällen Selbsterregung möglich:

1. \mathcal{Z}_{ga} ist induktiv, d. h. $\omega < \omega_{ga}$; dann müssen \mathcal{Z}_{gk} und \mathcal{Z}_{ak} kapazitiv sein, also $\omega > \omega_{gk}$ und $\omega > \omega_{ak}$. Dieser Fall tritt ein, wenn ω_{ga} größer als ω_{gk} und ω_{ak} ist. Es können sich dann nur Frequenzen zwischen ω_{ga} und der größeren von ω_{gk} und ω_{ak} erregen.

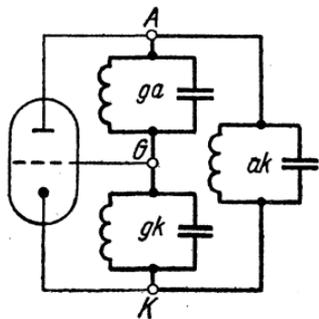


Bild 14

Drei Schwingungskreise in Dreipunktschaltung

2. \mathfrak{Z}_{ga} ist kapazitiv, d. h. $\omega > \omega_{ga}$; dann müssen \mathfrak{Z}_{gk} und \mathfrak{Z}_{ak} induktiv sein, also $\omega < \omega_{gk}$ und $\omega < \omega_{ak}$. Dieser Fall tritt also ein, wenn ω_{ga} kleiner als ω_{gk} und ω_{ak} ist. Es können sich dann nur Frequenzen zwischen ω_{ga} und der kleineren von ω_{gk} und ω_{ak} erregen.

Liegt dagegen die Frequenz ω_{ga}^1 zwischen ω_{gk} und ω_{ak} , so ist jede Möglichkeit der Selbsterregung ausgeschlossen. Vorausgesetzt ist hierbei, daß die drei Kreise nicht gegenseitig aufeinander induzierend einwirken.

Die weiteren Bedingungen, daß \mathfrak{Z}_{gk} kleiner als \mathfrak{Z}_{ga} sein muß, damit \Re negativ wird, daß aber \mathfrak{Z}_{gk} nicht zu klein sein darf, damit $|\Re|$ nicht zu klein wird und daß schließlich alle drei Widerstände nicht zu stark gedämpft sein dürfen, gelten hier ebenso wie bei jeder anderen Spannungsteilerschaltung und führen zu weiteren Einschränkungen der Selbsterregung. Besonders ist zu beachten, daß die Dämpfung, das Verhältnis von Wirkwiderstand zu Blindwiderstand durch die Parallelschaltung von L und C stets größer wird, und zwar um so mehr, je mehr man sich der Resonanz nähert. Das gilt übrigens auch für alle anderen Kombinationen aus Induktivitäten und Kapazitäten, weil sich dabei immer die Blindkomponenten zum Teil aufheben, während die Wirkkomponenten erhalten bleiben.

Besteht einer der Widerstände \mathfrak{Z}_{ga} , \mathfrak{Z}_{gk} , \mathfrak{Z}_{ak} aus Induktivität und Kapazität in Reihe, so ist er umgekehrt induktiv, wenn die sich erregende Frequenz $\omega > \omega_h = \frac{1}{\sqrt{L_h C_h}}$ ist, dagegen kapazitiv, wenn $\omega < \omega_h$ ist. Es ist nicht schwer, die entsprechenden Bedingungen für Selbsterregung in diesem Falle aufzustellen. Es ist nur zu beachten, daß der Widerstand bei der Reihenschaltung in Resonanznähe nicht größer, sondern kleiner wird, und dann meist die zur Selbsterregung erforderliche Größe nicht mehr besitzt.

c) Selbsterregung infolge der natürlichen Gitteranodenkapazität C_{ga}

Von großer praktischer Bedeutung für die Selbsterregung ist die natürliche Kapazität C_{ga} , die zwischen den einerseits mit dem Gitter, andererseits mit der Anode zusammenhängenden Leiterteilen stets vorhanden ist, ohne daß äußerlich eine besonders eingeschaltete Kapazität vorhanden ist (vgl. Bild 15). Sie wird einerseits absichtlich zur Selbsterregung von Schwingungen benutzt, führt aber andererseits sehr leicht bei Verstärkern und sonstigen Schaltungen ganz un-

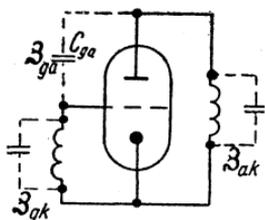


Bild 15. Rückkopplung durch die natürliche Gitteranodenkapazität C_{ga} (Huth-Kühn-Schaltung)

beabsichtigt zu einer störenden Selbsterregung. Der letztere Fall wurde schon in Bd. 2, § 29 ausführlich behandelt. Es wurde dort in Satz 29,2 und 29,5 gezeigt, daß C_{ga} so wirkt, als ob zum Gitterwiderstand Z_{gk} eine Kapazität $C_z = (1 - \Re_p) C_{ga}$ und ein phasenreiner Widerstand $R_z = \frac{1}{\Re_q \cdot \omega C_{ga}}$ parallelgeschaltet wäre. Dabei ist \Re_p die Wirk-, \Re_q die Blindkomponente des durch Formel (1) definierten Verstärkungsfaktors $\Re = \Re_p + j\Re_q$. Selbsterregung tritt ein, sobald R_z negativ und kleiner als die Wirkkomponente von Z_{gk} ist, und zwar in einer Frequenz ω , für die die Blindkomponente von Z_{gk} sich mit $\frac{1}{\omega C_z}$ zu Null ergänzt. Die letztere Bedingung fordert, daß Z_{gk} induktiv sein muß, es erregt sich die Eigenfrequenz des durch Z_{gk} und C_z gebildeten Schwingungskreises. Die erstere Bedingung fordert, daß Z_{ak} induktiv sein muß. Denn sonst wird \Re_q nicht negativ, R_z nicht positiv. Das entspricht aber gerade den oben in a) abgeleiteten beiden Forderungen, daß bei kapazitivem Z_{ga} sowohl Z_{gk} als auch Z_{ak} induktiv sein müssen. Das ist z. B. bei einem Verstärker mit Eingangs- und Ausgangstransformator oft der Fall, besonders, wenn beide Transformatoren sekundär offen sind. Aber auch dann, wenn wie z. B. bei Hochfrequenzverstärkern Z_{gk} und Z_{ak} aus Schwingungskreisen bestehen, sind diese induktiv für alle Frequenzen, die tiefer als die beiden Eigenfrequenzen der zwei Kreise liegen. Es tritt daher dort fast stets Selbsterregung ein, wenn man nicht durch Schirmgitterröhren oder durch die sog. Neutrodynschaltung den Einfluß von C_{ga} unschädlich macht. Vgl. Bd. 2, § 29.

Eine solche Schaltung, die äußerlich scheinbar gar keine Rückkopplung besitzt, wurde früher auch technisch zur Selbsterregung benutzt und mit dem Namen „Huth-Kühn-Schaltung“ bezeichnet. Sie wird auch heute noch zur Erzeugung kurzer Wellen (vgl. § 9) und bei den hier unter d) beschriebenen Piezoquarzsendern benutzt. Im allgemeinen sind die natürlichen Kapazitäten aber zu unbestimmt, so daß sie technisch nur ungern als wesentliche Bestandteile einer Schaltung verwandt werden. Man benutzt daher z. T. Schirmgitterröhren mit vernachlässigbar kleiner natürlicher Kapazität C_{ga} und schaltet einen Kondensator zwischen Gitter und Anode. — Da sich

die Eigenfrequenz des durch C_z erweiterten Gitterschwingkreises erregt, für diese aber \mathfrak{B}_{ak} induktiv bleiben muß, so folgt:

Selbsterregung kann nur eintreten, wenn die Eigenfrequenz des
(17) *Anodenschwingkreises höher als die des durch C_z erweiterten*
Gitterschwingkreises liegt.

Vergrößert man die Kapazität C_{ak} des Anodenschwingkreises, so beobachtet man, daß zunächst die sich erregende Frequenz etwas tiefer wird, weil \mathfrak{B}_{ak} durch Resonanznähe größer wird und damit auch $|\mathfrak{B}_p|$ und C_z größer werden. Dann setzt meist ganz plötzlich die Selbsterregung völlig aus, weil die Eigenfrequenz von \mathfrak{B}_{ak} tiefer als die sich erregende Frequenz geworden ist. — Die Selbsterregung tritt um so leichter ein, je größer die (induktiven) Widerstände \mathfrak{B}_{gk} und \mathfrak{B}_{ak} sind. Größeres \mathfrak{B}_{ak} vergrößert die Spannungsverstärkung $\mathfrak{B} = \frac{U_a}{U_g}$, größeres \mathfrak{B}_{gk} den Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = \frac{U_g}{U_a}$. Liegt im Gitterkreis ein großer Kondensator C_{gk} z. B. von 1000 pF, so erhält der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} die zur Selbsterregung erforderliche Größe $\left| D + \frac{1}{S \mathfrak{B}_a} \right|$ (also für $D = 10\%$ größer als 10%) nur dann, wenn der Gitterschwingkreis \mathfrak{B}_{gk} hinreichend schwach gedämpft ist. Denn da die natürliche Kapazität C_{ga} sehr klein ist, etwa 10 pF bei Trioden, so würde der Kondensator $C_{gk} = 1000$ pF für sich allein eine Spannungsteilung $|\mathfrak{R}| = 1\%$ ergeben. Durch Resonanzüberhöhung muß also Z_{gk} mindestens 10mal größer als $\frac{1}{\omega C_{gk}}$ werden, wenn $|\mathfrak{R}| = 10\%$ erreicht werden soll. Äußerstenfalls kann aber die erforderliche induktive Blindkomponente von \mathfrak{B}_{gk} nur gleich $\frac{\rho}{2} \cdot \frac{1}{\omega C_{gk}}$ werden, und zwar bei der 45° -Verstimmung [vgl. Bd. 1, § 23 Gleichung (23, 16)]. In obigem Beispiel muß also $\rho > 20$ sein.

d) Frequenzhaltung durch mechanische Schwingungen (Piezoquarz)

In neuerer Zeit wird viel Gebrauch gemacht von den piezoelektrisch gesteuerten Sendern. Bei diesen wird in der Huth-Kühn-Schaltung (vgl. Bild 15) statt eines elektrischen Schwingungskreises \mathfrak{B}_{gk} ein kleiner Kondensator C_0 verwandt, der einen piezoelektrischen Kristall (Quarz) als Dielektrikum enthält. Vgl. Bilder 16 und 17a. Ein solcher Kristall besitzt eine äußerst schwach gedämpfte

mechanische Eigenschwingung; bei geeigneter Halterung ist $\rho = 100\,000$ und größer! Infolge der piezoelektrischen Wirkung entstehen wechselnde zusätzliche Ladungen auf dem Kondensator, die durch die wechselnden mechanischen Spannungen während der Schwingung hervorgerufen werden. Der piezoelektrische Kristall im Kondensator C_0 wirkt daher elektrisch genauso wie ein entsprechend schwach gedämpfter elektrischer Schwingungskreis in Reihenschaltung, der dem Kondensator C_0

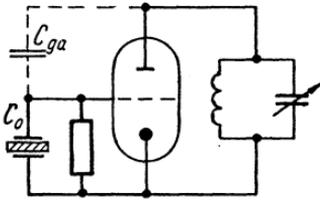


Bild 16

Piezoelektrisch gesteuerte
Selbsterregung

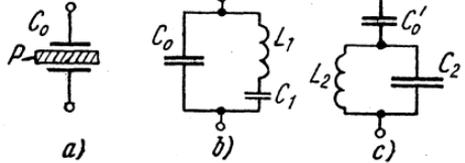


Bild 17

- a) Piezokristall P zwischen Kondensatorplatten
b) Reihenschwingkreis-Ersatzschaltung
c) Parallelschwingkreis-Ersatzschaltung

parallel geschaltet ist. Vgl. Bild 17b¹⁾. Es ist angenähert $C_1 = \frac{1}{140} C_0$. Außerhalb der Resonanz, sowohl oberhalb wie unterhalb, schwingt der Kristall nicht. Es ist dann nur der Kondensator C_0 vorhanden und eine Selbsterregung ist unmöglich, da ja \mathfrak{Z}_{gk} induktiv sein muß. Genau in Resonanz stellt der Reihenschwingkreis einen kleinen Ohmschen Widerstand dar, die Anordnung nimmt zwar viel Strom auf, aber eine Selbsterregung ist wegen der falschen Phase auch dann unmöglich. Über der Resonanz wird aber der Reihenschwingkreis induktiv, und zwar um so niederohmiger, je mehr man sich der Resonanz nähert (vgl. Bd. 1, § 23). Ganz in der Nähe der Resonanz, bei einer Verstimmung $\nu < 1/140$, wird er niederohmiger als C_0 , obwohl $C_0 \approx 140 C_1$ ist. Dann wird die ganze Anordnung (Reihenschwingkreis mit parallel liegendem Kondensator C_0) induktiv und es tritt durch die Gitteranodenkapazität C_{ga} Selbsterregung ein. Weiter ab von der Resonanz

¹⁾ Statt dessen kann man auch, wie in Bild 17c gezeichnet, einen Parallelschwingkreis, der mit dem Kondensator in Reihe liegt, als Ersatzschaltung wählen. Bei entsprechend geänderten Größen der Einzelteile sind beide Schaltungen für alle Frequenzen völlig identisch. Es ist angenähert $C'_0 = C_0$; $C_2 = 140 C_0 = 20\,000 C_1$; $L_2 = \frac{1}{20\,000} L_1$.

wird der Reihenschwingkreis wieder so hochohmig, daß C_0 weit überwiegt, die ganze Anordnung kapazitiv wird. Es erregt sich also praktisch fast genau die Eigenfrequenz des Kristalls.

Das \mathfrak{Z}_a des Anodenkreises muß dabei induktiv sein. Seine Größe hat aber praktisch nur auf die Intensität der Schwingungen, nicht auf die Frequenz einen Einfluß. \mathfrak{Z}_a darf nur nicht zu klein sein, weil sonst überhaupt keine Selbsterregung eintritt. Verwendet man als \mathfrak{Z}_a einen normalen Parallelschwingkreis mit Drehkondensator C_a , so beobachtet man, daß bei großem C_a keine Schwingungen einsetzen, weil nämlich \mathfrak{Z}_a dann kapazitiv ist. Sofort hinter der Resonanz von \mathfrak{Z}_a setzen dann die Schwingungen stark ein, nehmen weiter aber an Intensität allmählich ab und setzen schließlich meist ganz aus, weil bei kleinem C_a die Resonanzüberhöhung wegfällt, \mathfrak{Z}_a einfach gleich $j\omega L_a$ wird, und dies allein meist zu klein gegen \mathfrak{Z}_i der Röhre ist. Man hat auf diese Weise einen Sender, der sich praktisch nur in einer vorgeschriebenen Frequenz erregen kann, ganz gleichgültig, wie man den Anodenkreis einstellt. Wenn er überhaupt schwingt, erregt er sich stets ziemlich genau in der Eigenfrequenz des eingeschalteten Kristalls. Durch einfaches Auswechseln des Kristalls gegen einen anderen und Nachstimmen des Anodenkreises erhält man sofort eine andere, auf mindestens $1/1000$ genau festgelegte Frequenz¹⁾.

Die Frequenz hängt von der Dicke d des Kristalls ab. Für Quarz gilt angenähert die Formel

$$(18) \quad \lambda = 1,06 \cdot 10^5 d.$$

Für $\lambda = 100$ m, $f = 3 \cdot 10^6$ Hz, ist also eine Quarzplatte von nur 1 mm Dicke erforderlich. Turmalinplatten lassen sich noch für Wellenlängen bis $\lambda = 2$ m herab herstellen. Für Wellen über 1000 m verwendet man besser Biegeschwingungen von Quarzstäben, für noch längere Wellen und Tonfrequenz Bariumtitanatplatten oder Stahlstäbe bzw. Stimmgabeln, die man durch Magnetostriktion oder auch durch gewöhnliche magnetische Erregung in mechanische Schwingungen versetzt. Alle diese Anordnungen wirken bei genügend starker Rückwirkung wie elektrische Schwingungskreise und haben gegenüber diesen den Vorteil einer äußerst geringen Dämpfung. Sie können auch in anderen Schaltungen als in Bild 16 elektrische Schwingungskreise ersetzen, z. B. in Filtern mit sehr schmalen Durchlaßbereich.

¹⁾ Bezügl. der erreichbaren Frequenzkonstanz vgl. auch § 7a!

§ 6. Die Amplitude selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität

a) Weiches und hartes Einsetzen der Schwingungen

Die Selbsterregungsformel $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 1$ besagt, daß die von der Anodenspannung U_a über die Rückkopplung \mathfrak{R} erzeugte Gitterspannung U_g geradeso groß ist, daß sie durch die \mathfrak{B} -mal verstärkende Röhrenanordnung genau die alte Anodenspannung U_a wieder hervorruft. Ist $\mathfrak{R} \mathfrak{B}$ größer oder kleiner als 1, so ist kein stationärer Schwingungszustand möglich, die Schwingungen wachsen an oder nehmen ab.¹⁾ Das Anwachsen wird schließlich dadurch begrenzt, daß \mathfrak{R} und besonders \mathfrak{B} ihre Größe ändern, wenn die Amplituden so groß sind, daß der Zusammenhang zwischen den einzelnen Größen nicht mehr als linear angesehen werden kann. Bezüglich der Verstärkung \mathfrak{B} wurde dies schon in Bd. 2 in dem Abschnitt 2 „Endverstärker“ und besonders 3 „Senderverstärker“ behandelt. Bei größerer *Stromaussteuerung* $j = \frac{I_a}{I_a}$ ist die Krümmung der Kennlinie zu berücksichtigen; die mittlere Steilheit S_m ändert sich mit der Amplitude und wird besonders klein, wenn der Sättigungsstrom der Röhre erreicht wird. Andererseits setzt bei zu großen Spannungen U_g ein Gitterstrom ein, wenn die Amplitude der Wechselfspannung \hat{U}_g größer als die negative Vorspannung U_g wird. Der Gitterstrom wird besonders stark im *überspannten Zustand*, wenn die positive Gitterspannung zeitweise größer als die Anodenspannung wird. Diese beiden Arten von Einflüssen, die das Anwachsen der Amplituden im Falle $\mathfrak{R} \mathfrak{B} > 1$ schließlich begrenzen, seien als „*Strombegrenzung*“ und „*Spannungsbegrenzung*“ bezeichnet. Sie werden unter c) und d) näher untersucht. Es kommt aber auch vor, daß \mathfrak{R} oder \mathfrak{B} in einem gewissen Bereich mit wachsender Amplitude nicht abnehmen, sondern größer werden. In einem solchen Bereich kann eine stationäre Schwingung, für die $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 1$ gilt, überhaupt nicht hergestellt werden. Denn bei der geringsten Verkleinerung der Amplitude würde dann $\mathfrak{R} \mathfrak{B} < 1$ und infolgedessen die Schwingung sich selbst weiter verkleinern. Ebenso würde bei der geringsten Vergrößerung der Amplitude $\mathfrak{R} \mathfrak{B} > 1$ und infolgedessen die Schwingung weiter zunehmen, bis schließlich der kritische Bereich überschritten ist und $\mathfrak{R} \mathfrak{B}$ mit wachsender Amplitude wieder so weit abnimmt, bis wieder $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 1$ wird.

¹⁾ Vgl. die Anm. auf Seite 9.

(19) *In dem Bereich, in dem das Produkt aus Rückkopplung \mathfrak{R} und Verstärkung \mathfrak{B} mit wachsender Amplitude der Schwingungen größer wird, mit abnehmender Amplitude kleiner wird, sind keine stationären Schwingungen möglich. Die Amplitude springt entweder auf so große oder auf so kleine Werte (bzw. Null), daß dort $\mathfrak{R}\mathfrak{B}$ nicht mehr mit wachsender Amplitude zunimmt.*

Man kann die verschiedenen hier eintretenden Erscheinungen sehr einfach experimentell verfolgen. Am besten eignet sich dazu die in Bild 18 gezeichnete Schaltung unter Verwendung einer schwach geheizten Röhre mit ausgeprägtem Sättigungsstrom. Für diese geht nach (7) die Selbsterregungsformel $\mathfrak{R}\mathfrak{B} = 1$ über in

$$-\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S\mathfrak{B}_a}.$$

Den Rückkopplungsfaktor $-\mathfrak{R}$ kann man durch Nähern oder Entfernen der Transformatorspulen a und g, den wirksamen Anodenwiderstand \mathfrak{B}_a durch Ändern des Drehkondensators C oder des Widerstandes R stetig verändern. Da sich immer nahezu die Eigenfrequenz des Schwingungskreises erregt, ist angenähert $\mathfrak{B}_{a\text{res}} = \frac{L_a}{CR}$. Eine Vergrößerung von $|\mathfrak{R}|$ hat denselben Einfluß wie eine Vergrößerung von \mathfrak{B}_a , d. h. eine Verkleinerung von C oder R . Beides bewirkt, daß die linke Seite ($-\mathfrak{R}$) der obigen Gleichung größer als die rechte Seite $(D + \frac{1}{S\mathfrak{B}_a})$

wird, d. h. daß die Schwingungen stärker angeregt werden.¹⁾ Im folgenden sei immer nur von einer Änderung von $-\mathfrak{R}$ gesprochen,¹⁾ obwohl sich experimentell meist C oder R einfacher und feinstufiger verändern lassen.

Die Verhältnisse seien zunächst so gewählt, daß keine Selbsterregung zustande kommt, weil $-\mathfrak{R}$ zu klein ist. Vergrößert man dann $-\mathfrak{R}$ allmählich so lange, bis die Schwingungen gerade einsetzen, so findet man, daß zwei verschiedene Fälle eintreten können:

1. *Weiches Einsetzen der Schwingungen.* Liegt der Ruhepunkt an einer steilen Stelle der Kennlinie (A in Bild 19), so setzen zunächst nur ganz kleine Schwingungen ein und diese vergrößern sich nur in

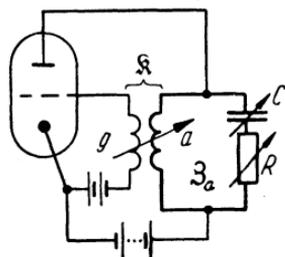


Bild 18. Veränderliche Transformator-Rückkopplungsschaltung

¹⁾ Man beachte, daß \mathfrak{R} in der Schaltung Bild 18 negativ, $-\mathfrak{R}$ also positiv ist.

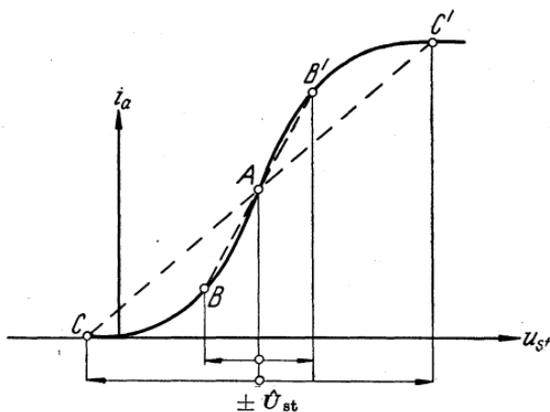


Bild 19. Ruhepunkt A im mittleren Teil. Weicher Schwingungseinsatz

Kennlinie, etwa ganz im unteren Teile (A in Bild 20), so muß man zunächst $|\mathfrak{R}|$ größer als vorher machen, damit die Schwingungen von selbst einsetzen, weil in diesem Teil der Kennlinie S kleiner ist. In dem Augenblick aber, wo die Selbsterregung eintritt, springt die Amplitude sofort auf einen beträchtlichen Wert. Verringert man dann $|\mathfrak{R}|$ wieder, so bleiben die einmal erregten Schwingungen zunächst ruhig weiterbestehen, auch wenn $|\mathfrak{R}|$ unter den Betrag verkleinert wird, der anfangs zum ersten Einsetzen der Selbsterregung erforderlich war. Ihre Amplitude bleibt groß und nimmt nur wenig mit $|\mathfrak{R}|$ ab. Von einem bestimmten Punkt ab reißen die Schwingungen dann aber ganz plötzlich und unvermittelt ab. Will man sie wieder erregen, so muß man $|\mathfrak{R}|$ erst wieder auf den anfänglichen höheren Betrag bringen. Für die Zwischenwerte von $|\mathfrak{R}|$ sind also zwei verschiedene Zustände möglich. Es entstehen von selbst keine Schwingungen, aber die einmal erregten Schwingungen bleiben weiterbestehen.

Häufig beobachtet man auch ein gemischtes Verhalten. Bei allmählicher Vergrößerung von $|\mathfrak{R}|$ setzen die Schwingungen zunächst weich ein. Bei weiterer Steigerung von $|\mathfrak{R}|$ springt dann aber plötzlich und unvermittelt die Amplitude auf einen sehr viel größeren Betrag, um sich dann wieder allmählich mit $|\mathfrak{R}|$ zu vergrößern. Verkleinert man $|\mathfrak{R}|$ wieder, so nimmt die Amplitude zunächst langsam folgend ab, springt dann bei einem etwas anderen Werte von $|\mathfrak{R}|$ als früher wieder plötzlich auf einen kleineren Betrag, um von da an langsam auf 0 abzunehmen.

dem Maße, wie $|\mathfrak{R}|$ vergrößert wird. Verkleinert man $|\mathfrak{R}|$ wieder, so nimmt die Amplitude der Schwingungen wieder allmählich auf Null ab. Jedem Wert von $|\mathfrak{R}|$ entspricht nur ein einziger, ganz bestimmter Schwingungszustand.

2. Hartes Einsetzen der Schwingungen. Liegt der Ruhepunkt an einer sehr wenig steilen Stelle der

Der Grund für dieses verschiedenartige Verhalten ist leicht einzusehen. Es kommt darauf an, in welcher Weise die mittlere Steilheit der Kennlinie sich mit der Größe der Schwingungen ändert. Im ersten Falle (Bild 19) ist die Steilheit für ganz kleine Schwingungen (die Tangente im Punkte A) am größten. Bei etwas größeren Schwingungen

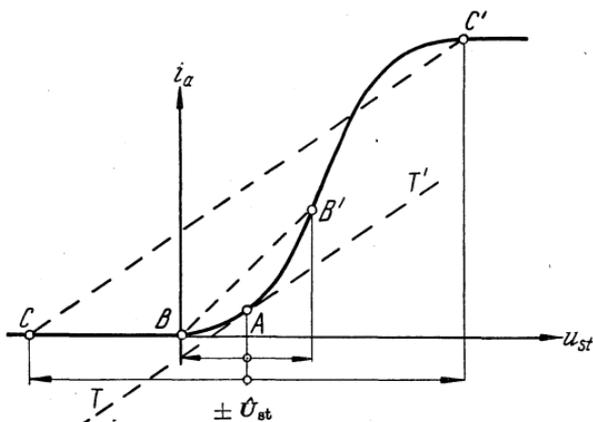


Bild 20. Ruhepunkt A im untersten Teil. Harter Schwingungseinsetz

(Verbindungsline BB') ist sie schon etwas geringer, und bei noch größeren Schwingungen, die schon bis zur Nulllinie und ins Sättigungsgebiet hineinreichen (Verbindungsline CC'), ist sie noch bedeutend geringer. Die mittlere Steilheit nimmt also mit wachsender Amplitude der Schwingungen dauernd ab. Die Schwingungen können also nur so weit anwachsen, wie durch Vergrößerung von $|\mathfrak{R}|$ die Verkleinerung von S ausgeglichen wird und nehmen bei Verringerung von $|\mathfrak{R}|$ wieder so weit ab, bis S hinreichend zugenommen hat, um sie dauernd aufrechtzuerhalten.

Im zweiten Falle (Bild 20) ist dagegen die Steilheit für ganz kleine Schwingungen (Tangente TT' im Punkte A) gering und wird für etwas größere Schwingungen (Verbindungsline BB') größer. Können sich also die Schwingungen bei der Steilheit A erregen, so werden sie über BB' hinaus immer weiter anwachsen, bis schließlich die mittlere Steilheit wieder abnimmt und ebenso groß wie im Punkte A wird (Verbindungsline CC' parallel zur Tangente TT'). Die Amplitude muß also sofort beim ersten Einsetzen bis nach CC' hinaufspringen. Verkleinert man jetzt $|\mathfrak{R}|$, so können sich die großen Schwingungen zunächst noch dadurch halten, daß ihre Amplitude kleiner und dabei die mittlere Steilheit BB' größer wird. Bei einer bestimmten Amplitude ist aber die maximale mittlere Steilheit erreicht und beim weiteren Verkleinern von $|\mathfrak{R}|$ können sich dann die Schwingungen nicht mehr halten, reißen sofort ab.

(20) Eine Instabilität der Schwingungen, ein plötzlicher Sprung in der Amplitude tritt immer dann ein, wenn die mittlere Steilheit S der Kennlinie bei größerer Amplitude zunimmt oder bei kleinerer Amplitude abnimmt.

Dieser Satz gilt nur bei reiner Strombegrenzung, also besonders dann, wenn der Gitterstrom Null ist. Vgl. später unter d).

b) Reißdiagramme

Einen guten Überblick, wie sich die Amplitude der selbsterregten Schwingungen mit der Stärke der Rückkopplung je nach Lage des

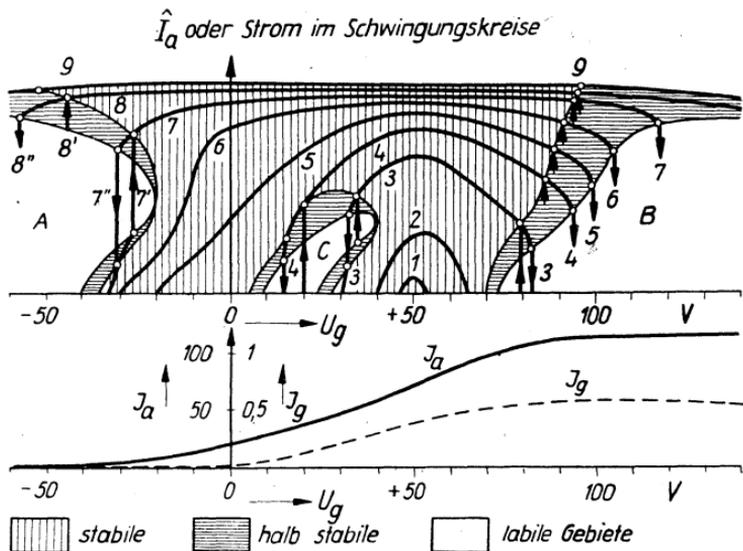


Bild 21. Reißdiagramm nach Rukop. 1...9 = verschiedene Rückkopplungen

Ruhepunktes auf der Kennlinie ändert, erhält man durch die experimentelle Aufnahme eines „Reißdiagrammes“. In Bild 21 ist ein solches für eine Schaltung mit Transformatorrückkopplung und Anodenschwingungskreis, wie sie in Bild 18 dargestellt war, und eine ältere Wolframröhre mit 120 mA Sättigungsstrom dargestellt. Nach rechts ist die Gittervorspannung U_g aufgetragen, durch die der Ruhepunkt auf der Kennlinie eingestellt wird. Zur Kennzeichnung von dessen Lage ist darunter die Kurve von Anoden- und Gitterstrom eingezeichnet. In dem eigentlichen Reißdiagramm wird nach oben der Anodenwechselstrom \hat{I}_a oder auch der ihm proportionale Wechselstrom im Schwingungskreise aufgetragen, der sich bei ver-

schieden großer Rückkopplung einstellt. Die Größe der Rückkopplung ist an den dick eingezeichneten Linien konstanter Rückkopplung 1...9 zu erkennen. 1 ist die schwächste, 9 die stärkste gezeichnete Rückkopplung. Bei noch stärkerer Rückkopplung würde die Amplitude wieder abnehmen. Dieses praktisch weniger wichtige Gebiet ist nicht mit dargestellt, um das Bild nicht zu sehr zu verwirren. Man erkennt, wie die kleinste Rückkopplung 1 zur Selbsterregung nur ausreicht, wenn man angenähert an dem Punkte größter Anodenstromsteilheit arbeitet, die etwa bei +50 V Gittervorspannung vorhanden ist. Auch bei den stärkeren Rückkopplungen 2, 3 usw. werden die Schwingungen dort zu den höchsten Amplituden angeregt, die Rückkopplungslinien haben in der Gegend von 50 V ein Maximum. Verlegt man den Ruhepunkt durch Verkleinern oder Vergrößern der Gittervorspannung weiter auf den unteren oder oberen Teil der Kennlinie, so werden bei derselben Rückkopplung die Schwingungen schwächer, oder man muß zur Erregung gleich starker Schwingungen eine stärkere Rückkopplung aufwenden, besonders auch dazu, um die Schwingungen überhaupt anzuregen. Dabei ergeben sich drei weiß gezeichnete Gebiete A, B, C in denen die Schwingungen hart, sprunghaft ein- und aussetzen, in denen also überhaupt kein stationärer Schwingungszustand möglich ist, weil die Amplitude immer sogleich von der einen zu der anderen Begrenzung dieser Gebiete hinüberspringt. Die A- und B-Bereiche sind ohne weiteres verständlich. Hier verläuft die Kennlinie so flach, daß man eine sehr starke Rückkopplung anwenden muß, damit die Schwingungen sich selbst erregen. Weil aber bei größerer Amplitude die mittlere Steilheit größer wird, wachsen die einmal erregten Schwingungen sofort zu großer Amplitude an.

Unter -50 V oder über $+100$ V ist schließlich die Steilheit für kleine Amplituden so gering, daß sich dort auch bei stärkster Rückkopplung von selbst keine Schwingungen erregen. Dagegen können auch hier einmal zu großer Amplitude erregte Schwingungen sich noch halten. Diese halb stabilen Gebiete sind durch waagerechtes, enges Schraffieren gekennzeichnet. Bei -45 V kann man mit der starken Rückkopplung 8 gerade noch Schwingungen erregen, die dann sofort zu großer Amplitude anspringen (Punkt 8'). Die so erregten Schwingungen bleiben dann noch bestehen, wenn man im Schwingungszustande die negative Gittervorspannung auf -57 V

vergrößert (Punkt 8''). Sobald man sie noch weiter vergrößert oder die Rückkopplung verkleinert, reißen die Schwingungen sofort auf 0 ab. Bei der Rückkopplung 7 vollzieht sich der Vorgang ein wenig anders. Es erregen sich zunächst bei -42 V ganz schwache Schwingungen, die im stabilen und halb stabilen Schwingungsgebiete bei allmählicher Änderung bis -38 V allmählich anwachsen, dann aber ganz plötzlich, entsprechend der senkrechten Linie 7' auf wesentlich höhere Amplituden springen, um sich dann im stabilen Schwingungsgebiet wieder allmählich entsprechend der Kurve 7 weiter zu ändern. Geht man mit der Gittervorspannung zurück, so halten sich jetzt die starken Schwingungen noch in dem halb stabilen Gebiet bis -40 V, springen dann aber plötzlich, entsprechend der senkrechten Linie 7'' auf ganz kleine Beträge herunter, um dann in dem senkrecht schraffierten stabilen Gebiete wieder gleichmäßig zu folgen.

Ganz entsprechende Erscheinungen ergeben sich in den Gebieten B und C. Bei dem letzteren wird die Labilität nicht durch die Anoden-, sondern die Gitterstromkennlinie verursacht, die gerade an dieser Stelle ihre größte Steilheit besitzt. Daß dies wirklich zutrifft, folgt auch daraus, daß die Gebiete A und B sich bei Verschiebung der Anodenstromkennlinie infolge anderer Anodenspannung oder bei Benutzung von Röhren mit anderem Durchgriff entsprechend mit verschieben, immer am Anfang und Ende des Anstiegs des Anodenstromes liegenbleiben, während das Gebiet C sich dabei nicht mit verschiebt, sondern immer an der Stelle steilster Gitterstromkennlinie, d. h. im Gebiete schwach positiver Gittervorspannung, liegenbleibt. Wird durch eine hinreichend große Verschiebungsspannung DU_a der Sättigungsstrom schon nahezu bei der Gitterspannung $U_g = 0$ erreicht, so verschmelzen die instabilen Bereiche B und C miteinander.

Die Form der Reißdiagramme ändert sich natürlich mit der untersuchten Röhrenart und den Betriebsverhältnissen. Die durch den Gitterstrom hervorgerufenen Instabilitäten der Schwingungen, der C-Bereich, wird besonders stark und teilt sich zuweilen in mehrere Bereiche, wenn man den Widerstand \mathfrak{Z}_g des Gitterstromkreises groß macht. Umgekehrt kann der C-Bereich bei kleinem \mathfrak{Z}_g ganz verschwinden. Bei den heutigen Bariumröhren mit sehr großem Sättigungsstrom verschwindet praktisch der B-Bereich. Die Röhre würde zerstört werden, wenn man ihn durch eine entsprechend hohe positive Gitterspannung erreichen wollte.

Die Linien konstanter Rückkopplung sind die Modulationskennlinien eines Telefonesenders für den Fall, daß die Modulation durch Änderung der Gitterspannung bei derjenigen Röhre vorgenommen wird, die auch zur Selbsterregung der Hochfrequenz dient. Verzerrungsfreie Modulation verlangt einen geradlinigen Verlauf dieser Linien. Man muß daher besonders die instabilen Sprungbereiche sorgfältig vermeiden. Besser überträgt man die Funktion der Selbsterregung einer Vorröhre und moduliert dann eine spätere, fremderregte Röhre. Die Modulationskennlinien enthalten dann keine instabilen Bereiche.

c) Strombegrenzung (Mittlere Steilheit)

Wenn alle Ströme und Spannungen nur durch lineare Beziehungen miteinander verknüpft sind, läßt sich mathematisch nachweisen, daß selbsterregte Schwingungen genau nach einer Exponentialfunktion immer weiter anwachsen. (Vgl. auch § 19a.) Daraus folgt:

Jeder stationäre Schwingungszustand erfordert eine Amplituden-
(21) *begrenzung, die nur durch irgendeine Nichtlinearität hervor-*
gerufen werden kann.

Es soll hier von Erscheinungen, wie der Eisensättigung, oder der Widerstandsänderung durch die bei größerem Strom größer werdende Temperatur, oder der Veränderung der Kapazität eines Elektrometers infolge der Änderung der Zeigerstellung u. dgl.,¹⁾ abgesehen und angenommen werden, daß alle Wechselwiderstände L, C, R der Schaltung konstant, nicht mit der Amplitude von Strom oder Spannung veränderlich sind. Dann kann die für die Amplitudenbegrenzung erforderliche Nichtlinearität nur in der Röhre liegen. Wie schon unter a) bemerkt, kann entweder der Anodenstrom oder der Gitterstrom dafür in Betracht kommen. Es sei zunächst der erstere Fall untersucht und vorausgesetzt, daß kein Gitterstrom fließe (oder daß der Gitterstrom ohne Einfluß sei).

¹⁾ Oft können schon sehr kleine derartige Änderungen von großem Einfluß sein. Verwendet man z. B. ein Elektrometer von merklicher Kapazität zur Spannungsmessung, so kann es bei geeigneten Verhältnissen vorkommen, daß sich zunächst starke Schwingungen selbst erregen, dadurch das Elektrometer stark ausschlägt und seine Kapazität vergrößert, dadurch aber die Selbsterregungsbedingungen so verändert werden, daß die Schwingungen abreißen. Der Elektrometerrausschlag geht dann zurück, damit auch die Kapazität, und die Schwingungen setzen von neuem ein. Es ist dies eine ähnliche „intermittierende Selbsterregung“, wie sie später unter e) beschrieben ist.

Dann besteht die einzige Nichtlinearität, die einen Einfluß auf die Amplituden haben kann, in der Krümmung der Anodenstromkennlinie. Diese bewirkt zunächst eine Verzerrung und eine Gleichrichtung. Die letztere, die in Band 4 näher behandelt wird, besteht darin, daß beim Eintreten größerer Amplituden der mittlere Anodenstrom sich ändert, meist größer wird. Liegt im Anodenkreis ein größerer Ohmscher Widerstand, so vergrößert sich in diesem der Spannungsabfall, so daß die an der Röhre wirkende Anodengleichspannung U_a kleiner wird. Dadurch verlagert sich der Arbeitspunkt auf der Kennlinie nach links zu kleineren Strömen I_a . Wesentlich ($\frac{1}{D}$ mal!) stärker wird diese Verlagerung, wenn, wie in Bild 9 angegeben war, der Spannungsabfall $I_a R_n$ die negative Gittervorspannung bildet. Je nach der Größe von R_n kann dadurch das Anwachsen der Amplituden mehr oder weniger gebremst werden. Im folgenden soll aber der Gleichstromwiderstand im Anodenkreis gleich Null angenommen werden. Dann hat die Gleichrichtung keinen Einfluß mehr auf die Selbsterregung.

Bezüglich der Verzerrung gilt folgendes: die selbsterregten Schwingungen, die bei kleinen Amplituden stets ganz sinusförmig sind, nehmen bei großen Amplituden stark verzerrte Kurvenformen an. Wirkt der verzerrte Anodenstrom über die Rückkopplung auch auf die Gitterspannung stark verzerrend ein, so kann sich die Verzerrung so weit steigern, daß das Aussehen und Verhalten der Schwingungen ein völlig anderes wird, so daß man dafür den besonderen Namen „Kippschwingungen“ geprägt hat. Diese sollen später in § 10 gesondert behandelt werden. Hier wollen wir uns auf die Fälle beschränken, daß die Verstärkung \mathfrak{B} oder die Rückkopplung \mathfrak{R} eine bestimmte Frequenz so stark bevorzugen, daß trotz nicht sinusförmigen Anodenstromes die Gitterspannung doch nahezu rein sinusförmig bleibt. Das tritt immer ein, wenn (wie z. B. bei der Schaltung von Bild 18) ein schwach gedämpfter Schwingungskreis sich auf große, fast rein sinusförmige Amplituden aufschauelt, auch wenn er von einem stark verzerrten Anodenstrom angestoßen wird. In diesem praktisch wichtigsten Falle kommt es in dem verzerrten Anodenstrom nur auf seine sinusförmige Grundschwingung \mathfrak{S}_a an. Man kann die ganze nur für Sinusströme gültige Zeigerrechnung beibehalten, wenn man an Stelle von

$$S = \frac{di_a}{du_{st}} = \text{Anfangsteilheit}$$

überall in die Rechnung

$$(22) \quad S_m = \frac{\mathfrak{S}_a}{u_{st}} = \text{mittlere Steilheit}$$

eingführt. Ersetzt man die Kennlinie durch eine Taylorsche Reihe

$$i_a = I_a + S u_{st} + \frac{1}{2} T u_{st}^2 + \frac{1}{6} W u_{st}^3 + \dots,$$

so ist S die obige Anfangssteilheit, während nach Bd. 2, § 11 a (11,5) das T -Glied die Verzerrung und Gleichrichtung bedingt und die mittlere Steilheit

$$(23) \quad S_m = S + \frac{1}{8} W \hat{U}_{st}^2 + \dots \quad \left(W = \frac{d^3 i_a}{d u_{st}^3} = \frac{d^2 S}{d u_{st}^2} \right)$$

in erster Annäherung nur durch das W -Glied geändert wird. S_m nimmt bei positivem W mit der Amplitude \hat{U}_{st} zu, bei negativem W ab. Für den harten oder weichen Einsatz kommt es also auf den 3. Differentialquotienten der Kennlinie oder den 2. Differentialquotienten der Steilheitskurve $S = f(u_{st})$ an. Der erstere ist an der Kennlinie nicht ganz leicht zu erkennen, der letztere dagegen an der S -Kurve ohne weiteres. Denn er ist das Maß für die Krümmung dieser Kurve.

(24) *Die Schwingungen setzen dort hart ein, wo die Steilheitskurve nach oben offen gekrümmt ist, dagegen weich, wo sie nach unten offen gekrümmt ist.* [Nur gültig für $i_g = 0$; vgl. später (29).]

An den in Bild 22 durch \times bezeichneten Wendepunkten der Steilheitskurve ist $W = \frac{d^2 S}{d u_{st}^2} = 0$. In diesem Gebiet herrscht ein „indifferentes Schwingungsgleichgewicht“. Die Amplitude kann im stationären Zustand innerhalb dieses Gebietes beliebig groß oder klein sein. Das ist für die Entdämpfung durch eine Rückkopplung besonders günstig. Vgl. später § 15 a.

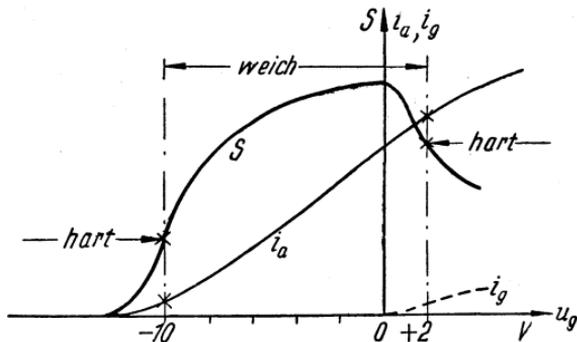


Bild 22. Art des Schwingungseinsatzes aus Steilheitskurve zu erkennen

Für eine Raumladungskennlinie gilt mit $\gamma = 3/2$ nach Bd. 2, § 11 c (11,14)

$$S = \frac{3}{2} K U_{st}^{1/2}$$

$$W = -\frac{3}{8} K U_{st}^{-3/2}.$$

Daraus folgt nach (23)

$$(25) \quad S_m = S \left[1 - \frac{1}{32} \left(\frac{\hat{U}_{st}}{U_{st}} \right)^2 \right] = S \left(1 - \frac{1}{72} j^2 \right); \quad \text{gültig für } \hat{U}_{st} \leq U_{st}.$$

$$\left(j = \frac{\hat{I}_a}{I_a} = \frac{3}{2} \frac{\hat{U}_{st}}{U_{st}} = \text{Stromaussteuerung. Vgl. Bd. 2, § 11 C, Gleichg. 11,16.} \right)$$

S_m nimmt also stets mit wachsender Amplitude ab. Aber selbst bei einer Stromaussteuerung $j = 1$ verringert sich S_m nur um 1,4% gegenüber S und bei einer Stromaussteuerung $j = 1,5$, d. h. bis zum Anfangspunkt der Kennlinie $u_{st} = 0$, wird S_m nur 3% kleiner als S . Bei einer Stromaussteuerung ins Negative, d. h. $\hat{U}_{st} > U_{st}$, gilt Formel (25) nicht mehr. Man muß dann Berechnungen anstellen, wie sie in Bd. 2, § 19 ausgeführt sind. Ähnlich den dortigen Rechnungen wird bei einem Ruhepunkt im Nullpunkt $U_{st} = 0$, d. h. bei einem gleich weiten Ausschwingen ins Negative wie ins Positive, für eine Raumladungskennlinie $\hat{I}_{a_1} = 0,455 I_{sp}$. Da $I_{sp} = K \hat{U}_{st}^{1,5}$ ist, wird dann

$$(26) \quad S_m = \frac{\hat{I}_{a_1}}{\hat{U}_{st}} = 0,455 K \sqrt{\hat{U}_{st}}.$$

Für eine Parabel wird ebenso nach Bd. 2, Bild 19l

$$\hat{I}_{a_1} = \frac{4}{3\pi} I_{sp} = 0,425 I_{sp}; \quad I_{sp} = K \hat{U}_{st}^2,$$

also

$$(27) \quad S_m = \frac{\hat{I}_a}{\hat{U}_{st}} = 0,425 K \hat{U}_{st}.$$

S_m nimmt daher in beiden Fällen dauernd mit der Amplitude \hat{U}_{st} der Stromaussteuerung zu. Das gleiche muß bei einem Ruhepunkt im Nullpunkt ganz allgemein für alle dauernd nach oben gekrümmten Kennlinien gelten, da für diese \hat{I}_{a_1} schneller zunimmt als \hat{U}_{st} . Einmal erregte Schwingungen müssen dann also immer weiter anwachsen (harter Schwingungseinsatz).

Liegt der Ruhepunkt nicht im Nullpunkt, d. h. ist U_{st} nicht gleich Null, so müssen bei sehr großen Amplituden, wenn $\hat{U}_{st} \gg U_{st}$ ist,

doch angenähert die gleichen Verhältnisse gelten. Zusammenfassend ergibt sich:

Bei einer Röhre mit raumladungsähnlicher Kennlinie ohne Sättigung nimmt die mittlere Steilheit S_m bis zu einer Aussteuerung etwas über den Nullpunkt langsam um etwa 4% ab, dann aber dauernd zu.

Daraus folgt:

(28) *Bei Röhren ohne Sättigung lassen sich kleine selbsterregte Amplituden nur durch eine Rückkopplung $\mathfrak{R}\mathfrak{B}$ herstellen, die gerade eben zur Selbsterregung ausreicht. Eine geringe Vergrößerung von $\mathfrak{R}\mathfrak{B}$ läßt die Amplituden sofort bis zur vollen Aussteuerung der Röhre anwachsen. Eine etwas weitere Vergrößerung von $\mathfrak{R}\mathfrak{B}$ führt zu dauernd anwachsenden Amplituden und zu einer Zerstörung der Röhre, wenn keine Spannungsbegrenzung durch den Gitterstrom eintritt.*

d) Spannungsbegrenzung (Gitterstrom)

Die bisherigen Überlegungen setzten voraus, daß der Gitterstrom Null sei. Sie gelten daher exakt für den Fall einer negativen Gittervorspannung U_g und einer so kleinen selbsterregten Schwingungsamplitude \hat{U}_g , daß diese kleiner als U_g bleibt. In diesem Falle kommt es in der Tat ausschließlich auf die Anodenstromkennlinie und deren mittlere Steilheit S_m an. Sobald aber \hat{U}_g größer als U_g wird, das Gitter also zeitweise positiv wird, oder überhaupt keine negative Gittervorspannung U_g vorhanden ist, setzt ein Gitterstrom ein. Dieser beeinflußt die Selbsterregung in zweierlei Weise. Erstens verändert er die Anodenstromkennlinie $i_a = f(u_{st})$ und damit die Steilheit S bzw. S_m der Röhre; dies ist gewissermaßen eine indirekte Strombegrenzung. Zweitens bildet er eine Belastung für den äußeren Gitterstromkreis und verändert dadurch die Schaltungsgrößen \mathfrak{R} und \mathfrak{Z}_a .

α) Der erstere Einfluß des Gitterstromes tritt besonders stark bei Eintritt des überspannten Zustandes ein, bei dem die Gitterspannung zeitweise größer als die Anodenspannung wird (vgl. Bd. 2, § 22). Ein großer Teil der Elektronen fliegt dann zum Gitter, der Anodenstrom wird um diesen Betrag geschwächt, der Wirkungsgrad entsprechend geringer, so daß die selbsterregten Schwingungen nicht weiter anwachsen können. Diese Begrenzung durch den überspannten Zustand tritt um so früher ein, je größer der äußere Anodenwider-

stand Z_a ist, da ja die Anodenspannung zeitweise um den Betrag $\hat{I}_a Z_a$ absinkt. Bei kleinem Z_a tritt er erst bei so großen Amplituden \hat{I}_a ein, daß die Röhre diese oft nicht mehr verträgt.

Neben dieser Begrenzung großer selbsterregter Amplituden hat aber der Gitterstrom auch auf das erste harte oder weiche Einsetzen kleiner Schwingungen einen großen Einfluß. Es ist ja $i_a = i_k - i_g$ und daher auch $S_a = S_k - S_g$. Nun hat die physikalische Funktion $i_e = f(u_{st})$ nebst ihren Ableitungen einen glatten Verlauf, während i_g bei schwach negativem Gitter zunächst exponentiell ansteigt, dann bei positivem Gitter wegen der verschiedenartigen Stromverteilung und des Einflusses der Sekundärelektronen mehr oder weniger unregelmäßig verläuft. Besonders zeigt der Differentialquotient $S_g = \frac{di_g}{du_g}$ bei einer Änderung der positiven Gittervorspannung U_g um wenige Volt oft recht starke Schwankungen¹⁾. Alle diese Schwankungen müssen mit umgekehrtem Vorzeichen auch in der Anodenstromsteilheit S_a auftreten, da ja die Summe $S_k = S_a + S_g$ keine Unregelmäßigkeiten zeigt. Sie machen sich bei der Änderung der Steilheit S_m mit der Amplitude, d. h. beim 3. Differentialquotienten, der für das harte oder weiche Einsetzen der Schwingungen maßgebend ist, noch wesentlich stärker bemerkbar.

(29) *Bei nicht hinreichend negativer Gittervorspannung kann daher infolge des eintretenden Gitterstromes auch bei einem Arbeitspunkte im oberen Teile der Anodenstromkennlinie ein hartes Einsetzen kleiner selbsterregter Schwingungen eintreten oder auch ein anfänglich weiches Einsetzen bei etwas größeren Amplituden hart auf noch größere Amplituden überspringen, überhaupt bei kleinen Schwingungsamplituden ($\hat{U}_g =$ einige Volt) ein sehr unregelmäßiges Verhalten eintreten, weil sich alle Unregelmäßigkeiten in der Gitterstromkennlinie mit umgekehrtem Vorzeichen auf die Anodenstromkennlinie übertragen.*

Dieser Einfluß des Gitterstromes beruht allein auf den inneren Eigenschaften der Röhre, ist unabhängig von den Eigenschaften der äußeren Schaltung.

¹⁾ Vgl. z. B. Bd. 1, Bilder 20g und 20h. Diese „Feinstruktur der Kennlinien“ ist für verschiedene Röhrentypen sehr verschieden!

β) Der zweite Einfluß des Gitterstromes beruht im Gegensatz dazu in seiner dämpfenden Wirkung auf den äußeren Gitterstromkreis. Der Gitterstrom wirkt für den Wechselstrom wie ein Ohmscher Widerstand $R_g = 1/S_g$, wobei $S_g = \frac{\hat{i}_g}{\hat{U}_g}$ die mittlere Steilheit der Gitterstromkennlinie ist. Dieser innere Röhrenwiderstand R_g läßt die Gitterwechselspannung \hat{U}_g zusammensinken, um so mehr, je höherohmig der äußere Widerstand \mathfrak{B}_g der Schaltung, von der Röhre aus gesehen, ist (vgl. Bd. 2, § 31). Er verkleinert dadurch den Rückkopplungsfaktor $|\mathfrak{R}|$ und im allgemeinen auch den wirksamen äußeren Anodenwiderstand \mathfrak{B}_a . Beides wirkt dämpfend auf die selbsterregten Schwingungen, um so mehr, je kleiner R_g , d. h. je größer S_g ist. Ändert sich nun die mittlere Steilheit S_g in unregelmäßiger Weise mit der Amplitude der Schwingungen, so können dadurch dieselben Unregelmäßigkeiten in der Selbsterregung hervorgerufen werden, wie sie oben in (29) beschrieben sind. Bei schwach negativer Gittervorspannung ist z. B. der Gitterstrom und damit auch S_g für sehr kleine Amplituden Null. Die Schwingungen setzen bei loser Rückkopplung leicht ein, werden dann aber im Anwachsen abgebremst, sobald bei größerer Schwingungsamplitude ein Gitterstrom einsetzt. Der Schwingungseinsatz bleibt also weich, der stationäre Zustand stabil, bei Vergrößerung oder Verkleinerung der Rückkopplung ändert sich die Amplitude dieser entsprechend. Bei größeren Gitterspannungen biegt die Gitterstromkennlinie aber um, infolge von Sekundärelektronen kann sie sogar abwärts gerichtet sein, der Gitterstrom sogar negativ werden. Dadurch wird S_g bei größeren Amplituden kleiner; die dämpfende Wirkung hört auf und die Amplituden wachsen infolgedessen von selbst weiter an. Es tritt eine Instabilität, ein Sprung in der Amplitude der selbsterregten Schwingungen ein. — Wählt man umgekehrt die (positive) Gittervorspannung so, daß der Ruhepunkt an einer steilen Stelle der Gitterkennlinie liegt, so werden kleine Schwingungen wegen des großen S_g zunächst stark gedämpft. Man muß die Rückkopplung kräftig anziehen, damit überhaupt Schwingungen einsetzen. Sind auf diese Weise aber einmal etwas größere Schwingungen entstanden, so vermindert sich S_g und die Schwingungen wachsen weiter von selbst an. Auch auf diese Weise kann an einer Stelle, wo die Schwingungen sonst weich einsetzen, ein harter Schwingungseinsatz entstehen. Im Gegensatz zu dem

ersten Einfluß kann man diesen Einfluß des Gitterstroms dadurch praktisch zu Null machen, daß man das wirksame Z_g der Schaltung hinreichend klein gegenüber $R_g = 1/S_g$ der Röhre macht. Umgekehrt sind alle Schaltungen mit großem Z_g in besonders hohem Maße gitterstromempfindlich.

e) Künstliche Amplitudenbegrenzung

Heizt man eine Röhre absichtlich sehr schwach, so werden die anwachsenden Amplituden durch die Strombegrenzung abgebremst, die bei voller Aussteuerung bis zur Sättigung sehr plötzlich und stark einsetzt. Freilich ändert sich dann die selbsterregte Amplitude ebenso stark mit der Heizung wie der Sättigungsstrom I_s (vgl. Bd. 1, § 3). Bei normaler Heizung liegt die Sättigung bei den heutigen Röhren meist sehr hoch, so daß dann nach Satz (28) eine Strombegrenzung kaum durchführbar ist. Man muß eine Spannungsbegrenzung anwenden. Dazu müssen sich die Amplituden immer wenigstens so weit aufschaukeln, daß $\hat{U}_g > |-U_g|$ wird, ein Gitterstrom einsetzt. Wählt man β_a so groß wie beim Endverstärker, bei dem es bei der maximal zulässigen Aussteuerung $\hat{U}_g = U_g$ auf eine möglichst große Spannungsausnutzung $h = \frac{\hat{U}_a}{U_a}$ ankommt, so ist bei $\hat{U}_g > U_g$ auch bald der überspannte Zustand erreicht. Ist aber β_a wesentlich kleiner, so tritt der überspannte Zustand erst bei viel größeren Amplituden ein. Man vermeidet aber möglichst die Amplitudenbegrenzung durch den überspannten Zustand, weil mit dem dabei eintretenden starken Gitterstrom meist auch starke Frequenzschwankungen, große Stromverzerrungen und sonstige Unregelmäßigkeiten verbunden sind. Dies geschieht am einfachsten dadurch, daß man durch einen hohen Schaltungswiderstand β_g (z. B. einen hochohmigen Spannungsteiler $\beta_{gk} \parallel \beta_{ak}$ in den Bildern 12...16) den Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} sehr gitterstromempfindlich macht. Ist β_g an sich zu klein, so schaltet man einfach einen hohen Ohmschen Widerstand, z. B. $10^6 \Omega$ in die Gitterzuleitung. Dieser hat gar keine Wirkung, solange kein Gitterstrom fließt (sofern die natürlichen Kapazitäten nicht zu berücksichtigen sind!). Sobald aber ein Gitterstrom einsetzt, sinkt die Gitterspannung u_g stark ab, bei $\beta_g = \frac{1}{S_g}$ auf die Hälfte (bei phasenreinem $\beta_g = R_g$). Das bedeutet, daß auch der Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = \frac{u_g}{u_a}$ auf die Hälfte sinken würde, so daß die Schwingungen nicht weiter

anwachsen. Bei sehr kleiner oder gar keiner negativen Gittervorspannung erhält man so auch bei ungenauer Einstellung von \mathfrak{K} immer nur sehr kleine selbsterregte Amplituden. Bei größerer negativer Gittervorspannung U_g tritt die Begrenzung durch \mathfrak{B}_g erst ein, wenn $\hat{U}_g = U_g$ geworden ist. Diese durch U_g beliebig groß einstellbare Amplitude erregt sich dann praktisch. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß die Gitterspannung an der Röhre und damit auch der durch sie gesteuerte Anodenstrom stark verzerrt wird, weil durch den Gitterstrom nur die ins Positive schwingenden Spitzen der zugeführten Wechselspannung abgeschnitten werden (vgl. Bd. 2, § 9a). Bei induktivem \mathfrak{B}_g tritt außerdem ein unangenehmer „Gitterstoß“ auf.

Man kann diese Verzerrungen vermeiden, wenn man in die Gitterzuleitung einen hohen Ohmschen Widerstand R legt, der für Wechselstrom durch einen Kondensator C überbrückt ist (vgl. Bild 23). Es ist dies die sogenannte Audionschaltung, deren Gleichrichterwirkung in Band 4 näher besprochen wird. Die Wechselspannung U_g wirkt bei beliebiger Größe über den Kondensator C praktisch ungeschwächt und unverzerrt auf das Gitter ein. \mathfrak{B}_g wird bei hinreichend großem C nicht verändert. Es tritt aber gleichzeitig eine Gleichrichterwirkung ein, und der so erzeugte Gittergleichstrom ΔI_g ruft in dem Widerstande R einen Spannungsabfall $-\Delta U_g = \Delta I_g R$ hervor, der das Gitter negativ auflädt. Dabei bleibt ΔU_g immer kleiner als die Amplitude \hat{U}_g der Wechselspannung, aber bei großem R ist im stationären Zustande sehr nahe $-\Delta U_g = \hat{U}_g$. Durch diese automatische Vergrößerung der negativen Gittervorspannung wird stets die mittlere Steilheit S_m verkleinert und so die Amplitude der selbsterregten Schwingungen fast ohne Verzerrungen begrenzt und stabilisiert. Bei festerer Rückkopplung verlagert sich nur der Schwingungsmittelpunkt weiter ins Negative, ohne daß sich die Amplitude wesentlich erhöht.

Diese Art der Amplitudenbegrenzung ähnelt der in Band 4 zu besprechenden Schwundregelung bei Rundfunkempfängern, bei der auch durch eine Verlagerung der Gittervorspannung infolge einer Gleichrichterwirkung trotz stark veränderlicher Eingangsspannung eine fast konstante Ausgangsamplitude hergestellt wird. — Ähnlich, nur etwas schwächer wie die beim Audion

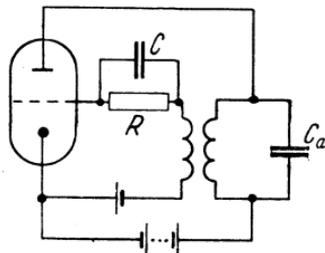


Bild 23. Amplitudenbegrenzung durch Audionschaltung

verwandte Gittergleichrichtung, wirkt die Verlagerung der Gittervorspannung durch die Anodengleichrichtung, wie sie im Anschluß an Bild 9 beschrieben wurde. Der dort durch einen Kondensator überbrückte Widerstand R_n entspricht der C - R -Schaltung beim Audion.

Bei der Audionschaltung (und auch bei der Anodengleichrichtung) können bei ungeschickter Wahl der Verhältnisse, insbesondere bei unnötig starker Rückkopplung sehr störende Erscheinungen auftreten. Macht man den Kondensator C zu groß, so ist eine gewisse Zeit erforderlich, bis er sich durch den schwachen, gleichgerichteten Gitterstrom ΔI_g auf $\Delta U_g = -\hat{U}_g$ aufgeladen hat. Bei zu starker Rückkopplung wachsen dann die Schwingungen zunächst rasch und weit über die beabsichtigten Amplituden an, weil ΔU_g zunächst noch klein und daher unwirksam ist. Mit wachsender negativer Vorspannung ΔU_g können sich dann die zu großen Amplituden nicht länger halten. Die Schwingungen reißen ab, und zwar meist ganz hart und plötzlich, weil ja bei großer negativer Gittervorspannung ΔU_g kleinere Amplituden \hat{U}_g den Anodenstrom überhaupt nicht mehr aussteuern (vgl. z. B. im Reißdiagramm Bild 21 die Rückkopplung 8). Es tritt dann eine kleine Pause ein, während der die Schwingungen erloschen sind und überhaupt der ganze Anodenstrom völlig Null ist. Während dieser Pause entlädt sich der Kondensator C über den Widerstand R . Dadurch vermindert sich die negative Vorspannung ΔU_g des Gitters, der Ruhepunkt auf der Kennlinie wandert nach rechts und erreicht bald ein Gebiet mit einer für den Schwingungseinsatz ausreichenden Steilheit. Dann setzen die Schwingungen von neuem hart und kräftig ein und der Vorgang wiederholt sich abermals. Es tritt so eine „*intermittierende Selbsterregung*“ ein, eine stationäre selbsterregte Amplitude wird überhaupt nicht erreicht.

Die Periodendauer dieses Vorgangs wird der Größenordnung nach durch die Zeitkonstante $T = CR$ bestimmt. Diese ist z. B. bei $C = 10^{-3} \mu\text{F} = 1000 \text{ pF}$ und $R = 1 \text{ M}\Omega$: $T = 10^{-9} \cdot 10^6 = 10^{-3} \text{ s}$. Man hört dann z. B. bei Selbsterregung von Hochfrequenz einen zwitschernden Ton in der Höhe von etwa 1000 Hz. Im einzelnen ist dieser Ton natürlich noch von all den Faktoren abhängig, die auf das Anschwellen und Abnehmen der Schwingungen (z. B. Rückkopplungsfaktor, Dämpfung) und auf den Gitterstrom (z. B. überspannter Zustand, Größe von \mathfrak{z}_a) von Einfluß sind.

Macht man den Widerstand R kleiner, so wird der Ton höher. Zugleich vermindert sich aber auch die negative Aufladung $-\Delta U_g$ des Gitters und bald wird diese so gering, daß die Schwingungen überhaupt nicht mehr abreißen, also eine normale dauernde Schwingung entsteht. Auch wenn man den Kondensator C oder die Rückkopplung verkleinert, hört das Abreißen bald auf. Denn dann vollzieht sich die negative Aufladung des Kondensators C gleichzeitig mit dem Anwachsen der Schwingungen, weil dies bei der schwächeren Rückkopplung langsamer vor sich geht. Dadurch werden die Schwingungen schon beim Anwachsen selbst am weiteren Anwachsen gehindert und es stellt sich ein stationärer Zustand ohne Abreißen ein. Periodisches Abreißen tritt nur ein, wenn die Schwingungen zunächst schnell, ohne wesentliche Aufladung des Kondensators über den möglichen stationären Zustand hinaus anwachsen, sich dort aber bei nachfolgender negativer Aufladung des Kondensators nicht mehr halten können.

Macht man C und R extrem groß, z. B. $1 \mu\text{F}$ und $10^8 \Omega$, so dauern die stromlosen Pausen sehr lange, etwa 100 s, und sind an gewöhnlichen Zeigerinstrumenten zu verfolgen. Ein Strommesser für den Anodenstrom steht dann in den langen Pausen völlig auf Null. Am Ende der Pausen steigt er ganz langsam ein wenig an, bis dann plötzlich die Schwingungen hart einsetzen. Das zeigt sich an einem ruckartigen Anstoß des Zeigers. Meist kommt es gar nicht zu einem größeren Ausschlag, weil die Schwingungen schon wieder abgerissen sind, bevor der Zeiger einen größeren Ausschlag annimmt.

Je kleiner man den Kondensator C_a des Anodenschwingungskreises macht, desto höher ist die Frequenz der selbsterregten Schwingungen und desto größer wird $\mathfrak{B}_{\text{ares}} = \frac{L_a}{C_a R_a}$, desto schneller also bei gegebener Rückkopplung \mathfrak{R} das Aufschaukeln. Macht man $C_a = 0$, so springt der Anodenstrom am Schluß der Pause ohne Schwingungen aperiodisch äußerst schnell auf seinen hohen Wert, um dann sofort nach der, bei kleinem C auch sehr rasch erfolgenden, negativen Aufladung des Kondensators C wieder auf Null herabzuspringen. Es sind dies dieselben „Kippschwingungen“, die in § 10 Bilder 46 und 47 dargestellt sind und die auch technisch verwandt werden.

§ 7. Die Frequenz selbsterregter Schwingungen und ihre Stabilität

a) Die Konstanz der Frequenz

Eine der technisch wichtigsten Eigenschaften der Selbsterregung besteht darin, daß man die Frequenz der sich erregenden Wechselströme durch geeignete Wahl der Induktivitäten und Kapazitäten beliebig einstellen kann. Es macht keine Schwierigkeiten, durch eine große Eisendrossel L von 1000 H und Kondensatoren C von $1000 \mu\text{F}$ eine Kreisfrequenz $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1$, d. h. eine Schwingungsdauer von $2\pi = 6,28$ s herzustellen, so daß man das langsame Hin- und Herwechseln des Stromes an einem Zeigerinstrumente ohne weiteres verfolgen kann. Umgekehrt kann man durch entsprechend kleine Induktivitäten und Kapazitäten ohne alle Schwierigkeiten Frequenzen von 10^8 Hz erzeugen und mit besonderen Anordnungen noch 10^9 bis 10^{10} Hz herstellen (vgl. § 8 und 11). Alle Sender der drahtlosen Telegrafie erzeugen ihre Hochfrequenz durch rückgekoppelte Elektronenröhren, und zwar mit einer Regelmäßigkeit und Konstanz der Frequenz, wie sie früher nie für möglich gehalten worden wäre. Für Rundfunksender ist eine Schwankung von höchstens ± 50 Hz zulässig. Das ist bei einer Betriebsfrequenz von 10^6 Hz ($\lambda = 300$ m) eine Genauigkeit von $\pm 1/20000$. Gute Sender erreichen aber eine wesentlich höhere Konstanz. Es sind mehrere Sender in Betrieb (z. B. Droitwich), deren Schwankungen $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ betragen und während eines ganzen Jahres nur Abweichungen von $\pm 2 \cdot 10^{-8}$ ergaben. Durch synchrone Frequenzerniedrigung (vgl. § 10 Ende) werden von diesen Sendern Uhren mit der gleichen Genauigkeit (d. h. $1/1000$ s am Tag) betrieben. Diese ist ebenso groß wie die der astronomischen Zeitmessung und man kann so prüfen, ob die Umdrehung der Erde so gleichmäßig verläuft, wie die Astronomen es annehmen. Diese ungeheuer große Genauigkeit verlangt natürlich besondere Maßnahmen. An Stelle eines elektrischen Schwingungskreises verwendet man die viel schwächer gedämpften mechanischen Eigenschwingungen piezoelektrischer Quarzstäbe (vgl. § 5 d). Der Lufteinfluß wird durch Einbringen ins Vakuum, der Temperatureinfluß künstlich durch einen Thermostaten beseitigt, außerdem durch Wahl einer solchen Form und Schnittrichtung der Quarzstäbe, daß der teils positive, teils negative Temperaturkoeffizient möglichst gerade Null wird.

Ohne diese außergewöhnlichen Hilfsmittel und bei Verwendung normaler elektrischer Schwingungskreise verursachen Temperaturschwankungen von 10° etwa Frequenzschwankungen von 10^{-3} der Sollfrequenz. Wesentlich störender sind meistens die Schwankungen der Betriebsgrößen: Heizung, Gitter- und Anodenspannung. Diese Gleichstromgrößen können nach dem Überlagerungsgesetz (vgl. Bd. 1, § 26) bei linearen Beziehungen überhaupt keinen Einfluß auf den Wechselstrom ausüben. Bei nahezu linearen Beziehungen und fast sinusförmigen Schwingungen beeinflussen sie in erster Linie die Amplitudenbegrenzung der selbsterregten Schwingungen, die ja nach Satz (21) auf einem nichtlinearen Vorgang beruhen muß. Änderungen der Heizung ändern die Steilheit der Kennlinie, Änderungen der Gitter- und Anodenspannung verlagern den Arbeitspunkt auf der Kennlinie und ändern dadurch ebenfalls die Steilheit der Kennlinie. Bei reiner Strombegrenzung muß sich dadurch die Amplitude der selbsterregten Schwingungen so lange vergrößern oder verkleinern, bis die alte, für den stationären Zustand erforderliche Steilheit wieder erreicht ist. Da sich hierbei also im stationären Zustand nichts ändert, kann bei einer Strombegrenzung auch keine Änderung der Frequenz eintreten. — Bei der Spannungsbegrenzung kann der erste Einfluß des Gitterstromes, die Änderung der Anodenstromkennlinie durch Verminderung des Emissionsstromes um den Gitterstrom, ebensowenig einen Einfluß auf die Frequenz haben, solange Gitter- und Anodenwechselspannung in Phase sind, der Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = \frac{11_g}{11_a}$ phasenrein ist. Andernfalls ist mit der Gitterspannung auch der Gitterstrom phasenverschoben und überträgt diese Phasenverschiebung auch auf den Anodenstrom. Jede Phasenänderung bedingt aber zwangsläufig eine Frequenzänderung, da ja im stationären Zustand die Zeigergleichung $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 1$ wieder phasenrichtig sein muß. — Viel stärker frequenzändernd wirkt aber in den meisten Fällen der zweite Einfluß des Gitterstromes auf die äußere Schaltung. Der mit der Amplitude veränderliche innere Gitterwiderstand $R_g = 1/S_g$ begrenzt durch seine Änderung nicht nur die Amplitude der Selbsterregung (vgl. § 6c), sondern bedingt durch seine Änderung gleichzeitig auch eine Änderung der Phase der äußeren Schaltungsteile \mathfrak{R} , \mathfrak{B} bzw. \mathfrak{B}_a . Diese bestehen ja im einzelnen meistens aus Blindwiderständen, und diese werden durch die Änderung eines Wirkwiderstandes R_g

oft mehr der Phase als der Amplitude nach geändert (vgl. auch Anhang C, § 22).

(30) *Die Schwankungen in der Frequenz der selbsterregten Schwingungen bei Schwankungen der Betriebsspannungen haben meistens in erster Linie ihre Ursache in der Einwirkung des Gitterstromes auf die äußeren Schaltungsteile.*

Man beachte, daß der Gitterstrom nicht nur von der Gitterspannung, sondern auch von der Anodenspannung abhängt, besonders stark im überspannten Zustand. Sind beide Spannungen nicht phasengleich, so ist auch \mathfrak{I}_g nicht mehr phasengleich mit u_g , also der innere Gitterwiderstand $\mathfrak{Z}_g = \frac{u_g}{\mathfrak{I}_g}$ nicht mehr phasenrein.

Bei starken Verzerrungen werden alle diese nur für sinusförmige Ströme geltenden Zeigerrechnungen ungenau. Das erkennt man am besten, wenn man die Verhältnisse bei extrem starken Verzerrungen betrachtet, den sogenannten „Kippschwingungen“ (vgl. § 10). Bei diesen bewirkt eine Änderung der Betriebsspannungen meist in erster Linie eine Änderung der Frequenz, während sich die Amplitude nur wenig ändert, also gerade umgekehrt wie bei den Sinusschwingungen. Man muß also starke Verzerrungen, einen Übergang zu Kippschwingungen, vermeiden, wenn man auf konstante Frequenz Wert legt.

Zusammenfassend kann man etwa folgendes empfehlen:

1. Man mache die Rückkopplung möglichst lose, denn sonst muß eine zu starke Amplitudenbegrenzung mit entsprechend starken Phasenänderungen und Verzerrungen eintreten.

2. Man mache die Rückkopplung möglichst phasenrein.

3. Man verwende einen möglichst schwach gedämpften Schwingungskreis zur Frequenzhaltung. Denn eine Phasenänderung aus der Resonanz von 0 auf φ bedingt eine Frequenzänderung $\frac{2\Delta f}{f_r} = \nu = \frac{\tan \varphi}{\varrho}$, die um so kleiner ist, je größer die Resonanzschärfe ϱ des Schwingungskreises ist.

4. Man mache den wirksamen Anodenkreiswiderstand \mathfrak{Z}_a klein zur Vermeidung des überspannten Zustandes.

5. Man verwende eine künstliche Amplitudenbegrenzung durch einen hohen Ohmschen Widerstand in der Gitterzuleitung mit oder ohne überbrückenden Kondensator. Denn dadurch wird der Gitterstrom einfluß auf die Amplitude groß, auf die Phase aber gering.

Bei Einhaltung dieser Bedingungen läßt sich der Einfluß schwankender Betriebsspannungen unschwer bis auf die Größe des Temperatureinflusses herabdrücken, die Frequenz also auf etwa 10^{-4} konstant halten. — Natürlich darf man dabei die wirksamen Widerstände nicht etwa durch Anschalten eines veränderlichen Verbraucherwiderstandes ändern. Will man eine veränderliche Leistung entnehmen, so muß dies dadurch geschehen, daß die selbsterregte Wechselspannung das negativ vorgespannte Gitter einer Verstärkerröhre leistungslos steuert und von der Anodenseite dieser Trennröhre die Leistung abgenommen wird. Man wird dabei eine Schirmgitterröhre oder eine Neutrodynschaltung (vgl. Bd. 2, § 29) verwenden, weil sonst der Verbrauchskreis über die natürliche Gitter-Anodenkapazität der Verstärkerröhre auf die erste Röhre zurückwirken würde.

b) Zwei nichtgekoppelte Schwingungskreise, jeder für sich rückgekoppelt

Bei der normalen Schaltung mit einem Parallelschwingungskreis als \mathfrak{Z}_a (vgl. z. B. Bild 3) erregt sich bei phasenreiner Rückkopplung die Eigenfrequenz dieses Kreises. Ändert man diese stetig, etwa durch einen Drehkondensator, so ändert sich augenblicklich auch die sich erregende Frequenz in genau derselben Weise mit. Es gibt hier nur eine Möglichkeit der Selbsterregung, und deren Frequenz ist vollkommen stabil.

Wesentlich anders liegen die Verhältnisse, wenn zwei Möglichkeiten zur Selbsterregung vorhanden sind, die miteinander in Wettstreit treten. Ein besonders übersichtliches Beispiel ist die in Bild 24 gezeichnete Schaltung. Hier gibt es zwei Frequenzen, die sich erregen können, nämlich einerseits die Resonanzfrequenz des Kreises 1, wobei der anders abgestimmte Kreis 2 praktisch unwirksam bleibt, weil er sich nicht durch Resonanz aufschaukelt, andererseits die Resonanzfrequenz des Kreises 2, wobei Kreis 1 praktisch unwirksam bleibt.

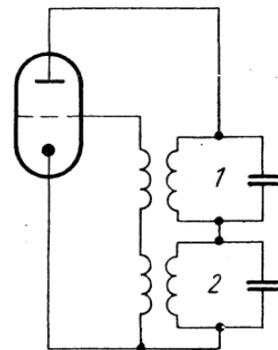


Bild 24

Zwei nichtgekoppelte Schwingungskreise, jeder für sich rückgekoppelt

Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden.

α) Die beiden Eigenfrequenzen f_1 und f_2 sind von derselben Größenordnung. Sie unterscheiden sich nicht mehr als etwa 1:4. Es sind also entweder beide hochfrequent oder beide niederfrequent. Dann erregt sich praktisch fast stets nur eine der beiden Eigenfrequenzen. Wenn man den Anodenstrom einschaltet, so hört man bei Tonfrequenz in einem eingeschalteten Telephon zwar manchmal, nämlich bei geeigneten sehr losen Rückkopplungen, deutlich, daß sich im ersten Anfang beide Frequenzen zugleich erregen. Aber nach meist sehr kurzer Zeit bleibt dann nur eine der beiden Frequenzen übrig, und zwar diejenige, die sich schneller aufschaukelt, das ist diejenige, die eine stärkere Rückkopplung, eine geringere Dämpfung oder eine höhere Frequenz besitzt. Denn sobald die eine Schwingung so weit angewachsen ist, daß die Röhre voll angesteuert wird (Strombegrenzung) oder der überspannte Zustand eintritt (Spannungsbegrenzung), liefert die Röhre für die andere Schwingung keine Energie mehr, weil ja ein weiteres zusätzliches Aussteuern der Röhre dann nichts mehr bringt. Die zweite schwächere Schwingung wird dann von der ersten stärkeren „totgemacht“. Ja man kann sogar, wenn die erste Schwingung sich einmal bei fester Rückkopplung voll erregt hat, nachträglich ihre Rückkopplung wesentlich loser oder die der zweiten Schwingung wesentlich fester machen, ohne daß die erste, bestehende Schwingung aufhört. Erst wenn ein gewisses Maß überschritten wird, *springt schließlich die Schwingung ganz plötzlich von der ersten auf die des zweiten Kreises um*. Mit dem Umschlagen der Frequenz verschwindet auch der starke Strom im Schwingungskreis 1 und tritt statt dessen in dem vorher fast stromlosen Kreis 2 auf. Hat so der Kreis 2 die Oberhand gewonnen, so kann man umgekehrt die Selbsterregungsbedingungen für ihn sehr viel ungünstiger, oder für Kreis 1 sehr viel günstiger gestalten, ehe die Schwingung wieder auf Kreis 1 zurückspringt. Besitzt freilich eine Schwingung nur die Herrschaft, weil sie einmal da ist, während die Selbsterregungsbedingungen für die andere Schwingung günstiger liegen, so ist der Zustand ziemlich labil. Man braucht nur kurzzeitig den Strom aus- und wieder einzuschalten oder sonst kurzzeitig irgendeine Störung der vorhandenen Schwingung vorzunehmen, um der innerlich bevorrechtigten, d. h. der mit dem schnelleren Wachstum begabten Schwingung zum Siege zu verhelfen.

β) Die beiden Eigenfrequenzen f_1 und f_2 sind von verschiedener Größenordnung. Es ist z. B. die eine hochfrequent, die andere niederfrequent. Dann hat im allgemeinen die hochfrequente Schwingung die Oberhand, weil sie sich infolge ihrer hohen Frequenz schneller aufschaukelt. Ist ihre Amplitude so groß, daß sie die Röhre voll aussteuert, so kann sich die niederfrequente Schwingung meist gar nicht erregen. Ist aber die hochfrequente Rückkopplung wesentlich kleiner, so daß sich die hochfrequente Schwingung nur schwach erregt, während die niederfrequente Rückkopplung groß ist, so erregt sich gleichzeitig auch die letztere. Für sie ist dann statt der normalen Kennlinie eine „Pseudokennlinie“ maßgebend, die den Zusammenhang des mittleren Anodenstromes von der mittleren Gitterspannung beim Bestehen der hochfrequenten Schwingungen darstellt (vgl. § 9b). Diese Pseudokennlinie verläuft im allgemeinen wesentlich flacher als die normale Kennlinie, daher muß man beim Bestehen der Hochfrequenz zur Selbsterregung der Niederfrequenz eine stärkere Rückkopplung anwenden als sonst, oder man erhält bei derselben Rückkopplung eine wesentlich schwächere niederfrequente Erregung. Doch kann in gewissen Bereichen, besonders im unteren und bei Sättigung im oberen Knick der Kennlinie oder nahe den instabilen Springbereichen im Reißdiagramm der hochfrequenten Schwingung die Pseudokennlinie auch steiler verlaufen, also das Einsetzen niederfrequenter Schwingungen durch das Vorhandensein hochfrequenter Schwingungen begünstigt werden.

Die Wirkung der niederfrequenten Schwingung auf die hochfrequente ist im wesentlichen dieselbe, als ob man ähnlich wie bei der Aufnahme des Reißdiagramms (vgl. § 6b) durch äußere Änderung der Gitter- und Anodengleichspannung den Arbeitspunkt auf der Kennlinie periodisch verlagern würde. Die hochfrequente Schwingung erregt sich in ungünstigen Arbeitspunkten schwächer als in günstigen, wird also im Rhythmus der Niederfrequenz „moduliert“. Bei großer niederfrequenter Amplitude und besonders bei einer Verlagerung weit ins Negative setzt die hochfrequente Schwingung oft zeitweise ganz aus. Vgl. Bild 25. Das hat zur Folge, daß die einzelnen hochfrequenten Wellenzüge nicht mehr untereinander kohärent sind, der eine nicht die phasenrichtige Folge des anderen ist, sondern in einer willkürlichen Phase von neuem zu schwingen anfängt. Beim Überlagerungsempfang ergibt dann die hochfrequente Schwingung keinen Ton, sondern ein

unregelmäßiges Rauschen. Dieselben Erscheinungen treten auch beim Pendelrückkopplungsempfänger auf und werden dort in § 19a näher besprochen werden.

Die hier geschilderten Erscheinungen gelten ganz allgemein für den Fall, daß die äußere Schaltung für zwei oder auch noch mehr verschiedene Frequenzen die Möglichkeit zur Selbsterregung gibt. Die in Bild 24 gezeichnete Schaltung ist nur als ein besonders leicht zu durchschauendes Beispiel zu betrachten. Ein anderes praktisch

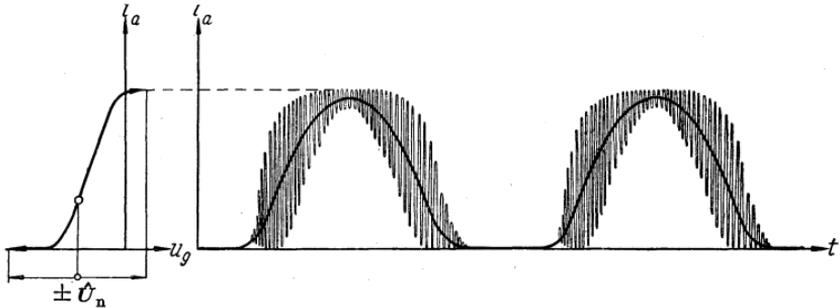


Bild 25. Gleichzeitige Selbsterregung einer (zeitweise aussetzenden) hochfrequenten und einer niederfrequenten Schwingung

wichtiges Beispiel wird später unter c) α) besprochen. — Bei verwickelteren Schaltungen ist es oft sehr schwer zu übersehen, wie viele und welche Frequenzen für die Selbsterregung in Betracht zu ziehen sind. Besonders vergißt man leicht die Wirkung der natürlichen, äußerlich als Schaltelemente gar nicht vorhandenen Kapazitäten, die in Verbindung mit den Induktivitäten von Spulen oder sogar schon von Zuleitungsdrähten (für ganz hohe Frequenzen) zur Selbsterregung neigende Schwingungskreise bilden können. Auf diese Weise entstehen oft unbeabsichtigt „wilde Schwingungen“ meist sehr hochfrequenten Art, die man manchmal gar nicht leicht als solche erkennt. Sie stören die beabsichtigte Schwingung oder auch eine sonstige beabsichtigte Wirkung meist sehr erheblich. Näheres siehe § 8.

c) Zwei gekoppelte Schwingungskreise mit einer gemeinsamen Rückkopplung

α) Primäre Rückkopplung. Von besonderem praktischem Interesse war früher der Fall, daß im Anodenkreise ein Schwingungskreis 1 liegt, der auf das Gitter rückgekoppelt ist und an dem außerdem noch ein zweiter Schwingungskreis 2 angekoppelt ist

(Bild 26). Derartige Anordnungen treten z. B. auf, wenn man die im Erregerkreis 1 entstehenden Schwingungen auf einen Verbraucherkreis 2, etwa eine Antenne bei einem einfachen Sender, übertragen will. Ein solches System aus zwei gekoppelten Schwingungskreisen hat bekanntlich zwei Eigenschwingungen, die beiden „Koppelfrequenzen“ f_t und f_h , von denen die eine stets oberhalb der höheren, die andere stets unterhalb der tieferen der beiden Eigenfrequenzen f_1 und f_2 der ungekoppelten Kreise liegt und die um so mehr von diesen abweichen, je fester die

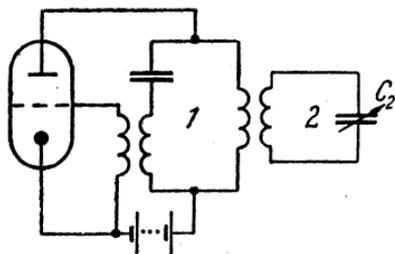


Bild 26

Zwei gekoppelte Schwingungskreise
mit primärer Rückkopplung

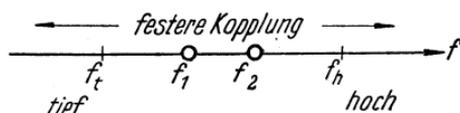


Bild 27. Zusammenhang zwischen den
Eigenfrequenzen f_1 und f_2 und den
Koppelfrequenzen f_t und f_h

Kopplung ist (Bild 27). Vgl. auch Bd. 2, § 27. Häufig tritt der Fall auf, daß es sich um zwei ziemlich lose miteinander gekoppelte Hochfrequenzkreise handelt, die nahezu aufeinander abgestimmt sind. Dann sind auch die beiden Koppelfrequenzen f_t und f_h so nahe benachbart, daß der oben unter b) α) beschriebene Fall vorliegt und sich immer nur eine von beiden Frequenzen erregt, und zwar diejenige, für die die Selbsterregungsbedingungen günstiger sind. Das ist die der Eigenfrequenz f_1 benachbarte Koppelfrequenz. Denn bei dieser fließt im Kreis 1 ein starker, im Kreis 2 ein schwacher Strom, während bei der Selbsterregung der anderen, f_2 benachbarten Koppelfrequenz umgekehrt in f_2 ein starker und in f_1 ein schwacher Strom fließt. Da der Strom im Kreise 1 die Rückkopplung, die Erzeugung der steuernden Gitterspannung bewirkt, sind die Rückkopplungsbedingungen natürlich günstiger, wenn Kreis 1 den starken Strom führt. Praktisch will man aber meist einen möglichst großen Strom im Kreis 2 haben, z. B. wenn dieser aus der zu erregenden Antenne besteht. Versucht man dann durch Änderung der Antennenabstimmung empirisch den größten Antennenstrom einzustellen, so treten sehr merkwürdige „Zieherscheinungen“ ein. Immer wenn man sich

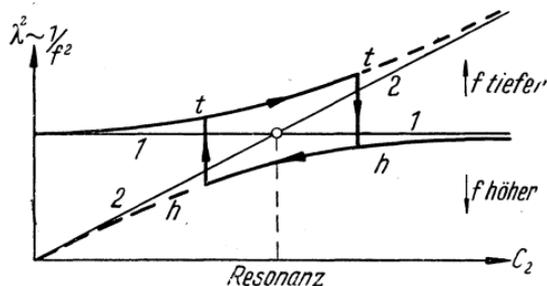


Bild 28

Koppelfrequenzen f_t , f_h und Eigenfrequenzen f_1 , f_2 in Abhängigkeit von C_2 in Bild 26

Abszisse die Größe des Abstimmkondensators C_2 aufgetragen, als Ordinate das Quadrat der reziproken Frequenz. Dies liefert für Kreis 2 gemäß der Formel

$$\lambda_2^2 = \frac{c^2}{f_2^2} = (2\pi c)^2 L_2 C_2 = \text{const} \cdot C_2$$

eine vom Nullpunkt aus schräg ansteigende Gerade 2, 2, für Kreis 1 eine horizontale Gerade 1, 1, da ja dessen Eigenfrequenz durch Ändern von C_2 nicht geändert wird. Für die beiden Koppelfrequenzen f_t und f_h , die immer oberhalb bzw. unterhalb von f_1 und f_2 liegen, ergeben sich dann für eine bestimmte Kopplung die gezeichneten Kurven t, t und h, h . Geht man von kleiner Kapazität C_2 aus, so erregt sich zunächst die Frequenz f_t , die für $C_2 = 0$ mit f_1 zusammenfällt, mit wachsendem C_2 aber immer mehr von f_1 abweicht. Oberhalb der Resonanz fällt f_t immer mehr mit f_2 zusammen, so daß der starke Strom immer mehr von Kreis 1 auf Kreis 2 übergeht. Vergrößert man aber C_2 noch weiter, so springt ganz plötzlich die Frequenz von f_t auf f_h über und der starke Strom fließt wieder in 1. Denn oberhalb der Resonanz ist f_h die f_1 benachbarte Frequenz, für die also die Selbsterregungsbedingungen günstiger liegen. Verkleinert man jetzt wieder C_2 , so bleibt die einmal vorhandene Koppelfrequenz f_h so lange bestehen, bis die Erregungsbedingungen für die Frequenz f_t , die hier ja wesentlich näher an f_1 liegt, so viel günstiger werden, daß wieder ein Sprung von f_h auf f_t erfolgt mit einem entsprechenden Umwechseln des Stromes von 2 auf 1. Schon vor dem Sprung hält sich die Frequenz nur deshalb, weil sie einmal da ist. Wenn man eine größere Störung vornimmt, z. B. den Strom in 1 oder 2 kurzzeitig unterbricht, wie das beim Tasten eines Telegrafiesenders erforderlich ist, erfolgt

einem günstigen Zustand mit starkem Antennenstrom nähert, springt plötzlich die Frequenz auf die andere Koppelfrequenz über und man erhält wieder einen ungünstigen Zustand mit großem Strom in Kreis 1 und kleinem Strom in Kreis 2. Die Erklärung dafür gibt Bild 28. In diesem ist als

der Übergang stets auf die sich bevorzugt erregende, f_1 benachbarte Frequenz, für die die Stromverteilung ungünstig ist.

β) Sekundäre Rückkopplung. Erfolgt die Rückkopplung auf das Gitter nicht von dem im Anodenkreis liegenden Kreis 1, sondern von dem damit gekoppelten Kreis 2 aus, etwa so, wie dies in Bild 29 dargestellt ist, so liegen die Verhältnisse durchaus anders. Betrachtet man wieder das Verhalten bei einer stetigen Änderung von C_2 , so hat man zunächst für $C_2 = 0$ die normale Selbsterregungsschaltung des Schwingungskreises 1 mit transformatorischer Rückkopplung, wie sie z. B. in Bild 3 beschrieben war. Selbsterregung ist nur bei „richtiger“ Polung des Transformators möglich. Vergrößert man jetzt C_2 , so erhöht sich zunächst im wesentlichen nur die Spannung am Kondensator C_2 infolge Annäherung an die Resonanz. Das bedeutet nur eine Erhöhung der Gitterspannung, also des Rückkopplungsfaktors $|\mathfrak{R}|$. Man kann so auch bei sehr loser Kopplung beider Kreise ein recht großes $|\mathfrak{R}|$ herstellen, da die Spannung am Kondensator und damit auch $|\mathfrak{R}|$ im Resonanzfall Q (≈ 100)-mal größer wird als für $C_2 = 0$. Die Erniedrigung der Frequenz, die Abweichung der sich erregenden tiefen Koppelfrequenz f_t von der Eigenfrequenz f_1 ist bei loser Kopplung beider Kreise ganz gering. Steigert man C_2 noch weiter, so daß die Resonanzlage $f_2 = f_1$ überschritten wird, so setzt die Selbsterregung bei loser Kopplung vollständig aus. Denn beim Durchgang durch die Resonanz ändert sich die Phase der Spannung an C_2 um nahezu 180° . Die Rückkopplung wird negativ, etwaige Schwingungen dämpfend. Man kann sie jetzt dadurch wieder positiv machen, daß man eine der beiden Koppelspulen umdreht oder umpolt, ihnen die „falsche“ Polung gibt. In der Tat erregen sich dann die Schwingungen sofort wieder. Es ist jetzt die Koppelfrequenz f_h , die f_1 benachbart ist und sich erregt.

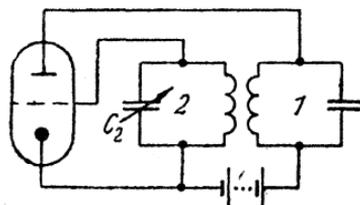


Bild 29. Zwei gekoppelte Kreise mit sekundärer Rückkopplung

Bei fester Kopplung beider Spulen setzt die Selbsterregung nicht aus und es tritt auch sonst keine Unstetigkeit ein. Bei der normalen Polung erregt sich auch beim Durchgang durch die Resonanz weiter die tiefere Frequenz f_t , die jetzt aber f_2 benachbart ist. Bei hin-

reichend fester Kopplung ist das beliebig weit möglich. Bei der entgegengesetzten Polung kann sich ebenso nur die höhere Koppelfrequenz f_h erregen. Das ist vor der Resonanz die f_2 , hinter der Resonanz die f_1 benachbarte Frequenz, aber kontinuierlich übergehend. Vgl. Bild 28. Ein Umspringen von einer Koppelfrequenz auf die andere, wie es vorher beim rückgekoppelten Kreis 1 beschrieben war, kann hier ohne Umpolung nicht auftreten. Bei „richtiger“ Polung kann sich sowohl die Eigenfrequenz f_1 des Anodenkreises erregen, wenn C_2 fehlt, als auch die Eigenfrequenz f_2 des Gitterkreises, wenn C_1 fehlt.¹⁾ Bei umgekehrter Polung der Spulen ist beides nicht möglich. Denn dann kann sich nur die höhere Koppelfrequenz f_h erregen. Fehlt einer der beiden Kondensatoren, so würde $f_h = \infty$. Eine Selbsterregung ist dann unmöglich, es sei denn, daß die natürliche Kapazität der betreffenden Spule nebst Anschlußleitungen die fehlende Kapazität ersetzt. Dann erregt sich bei falscher Polung die hohe Eigenfrequenz der betreffenden Spule selbst.

§ 8. Rückkopplungssender für kurze Wellen

Eine der wichtigsten technischen Eigenschaften der Selbsterregung besteht darin, daß man die Frequenz der sich erregenden Wechselströme durch geeignete Wahl der Induktivitäten und Kapazitäten beliebig einstellen kann. Macht man die letzteren entsprechend klein, erhält man auch entsprechend hohe Frequenzen. Frequenzen bis zu 10^7 Hz ($\lambda = 30$ m) lassen sich so ohne die geringsten Schwierigkeiten erregen. Bei höheren Frequenzen entstehen dadurch Schwierigkeiten, daß die Kapazitäten und Induktivitäten wegen der natürlichen, nach Größe und Lage unveränderlich festliegenden Teilkapazitäten der Röhre und der natürlichen Induktivitäten der Zuleitungen nicht unbegrenzt verkleinert werden können. Dies führt dazu, daß man unterhalb von etwa 50 cm Wellenlänge allein mit den natürlichen Kapazitäten der Röhre auszukommen sucht, also äußere Kapazitäten überhaupt nicht mehr verwendet. Auch die Induktivitäten bestehen schließlich nur noch aus einem möglichst kurzen Drahtbügel ($L_a + L_g$ in Bild 30), der Anode und Gitter verbindet und nur einen Kondensator C_{g1} zur

¹⁾ Bei fehlendem C_2 hat man die normale Rückkopplungsschaltung von Bild 3, bei fehlendem C_1 die von Bild 7.

Trennung der Gleichspannungen enthält. Welche Schaltungsanordnung dabei wirksam ist, zeigt Bild 31. Es erregt sich die Eigenschwingung des dick ausgezogenen Kreises. In diesem wird die Stromstärke \mathfrak{I}_L nahezu q -mal, d. h. bei geringer Dämpfung etwa 100mal so groß wie der reine Elektronenstrom \mathfrak{I}_a in der Röhre, also z. B. für $\hat{i}_a = 100 \text{ mA}$ wird $\hat{i}_L = 10 \text{ A}$. Ein so starker Strom fließt auch als kapazitiver Ladestrom bei A und G in die Röhre hinein! Denn die

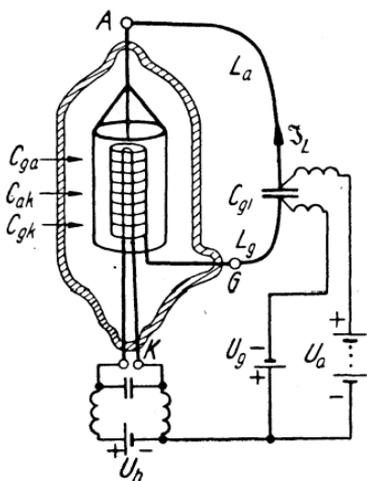


Bild 30

Rückkopplungssender für kurze Wellen

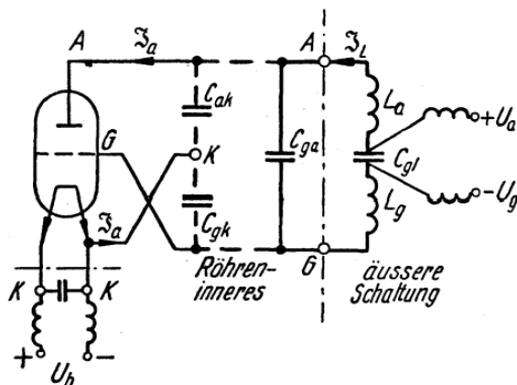


Bild 31

Wirksame Schaltung von Bild 30

natürliche Kapazität C_{ga} sitzt ja im wesentlichen im Innern der Röhre. Daher kommt es auch darauf an, die Stromleitungen im Innern der Röhre hinreichend verlustfrei für diese extrem hohen Frequenzen zu gestalten. Normale Röhren werden leicht dadurch zerstört, daß die nur für die schwachen Elektronenströme bemessenen dünnen Glasdurchführungen (bei G und A in Bild 30) so warm werden, daß das Glas springt. Man muß diese Durchführungen besonders kräftig gestalten. Bei größeren Kurzwellenröhren führte man das Gitter nicht unten, sondern, wie in Bild 30 gezeichnet, gesondert seitwärts heraus, teils um die Leitungsverbindung $L_g + L_a$ kürzer machen zu können, teils um die Kapazität C_{gk} kleiner zu halten. Heute verwendet man in der UKW- und Dezimeterwellentechnik vor allem sog. Scheibenröhren in Verbindung mit Koaxialkreisen. Vgl. Bd. 2, § 36, insbesondere das Bild 36c.

Wie man aus Bild 31 erkennt, ist der Rückkopplungsfaktor, falls $\mathfrak{S}_a \ll \mathfrak{S}_L$ ist, angenähert

$$\mathfrak{R} = \frac{U_g}{U_a} = - \frac{1/C_{gk}}{1/C_{ak}} = - \frac{C_{ak}}{C_{gk}}.$$

Würden diese Teilkapazitäten nur durch die Felder im Inneren des Anodenzylinders aufgebaut, so wäre $\mathfrak{R} = -D$, gleich dem Durchgriff der Röhre. Eine Selbsterregung wäre dann nach der Selbsterregungsformel (7) nicht möglich. Bei Röhren mit 1 bis 2% Durchgriff ergibt die Messung von C_{ak} aber tatsächlich einen viel größeren Wert als 1/100 bis 1/50 von C_{gk} , auch wenn man die Messung richtig durchführt, was wegen der unvermeidlichen gleichzeitigen Anwesenheit von C_{gk} und C_{ga} besondere Meßmethoden erfordert. Der Grund liegt darin, daß das elektrische Streufeld vom Anodenzylinder nach außen viel mehr zu C_{ak} beiträgt als das innere, durch das dazwischenliegende Gitter fast vollständig abgeschirmte Feld.¹⁾ Bei ersterem kommt es wesentlich mit auf die ganze Leitungsführung und die Lage benachbarter Metallteile an. Das Nähern und Entfernen der Hand kann schon viel ausmachen.¹⁾ Eine besondere Bedeutung kommt ferner den Hochfrequenzdrosseln zu, die bei K die Heizspannung U_h und bei C_{gl} die Gitter- und Anodengleichspannung U_g und U_a zuführen. Alle diese Spannungsquellen sind meist so umfangreich, daß sie schon durch ihre natürlichen Kapazitäten für die Hochfrequenz als geerdet gelten können. Zweckmäßig werden sie, oder noch besser ihre Zuleitungen, dicht an der Röhre, über große Kondensatoren noch besonders geerdet. Bei sehr hohen Frequenzen sind nun Drosselspulen mehr oder weniger unwirksam, weil sie durch ihre natürlichen Kapazitäten überbrückt werden. Man kann sie zwar durch abstimmbare kleine Parallelkondensatoren zu Schwingdrosseln ausgestalten, die dann einen q -mal größeren Widerstand haben. Doch ist das ziemlich mühsam, vermindert auch nicht die Verluste in den Drosseln, da durch den Parallelkondensator ja nur der Blindstrom kompensiert wird. Durch die Drosseln wird ein ziemlich unbestimmter Hochfrequenzweg von C_{gl} über U_g , U_a und U_h zu K geschaffen, wie

¹⁾ Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, die schnell mit wachsender Frequenz zunehmen, entwickelte man für die UKW- und Dezimeterwellentechnik die Scheibenröhren, die in Verbindung mit Koaxialbauelementen verwendet werden. Vgl. Bd. 2, § 36 b.

das ja auch aus Bild 30 zu ersehen ist. Dadurch wird die Spannung in K und damit der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} noch unbestimmter, als er es wegen des unklaren C_{ak} an sich schon ist. Es ist daher nicht zu verwundern, daß kleine Änderungen in den Drosseln, Auseinanderziehen oder Zusammendrücken der frei gewickelten Drahtspiralen, die Stärke der Selbsterregung oft wesentlich beeinflussen. Beobachtet man doch gelegentlich in diesen „Drosselspulen“ so starke Hochfrequenzströme, daß sie verbrennen.

Man kann die Drosselspulen ganz vermeiden, wenn man die Spannungen an K und C_{gl} künstlich gleich groß macht. Das ist der Fall, wenn $\frac{L_a}{L_g} = \frac{C_{gk}}{C_{ak}}$ ist. Denn der Schwingungskreis stellt gewissermaßen eine Wheatstonesche Brücke dar. Um sie der obigen Bedingung entsprechend abzugleichen, legt man zunächst den Kondensator C_{gl} an eine solche Stelle des L_a und L_g bildenden Drahtbügels, daß der gewünschte Rückkopplungsfaktor $\mathfrak{R} = -\frac{L_g}{L_a}$ herauskommt. Dann schaltet man zu einer der beiden natürlichen Kapazitäten — im allgemeinen wird es C_{ak} sein — einen kleinen einstellbaren Zusatzkondensator parallel und ändert ihn sorgfältig so lange, bis in den bei K und C_{gl} abgehenden Gleichstromleitungen keine Hochfrequenz mehr fließt. Dann haben diese beiden Punkte gleiche Spannung, und zwar das Erdpotential¹⁾.

Wesentlich einfacher läßt sich eine drossellose Schaltung bei der Gegentaktschaltung erzielen (Bild 32). Bei dieser ist die Anodenspannung der einen Röhre gerade im Maximum, wenn die der anderen Röhre im Minimum ist. Das gleiche gilt für die Gitterspannungen. Die drei Symmetriepunkte P_a , P_g , P_k führen also alle drei keine Wechselfspannungen, können also ohne weiteres über die Gleichspannungen miteinander verbunden werden.

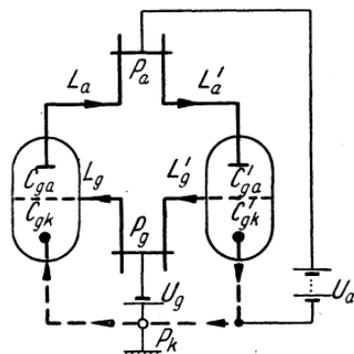


Bild 32. Gegentaktschaltung für kurze Wellen

¹⁾ Genau genommen müssen nicht nur die Blindwiderstände, sondern auch die Wirkwiderstände der Brücke abgeglichen werden. Das gilt auch für die Gegentaktschaltung. — Bei extrem hohen Frequenzen kann der einstellbare „Zusatzkondensator“ durch Nähern geerdeter Metallteile oder Verbiegen von Leitungsdrähten hergestellt werden.

Der Hauptstrom fließt durch die Röhrenkapazitäten C_{g_a} , C'_{g_a} und die Drähte L_a , L'_a und L_g , L'_g . Durch Veränderung ihrer Gesamtlänge kann die sich erregende Frequenz, durch Veränderung des Verhältnisses L_g/L_a der gewünschte Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} eingestellt werden. Auf das Verhältnis C_{g_k}/C_{a_k} kommt es hier nicht mehr an, da der über C_{g_k} sich ausbildende kleine Hochfrequenzstrom von C'_{g_k} der anderen Röhre aufgenommen wird. Die Erdkapazitäten C_{a_k} und C'_{a_k} liegen parallel zu L_a und L'_a , haben daher keinen anderen Einfluß, als daß sie die Frequenz etwas herabsetzen. Ungleichheiten in den einzelnen Röhrenkapazitäten kann man durch Ungleichheiten in den entsprechenden Drahtlängen L ausgleichen, Ungleichheiten in den Kennlinien, indem man in den Schwingungskreis an den Punkten P_k , P_g oder P_a Kondensatoren einbaut, die den Hochfrequenzstrom ungehindert durchlassen, aber eine getrennte Einstellung der Gleichspannungen für die beiden Röhren ermöglichen.

Bei einer natürlichen Kapazität $C_{g_a} = 10$ pF erhält man mit einem 25 cm langen Drahtbügel als $L_a + L_g$ eine Eigenfrequenz von etwa 10^8 Hz ($\lambda = 3$ m). Dabei ist der Blindwiderstand $\omega L = \frac{1}{\omega C} = 160 \Omega$, so daß bei einer Resonanzüberhöhung $\varrho = 50$ ein wirksamer äußerer Widerstand von etwas weniger als $Z_{a_{res}} = 1800 \Omega$ entsteht. Das ist für die Selbsterregung und für eine gute Leistungsabgabe noch groß genug. Eine Wellenlänge $\lambda = 3$ m läßt sich in der Tat bei Beachtung der in der Kurzwellentechnik erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen unschwer herstellen. Nur bei größeren Senderröhren kommt man schwerer so weit herunter, da mit den Abmessungen der Röhre auch die Größe ihrer natürlichen Kapazitäten und die zur kürzesten Verbindung erforderlichen Drahtlängen wachsen. Umgekehrt kann man durch extrem kleine Röhren mit günstiger Anordnung (besonders kein gemeinsamer Sockel für die Durchführungen K, G, A!) noch Wellenlängen unter 1 m, etwa bis 20 cm^1 , herstellen, freilich auch nur mit entsprechend kleiner Leistung. Man beachte, daß bei $\lambda = 40$ cm bei stehenden Wellen schon auf einem Leitungsstück von $\lambda/4 = 10$ cm Länge an dem einen Ende ein Spannungsmaximum, am anderen Ende ein Spannungsminimum, also ein Spannungsunterschied im Verhältnis $\varrho \approx 100$ entsteht! Bei so kurzen Wellen macht sich außerdem die Laufzeit der Elektronen in der Röhre erheblich

¹⁾ Mit modernen Scheibenröhren und Koaxialkreisen bis 10 cm.

bemerkbar. Der Anodenstrom ändert sich nicht mehr genau gleichzeitig mit der Steuerspannung, sondern etwas später. Die Steilheit S besitzt eine entsprechende (negative) Phasenverschiebung. Hat der Rückkopplungsfaktor $-\mathfrak{K}$ wie üblich eine positive Phasenverschiebung, so wirkt das bis zu einem gewissen Grade günstig, indem dann die positive Phasenverschiebung, die $1/S \mathfrak{Z}_a$ haben muß, zum Teil schon von $1/S$ hergestellt wird, also \mathfrak{Z}_a phasenreiner wird. Eine zu große Phasenverschiebung in S ist aber natürlich ungünstig und kann die Selbsterregung unmöglich machen, wenn sie nicht durch geeignete Schaltungsmaßnahmen in ihrer Wirkung aufgehoben werden kann. Die Laufzeit ist umgekehrt proportional der Wurzel aus den Spannungen. Um sie klein zu machen, muß man also neben kleinen Röhrendimensionen möglichst hohe Spannungen anwenden. Vgl. auch § 11 sowie Bd. 2, § 36.

Wenn bei beliebigen Röhrenschaltungen z. B. zur Aufnahme von Kennlinien, Gitter und Anode mit längeren Zuleitungen verbunden sind, die sich in ihrem Verlauf so weit nähern, daß sie für hohe Frequenzen durch die Leitungskapazität oder durch die natürlichen Kapazitäten größerer angeschlossener Instrumente oder dergleichen als überbrückt gelten können, so liegt praktisch oft eine der in Bild 30 gezeichneten gleiche Schaltung vor und es erregen sich „wilde Schwingungen“ von einigen Metern Wellenlänge auch da, wo man sie gar nicht haben will. Größere Senderöhren, die für Kurzwellen nicht berechnet sind und nur dünne, für die schwachen Elektronenströme bemessene Zuleitungen besitzen, können so durch die ρ - (≈ 100)mal größeren Schwingungskreisströme in kurzer Zeit zerstört werden. Dasselbe gilt z. B. für die Endröhren in Endverstärkern. Auf alle Fälle stören diese unbeabsichtigten „wilden Schwingungen“ die beabsichtigte Wirkungsweise der Röhre, beispielsweise die Verstärkerwirkung oder auch die Aufnahme einer Kennlinie. Ihre Anwesenheit wird dabei oftmals gar nicht erkannt und so z. B. eine „Pseudokennlinie“ statt der normalen Kennlinie aufgenommen (vgl. § 7a β) und § 9b). Ein sicheres Zeichen für das Vorhandensein solcher wilder Schwingungen ist es, wenn die Meßinstrumente hin und her schwanken, wenn man die Hand der Röhre oder Teilen der Schaltung nähert und wieder entfernt, ohne dabei eine leitende Berührung herzustellen. Es handelt sich dann um eine kapazitive Beeinflussung, die nur beim Vorhandensein hochfrequenter Spannungen so stark auftreten kann.

Liegt für diese wilden Schwingungen harter Schwingungseinsatz vor, so treten auch plötzliche Sprünge in den Kennlinien auf, die sich z. B. im Betrieb als starke Verzerrungen bemerkbar machen.

Beseitigen lassen sich diese wilden Schwingungen oft schon durch ganz kleine Änderungen in der Leitungsführung. Wirksamer ist eine möglichst kurze Verbindung zwischen Gitter und Katode über einen kleinen Kondensator, der für kurze Wellen einen hinreichenden Kurzschluß bildet und dadurch das Auftreten der zur Selbsterregung erforderlichen Gitterwechselspannung verhindert, den Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} verringert. Ein noch zuverlässigeres Mittel ist das Einschalten eines kapazitätsfreien Widerstandes von einigen hundert Ohm unmittelbar an die Anoden- oder Gitterausführung der Röhre. Ein Zwischenstück von einigen cm Leitungslänge kann die Wirkung der Widerstände schon vereiteln. Für die hochfrequenten wilden Schwingungen, für die die wirksame Kapazität in der Röhre liegt, liegen diese Widerstände im Schwingungskreis, werden von dem starken Strom $\mathfrak{I}_L \approx \rho \mathfrak{I}_a$ durchflossen und dämpfen daher stark. Für die langsameren beabsichtigten Schwingungen, die durch die Röhrenkapazitäten nur wenig beeinflußt werden, führt die Röhre nur den schwachen Elektronenstrom \mathfrak{I}_a bzw. \mathfrak{I}_g , so daß kleine Dämpfungswiderstände gegenüber den großen Widerständen der Schaltung nur wenig ausmachen. Erforderlichenfalls kann man parallel zu den Widerständen kleine Drosselspulen schalten, die den Gleichstrom und tiefe Frequenzen noch besser durchlassen als der Widerstand, die hochfrequenten wilden Schwingungen aber nicht. Drosselspulen allein ohne parallel geschaltete Widerstände sind dagegen sehr gefährlich, da sie in Verbindung mit den verschiedenen natürlichen Kapazitäten Schwingungskreise bilden, die oft gerade wilde Schwingungen erregen, statt sie zu drosseln.

§ 9. Fallende Kennlinien

a) Wahre Kennlinien

Unter einem Leiter mit fallender Kennlinie versteht man normalerweise einen Zweipol, bei dem größere Stromstärke mit kleinerer, sich dem Strom widersetztender Spannung verbunden ist¹⁾. Das Ver-

¹⁾ Bei Generatoren ergeben sich gleiche Verhältnisse, wenn mit größerem Strom größere den Strom antreibende Spannungen verbunden sind.

halten eines solchen Leiters ist also entgegengesetzt dem eines gewöhnlichen Ohmschen Widerstandes, bei dem größerer Strom auch größere Spannung bedingt. Man bezeichnet zweckmäßig

$$(31) \quad R_i = \frac{du}{di} = \frac{1}{S} = \text{Widerstand gegen Stromänderungen.}$$

Für einen Leiter mit steigender Kennlinie ist R_i positiv, ein solcher Leiter widersetzt sich jeder Stromänderung, weil bei größerem Strom eine größere Gegenspannung auftritt, bei kleinerem Strom eine kleinere Gegenspannung, so daß dann die äußere Spannung den Strom wieder vergrößert. Im Gegensatz dazu unterstützt ein Leiter mit fallender Kennlinie jede positive oder negative Stromänderung, macht also den stationären Zustand instabil, sucht ihn zu ändern. Diese Instabilität kann entweder ein einmaliges Umkippen in eine andere stabile Gleichstromlage zur Folge haben (Gleichstrominstabilität), oder ein dauerndes Schwingen um eine gegen Gleichstrom stabile Lage (Wechselstrominstabilität). Diese Erscheinungen sind schon seit 1900 vom Lichtbogen und den sonstigen Gasentladungen her bekannt. Man hat dort gefunden, daß eine Instabilität immer eintritt, wenn der Widerstand R_i des Lichtbogens gegen Stromänderungen negativ und größer als der Zweipolwiderstand R_a der äußeren Schaltung, von den Klemmen des Lichtbogens aus gesehen, ist. Für die Gleichstrominstabilität kommt es auf den Gleichstromwiderstand R_a , für die Wechselstrominstabilität auf den Wechselwiderstand \mathfrak{Z}_a der äußeren Schaltung an, wobei nur solche Frequenzen in Betracht kommen, für die \mathfrak{Z}_a phasenrein wird, durch „Resonanz“ die Blindkomponenten sich aufheben.

Bei den Elektronenröhren ist es gerade umgekehrt. Der Zustand wird instabil, ändert sich von selbst, wenn der innere Widerstand R_i der Röhre negativ und kleiner als der äußere Widerstand R_a bzw. \mathfrak{Z}_a der Schaltung ist.

Die Ursache für diesen Unterschied liegt darin, daß beim Lichtbogen die fallende Kennlinie dadurch zustande kommt, daß bei größerer Stromstärke sich die Katode stärker erwärmt und dadurch die Spannung herabgesetzt wird, also die Änderung der Stromstärke die Ursache für die Änderung der Spannung ist, die letztere als Wirkung daher erst zeitlich später als die Ursache eintreten kann. Bei den Elektronenröhren ist das Verhältnis dagegen gerade umgekehrt. Hier

ist die Spannungsänderung die Ursache für die Stromänderung. Beim Dynatron z. B. verursacht eine höhere Anodenspannung mehr Sekundärelektronen an der Anode und damit eine Verkleinerung des Anodenstromes; bei den anderen Röhrenanordnungen liegen die Verhältnisse ebenso. Die Punkte fallender Kennlinie kann man daher beim Lichtbogen nur durch einen hinreichend großen, bei den Röhren nur durch einen hinreichend kleinen Ohmschen Vorschaltwiderstand R_a gegen Gleichstrom stabil einstellen. Andererseits erregt sich beim Lichtbogen am leichtesten eine Schwingung, für die der wirksame Widerstand \mathfrak{Z}_a klein wird, bei den Röhren dagegen eine Schwingung, für die \mathfrak{Z}_a groß wird. Beim Lichtbogen verwendet man daher zweckmäßig als Schwingungskreis Induktivität und Kapazität in Reihenschaltung, bei den Röhren dagegen in Parallelschaltung. Denn nach Bd. 1, § 23 wird der Widerstand für die sich erregende Resonanzfrequenz bei der Reihenschaltung besonders klein, bei der Parallelschaltung besonders groß. Umgekehrt muß zur Selbsterregung der negative Widerstand vom Lichtbogen möglichst groß, von den Röhren dagegen möglichst klein sein. Mit wachsender Amplitude geht der „mittlere“ negative Widerstand beim Lichtbogen über 0, bei den Röhren über ∞ ins Positive über, so daß in beiden Fällen das Anwachsen der Amplitude bald begrenzt wird.

Ein Beispiel möge die Verhältnisse veranschaulichen. Bild 33 zeigt die gewöhnliche „Dynatron“-Schaltung (vgl. Bd. 1, § 6b). Das Gitter liegt an einer konstanten hohen Spannung E_g , z. B. 300 V, an die Anode ist ein Schaltungszweipol angeschlossen, dessen Leerlaufspannung U_l in diesem einfachsten Fall gleich der Batteriespannung E_a

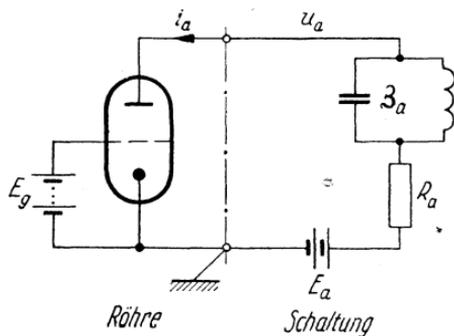


Bild 33

Dynatron (E_g etwa 300 V!)

ist und dessen Widerstand gleichstrommäßig durch den Ohmschen Widerstand R_a , wechselstrommäßig durch den Schwingungskreis $\mathfrak{Z}_{a, \text{res}} = \varrho \omega L_a = \frac{L}{CR}$ gebildet wird. Der letztere sei zunächst kurzgeschlossen. Die Spannung $u_a = f(i_a)$ an der Röhre muß dann gleich der Klemmenspannung $u_a = E_a - i_a R_a$ der Zweipolschaltung sein.

$$(33) \quad u_a = f(i_a) = E_a - i_a R_a.$$

Die Lösung dieser Gleichung findet man graphisch, indem man die „Kennlinie“ $u_a = f(i_a)$ und die „Widerstandsgerade“ $u_a = E_a - i_a R_a$ aufzeichnet (Bild 34). Der Schnittpunkt beider Linien erfüllt dann (33). Die durch

$$\cot \alpha = \frac{U_l}{I_k} = \frac{80}{11,4 \cdot 10^{-3}} = 7000 \Omega = R_a$$

bestimmte Widerstandsgerade schneidet die Kennlinie in den 3 Punkten a, b, c. Von diesen drei theoretisch möglichen Gleichgewichtszuständen ist b instabil, läßt sich praktisch nicht herstellen, während sich sowohl a mit kleiner Anodenspannung u_a (daher keine Sekundärelektronen) und positivem Röhrenstrom i_a , als auch c mit negativem Röhrenstrom (infolge Sekundärelektronen) und einer Anodenspannung u_a größer als E_a durchaus stabil herstellen lassen. Verkleinert man R_a , so dreht sich die Widerstandsgerade um E_a im Uhrzeigersinne. Der Punkt c rückt dabei über c_1 nach c_2 und bleibt dauernd stabil. Der andere stabile Punkt a rückt nach a_1 und fällt dort mit dem instabilen Punkt b_1 zusammen, wenn die Widerstandsgerade dort die Kennlinie tangiert. In diesem Augenblick wird auch a_1 einseitig instabil. Auch wenn man den Widerstand R_a ganz kontinuierlich verkleinert, springt der ursprünglich stabile Zustand a ganz unvermutet und plötzlich in den ganz anderen Zustand c_1 um, sobald a_1 erreicht wird. Ändert man jetzt R_a von 0 bis ∞ , so erhält man nur die Punkte zwischen c_2 und c_3 mit negativem Anodenstrom. Die Punkte a mit positivem Anodenstrom kann man nur wieder erreichen, wenn man E_a verkleinert. Dadurch verschiebt sich die Widerstandsgerade parallel nach links. Es kommt dann bei hinreichend großem Widerstand R_a (unter Umständen erst bei negativem E_a) ein Punkt, in dem die Widerstandsgerade die Kennlinie unten tangiert. Dann wird der Zustand c einseitig instabil und springt plötzlich auf den Zustand a über. Die Umspringpunkte sind so scharf daß man sie zu einer genauen Messung der negativen Steilheit der Kennlinie an dem betreffenden Arbeitspunkt (u_a, i_a) benutzen kann. Es ist in ihnen ja $-S = 1/R_a$.

Man findet zuweilen, daß der Sprung von a_1 nicht sogleich bis c_1 verläuft, sondern sich zunächst ein Zwischenpunkt einstellt, der erst bei einer geringen weiteren Verkleinerung von R_a nach c_1 springt. Der Grund liegt darin, daß die Kennlinie zwischen a_1 und c_1 bei manchen Röhren wellig verläuft, so daß eine streifend schneidende

Widerstandsgerade fünf Schnittpunkte ergibt. Von diesen ist außer den beiden äußeren noch der mittlere stabil, freilich nur innerhalb eines sehr kleinen Winkels. Bei einer geringen Verkleinerung von R_a springt er nach c , bei einer geringen Vergrößerung von R_a nach a zurück.

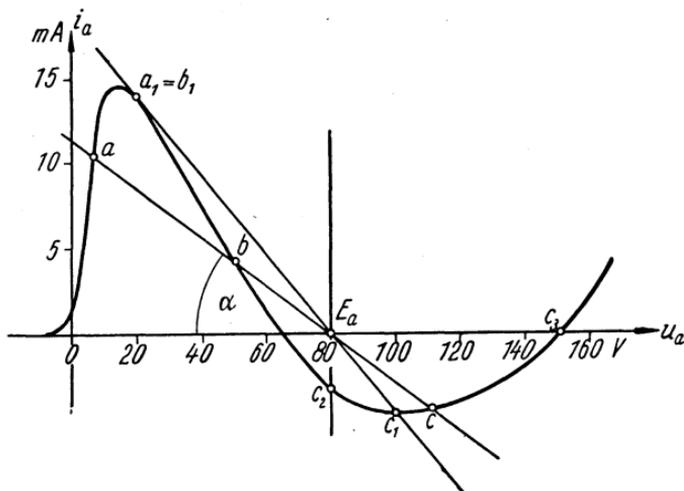


Bild 34. Dynatronkennlinie und Widerstandsgerade

Macht man $R_a = 0$, so wird $\alpha = 90^\circ$, die Widerstandsgerade verläuft senkrecht. Es stellt sich stets ein gegen Gleichstrom stabiler Punkt ein (c_2 in Bild 34). Schaltet man jetzt einen Parallelschwingungskreis mit dem Resonanzwiderstand \mathfrak{Z}_a ein, so wird auch hier in dem Augenblick der Zustand instabil, wo $\mathfrak{Z}_a > -1/S$ wird. Es erregt sich von selbst ein Wechselstrom in der Eigenfrequenz des Schwingungskreises. Das Verhalten entspricht dann genau dem der Selbsterregung durch eine äußere Rückkopplung. Die Frequenz kann durch Ändern von L und C des Schwingungskreises beliebig geändert werden. Für die Amplitude ist die „mittlere Steilheit“ S_m maßgebend. Diese nimmt wegen des Umbiegens der Kennlinie bei großen Amplituden stets ab und es stellt sich immer eine solche Amplitude ein, daß $\mathfrak{Z}_a = -1/S_m$ wird. Bei kleinen Amplituden kann in gewissen Punkten der Kennlinie $-S_m$ anfangs zunehmen, nämlich dann, wenn der 3. Differentialquotient $\frac{d^3 i_a}{d u_a^3}$ negativ ist. Dann setzen auch hier bei langsamer Vergrößerung von \mathfrak{Z}_a die Schwingungen hart ein, springen plötzlich auf eine größere Amplitude um, wie das in § 6a beschrieben wurde.

Das erste Einsetzen der Schwingungen erfolgt so genau bei $\mathfrak{Z}_a = -1/S$, daß darauf eine Methode zur Messung von Wechselstromwiderständen \mathfrak{Z}_a , z. B. der Eigendämpfung von Schwingungskreisen bei Hochfrequenz beruht. Man vergrößert hierbei $-S$ so lange, bis gerade Schwingungen einsetzen, und zwar entweder durch Änderung von E_a und damit des Arbeitspunktes auf der Kennlinie oder bei Verwendung einer Doppelgitterröhre durch Änderung der (negativen) Spannung an dem ersten Gitter. Dadurch ändert man die Größe des Katodenstromes und, da die Verteilung dieses Stromes auf das zweite stark positive Gitter und die schwächer positive Anode praktisch fast nur von den Spannungen dort abhängt, ändert man mit dem Katodenstrom gewissermaßen nur den Maßstab der Anodenstromkennlinie, die ähnlich wie in Bild 34 verläuft. Die negative Steilheit S wächst dann dem Strom proportional. Die jeweilige Größe von $-S$ bestimmt man durch Messung der kleinen Gleichstromänderung $-\Delta i_a$ beim Zuschalten einer kleinen Gleichspannung Δu_a .

Die Wechselstromleistung entstammt natürlich auch hier den Gleichstromquellen. Der Wirkungsgrad ist nicht groß, da der konstante Strom der Primärelektronen beim Aufprallen auf Gitter und Anode nutzlos verlorengeht. Die eigentliche Steuerwirkung rührt nur von den Sekundärelektronen her, die im Rhythmus der Anodenspannung mehr oder weniger zahlreich an der Anode ausgelöst werden und zum stärker positiven Gitter hinüberfliegen. Man beachte, daß auch im Punkte c_3 , obwohl der Anodenstrom dort völlig Null ist, doch eine erhebliche Erwärmung der Anode eintritt, weil die Primärelektronen auch dort mit der vollen, der Anodenspannung entsprechenden Geschwindigkeit auftreffen. Daß der äußere Strom Null wird, kommt ja nur dadurch zustande, daß neben den zur Anode hinfliegenden Primärelektronen ebenso viele von der Anode wegfliegende Sekundärelektronen vorhanden sind.

Auch an den Gitter-Katode-Klemmen einer gewöhnlichen Eingitterröhre kann eine fallende Kennlinie infolge von Sekundärelektronen auftreten, wenn man die Gitterspannung u_g über 20 V positiv macht und die Anodenspannung noch höher wählt, damit sie die am Gitter gebildeten Sekundärelektronen zu sich hinüberzieht („Gitterdynatron“). Daß hier die gleichen Instabilitäten, insbesondere das bei Senderröhren gefürchtete „Durchstoßen“ eintreten kann, wurde schon in Bd. 1, § 6b und § 13 beschrieben. Vgl. auch dort die Bilder 6f und 13e.

Da beim Gitterdynatron die Primärelektronen zum größten Teil nutzlos durch das Gitter hindurch zur Anode fliegen, ist der Wirkungsgrad noch geringer als beim Anodendynatron.

Ähnlich wie die Sekundärelektronen wirken die bei schlechtem Vakuum durch Elektronenstoß gebildeten Gasionen. Auch hierdurch kann ein (schwacher) negativer Gitterstrom mit fallender Kennlinie entstehen, der zu Gleichstrominstabilitäten oder zur Selbsterregung von Schwingungen Anlaß geben kann.

Bei Raumladegitterröhren kann die Änderung in der Stromverteilung bei bestimmten Betriebszuständen ein Absinken der Stromstärke bei Erhöhung der Spannung am Raumladegitter, d. h. also auch eine fallende Zweipolkennlinie und die damit verbundene Instabilität verursachen („*Negadyn*“; vgl. Bd. 1, § 15 S. 140). Siehe auch später unter c).-

Wie man unter Zuhilfenahme eines konstanten Magnetfeldes bei Elektronenröhren fallende Kennlinien erzeugen kann, hat Habann¹⁾ sehr allgemein theoretisch untersucht und zum Teil experimentell bestätigt. Besonders günstig ist eine dem Magnetron (vgl. Bd. 1, Bild 1 f) ähnliche zylindrische Anordnung mit axialem Magnetfeld und doppelt geschlitzter Anode, d. h. richtiger zwei voneinander isolierten, nahezu halbkreisförmigen Anoden. Bild 35 zeigt schematisch einen Schnitt senkrecht zu der durch den Heizdraht K gebildeten Achse. Das Magnetfeld wird so stark gewählt, daß, falls man beiden Anoden A_1 und A_2 die gleiche konstante Spannung U_a gibt, die Elektronen wie beim Magnetron im Kreise zur Katode zurückgebogen werden, der gesamte Anodenstrom also Null ist. Vermindert man die Spannung der einen Anode A_1 , so entsteht ein von A_2 nach A_1 gerichtetes elektrisches Querfeld, unter dessen Einfluß die Kreisbahn sich spiralförmig senkrecht zu diesem Felde auszieht, so daß die Elektronen sich immer

weiter von der Katode K wegwälzen und schließlich zum Teil an die Anode A_1 gelangen. Dadurch entsteht jetzt ein Anodenstrom, der nach A_1 fließt und um so stärker wird, je stärker das elektrische Querfeld, d. h. je kleiner die Spannung

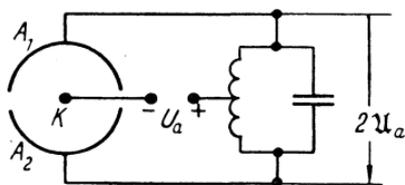


Bild 35 Habann-Generator

¹⁾ E. Habann, Diss. Jena; Zs. f. Hochfrequenztechnik Bd. 24 Heft 5/6, 1924.

an A_1 gemacht wird. Das Ergebnis ist also eine fallende Kennlinie; die zur Selbsterregung von Schwingungskreisen dienen kann.

Besonders wirkungsvoll ist die auch in Bild 35 gezeichnete Gegentaktschaltung. Der Spannungsunterschied zwischen A_1 und A_2 , der das Querfeld in der Röhre erzeugt, ist hier gleich der Wechselspannung $2U_a$ an dem Schwingungskreise. Durch geeignete Wahl der Stärke des Magnetfeldes und der Anodengleichspannung U_a kann man es erreichen, daß der durch das Querfeld entstehende Anodenstrom hauptsächlich zu der Anode geleitet wird, die jeweils die kleinere Gesamtspannung hat. Mit dieser Anordnung kann man auch sehr kurze Wellen erregen. An die Stelle des Schwingungskreises tritt dann ein einfacher Drahtbügel oder ein Lechersches Drahtsystem, ähnlich wie in Bild 53 gezeichnet. — Beim Magnetron können, wie in § 11b ausgeführt werden wird, auch ganz kurzweilige Elektronentanzschwingungen auftreten. Auch durch diese kann unter Umständen eine fallende Pseudokennlinie für langsam veränderliche Vorgänge hervorgerufen werden. Vgl. den folgenden Abschnitt b).

b) Pseudokennlinien

Grundsätzlich steckt in jedem Leiter mit fallender Kennlinie eine Art von Steuerwirkung, die man gewissermaßen als innere Rückkopplung auffassen kann. Die Zahl der Sekundärelektronen ist eine Funktion der Spannung, mit der die Primärelektronen auftreffen, kann also durch diese Spannung „gesteuert“ werden. Ebenso ist die Zahl der bei schlechtem Vakuum gebildeten Gasionen proportional dem zur Anode gehenden Elektronenstrom, läßt sich also mit diesem durch die Gitterspannung steuern.

Man beherrscht den ganzen Vorgang viel allgemeiner, übersieht z. B. das Vorzeichen im Stabilitätskriterium viel sicherer, wenn man mit dem inneren Steuermechanismus rechnet, als wenn man sich auf eine experimentell aufgenommene Kennlinie oder auch auf eine Kennlinienschar stützt, die doch nur unter den besonderen Verhältnissen gilt, unter denen sie aufgenommen ist. Es ist daher im allgemeinen erst recht unzweckmäßig, wenn man den klaren Steuermechanismus einer äußeren Rückkopplungsschaltung mit in das innere Verhalten der Röhre einbezieht und so insgesamt einen „Leiter mit fallender Kennlinie“ konstruiert. Das ist grundsätzlich bei allen Rückkopplungs-

schaltungen möglich¹⁾. Man wird aber hiervon nur Gebrauch machen, wenn der ganze Vorgang so verwickelt ist, daß man ihn besser in zwei Teile zerlegt. Man faßt dann zuerst einen Teil der äußeren Steuerwirkung mit den inneren Eigenschaften der Röhre zu einer Kennlinie zusammen, die als „Pseudokennlinie“ bezeichnet sei, und macht sich dann zweitens an Hand dieser so gegebenen Pseudokennlinie klar, welche weiteren Erscheinungen daraus zu folgern sind.

Ein solcher verwickelter Zusammenhang ist z. B. die Abhängigkeit des mittleren Anodenstroms von der mittleren Gitterspannung, wenn bei einer bestimmten Rückkopplung und Anodenspannung selbsterregte Schwingungen bestehen. Das in § 6b Bild 21 dargestellte Reißdiagramm zeigt, wie sich die Amplituden der selbsterregten Schwingungen mit der Gittervorspannung ändern. Bei größeren Amplituden ändert sich aber auch der mittlere Strom durch die Schwingungen. Es tritt eine Gleichrichterwirkung ein, durch die die wirksame (I_a, U_g)-Kennlinie geändert wird²⁾. Natürlich hat auch die Anodengleichspannung einen Einfluß auf die Amplitude der Schwingungen und dadurch indirekt auch auf den mittleren Anodenstrom. Das wird besonders in der Nähe der instabilen Gebiete im Reißdiagramm der Fall sein, oder wenn, wie in § 6e beschrieben, eine künstliche Amplitudenbegrenzung durch eine Gleichrichterwirkung vorgesehen ist. Es ist so möglich, daß bei größerer Anodenspannung der mittlere Anodenstrom oder auch bei größerer Gitterspannung der mittlere Gitterstrom sinkt, also eine fallende Zweipol-Pseudokennlinie entsteht. Diese kann dann für langsam veränderliche Vorgänge alle die Instabilitäten oder Schwingungen hervorrufen, wie sie oben unter a)

¹⁾ Bei Ersatzschaltungen für Röhren mit Rückkopplung stellt man gern die Leistungszufuhr durch einen negativen Widerstand dar, der einen Leistung verbrauchenden positiven Widerstand in seiner Wirkung aufhebt (vgl. z. B. die Rechnungen im Teil B: Entdämpfung). Dabei wird der negative Widerstand aber nicht einer „fallenden Kennlinie“ entnommen, sondern einer mathematischen Formel, deren einzelne Größen sich aus dem normalen Steuermechanismus der Röhre herleiten.

²⁾ Vgl. auch § 7a β). — Diese Pseudokennlinien sind ähnlich den später in Band 4 beschriebenen Richtkennlinien. Sie unterscheiden sich von ihnen nur dadurch, daß letztere bei konstanter Fremderregung, die Pseudokennlinien dagegen bei Selbsterregung, also bei mit dem Arbeitspunkt veränderlicher Amplitude aufgenommen werden. Auch die Richtkennlinien sind Pseudokennlinien, die z. B. in Band 4 für das Verhalten gegenüber Gleichstrom zugrunde gelegt werden.

beschrieben wurden. Auch das Eintreten wilder Schwingungen, die meist sehr hochfrequenter Art sind, kann ganz unbeabsichtigt solche Pseudokennlinien hervorrufen. Vgl. § 8. Das gleiche gilt von den Elektronentanzschwingungen. Vgl. § 11. Die langsamen Schwingungen modulieren dann meist die schnellen, wie das in § 7 a β) beschrieben wurde.

c) Widerstands-(Gleichstrom-)Rückkopplungen

Eine andere Art von Pseudokennlinien kann man durch eine Rückkopplung über Ohmsche Widerstände herstellen, die auch für Gleichstrom, die Frequenz Null, wirksam bleibt. Die Verformung der wirklichen Kennlinien durch diese Rückkopplung läßt sich dann auch durch Gleichstrommessungen feststellen¹⁾. Bei Verwendung einer Röhre mit einem Gitter führt eine solche Rückwirkung eines Teiles der Anodenspannung auf die Gitterspannung wegen des entgegengesetzten Vorzeichens der Spannungsänderungen stets zu einer negativen Rückkopplung, einer Schwächung der Verstärkerwirkung (Gegenkopplung). Man muß entweder eine zweite Röhre für die Vorzeichenumkehr oder eine Mehrgitterröhre verwenden, wenn man eine positive Rückkopplung und damit die Möglichkeit von Instabilitäten oder von Schwingungserregung herstellen will. Bild 36 zeigt die Schaltung für eine Raumladegitterröhre. Das Raumladegitter G_1 ist so stark positiv vorgespannt, daß der Katodenstrom gesättigt, also konstant ist. Das Steuergitter G_2 steuert dann die Stromverteilung dieses Stromes zwischen Anode A und G_1 . Die (i_a, u_{g_2}) -Kennlinie verläuft normal, ansteigend. Die (i_{g_1}, u_{g_2}) -Kennlinie verläuft dagegen abfallend; sie ist ja angenähert ein negatives Spiegelbild von der ersteren, da $i_a + i_{g_1} = I_s$ konstant bleibt (vgl. Bild 37 die Kurven I, für die $u_{g_2} = E_2$ ist). Es handelt sich hier aber um eine Vierpolkennlinie, der Strom am Gitter 1 wird nicht durch die Spannungen an demselben Gitter 1, sondern durch die Spannungen am Gitter 2 gesteuert. Mit

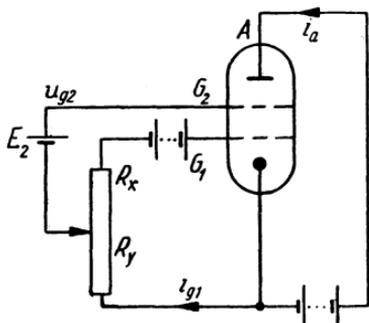


Bild 36. Raumladegitterröhre mit einer Gleichstromrückkopplung

¹⁾ Ähnlich wie bei den Widerstandskennlinien, die in Bd. 2, § 7 unter „Arbeitskennlinien“ beschrieben wurden.

einer solchen „fallenden Kennlinie“ ist an sich noch keinerlei Instabilität verbunden. Es ist keine fallende Kennlinie in dem oben bezeichneten Sinne mit den Wirkungen eines negativen inneren Widerstandes, sondern eine gewöhnliche Kennlinie mit der bekannten Steuerwirkung, indem eine Wechselspannung u_{g_2} einen Wechselstrom $i_{g_1} = S_{12} u_{g_2}$ hervorruft. Daß S_{12} hier negativ ist, also der „verstärkte“ Strom i_{g_1} hier die entgegengesetzte Phase hat wie die „unverstärkte“

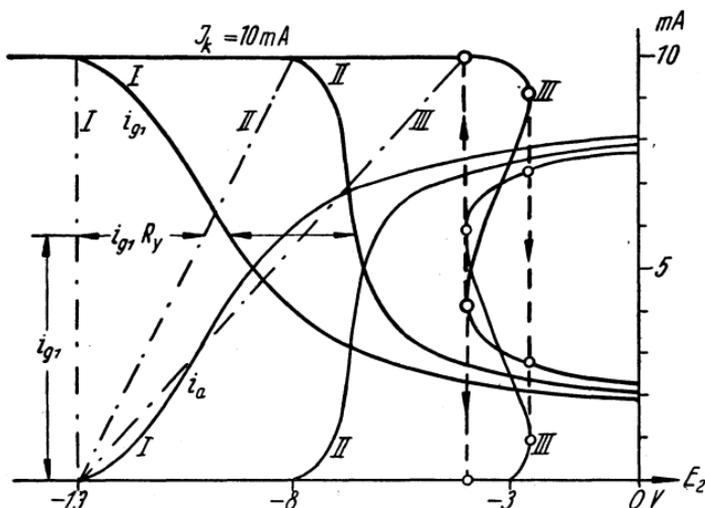


Bild 37. Kennlinien zu Bild 36. $E_2 = u_{g_2} + i_{g_1} R_y$.

I) $R_y = 0 \Omega$; II) $R_y = 500 \Omega$; III) $R_y = 1600 \Omega$

Spannung u_{g_2} , wirkt nur so, als ob die Wechselspannung u_{g_2} anders gepolt zugeführt wäre, macht also auf die Verstärkerwirkung nichts aus. Erst dann, wenn i_{g_1} außerhalb oder innerhalb der Röhre wieder auf u_{g_2} zurückwirkt, kommt es auf die Phase an. Eine solche innere Rückwirkung kommt bei der Raumladegitterröhre stets ganz von selbst durch den Durchgriff D_{12} zustande (vgl. Bd. 1, § 15). Die Spannung u_{g_1} verändert die Steuerwirkung von u_{g_2} um $D_{12} u_{g_1}$. Größeres u_{g_1} erzeugt eine größere „Steuerspannung“ am Gitter 2, also größeres i_a und kleineres i_{g_1} . So entsteht die schon oben unter a) erwähnte fallende (i_{g_1}, u_{g_1}) -Kennlinie („Negadyne“), die eine richtige Zweipolennlinie ist mit dem inneren Widerstand $R_{i_1} = \frac{d u_{g_1}}{d i_{g_1}} = \frac{1}{S_{12} D_{12}}$, der negativ ist, falls S_{12} negativ und D_{12} positiv ist.

Viel stärker als der Durchgriff D_{12} wirkt aber eine äußere Rückkopplung durch die Schaltung. Im vorliegenden Falle kann man

ebensogut wie den gesteuerten Anodenstrom i_a auch den nahezu entgegengesetzt* gleich gesteuerten Raumladestrom i_{g_1} zur Rückkopplung verwenden. Der erste Fall führt zu den normalen Rückkopplungsschaltungen, die mit jeder Eingitterröhre in der früher besprochenen Weise hergestellt werden können. Im zweiten Falle muß aber die Rückkopplung die entgegengesetzte Phase erhalten, wenn sie positiv, anfachend wirken soll. Ein Transformator als Rückkopplung muß also entgegengesetzt gepolt werden. Beim Spannungsteiler müssen die beiden Teile nicht entgegengesetzte, sondern gleiche Phase haben. Während man früher nach § 5a immer einesteils eine Induktivität, andernteils eine Kapazität verwenden mußte, müssen hier beide Teile gleichartig sein. Dadurch ist es auch möglich, zwei Ohmsche Widerstände als Spannungsteiler zu verwenden. Bild 36 zeigt eine solche Schaltung. Die Spannung u_{g_2} zwischen G_2 K ist gleich E_2 vermindert um den Spannungsabfall $i_{g_1} R_y$ in R_y . Vergrößert man E_2 und damit auch u_{g_2} , so wächst i_a , während i_{g_1} abnimmt. Für $R_y = 0$ erhält man so die normalen Kennlinien I in Bild 37. Für endliches R_y vermindert sich aber $i_{g_1} R_y$ entsprechend der Abnahme von i_{g_1} . Man erhält den Verlauf der neuen Kennlinie, wenn man in der alten die Werte von E_2 um $i_{g_1} R_y$ verschiebt. Das entspricht einer „Scherung“, einer Verschiebung nach rechts um einen i_{g_1} proportionalen Betrag, wie er durch die strichpunktierten Scherungslinien II, III in Bild 37 dargestellt wird. Für $R_y = 500 \Omega$ erhält man so die wesentlich steiler verlaufenden Kennlinien II, für $R_y = 1000 \Omega$ werden die Kennlinien III teilweise rückläufig, weil die Steilheit der Scherungslinie kleiner wird als die Steilheit der Kennlinie. Derartig verformte Kennlinien erhält man in der Tat, wenn man bei konstantem R_y die Spannung E_2 ändert. Die rückläufige Kennlinie kann man freilich nicht aufnehmen. Sie ist labil und der Strom springt dann plötzlich auf den anderen stabilen Wert, wie das in Bild 37 durch die punktierten Linien angedeutet ist. In dem labilen Gebiet ist die (i_a, E_2) -Kennlinie fallend, die (i_{g_1}, E_2) -Kennlinie dagegen steigend. Das zeigt, daß man allein aus dem steigenden oder fallenden Verlauf einer Vierpolkennlinie keine Schlüsse auf die Stabilität oder Instabilität ziehen kann.

Der Widerstand R_x schwächt i_{g_1} und damit die Rückwirkung. Er ist an sich überflüssig und wird im allgemeinen gleich 0 gesetzt, da man die Rückwirkung schon durch R_y einstellen kann. Schaltet

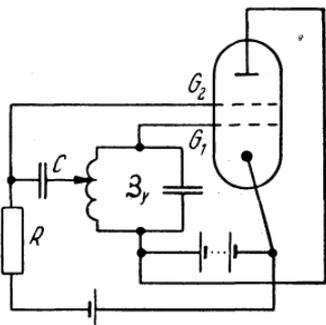


Bild 38

Schwingungserzeugung bei einer Raumladegitterröhre

kopplung $\mathfrak{R} = \frac{M_{G_2}}{M_{G_1}}$ von der Größe 1. Natürlich kann man auch \mathfrak{R} durch eine Anzapfung an der Induktivität des Schwingungskreises kleiner machen und ferner in die Zuleitung zum Gitter G_2 einen Blockkondensator C einschalten, um getrennt eine Gleichspannung über einen hochohmigen Widerstand R zuführen zu können (Bild 38). Auch hier lautet ganz allgemein die Selbsterregungsformel

$$-\mathfrak{R} = D_{12} + \frac{1}{S_{12} \mathfrak{B}_a} \quad \text{oder} \quad \mathfrak{R} + D_{12} = \frac{1}{(-S_{12}) \mathfrak{B}_a}.$$

\mathfrak{R} und $(-S_{12})$ sind positiv. Der Durchgriff D_{12} unterstützt hier, wie oben ausgeführt, die Rückkopplung und kann sogar für sich allein ohne eine äußere Rückkopplung zu Instabilitäten führen, wenn er größer als $\frac{1}{(-S_{12}) \mathfrak{B}_a}$ ist. Diese Formel gilt auch für die in Bild 36 gezeichnete Gleichstromschaltung. Hier ist $\mathfrak{R} = \frac{R_y}{R_x + R_y}$ und $\mathfrak{B}_a = R_x + R_y$. Eine Instabilität führt hier nicht zu Schwingungen, sondern zu einem plötzlichen Umkippen in die andere stabile Gleichgewichtslage mit kleinerem S_{12} gemäß Bild 37 Kennlinie III. Schaltet man in Bild 37 so wie in Bild 38 in die Rückkopplungsleitung zu G_2 einen durch einen hohen Widerstand überbrückten Kondensator, so wird der plötzliche Sprung bei Instabilität dadurch nicht beeinflusst. Es treten dann aber „Kippschwingungen“ auf, ein periodisches Umspringen entsprechend den beiden in Bild 37 bei Kurve III gezeichneten Sprunglinien, weil der überbrückte Kondensator seine durch den Kippvorgang erhaltene Spannung bald verliert. Vgl. weiter unten und § 11.

Bild 39 zeigt die Schaltung einer Gleichstrom-Rückkopplung über zwei Röhren. Eine Änderung der Gitterspannung u_{g_1} erzeugt eine Änderung des Anodenstromes i_{a_1} und damit des Spannungsabfalls $i_{a_1} R_{y_1}$, d. h. der Gitterspannung u_{g_2} . Es ist

$$\Delta u_{g_2} = V_1 \Delta u_{g_1}; \quad V_1 = -\frac{1}{D_1} \cdot \frac{R_{y_1}}{R_{i_1} + R_{x_1} + R_{y_1}} = \text{Spannungsverstärkung der ersten Röhre.}$$

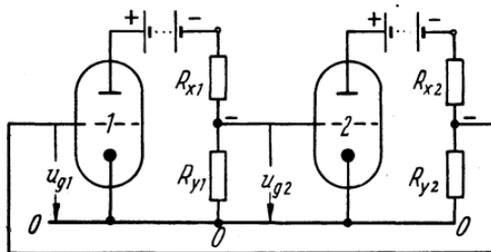


Bild 39. Gleichstromrückkopplung über zwei Röhren

In gleicher Weise erzeugt eine Änderung von u_{g_2} über die zweite Röhre eine Änderung des Spannungsabfalls $i_{a_2} R_{y_2}$ um Δu_k , der infolge der Rückkopplung gleich der Änderung von u_{g_1} ist. Es ist

$$\Delta u_k = V_2 \Delta u_{g_2} = V_1 V_2 \Delta u_{g_1}; \quad V_2 = -\frac{1}{D_2} \cdot \frac{R_{y_2}}{R_{i_2} + R_{x_2} + R_{y_2}}.$$

Der Zustand wird instabil, wenn die durch die Rückkopplung erzeugte Änderung Δu_k größer ist als die ursprüngliche Änderung Δu_{g_1} .

34) *Bedingung für Instabilität:* $V_1 V_2 > 1$.

Macht man einen stabilen Zustand $V_1 V_2 < 1$, bei dem beispielsweise beide Röhren gleichen Strom führen, durch Vergrößerung eines R_y -Widerstandes oder Verkleinerung eines R_x -Widerstandes allmählich immer instabiler, so kann sich von dem Augenblick an, wo $V_1 V_2 = 1$ wird, der symmetrische Zustand nicht mehr aufrechterhalten, der Strom kippt in eine neue stabile Gleichgewichtslage über. Diese besteht bei festerer Rückkopplung, d. h. bei $V_1 V_2 \gg 1$ meist darin, daß eine Röhre eine so große negative Gitterspannung u_{g_1} erhält, daß ihr Anodenstrom i_{a_1} völlig zu Null wird. Damit wird auch die sonst vorhandene negative Gitterspannung u_{g_2} zu Null, der Anodenstrom i_{a_2} entsprechend groß, so daß er tatsächlich die große negative Spannung u_{g_1} erzeugt. Dieser neue Zustand ist vollkommen stabil, weil für die stromlose Röhre $R_{i_1} = \infty$ und $V_1 = 0$ ist. Er kann nur dadurch

in den anderen Zustand zurückgeführt werden, daß man R_{y_2} und damit das negative u_{g_1} so weit verkleinert, daß die Röhre 1 wieder Strom führt. Da die Schaltungsanordnung bezüglich beider Röhren völlig symmetrisch ist, kann natürlich auch ein Umkippen in der anderen Richtung erfolgen, so daß die Röhre 2 stromlos wird und die Röhre 1 starken Strom führt. Ein derartiges Umkippen in eine neue Gleichgewichtslage kann als unerwünschter Störeffekt bei Gleichspannungsverstärkern leicht eintreten, wenn man die Anodenspannungen von einem gemeinsamen Spannungsteiler abgreifen will. Denn dieser bildet dann auch eine entsprechende Rückkopplung, die um so größer ist, je höherohmig der Spannungsteiler ist. In gewünschter Weise wird dieser Effekt dagegen in der Rechenelektronik bei den Flip-Flop-Schaltungen ausgenutzt. — Schaltet man in die die Kopplung herstellende Verbindung zum Gitter der folgenden Röhre einen Kondensator und führt dann dem Gitter die erforderliche Gleichspannung durch einen hochohmigen Widerstand R_g zu, so erhält man (unter Weglassen der Widerstände R_x) die später in Bild 45 dargestellte Schaltung. Bezüglich schneller Änderungen verhält sie sich genauso wie die in Bild 39 gezeichnete Schaltung. Bei hinreichend großem R_y findet also auch dann ein plötzliches Umkippen in eine unsymmetrische Lage statt. Nur verschwindet dann die negative Gitterspannung der stromlos gewordenen Röhre allmählich in dem Maße, wie sich der Koppelkondensator entlädt. Sobald dann ein Anodenstrom eintritt, findet ein plötzliches Umkippen in den anderen Zustand statt, bei dem die andere Röhre stromlos ist. Aber auch hier entlädt sich der Kondensator dann allmählich, so daß dann wieder ein plötzliches Umkippen in den ersten Zustand erfolgt. Es wird so in ununterbrochener Folge bald die eine, bald die andere Röhre stromlos. Derartige Kippschwingungen werden in § 10 näher besprochen.

Schaltet man in Bild 39 in Reihe mit einem (kleinen) R_y -Widerstand oder direkt an seine Stelle einen Parallelschwingungskreis, so stellt dieser für seine Resonanzfrequenz einen sehr großen Widerstand \mathfrak{Z}_y dar. Der Zustand wird für diese Frequenz instabil, so daß sie sich von selbst erregt. — Schaltet man parallel zu einem (großen) R_x -Widerstand einen Reihenschwingungskreis, so stellt dieser für seine Resonanzfrequenz einen niederohmigen Nebenschluß zu R_x dar, der unter richtig gewählten Umständen auch zur Selbsterregung der Resonanzfrequenz führt. Würde man an Stelle von R_y einen Reihenschwingungs-

kreis oder an Stelle von R_x einen Parallelschwingungskreis legen, so würden die Selbsterregungsbedingungen für die Resonanzfrequenz besonders ungünstig, so daß sich diese praktisch nie erregen würde. Im ersteren Falle bildet die Induktivität des Schwingungskreises allein, im letzteren Falle die Kapazität allein für sehr schnelle Stromänderungen einen sehr großen bzw. sehr kleinen Widerstand, so daß in beiden Fällen viel eher schnell verlaufende Kippschwingungen entstehen. — Auch bei der Raumladegitterröhre könnte sich ein Reihenschwingungskreis, der parallel zu einem großen R_x (in Bild 36) geschaltet ist, in seiner Eigenfrequenz erregen.

§ 10. Selbsterregung ohne Schwingungskreis. Kippschwingungen

Zur Selbsterregung von Schwingungen, auch von solchen sinusförmiger Art, ist es nicht notwendig, daß ein Schwingungskreis oder ein sonstiges System mit einer Eigenschwingung vorhanden ist. Auch ein System, das neben Ohmschen Widerständen nur Induktivitäten oder nur Kapazitäten besitzt, kann sinusförmige Schwingungen selbst erregen. Es braucht nur die Rückkopplungsgleichung $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = 1$ erfüllt zu sein, d. h. die Verstärkung darf nicht kleiner als die reziproke Rückkopplung sein und beide müssen zueinander die richtige Phase besitzen.

Das einfachste Beispiel ist die in Bild 40 gezeichnete Schaltung¹⁾. Sollen stationäre sinusförmige Schwingungen bestehen, so müssen die folgenden Gleichungen erfüllt sein:

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & \mathfrak{S}_a = S(\mathfrak{u}_g + D\mathfrak{u}_a); \quad (\text{innere Röhrgleichung}) \\
 (35) \quad & \mathfrak{u}_g = R_g \mathfrak{S}_g = R_g \cdot \frac{j\omega M}{R_g + j\omega L_g} \mathfrak{S}_a \\
 (36) \quad & -\mathfrak{u}_a = \mathfrak{S}_a \mathfrak{S}_a = \left(j\omega L_a + \frac{\omega^2 M^2}{R_g + j\omega L_g} \right) \mathfrak{S}_a \quad \left. \begin{array}{l} \text{(Äußere} \\ \text{Schaltungs-} \\ \text{gleichungen.} \\ \text{Vgl. Bd.1, § 25b.)} \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

Dabei ist \mathfrak{S}_g der durch L_g und R_g fließende Strom, der durch die gegenseitige Induktion M von \mathfrak{S}_a hervorgerufen wird, nicht der in die Röhre hineinfließende Gitterstrom. Der letztere ist vielmehr gleich

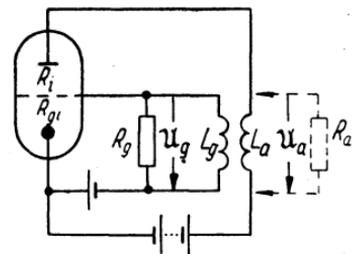


Bild 40. Selbsterregung sinusförmiger Schwingungen ohne Schwingungskreise

¹⁾ Vgl. auch § 17b.

Null angenommen. Ist er nicht Null, so muß man einen inneren Widerstand $R_{gi} = \frac{d u_g}{d i_g}$ parallel zu R_g liegend in Rechnung setzen, d. h. statt R_g einen kleineren Widerstand $R'_g = \frac{R_g R_{gi}}{R_g + R_{gi}}$ einsetzen.

Aus (4), (35) und (36) folgt bei Beachtung von $R_i = 1/S D$:

$$(R_g + j\omega L_g) R_i = \frac{j\omega M R_g}{D} - j\omega L_a (R_g + j\omega L_g) - \omega^2 M^2.$$

Reelles und Imaginäres getrennt ergibt

$$(37) \quad R_g R_i = \omega^2 (L_a L_g - M^2) \quad \text{oder} \quad \omega^2 = \frac{R_g^j R_i}{L_g L_a} \frac{1}{(1 - k^2)}$$

und

$$(38) \quad L_g R_i + L_a R_g = \frac{M R_g}{D} \quad \text{oder} \quad R_i = R_g \frac{L_a}{L_g} \left(\frac{M}{L_a D} - 1 \right).$$

Dabei ist $k = \frac{M}{\sqrt{L_g L_a}}$ = Kopplungsfaktor des Transformators. Gleichung (37) bestimmt die sich erregende Frequenz ω , Gleichung (38) die Amplitude der Erregung, indem mit wachsender Amplitude S_m kleiner, also $R_i = \frac{1}{S_m D}$ größer wird, oder bei einsetzendem Gitterstrom das kleinere R'_g für R_g zu setzen ist. Die Schwingungen erregen sich um so leichter, je größer die rechte Seite von (38) ist, also je größer R_g , durch $\frac{L_a}{L_g}$ auf die Anodenseite übersetzt, gegenüber R_i ist und je fester die Kopplung (M) ist. Die sich erregende Frequenz ist um so tiefer, besitzt eine um so längere Schwingungsdauer, je loser die Kopplung k und je größer die Zeitkonstanten $T_g = L_g/R_g$ des Gitterkreises und $T_a = L_a/R_i$ des Anodenkreises sind. Letzterer ist durch die Röhre geschlossen zu denken. Liegt parallel zu L_a ein Widerstand R_a (in Bild 40 angedeutet), so liegt dieser auch parallel zu R_i und es ist überall, sowohl in (37) als auch in (38), $R_i \parallel R_a = \frac{R_i R_a}{R_i + R_a}$ an Stelle von R_i zu setzen. Ebenso ergibt die Berücksichtigung der hier vernachlässigten Widerstände der Spulen L_a und L_g nichts grundsätzlich Neues.

Bei so schwacher Selbsterregung, daß die Anodenstromkennlinie noch als geradlinig zu betrachten ist und kein Gitterstrom einsetzt, erhält man in der Tat ganz sinusförmige Schwingungen von der berechneten Frequenz. Bei stärkerer Selbsterregung wird nach (37) mit größerem R_i auch die Frequenz höher, mit einsetzendem Gitterstrom, Verkleinerung von R_g auf R'_g , dagegen tiefer. Besonders weicht dann aber die Kurvenform sehr bald so stark von der Sinus-

form ab, daß die oben angewandte Rechnung mit den gerichteten Wechselstromgrößen nicht mehr zulässig ist. Man muß dann auf die Differentialgleichungen zurückgehen und die einzelnen Zeitabschnitte getrennt untersuchen.

Eine solche Untersuchung wird besonders übersichtlich bei fehlendem Gitterwiderstand R_g . Dann ist $R_g = \infty$ zu setzen, freilich nur, solange

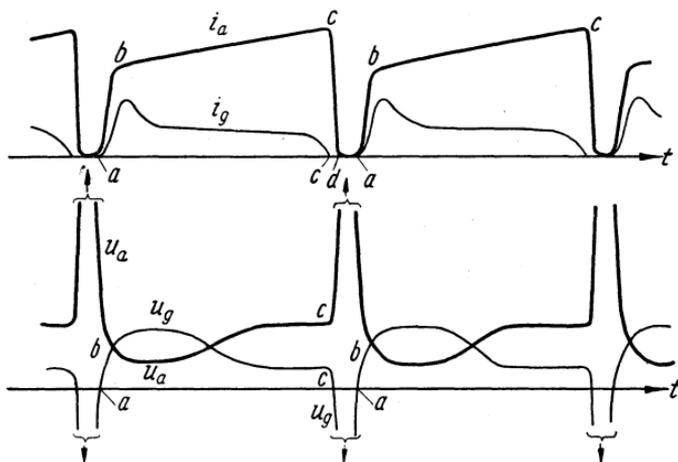


Bild 41. Kippschwingungen bei der Schaltung von Bild 40

kein Gitterstrom fließt. Nach (38) würde dann die Selbsterregung unendlich stark, nach (37) die Frequenz unendlich hoch. Der Gleichstromzustand wird labil, sobald man die Transformator­kopplung

$$(39) \quad M > L_a D$$

macht. Eine kleine Vergrößerung des Anodenstromes i_a erzeugt dann ein Absinken der Anodenspannung u_a um $L_a \frac{di_a}{dt}$ und ein Anwachsen der Gitterspannung u_g um $M \frac{di_a}{dt}$, also falls (39) gilt, insgesamt ein Anwachsen der Steuerspannung $u_{st} = u_g + D u_a$. Damit ist aber zwangsläufig ein sofortiges weiteres Anwachsen von i_a verbunden (vgl. Bild 41 Punkt a); u_g und u_a müßten so unbegrenzt schnell weiter zu- bzw. abnehmen. Dieser Sprung wird dadurch sofort aufgefangen, daß ein Gitterstrom einsetzt, und besonders dann, wenn $u_a < u_g$ geworden ist (Punkt b), der überspannte Zustand eintritt, bei dem der weiter anwachsende Katodenstrom von der Anode größtenteils zum Gitter hinüberwechselt. Der anwachsende Gitterstrom ver-

ringert das Anwachsen von i_a , einerseits unmittelbar infolge der Stromverteilung, anderseits mittelbar durch die Verkleinerung von u_g um $L_g \frac{di_g}{dt}$, die auf die Steuerspannung mehr ausmacht als die Vergrößerung von u_a um $M \frac{di_g}{dt}$. Die Dauer bc und der Verlauf der Ströme und Spannungen während dieser Zeit hängen stark von der mehr oder weniger unregelmäßigen Stromverteilung zwischen i_a und i_g ab, die wesentlich mit durch Sekundärelektronen beeinflusst wird. Vgl. Bd. 1, § 13. Es handelt sich im Prinzip um einen Ausgleichsvorgang, der durch die Zeitkonstante $T_g + T_a$ bestimmt wird. — Sobald i_a nicht mehr steigt, fällt die in dem Gitterkreis induzierte positive Spannung $M \frac{di_a}{dt}$ fort. Eine positive Gitterspannung besteht dann aber noch eine Zeitlang durch das $L_g \frac{di_g}{dt}$ des absinkenden Gitterstromes fort. In dem Augenblick aber, wo der Gitterstrom Null geworden ist, fällt auch dies plötzlich weg (Punkt c). Die Steuerspannung und damit der Anodenstrom müssen dann absinken. Dann erzeugt aber $M \frac{di_a}{dt}$ eine negative Gitterspannung, durch die i_a augenblicklich weiter absinken muß. Es würde theoretisch ein unendlich hohes negatives u_g und ein unendlich hohes positives Du_a entstehen mit einem unendlich schnellen Absinken des Anodenstromes auf Null, da infolge (39) auch $u_{st} = u_g + Du_a$ negativ unendlich würde (Punkt d). Praktisch wird dieser zweite Sprung nur durch die natürlichen Kapazitäten des Transformators gemildert, die man im wesentlichen durch einen parallel zu L_a liegenden Kondensator C_a darstellen kann. Die Spannung kann maximal nicht über $u_{a\max} = i_{a\max} \sqrt{\frac{L_a}{C_a}}$ anwachsen. Da C_a sehr klein ist, 10...100 pF, kann das bei größerem L_a (Spulen für Niederfrequenz von einigen Henry) sehr hoch, einige 1000 V sein. Bei ungenügender Isolation erfolgen dann periodische Durchschläge, die sich durch ein kratzendes Geräusch bemerklich machen. Sobald die Kondensatorladung durch L_a abgeflossen ist, wird auch der Strom in L_a Null, und damit auch die induzierte negative Gitterspannung. Der Anodenstrom beginnt dann wieder zu fließen und der ganze Vorgang beginnt von neuem (Punkt a).

Man bezeichnet einen derartigen periodischen Vorgang, bei dem die einzelnen Teile durch ganz verschiedene Bedingungen festgelegt werden und demgemäß im allgemeinen auch ganz verschieden schnell

verlaufen, als „*Kippschwingung*“. In dem geschilderten Fall ist der Verlauf bc im wesentlichen der Teil eines aperiodischen Ausgleichsvorganges, für den eine nur von den L und R abhängige Zeitkonstante maßgebend ist. Der hier sehr viel schnellere Verlauf $cdab$ ist im wesentlichen der Teil eines periodischen Ausgleichsvorganges, für den L_a und C_a maßgebend sind. Er läßt sich daher auch durch Hinzuschalten eines wirklichen Kondensators parallel zu L_a oder auch zu L_g entsprechend verlangsamten. Durch hinreichendes Vergrößern dieses Kondensators kann man einen kontinuierlichen Übergang zu den normalen selbsterregten Schwingungen eines Schwingungskreises herstellen, wie sie in § 4 beschrieben wurden. *Es besteht grundsätzlich kein Unterschied zwischen den beiden Arten von Schwingungen*¹⁾. Praktisch verhalten sich die Kippschwingungen aber doch wesentlich anders. Zunächst weicht die Kurvenform meist stark von der Sinusform ab und kann je nach den Versuchsbedingungen die verschiedensten Formen annehmen. Weiter ist die Frequenz sehr wenig konstant und z. B. stark veränderlich mit der Rückkopplung, der Dämpfung oder auch der Gitter- und Anodenspannung und der Heizung. Es fehlt das frequenzhaltende Glied, das ein in seiner Eigenfrequenz erregter schwach gedämpfter Schwingungskreis bildet. Umgekehrt ist die Amplitude von Kippschwingungen oft nahezu fest gegeben, von äußeren Einflüssen wenig abhängig. Das Umkippen wird gewissermaßen durch eine Art von Anschlag begrenzt, z. B. das Einsetzen oder Nullwerden des Gitter- oder Anodenstroms. Macht man die Rückkopplung größer, so werden diese Anschläge nur schneller erreicht, also nur die Frequenz geändert, nicht die Amplitude.

Kippschwingungen entstehen besonders dann, wenn für irgendeine sinusförmige Frequenz der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} oder der Verstärkungsfaktor \mathfrak{B} bzw. der äußere Widerstand \mathfrak{Z}_a übermäßig groß, das Produkt $\mathfrak{R}\mathfrak{B}$ viel größer als 1 würde, also eine solche Schwingung übermäßig stark selbsterregt würde. Durch die übermäßig hohe Gitterwechselspannung (großes \mathfrak{R}) würde dann eine Übersteuerung der Röhre, durch die übermäßig hohe Anodenwechselspannung (großes \mathfrak{B} bzw. \mathfrak{Z}_a) der überspannte Zustand eintreten. Wie schon in Bd. 2, § 19 und 22 beschrieben, entstehen durch derartige starke Strom- und Spannungsbegrenzungen stark verzerrte Stromkurven.

¹⁾ Vgl. auch § 17 b Satz (79).

Diese werden hier nur noch wesentlich stärker verzerrt, weil dort beim Verstärker die Gitterwechselspannung von außen zugeführt wird, also „unverzerrt“ ist, während sie hier durch die Rückkopplung von der stark verzerrten Anodenseite entnommen wird, also selbst schon verzerrt ist und den Anodenstrom noch weiter verzerrt. Diese durch die Rückkopplung bewirkte gegenseitige Steigerung der Verzerrung kann dann, wie in dem obigen Beispiel geschildert, zu einem ganz andersartigen Ablauf führen, besonders wenn kein Schwingungskreis vorhanden ist und auf die Kurvenform einwirkt.

Infolge der grundsätzlichen Gleichheit von Kippschwingungen und Sinusschwingungen lassen sich mit allen Anordnungen, die zur Selbsterregung von Sinusschwingungen führen, auch Kippschwingungen erzeugen. Bei allen Schaltungsteilen, bei denen ein Parallelschwingungskreis mit möglichst großem $\beta = \frac{L}{CR}$ zur Selbsterregung führt, läßt man zur Erzeugung von Kippschwingungen am besten den Parallelkondensator C ganz weg, erzeugt also Schwingungen mit einer Schaltung, die im einfachsten Falle nur Induktivitäten und Ohmsche Widerstände zu enthalten braucht. Ein Beispiel dafür wurde oben schon besprochen.

Ein anderes Beispiel sind die Dynatron-Kippschwingungen. Bild 42 zeigt die Schaltung, Bild 43 die Kennlinie¹⁾ und Bild 44 den zeitlichen Verlauf bei solchen Schwingungen. Bei a springt die Spannung theoretisch unendlich schnell, praktisch nur durch die natürliche Kapazität der Spule etwas verlangsamt, auf den großen Wert b , ohne daß sich der Strom in dieser kurzen Zeit merklich ändern kann. Die bei b herrschende zu hohe Gegenspannung u ruft dann einen exponentiell abklingenden Ausgleichsvorgang nach der Gleichung

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E - u$$

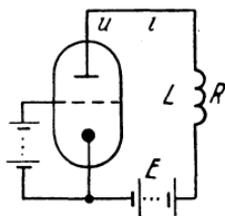


Bild 42. Dynatronschaltung für Kippschwingungen

hervor. Da u größer als $E - Ri$ ist, nimmt i ab. Das geht bis zum Punkt c . Dieser ist ebenso wie a instabil für sehr schnelle Änderungen. Die Spannung springt bis d wieder praktisch unendlich schnell und ohne Stromänderung. In d ist aber E größer als u , der Strom nimmt wieder zu

¹⁾ Vgl. auch § 9a Bild 34.

bis a, von wo sich der Vorgang von neuem wiederholt. Hier ist besonders deutlich zu erkennen, daß es sich gar nicht mehr um einen eigentlichen Schwingungsvorgang, sondern um ein periodisch sich wiederholendes plötzliches Umkippen ab und cd, verbunden durch langsame Ausgleichsvorgänge, handelt. Liegt die Anodenspannung E oder genauer der Schnittpunkt s der im Bild 43 eingezeichneten Widerstandsgeraden mit der Kennlinie näher an a, so

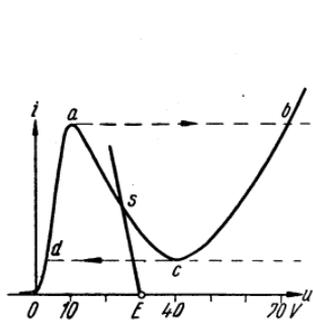


Bild 43

Dynatronkennlinie

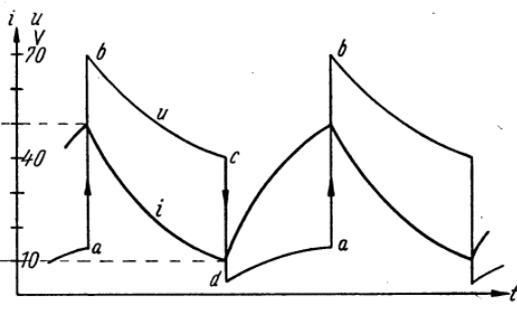


Bild 44

Zeitlicher Verlauf einer Dynatron-Kippschwingung

wird der Ausgleichsvorgang da infolge der geringeren antreibenden Spannung $E - Ri - u$ verlangsamt, der Ausgleichsvorgang bc beschleunigt. Liegt s näher an c , ist es gerade umgekehrt. Die beiden Zeiten bc und da werden dann ungleich lang. Würde s mit a oder c zusammenfallen, würde der eine Ausgleichsvorgang unendlich lange dauern. Liegt der Schnittpunkt s außerhalb ac auf den ansteigenden Ästen der Kennlinie, so würde dort keine Instabilität, kein Umkippen eintreten. Es würde dort der stabile Gleichgewichtspunkt dauernd bestehenbleiben. — Durch Vergrößerung der natürlichen Kapazität durch einen parallel zu L eingeschalteten Kondensator kann man auch hier die Kippschwingungen in Sinusschwingungen überführen. Bild 42 geht dann in Bild 33 mit $R_a = 0$ über.

Einen selbsterregten Schwingungsvorgang mit einer Schaltung, die nur Widerstände und Kondensatoren, keine Induktivitäten enthält, bekommt man durch einen rückgekoppelten Widerstandsverstärker. Damit die Rückkopplung phasenrichtig wird, Gitter- und Anodenwechselspannung gleiche Phase besitzen, muß man eine Raumladegitterröhre verwenden oder über 2 Röhren rückkoppeln. Bild 45 zeigt die letztere Anordnung. Diese ist im wesentlichen

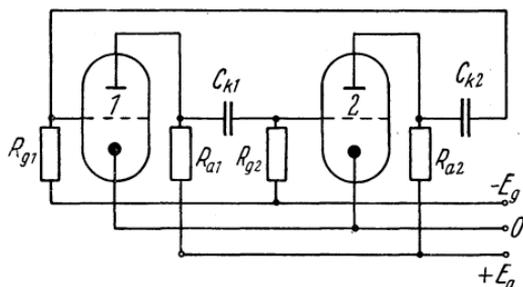


Bild 45. Widerstandsverstärker mit Rückkopplung („Multivibrator“)

identisch mit der in § 9c beschriebenen und in Bild 39 dargestellten Gleichstromrückkopplung. Es sind nur die unwesentlichen Widerstände R_{x_1} und R_{x_2} der Einfachheit halber weggelassen und die Rückkopplung zur Trennung der Gleichspannungen über die Kondensatoren C_{k_1} und C_{k_2} geführt. Es sind dann noch Gitterableitewiderstände R_{g_1} und R_{g_2} erforderlich. Bei der Gleichstromrückkopplung konnten zwei stabile Gleichstromzustände dauernd bestehenbleiben, bei denen die eine Röhre vollen Strom führt, während die andere Röhre durch negative Gitterspannung vollkommen stromlos ist. Hier kann sich diese negative Gitteraufladung über C_k nicht dauernd halten, sondern fließt über R_g ab. Sobald dann der Anodenstrom wieder einsetzt, erzeugt er bei der anderen Röhre eine negative Gitterspannung, die deren Anodenstrom sperrt, wodurch wieder die erste Röhre freigegeben wird. Es findet periodisch ein ganz plötzliches und sprunghaftes Umkippen von dem einen Gleichgewichtszustand in den anderen statt, so daß bald die erste Röhre vollen Strom führt und die zweite Röhre stromlos ist, bald das Umgekehrte der Fall ist. Die Verweilzeit in den Gleichgewichtszuständen ist durch die Entladedauer der Kondensatoren C_k bedingt. Diese hängt außer von C_k , R_g und $R_a \parallel R_1$ auch insofern nochmals von R_a ab, als größeres R_a eine stärkere negative Aufladung während des Springens bewirkt. — Macht man R_a , R_g und C_k immer kleiner und vergrößert die natürlichen Kapazitäten C_{gk} oder C_{ak} durch Parallelschalten eines Kondensators zu R_g oder R_a , so kann man die eckigen Kippschwingungen auch hier allmählich in sinusförmige Schwingungen überführen (vgl. § 17c). Man verwendet diese Schaltung in der Meßtechnik in großem Umfang bei den sog. RC-Generatoren (Frequenzbereich 0,1 Hz ... 100 kHz). — Statt der Rückkopplung über zwei Röhren kann man auch hier eine Raumladegitterröhre verwenden. Vgl. § 10c.

Kippschwingungen enthalten wegen ihrer verzerrten Kurvenform sehr viele Oberschwingungen, von denen die höheren besonders dann sehr stark sind, wenn das Umkippen sehr sprunghaft vor sich geht.

Sie sind mathematisch genau ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung und wären aus diesem Grunde für Meßzwecke und zur Frequenzvervielfachung gut geeignet. Man hat daher die in Bild 45 gezeichnete Schaltung, an der solche sprunghafte Kippschwingungen zuerst beobachtet wurden, als „*Multivibrator*“ bezeichnet. Praktisch haben aber Kippschwingungen den gerade für Meßzwecke großen Nachteil, daß ihre Frequenz wenig konstant ist. Man verwendet daher besser durch einen Schwingungskreis stabilisierte selbst-erregte Schwingungen, die man dann durch Übersteuerung einer zweiten als Verstärker geschalteten Röhre stark verzerrt, d. h. mit vielen Oberschwingungen versieht. Vgl. auch Bd. 2, § 23.

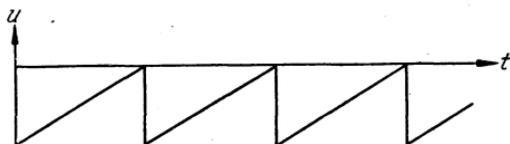


Bild 46. Der Zeit proportionaler periodischer Spannungsanstieg

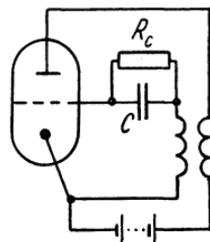


Bild 47. Schaltung zur Erzeugung von Spannungskurven wie in Bild 46

In neuerer Zeit werden Kippschwingungen von der in Bild 46 gezeichneten Form viel zur Zeitablenkung bei der Braunschen Röhre (Fernsehen!) verwandt. Durch die geradlinig anwachsende Spannung wird der Katodenstrahlfleck der Zeit proportional von links nach rechts abgelenkt, springt dann fast unendlich schnell auf seinen Anfangswert zurück, um von neuem wieder der Zeit proportional zu wandern. Eine derartige Kurvenform kann man erhalten, wenn man in der in Bild 40 gezeichneten Kippschwingungsschaltung vor das Gitter einen widerstandsüberbrückten Kondensator (Audionschaltung) schaltet und R_g fortläßt. Vgl. Bild 47. Das Fortlassen von R_g bedingt, wie oben beschrieben, ein sehr schnelles Umkippen, durch das dann der Gitterkondensator sprunghaft stark negativ aufgeladen wird. Über den Widerstand R_c entlädt er sich dann langsam¹⁾. Eine genau zeitproportionale Entladung fordert genau konstante Entladestromstärke. Diese erreicht man, indem man statt des Widerstandes R_c

¹⁾ Einfacher erzeugt man gleichartige Kippschwingungen durch eine Glimmlampe mit parallel liegendem Kondensator. Der Kondensator lädt sich langsam auf, um sich bei Erreichen der Zündspannung über die Glimmlampe plötzlich zu entladen.

eine schwach geheizte Elektronenröhre verwendet, die unabhängig von der Spannung nur den konstanten Sättigungsstrom durchläßt. Es sind auch andere Spezialschaltungen bekannt, bei denen man die Tatsache ausnutzt, daß bei einer Pentode der Anodenstrom weitgehend unabhängig von der Anodenspannung bleibt.

Daß sich die Frequenz von Kippschwingungen leicht beeinflussen läßt, zeigt sich auch darin, daß sie sich durch Überlagerung einer fremden, nicht zu weit abweichenden Frequenz leicht mit dieser „synchronisieren“ läßt. Die selbsterregte Kippschwingung nimmt dann genau die fremde überlagerte Frequenz an. Ein solches Synchronisieren ist auch möglich, wenn die fremde Frequenz 2, 3, . . . n -mal höher ist. Die Kippschwingung nimmt dann genau die $1/2$, $1/3$, . . . $1/n$ -mal tiefere Frequenz an. Auf diese Weise läßt sich eine genaue ganzzahlige *Frequenzteilung* herstellen.

§ 11. Elektronentanzschwingungen¹⁾

a) Elektrischer Elektronentanz (Barkhausen-Kurz-Schwingungen)

α) Die Frequenz. Legt man an das Gitter einer normalen Elektronenröhre eine höhere positive Spannung (z. B. $U_g = 200$ V), an die Anode dagegen eine schwach negative Spannung (z. B. $U_a = -20$ V), so erregen sich, besonders bei Röhren mit zylinderförmiger Anordnung, oft ganz von selbst elektrische Schwingungen von einer außerordentlich hohen Frequenz. Der Schwingungsvorgang beruht hier auf einem Tanz der Elektronen im Innern der Röhre. Die aus der Glühkatode austretenden Elektronen fliegen mit zunehmender Geschwindigkeit radial nach außen auf das Gitter zu, treffen aber nur zum kleinen Teil auf das Gitter, besonders wenn letzteres aus sehr dünnen Drähten besteht. Der größere Teil fliegt durch das Gitter hindurch auf die Anode zu. Ist diese aber negativ, so können die Elektronen sie nicht erreichen. Sie werden durch das Gegenfeld zwischen Gitter und Anode abgebremst und wieder zum positiven Gitter zurückgetrieben. Es wird dann wieder nur ein kleiner Teil das Gitter treffen, der größere Teil nochmals durch das Gitter hindurchfliegen. So pendeln die Elektronen mehrmals um das Gitter hin und her, ehe sie es treffen. *Diese mechanische Hinundherbewegung der Elek-*

¹⁾ Röhren dieser Gattung werden auch „Laufzeitröhren“ genannt.

tronen im Innern der Röhre bildet die elektrische Eigenschwingung und ist maßgebend für die Frequenz! Die Größe der äußeren Schaltelemente, die bei den normalen Röhrendern die Frequenz bestimmt, hat hier nur einen nebensächlichen Einfluß.

Die Frequenz der mechanischen Hin- und Herbewegung ist einerseits proportional der Geschwindigkeit der Elektronen, die der Wurzel aus der Spannung entspricht (vgl. Bd. 1, § 1b), andererseits umgekehrt proportional der Weglänge. Bei einer ebenen Anordnung mit dem Abstand l_1 zwischen Katode K und Gitter G und l_2 zwischen Anode A und G (vgl. Bild 48) werden die Elektronen mit konstanter Beschleunigung

$$b_1 = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{e}{m} \frac{U_g}{l_1}$$

von der Katode auf das Gitter zugetrieben. Nach den gewöhnlichen Fallgesetzen berechnet sich dann die „Fallzeit“ von K nach G

$$t_1 = \sqrt{\frac{2l_1}{b_1}} = \sqrt{\frac{2m}{e}} \frac{l_1}{\sqrt{U_g}} = \frac{2}{0,594 \cdot 10^8} \frac{l_1}{\sqrt{U_g}}.$$

Falls die Anodenspannung $U_a = 0$ ist, gilt entsprechend für die Laufzeit von G nach A

$$t_2 = \frac{2}{0,594 \cdot 10^8} \frac{l_2}{\sqrt{U_g}}.$$

Die Schwingungsdauer für eine volle Hin- und Herbewegung ist dann $T = 2(t_1 + t_2)$, also

$$(40) \quad f = \frac{1}{T} = \frac{0,594 \cdot 10^8 \sqrt{U_g}}{4(l_1 + l_2)}; \quad \lambda = \frac{3 \cdot 10^{10}}{f} \approx \frac{2000(l_1 + l_2)}{\sqrt{U_g}}.$$

Bei negativer Anodenspannung U_a kehren die Elektronen schon um, bevor sie die Anode erreichen, und zwar an der Stelle $l_{2\text{eff}}$, wo im Raume zwischen G und A das Katodenpotential 0 herrscht. Es ist

$$(41) \quad l_{2\text{eff}} = \frac{U_g}{U_g + (-U_a)} l_2.$$

Es ist dann diese Größe $l_{2\text{eff}}$ an Stelle von l_2 in (40) einzusetzen.

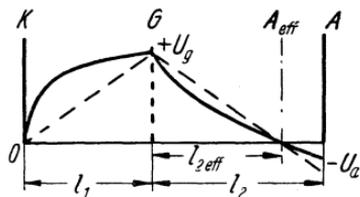


Bild 48. Potentialverlauf zwischen Katode K, Gitter G und Anode A
 --- für eine ebene Anordnung
 — für eine zylinderförmige Anordnung

Bei der zylindrischen Anordnung läßt sich das Feld zwischen G und A im allgemeinen noch als eben betrachten, so daß Formel (40) gültig bleibt, wenn unter l_2 der Abstand l_{g_a} zwischen G und A verstanden wird. Die geringe in Bild 48 gezeichnete Abweichung im Potentialverlauf verlangsamt die Elektronenbewegung ein wenig. Eine wesentlich stärkere Abweichung von der geraden Linie zeigt der logarithmische Potentialverlauf zwischen K und G. Durch das starke Gefälle um die dünne Katode werden die Elektronen gleich zu Anfang sehr stark beschleunigt. Würden sie dort sofort ihre Endgeschwindigkeit erhalten, die sie sonst erst beim Passieren des Gitters erreichen, so würde die Laufzeit t_1 halb so lang sein; für $\frac{r_g}{r_k} = 64$ ergibt die exakte Rechnung, daß t_1 0,6mal so lang wird. Man kann daher angenähert setzen, wenn man noch statt l_1 den Gitterradius r_g einsetzt

$$(42) \quad f = \frac{0,594 \cdot 10^9 \sqrt{U_g}}{4(0,6 r_g + l_{g_a \text{ eff}})}; \quad \lambda = \frac{2000(0,6 r_g + l_{g_a \text{ eff}})}{\sqrt{U_g}}.$$

Zum Beispiel wird bei einer Röhre mit $r_g = 2$ mm, $r_a = 4$ mm für $U_g = 400$ V, $U_a = -40$ V:

$$l_{g_a \text{ eff}} = 2 \frac{400}{440} = 1,8 \text{ mm}, \quad \sqrt{U_g} = 20.$$

Also $\lambda = 100(0,6 \cdot 2 + 1,8) \text{ mm} = 30 \text{ cm}$; $f = 10^9 \text{ Hz}$.

Für eine Übersichtsrechnung genügt oft die einfache Formel

$$(43) \quad \lambda = \frac{1000 d_a}{\sqrt{U_g}}; \quad (d_a = \text{Anodendurchmesser}).$$

Denn man muß sich darüber klar sein, daß es sich bei diesen Betrachtungen nur um ziemlich grobe Näherungen handelt. Zum Beispiel ist angenommen, daß die Elektronen auch beim Zurückfliegen genau radial wieder auf die Katode zu fliegen, dort zur Ruhe kommen und wieder von neuem losfliegen. Praktisch werden die Elektronen aber durch das positive Gitter seitlich mehr oder weniger abgelenkt und fliegen bei ihrer Rückkehr an der sie abstoßenden Katode vorbei zur nahezu entgegengesetzten Seite des Gitters (vgl. Bild 49). Dabei kommen sie gar nicht zur Ruhe und durch-

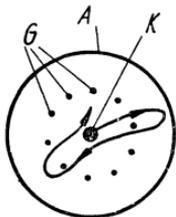


Bild 49. Flugbahn der Elektronen in einer zylinderförmigen Röhre

eilen infolgedessen den Innenraum des Gitters schneller als angenommen. Dies wird noch durch die Raumladungen um die Katode verstärkt, die die abstoßende Wirkung der Katode vergrößern. Diese Raumladungen werden durch die mehrfach zurückkehrenden Elektronen noch besonders erhöht. Auch im Umkehrpunkt nahe der Anode müssen sich, wenn auch wegen der größeren Fläche in wesentlich geringerem Maße, Raumladungen bemerkbar machen. Beides bewirkt einen schnelleren Tanz der Elektronen um das positive Gitter. In der Tat beobachtet man oft bei stärkerer Heizung der Katode, also bei Vergrößerung des Emissionsstromes und damit der Raumladungen, eine ziemlich erhebliche Zunahme der Frequenz, d. h. Abnahme der Wellenlänge.

Gitter und Anode nehmen bei den Elektronentanzschwingungen entsprechend hochfrequent schwankende Spannungen an, die durch Resonanz mit einem schwach gedämpften angekoppelten Stromkreise, z. B. einem Lecherdrahtsystem, erheblich verstärkt werden können. Diese Wechselspannungen wirken ihrerseits auf die tanzenden Elektronen wieder zurück, beeinflussen ihre Frequenz ein wenig, je nach der Phase beschleunigend oder verzögernd¹⁾. Ändert man die Länge der angekoppelten Lecherdrähte kontinuierlich, so beobachtet man oft ähnliche Zieherscheinungen, wie sie bei der Selbsterregung gekoppelter Schwingungskreise in § 7b erwähnt wurden. Die Frequenz ändert sich dabei oft um eine halbe Oktave und springt dann plötzlich wieder auf ihren alten Wert. Da ein Lecherdrahtsystem jeweilig bei einer Verlängerung um $\frac{\lambda}{2}$ wieder eine der früheren gleiche Eigenfrequenz besitzt, kann sich dieser Vorgang mehrmals wiederholen. In der Mitte des so zu erregenden Frequenzbereichs liegt die eigentliche Eigenfrequenz der tanzenden Elektronen. Dort ist auch die Selbsterregung am stärksten. — Zuweilen erregen sich auch andere, höhere Frequenzbereiche, noch kürzere Wellenlängen, die zu dem Grundbereich angenähert im Verhältnis 1:2:3:4 ... stehen. Man hat dies wohl als Resonanz mit den Oberschwingungen der ja durchaus nicht harmonisch schwingenden Elektronen gedeutet. Eine genauere

¹⁾ Der Mechanismus des Elektronentanzes ändert sich dadurch nicht. Es ist daher unzweckmäßig, die Schwingungen anders zu benennen (Gill-Morell-Schwingungen), wenn man nur diese Rückwirkung der äußeren Schaltung auf die Frequenz größer macht.

Erklärung wird im folgenden Abschnitt β) gegeben. Die Stärke der Erregung nimmt mit der Höhe der Frequenz dieser Oberschwingungen meist erheblich ab.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Geht von der Katode ein dauernder gleichmäßiger Elektronenstrom aus und tanzen alle diese Elektronen gleichartig um das Gitter hin und her, so macht sich dieser Elektronentanz nur in der erhöhten Raumladung, z. B. in einer Verformung der Gleichstromkennlinien bemerkbar (vgl. Bd. 1, § 10, Bild 10 c). Im ganzen genommen entsteht kein periodischer Vorgang, weil kein Zeitpunkt vor einem anderen irgendwie ausgezeichnet ist, die Elektronen in allen Phasenlagen durcheinandertanzen. Soll nach außen eine periodische Wirkung erzielt werden, so müssen sich die tanzenden Elektronen derart ordnen, daß in einer gewissen Phasenlage mehr Elektronen hin und her tanzen als in der entgegengesetzten Phase. Es ist zunächst schwer einzusehen, wie aus der Unordnung von selbst eine solche Ordnung, ein Zusammenballen von Elektronen entstehen soll, da sich die Elektronen doch alle gegenseitig abstoßen. Dagegen lassen sich unschwer aus Energiebetrachtungen einige Richtlinien aufstellen, wie der geordnete Zustand sich selbst aufrechterhalten kann. Man muß dann ähnlich wie bei der Selbsterregung durch Rückkopplung auch hier annehmen, daß irgendeine anfängliche Störung eine geringe Ordnung hervorruft und diese sich dann selbst weiter anfacht, bis der stationäre Zustand erreicht ist.

Wenn die Elektronen in einer gewissen Phasenlage bevorzugt hin und her schwingen, so müssen dadurch auch synchron wechselnde Spannungen an Gitter und Anode entstehen, die sich den Gleichspannungen überlagern. Durch Ankopplung von Schaltelementen, insbesondere eines Lecherdrahtsystems von einstellbarer Länge (vgl. z. B. Bild 51) kann man Amplitude und Phase dieser Wechselspannungen gegenüber der bevorzugten Elektronenschwingung verändern. Diese synchronen Wechselspannungen üben nun eine Rückwirkung auf die tanzenden Elektronen aus, die nicht nur deren Frequenz, sondern auch deren Amplitude ändert. Sie schaukeln Elektronen der einen Phasenlage zu immer stärkeren Schwingungen auf, bremsen dagegen Elektronen der entgegengesetzten Phasenlage zu immer schwächeren Schwingungen ab. Nach dem Energiesatz geben die Wechselspannungen im ersten Fall eine bestimmte Leistung ab, während sie im zweiten Falle Leistung aufnehmen. Das letztere muß

also bevorzugt stattfinden, wenn die Schwingungen im äußeren Stromsystem aufrechterhalten werden sollen. *Die Elektronen, die in der falschen Phasenlage schwingen, so daß sie von den Wechselspannungen angefacht werden, müssen „aussortiert“ werden.* Das tritt nun in der Tat von selbst ein, wenn man der Anode eine schwache negative Vorspannung gibt. Ohne eine Wechselspannung können dann die Elektronen überhaupt nicht zur Anode gelangen, kehren schon vorher um¹⁾. Bei Einwirkung einer Wechselspannung werden die durch sie abgebremsten Elektronen schon noch früher umkehren, also erst recht nicht zur Anode gelangen können. Dagegen schwingen die durch die Wechselspannung angetriebenen Elektronen weiter aus, treffen daher auf die Anode und fließen von dort als Anodenstrom ab. Infolgedessen werden diese in der falschen Phase schwingenden Elektronen ständig aussortiert und nur die in der richtigen Phase schwingenden Elektronen nehmen an dem geordneten Tanz längere Zeit teil, bis sie schließlich, ihrer Schwingungsenergie mehr oder weniger beraubt, auf dem Gitter landen und von dort als Gitterstrom abfließen. Gitterstrom I_g mal der hohen positiven Gittervorspannung U_g ist die der Röhre zugeführte Gleichstromleistung $P_g = U_g I_g$. Dadurch, daß die Elektronen im Mittel abgebremst, d. h. mit einer kleineren Geschwindigkeit als der Spannung U_a entspricht, auf das Gitter auftreffen, wird nicht der ganze Betrag P_g am Gitter in Wärme umgewandelt, sondern ein Teil dient zur Aufrechterhaltung der Schwingungen, ein anderer kleiner Teil $P_a = U_a I_a$ dient zur Aufladung der mit dem negativen Pol an der Anode liegenden Anodenbatterie U_a und ein weiterer Teil zur Erwärmung der Anode. Da die Elektronen auf die Anode wegen der negativen Anodenspannung nur sehr langsam auftreffen, ist dieser Teil meist sehr klein. Die Anode wird fast gar nicht warm, dagegen das Gitter recht beträchtlich und man muß bei ihm für eine möglichst gute Wärmeabführung sorgen, wenn man auf größere Leistungen Wert legt.

Der Versuch zeigt, daß Schwingungen in geringem Maße auch dann noch bestehenbleiben können, wenn man die Anode so stark negativ vorspannt, daß kein Anodenstrom mehr fließt. Der oben geschilderte Mechanismus der „Anodenaussortierung“, der normalerweise die

¹⁾ Das Auftreten eines Elektronenstromes zur negativen Anode ist ein sicheres Zeichen dafür, daß Wechselspannungen vorhanden sein müssen. Dies hat seinerzeit zur Entdeckung der Elektronentanzschwingungen geführt.

Hauptursache für die Schwingungserzeugung bildet, kann dann nicht mehr stattfinden. In geringem Maße kann dann noch eine „*Katodenaussortierung*“ wirksam sein. Die angetriebenen Elektronen können im Gegensatz zu den abgebremsten von dem Umkehrpunkt vor der Anode durch das Gitter zur Katode wieder zurückgelangen. Wegen der Kleinheit der Katode werden aber nur wenige Elektronen diese wirklich treffen. Es kann aber noch ein anderer Mechanismus, die „*Phasenaussortierung*“ wirksam sein. Die in der falschen Phase schwingenden und daher angefachten Elektronen schwingen weiter aus. Für sie ist daher $l_{2\text{eff}}$ und damit T nach (40) größer. Sie brauchen zu einem Hin- und Herweg länger als die abgebremsten Elektronen. Die letzteren bestimmen aber die Frequenz, die sich erregt. Die ersteren ändern daher infolge ihrer etwas geringeren Pendelfrequenz allmählich ihre Phase, bis sie in die richtige Phase kommen und dann auch abgebremst werden, also Schwingungsenergie abgeben.

Auch die Selbsterregung der am Schluß von Abschnitt α) genannten höheren Frequenzbereiche läßt sich mit Energiebetrachtungen unschwer erklären. Wenn die phasenrichtigen Elektronen abgebremst werden sollen, so müssen sie jeweils bei ihrer Bewegung zum Gitter hin im Mittel ein schwächeres Feld vorfinden als bei ihrer Bewegung vom Gitter weg. Eine volle Bewegung besteht aber in der Bewegung von der Katode durchs Gitter zur Anode und durchs Gitter zur Katode zurück, d. h. in einer Bewegung, die 2mal zum Gitter hin- und vom Gitter wegführt. (Vgl. Bild 50v.) Daher muß auch die Gitterwechselspannung während einer Elektronenperiode 2mal größer und kleiner werden, also die doppelte Frequenz besitzen, um den Elektronentanz steuern zu können. (Vgl. Bild 50a.) Daß eine Gitterwechselspannung der gleichen Frequenz (vgl. Bild 50b) insgesamt überhaupt eine Wirkung auf die Elektronen ausübt, kommt nur dadurch zustande, daß die Elektronenlaufzeit auf dem Wege GKG im allgemeinen wesentlich kürzer ist als auf dem Wege GAG. Im Gegensatz dazu wirkt die Anodenspannung offenbar am stärksten ein, wenn sie die gleiche Frequenz wie die Elektronen besitzt, weil sich die Elektronen während einer Periode zur Anode nur einmal hin- und herbewegen. Die Anodenspannung u_a muß dabei die entgegengesetzte Phase haben wie die in Bild 50b gezeichnete Gitterspannung, wenn sie die Elektronenschwingung dämpfen soll. Eine Anodenspannung der doppelten Frequenz wirkt freilich bei einer zu der in Bild 50a gezeichneten

entgegengesetzten Phase insgesamt auch dämpfend, weil die Elektronen in dem Raume KG bei einem geringen Durchgriff D der Einwirkung der dort sonst entdämpfend wirkenden Anodenspannung praktisch entzogen werden.

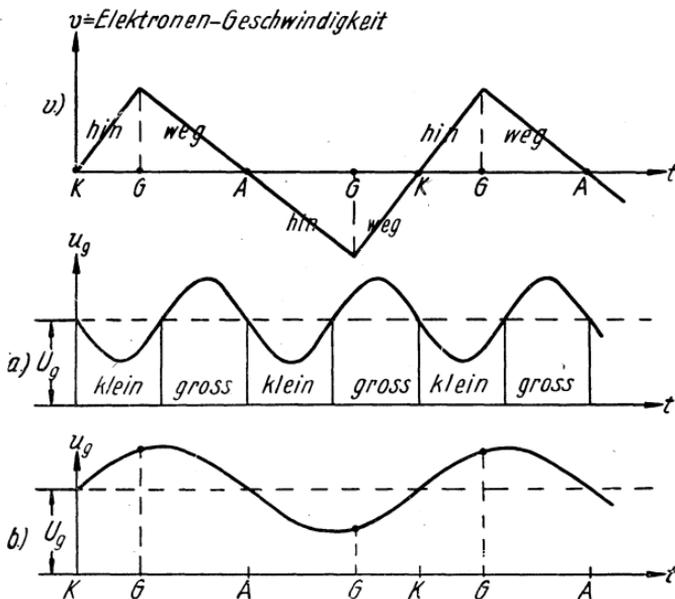


Bild 50. Zeitlicher Verlauf der Geschwindigkeit v der Elektronen („hin“ und „weg“ bezogen auf das Gitter) und der Schwankungen der Gitterspannung u_g ; a) bei doppelter Frequenz, b) bei gleicher Frequenz

Besitzen die Wechselspannungen μ_{g_n} oder μ_{a_n} die 3fache Frequenz, so sind auf einem entsprechenden Elektronenwege nicht eine, sondern drei Halbperioden wirksam. Heben sich davon auch zwei Halbperioden wegen des entgegengesetzten Vorzeichens zum Teil auf, so bleibt doch noch die dritte Halbperiode wirksam, und zwar für Elektronen mit um 180° verschiedener Phase in entgegengesetztem Sinne, so daß der oben geschilderte Mechanismus der Aussortierung aufrechterhalten bleibt. Es tanzen dann drei in der Phase um 120° verschobene Elektronenwolken hin und her. Entsprechendes gilt für die Selbsterregung noch höherer Frequenzen. Da sich hierbei noch mehr benachbarte Halbperioden zum Teil in ihrer Wirkung aufheben, ist es erklärlich, daß sich diese höheren Frequenzen nicht so stark erregen. Durch die oben geschilderte unterschiedliche Wirkung der Gitter- und Anodenwechselspannung sowie die nicht sinusförmige

Bewegung der Elektronen, die noch dazu bei stärkeren Wechselspannungen durch diese selbst erheblich geändert wird, werden die Verhältnisse im einzelnen sehr unübersichtlich. Man muß sich daher theoretisch mit dem Hinweis auf den Mechanismus der Aussortierung und mit der Bemerkung begnügen, daß sich praktisch immer dann Schwingungen erregen, wenn die Möglichkeit zur Selbsterregung irgendwie gegeben ist. Die Frequenz und Phase stellt sich bei der Selbsterregung ganz von selbst stets so ein, wie es unter den gegebenen Bedingungen am günstigsten ist. Auch bei der normalen Selbsterregung durch eine schaltungsmäßige Rückkopplung ist es ja meistens viel leichter, Schwingungen praktisch herzustellen, als ihr Auftreten nachträglich theoretisch zu erklären.

γ) Experimentelle Ergebnisse. Barkhausen-Kurz-Schwingungen treten bei vielen normalen Röhrentypen, besonders solchen mit zylindrischer Anordnung, von selbst auf, wenn man das Gitter stark positiv und die Anode schwach negativ macht. Nur ist die Anordnung der stromführenden Leiter in der Röhre, im Quetschfuß und im Röhrensockel für so extrem kurze Wellen meist so ungeeignet, daß die Wirkungen nach außen nur gering sind. Bestimmte Frequenzen lassen sich oft gar nicht erregen, weil die unbestimmten Resonanzverhältnisse in diesen Leitern bei der betreffenden Spannungsverteilung zu ungünstig sind. Man muß dann durch geeignete Wahl der Gitterspannung und der Heizung sich mühsam günstige Betriebsbedingungen herausuchen. Das fällt fort bei der in Bild 51 dargestellten Röhre, bei der von Gitter und Anode nach beiden Seiten

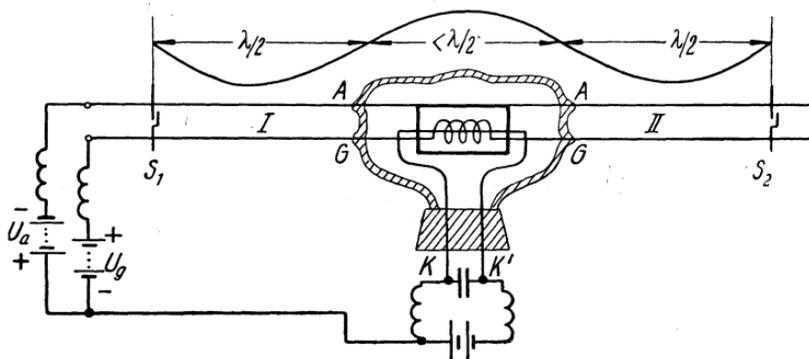


Bild 51. Röhrenanordnung mit zwei Lecherdrähten als Schwingungskreise für Barkhausen-Kurz-Schwingungen

geradlinige Leitungen durch besondere Einschmelzungen herausgeführt sind. Dabei ist der Abstand dieser Einschmelzungen so gewählt, daß sich dort nahezu ein Spannungsminimum ausbildet. Dadurch werden die dort auftretenden dielektrischen Verluste im Glas stark herabgesetzt. In der Mitte herrscht dann zwischen der Anode und dem Gitter gerade ein Maximum der Wechselspannung, so daß eine kräftige Rückwirkung auf die tanzenden Elektronen eintritt. Die Wellenlänge kann dann durch Verschieben der Kurzschlußscheiben S_1 und S_2 auf den Lecherdrahtsystemen I und II etwa im Verhältnis 1 : 1,5 geändert werden. Ihre Größenordnung und der Wert, bei dem man die maximale Leistungsabgabe erhält, liegt aber durch den Elektronentanz fest, ist also bei gegebenen Dimensionen $\sqrt{U_g}$ umgekehrt proportional. Die Katode führt praktisch gegenüber dem Gitter nur eine kleine Wechselspannung. Es ist daher angenähert $U_g = 0$ und U_a gleich der Wechselspannung zwischen Gitter und Anode. Für die Selbsterregung maßgebend ist dann praktisch allein die Beschleunigung oder Verzögerung, die die Elektronen auf dem Wege GAG durch die Wechselspannung erleiden.

Das Lecherdrahtsystem I auf der einen Seite ist möglichst schwach gedämpft und dient zur richtigen Einstellung der Knoten und Bäuche. Im Kurzschlußpunkt S_1 herrscht stets ein Spannungsknoten und ein Strombauch, im Abstand $\lambda/4$ davon also ein Spannungsbauch und ein Stromknoten usw. Die Röhre selbst wirkt wegen ihrer größeren Kapazität wie ein Leitungsstück, das länger als die wirkliche Länge ist. An das Lecherdrahtsystem II auf der anderen Seite wird der Verbraucher, z. B. eine Antenne, günstigst angekoppelt. Die Kurzschlußscheiben S_1 und S_2 bestehen aus zwei voneinander isolierten, sich überlappenden Hälften. Die Überlappung bildet einen kapazitiven Kurzschluß, die Isolation gestattet die getrennte Zuführung der beiden Gleichspannungen U_g und U_a . Die zugeführte Leistung ist durch die Erhitzung des Gitters begrenzt. Das in Bild 51 dargestellte Rohr verträgt 80 W, also z. B. $U_g = 400$ V, $I_g = 200$ mA. Es gab dabei maximal 4 W Hochfrequenzleistung ab, hatte also einen Wirkungsgrad von 5%. Die natürliche Wellenlänge lag bei $U_g = 400$ V $\lambda = 50$ cm.

Die in Weiterentwicklung und Anlehnung an dieses Prinzip geschaffenen modernen Einkreis-Triffröhren (Reflexgeneratoren) werden in der Mikrowellentechnik bei Wellenlängen von 10 cm und weniger

als Oszillatoren für Überlagerungsempfänger sowie als Modulatoren in Mikrowellensendern für Funkstrecken eingesetzt¹⁾).

b) Magnetischer Elektronentanz (Magnetronschwingungen)

α) Die Frequenz. Das Magnetron (vgl. Bd. 1, Bild 1f) enthält nur einen geraden Heizdraht als Katode und eine diesen zylindrisch umgebende Anode. Die durch die positive Anodenspannung radial nach außen getriebenen Elektronen werden durch ein kräftiges axiales Magnetfeld im Kreise herumgelenkt, so daß sie die Anode nicht mehr treffen. Der Anodenstrom ist dann vollständig Null. Die Elektronen fliegen nach einem Umlauf alle wieder zur Katode zurück, führen also ununterbrochen eine kreisähnliche Bewegung aus. Die Dauer eines Umlaufs wäre auf einer kreisförmigen Bahn nach Bd. 1 (1,19)

$$T = 0,358 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\mathfrak{B}}; \quad \mathfrak{B} = \text{axiales Magnetfeld in Gau\ss} \left[10^{-8} \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2} \right].$$

Bei der zylindrischen Röhre ist die Kreisbahn eine Kardioide, für die die Näherungsrechnung eine 1,23mal längere Umlaufszeit ergibt, also eine Umlauffrequenz

$$(44) \quad f = \frac{1}{T} = 2,28 \cdot 10^6 \mathfrak{B} \text{ Hz}; \quad \lambda = cT = \frac{13\,000}{\mathfrak{B}} \text{ cm}.$$

Auch hier würden die umlaufenden Elektronen keine hochfrequenten Wirkungen nach außen hervorrufen, wenn sie ungeordnet in allen Phasen und Richtungen durcheinandertanzen würden. Auch hier ordnen sie sich aber unter bestimmten Bedingungen ganz von selbst und erregen so nach außen eine hochfrequente Schwingung, deren Wellenlänge in der Tat ziemlich genau der Formel (44) entspricht. Man erhält also angenähert

$$\begin{array}{ccc} \text{für } \mathfrak{B} = 300 & 1000 & 4100 \text{ Gau\ss} \left[10^{-8} \frac{\text{Vs}}{\text{cm}^2} \right] \\ \lambda = 43 & 13 & 3,16 \text{ cm}. \end{array}$$

(45) *Die Wellenlänge ist nahezu unabhängig von den Abmessungen der Röhre sowie von der Betriebsspannung U_a , nur abhängig von der Stärke des verwandten Magnetfeldes.*

¹⁾ Näheres siehe W. Kleen: Einführung in die Mikrowellenelektronik. I Grundlagen. Hirzel, Stuttgart 1952.

Um Schwingungen zu erhalten, muß man nur immer eine solche Anodengleichspannung U_a einstellen, daß die von den Elektronen durchlaufene Kreisbahn nahezu bis zur Anode reicht, daß also der größte Abstand a von der Katode gleich dem Anodenradius r_a wird. Nach Bd. 1 (1,21) ergibt sich daher mit $a = r_a$ und $u = U_a$

$$(46) \quad r_a = \frac{6,72}{\mathfrak{B}} \sqrt{U_a}; \quad r_a = \text{Anodenradius in cm.}$$

In Verbindung mit (44) folgt daraus

$$(47) \quad \lambda \sqrt{U_a} = 1930 r_a; \quad \text{oder rund } U_a = \left(1000 \frac{d_a}{\lambda}\right)^2 \text{ V}; \quad d_a = 2 r_a.$$

Will man also mit einer bestimmten Anodenspannung U_a arbeiten, so muß man dem Anodendurchmesser d_a ein bestimmtes Verhältnis zur Wellenlänge geben, nämlich etwa

für	$U_a = 250$	1000	4000	V
	$d_a = 1/60$	$1/30$	$1/15$	λ .

Einen Überblick über die Entwicklung vermitteln folgende Daten:

A¹⁾. $\lambda = 3,16$ cm bei $\mathfrak{B} \approx 5000$ Gauß, $d_a = 3$ mm, $U_a = 1500$ V, $I_a = 0,6$ mA. Abgegebene Hochfrequenzleistung $P_{a\omega}$ sehr klein. Dies war die kürzeste bis 1934 hergestellte ungedämpfte Welle.

B²⁾. $\lambda = 42$ cm bei $\mathfrak{B} = 260$ Gauß, $d_a = 25$ mm, $U_a = 2200$ V, $I_a = 50$ mA. $P_{a\omega} = 7$ W also $\eta = \frac{P_{a\omega}}{N_a} = 6,3\%$.

C³⁾. Heute werden Magnetrons für Wellenlängen zwischen 40 cm und 1,25 cm hergestellt, mit Dauerstrichleistungen von 1 kW und mehr bei Wellenlängen über 10 cm, und etwa 100 W bei 1,25 cm. Diese Magnetrons werden hauptsächlich als Impulssender für Radargeräte eingesetzt und erlauben entsprechend den obigen Daten Impulsleistungen von maximal 3 MW bei 10 cm mit einem Wirkungsgrad von etwa 50% und bei 1,25 cm Impulsleistungen von 100 kW bei etwa 25% Wirkungsgrad.

¹⁾ Okabe, Proc. Inst. Rad. Eng. 17, 653; 1929 und 18, 1748; 1930.

²⁾ Kilgore, Proc. Inst. Rad. Eng. 20, 1741; 1932.

³⁾ W. Kleen: Einführung in die Mikrowellenelektronik. I Grundlagen. Hirzel, Stuttgart 1952. G. Megla: Dezimeterwellentechnik. Fachbuchverlag, Leipzig 1961.

Durch diese und viele andere Versuche ist der eindeutige Zusammenhang zwischen der Frequenz und der Umlaufzeit der Elektronen nachgewiesen. Die Abweichungen von den theoretischen Formeln sind hauptsächlich durch die nicht berücksichtigten Raumladungen zu erklären. Diese sind hier infolge des vielfachen Umlaufens derselben Elektronen viel größer als sonst. Ihr Einfluß zeigt sich auch unmittelbar darin, daß die Wellenlänge bei stärkerer Heizung, also stärkerer Emission und Raumladung, nicht unerheblich zunimmt.

β) Der Mechanismus der Selbsterregung. Wie bei jeder Selbsterregung muß auch hier das Ergebnis der Selbsterregung, das ist der erzeugte Wechselstrom oder die erzeugte Wechselspannung steuernd auf die Ursache der Erregung, das sind hier die kreisförmig tanzenden Elektronen, zurückwirken. Diese Rückwirkung muß zunächst eine Ordnung, ein „Aussortieren“ der Elektronen bewirken, weil nur ein geordneter Tanz eine periodische Wirkung nach außen ausüben kann. Offenbar besteht auch hier wie bei den Barkhausen-Kurz-Schwingungen die einfachste Erklärung in der Annahme einer „Anodenaussortierung“. Die Elektronen, die in der falschen Phase losfliegen, so daß sie durch die äußere Rückwirkung angefacht werden, schwingen so weit aus, daß sie sofort auf die Anode treffen. Die in der richtigen Phase losfliegenden Elektronen fliegen dagegen mehrmals herum, so daß sie entsprechend stark abgebremst werden, Schwingungsenergie abgeben.

In Übereinstimmung mit dieser Vorstellung steht die Tatsache, daß man die stärkste Schwingungserzeugung dann erhält, wenn man die Anodenspannung U_a so groß wählt, daß ohne Schwingungen etwa die Hälfte der Elektronen die Anode erreicht, die andere Hälfte nicht. Bei dieser Einstellung ist der Anodenstrom besonders leicht beeinflussbar. Eine kleine Vergrößerung des Magnetfeldes oder Verkleinerung der Anodenspannung läßt den Anodenstrom stark absinken. Die hochfrequente Rückwirkung auf die kreisenden Elektronen

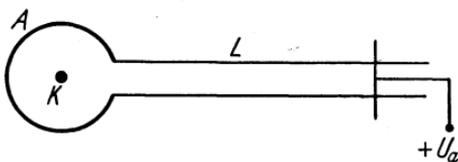


Bild 52

Magnetronschwingungen; Anode einfach geschlitzt, im Strombauch liegend

kann hier entweder elektrischer oder magnetischer Art sein. Das letztere erreicht man am besten durch die in Bild 52 gezeichnete Ausführungsform. Das Anodenblech A ist einseitig geschlitzt und beide Enden mit einem

abstimmbaren Lecherdrahtsystem L verbunden. Die Anode wirkt auf diese Weise als Stromschleife, die ein Magnetfeld erzeugt, das dem äußeren Magnetfeld gleichgerichtet ist, dies also hochfrequent bald verstärkt, bald schwächt. Auch

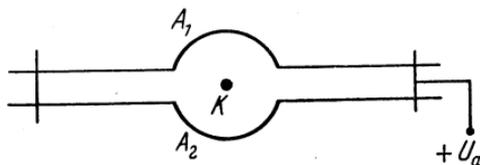


Bild 53

Magnetronschwingungen; Anode doppelt geschlitzt, im Spannungsbauch liegend

die in Bild 53 gezeichnete Ausführungsform, eine doppelt geschlitzte Anode mit beiderseitigem Lechersystem, kann eine magnetische Rückwirkung ergeben, wenn die Anode in einem Strombauch liegt. Man findet bei ihr aber eine stärkere Schwingungserregung, wenn die Anode im Spannungsbauch liegt, also eine elektrische Rückwirkung eintritt. Der Mechanismus der Rückwirkung ist hierbei nicht so klar, weil beide Anodenhälften gegenphasig schwingen, also zwischen sich ein hochfrequentes elektrisches Querfeld erzeugen. Eine solche Anordnung entspricht der in § 9a Bild 35 dargestellten Habann-Röhre. Diese kann auch für Gleichstrom eine fallende Kennlinie ergeben und infolgedessen beliebige äußere Schwingungskreise, unter anderen auch solche von so tiefer Frequenz anregen, daß die Laufzeit der Elektronen noch keinen Einfluß hat. — Klarer ist dagegen der Mechanismus der elektrischen Aussortierung bei der in Bild 54 dargestellten Anordnung, bei der das Lechersystem L und damit die hochfrequente Wechselspannung zwischen Anode und Katode liegt.

Die durch die Aussortierung entstehende Elektronenwolke befindet sich bald in der Nähe der Anode, bald unmittelbar um die Katode herum konzentriert. Dadurch entstehen um die Katode in diesem

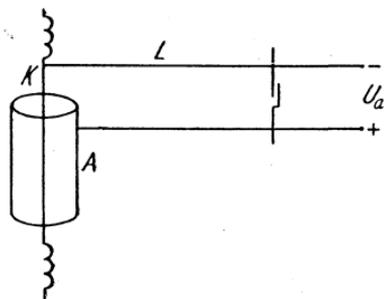


Bild 54

Magnetronschwingungen; Anode ungeschlitzt

Augenblick starke Raumladungen, die eine Emission neuer, in der richtigen Phase emittierter Elektronen zu verhindern suchen. Es ist daher günstig, so hohe Anodenspannungen und so kleine Emissionsströme zu verwenden, daß man trotz der erhöhten Raumladungen noch im Sättigungsgebiet bleibt, in dem der Strom nur von der Temperatur der Katode, nicht von der Größe der durch die Raumladungen

veränderten Spannungen abhängt. Ferner sind (Wolfram-) Katoden günstig, die eine ausgeprägte Sättigung zeigen. Das bestätigen auch die Versuche. Diese zeigen ferner, daß eine Neigung des Magnetfeldes von 5 bis 10° gegen die Röhrenachse eine wesentlich stärkere Selbsterregung ergibt. Die Elektronen bewegen sich dann schraubenförmig um die magnetischen Feldlinien, kommen also durch die Neigung der letzteren mit jedem Umlauf weiter von der Katode weg und näher an die Anode heran. Das letztere scheint für die Aussortierung günstig zu sein. Auch hier ist der ganze Mechanismus der Selbsterregung im einzelnen schwer zu übersehen. Die unter α) genannten längeren Wellen können z. B. dadurch entstehen, daß die Elektronen besonders bei schrägem Magnetfeld eine bestimmte Anzahl von Umläufen ausführen, ehe sie auf die Anode treffen.

Bei den Elektronentanzschwingungen entstehen durchaus nicht immer gleichmäßige Schwingungen von bestimmter Frequenz, sondern oft ein mehr oder weniger unregelmäßiger Vorgang, der akustisch etwa mit der Erzeugung eines Geräusches statt eines Tones vergleichbar ist. Vielleicht ist dies durch die gleichzeitige Erregung zweier oder mehrerer unharmonischer Schwingungen zu erklären, die sich gegenseitig bei der Selbsterregung stören, ähnlich wie dies in § 7a β) beschrieben wurde. Es wurde schon in § 9b erwähnt, daß Elektronentanzschwingungen unter Umständen eine fallende „Pseudokennlinie“ ergeben, die Anlaß zu Instabilitäten oder gleichzeitig erregten langsameren Schwingungen sein kann. Besonders können aber bei nicht extrem gutem Vakuum neben den Elektronen auch noch die Ionen zu tanzen anfangen! Weil diese eine viele tausendmal größere Masse haben, sind ihre Bewegungen entsprechend langsamer, die so entstehenden Wellenlängen entsprechend größer, einige hundert oder tausend Meter lang. Bei stärker gashaltigen Röhren treten solche „*Ionentanzschwingungen*“¹⁾ auch ohne Magnetfeld auf, z. B. in gasgefüllten Gleichrichterröhren, wie sie früher im Netzanschlußteil von Rundfunkgeräten verwandt wurden. Sie können dort erheblich stören, und zwar in einem weiten Frequenzbereich, da die Schwingungen meist durchaus nicht sinusförmig sind.

1) Auch „Plasmaschwingungen“ genannt.

§ 12. Zusammenfassung von Teil A

1. Jeder Verstärker kann durch eine Rückkopplung zur Selbsterregung, zur selbsttätigen Erzeugung eines dauernden Wechselstromes gebracht werden. Als „Rückkopplung“ bezeichnet man jede absichtliche oder unabsichtliche Rückwirkung der verstärkten Leistung am Verstärkerausgang auf den Verstärkereingang.

2. Für stationäre sinusförmige Schwingungen muß die Selbsterregungsformel gelten: Rückkopplung \mathfrak{R} mal Verstärkung \mathfrak{B} gleich 1. Bei großer Verstärkung genügt eine kleine Rückkopplung. Für den Einröhrensender ergibt sich die spezielle Selbsterregungsformel $-\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S_m \mathfrak{B}_a}$.

3. Die Selbsterregungsformel ist eine komplexe Gleichung, die A. Gleichheit der Amplituden und B. Gleichheit der Phasen verlangt. Ersteres ist die Bedingung für die Konstanz der Amplitude, letzteres für die Konstanz der Frequenz der selbsterregten Schwingungen.

A. Amplitude

4. Ist $\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B}$ kleiner als 1, so nimmt die Amplitude der selbsterregten Schwingungen ab, im allgemeinen bis auf Null; ist $\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B}$ größer als 1, nimmt sie zu. Im letzteren Fall hört die Zunahme infolge Strombegrenzung oder Spannungsbegrenzung schließlich auf.

5. Die Strombegrenzung besteht darin, daß die „mittlere Steilheit“ S_m und damit $|\mathfrak{B}|$ mit wachsender Anodenstromamplitude geringer werden. Bei Röhren ohne Sättigungsstrom ist eine Strombegrenzung kaum vorhanden. Man muß bei ihnen für eine Spannungsbegrenzung sorgen, um ein allzu starkes Anwachsen der Schwingungen und eine Zerstörung der Röhre zu verhindern.

6. Die Spannungsbegrenzung besteht in dem bei großen Gitterspannungsamplituden einsetzenden Gitterstrom. Dieser bewirkt zweierlei: α) Verkleinerung des Anodenstroms (indirekte Strombegrenzung; überspannter Zustand). Diese Begrenzung wirkt um so stärker, je größer \mathfrak{B}_a des Anodenkreises ist; β) Dämpfung des äußeren Gitterstromkreises und damit Verkleinerung von $|\mathfrak{R}|$. Diese Begrenzung wirkt um so stärker, je größer \mathfrak{B}_g des Gitterkreises ist.

7. Eine künstliche Amplitudenbegrenzung kann durch eine Gleichrichterwirkung erreicht werden, die die negative Gittervorspannung erhöht. Dabei kann eine „intermittierende Selbsterregung“ eintreten.

8. In einem Gebiet, in dem das Produkt $\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B}$ bei größer werdender Schwingungsamplitude zunimmt, bei kleiner werdender Amplitude abnimmt, ist die Amplitude instabil, d. h. es können keine Schwingungen mit konstanter Amplitude aufrechterhalten werden. Solche Instabilitäten entstehen, wenn bei größer werdender Schwingungsamplitude die mittlere Steilheit S_m der Anodenstromkennlinie zunimmt oder die mittlere Steilheit der Gitterstromkennlinie abnimmt.

9. Das erste Einsetzen der Schwingungen erfolgt in stabilen Schwingungsgebieten weich, folgend, in instabilen Gebieten hart, springend. In letzterem Falle ist es unmöglich, durch Selbsterregung dauernde Schwingungen ganz kleiner Amplituden zu erhalten. Sobald überhaupt Schwingungen da sind, haben sie stets eine größere Amplitude.

B. Frequenz

10. Es können sich grundsätzlich alle Frequenzen erregen, die sich verstärken lassen. Welche sich erregt, bestimmt sich dadurch, daß für diese Frequenz neben der Amplitudenbedingung auch Gleichheit der Phasen in der Selbsterregungsformel bestehen muß. Es muß also die Phase von \mathfrak{B} entgegengesetzt gleich der Phase von \mathfrak{R} sein.

11. In der speziellen Selbsterregungsformel sind die Röhrengrößen D und S_m für alle betrachteten Frequenzen phasenrein. Daher bestimmen die Schaltungsgrößen \mathfrak{R} und \mathfrak{B}_a die Phasenlage und damit die Frequenz. Es kann sich nur eine Frequenz erregen, für die die Phasen von $-\mathfrak{R}$ und \mathfrak{B}_a entgegengesetztes Vorzeichen haben und für die die Phase von \mathfrak{B}_a größer ist als die von $-\mathfrak{R}$. Ist $-\mathfrak{R}$ phasenrein, so muß auch \mathfrak{B}_a phasenrein sein und umgekehrt.

12. Bei frequenzunabhängigem \mathfrak{R} erregen sich besonders leicht Frequenzen, für die \mathfrak{B}_a groß wird; wenn \mathfrak{B}_a durch einen Parallelschwingungskreis gebildet wird, also besonders dessen Resonanzfrequenz. Genau die Resonanzfrequenz erhält man aber nur bei phasenreinem \mathfrak{R} .

13. Eine nahezu phasenreine Rückkopplung \mathfrak{R} , die Erzeugung der Gitterspannung $-\mathfrak{U}_g$ aus der Anodenspannung \mathfrak{U}_a , stellt man am einfachsten durch einen Transformator (auf richtige Polung achten!)

oder durch einen Spannungsteiler her, von dem der eine Teil induktiv, der andere kapazitiv sein muß, damit U_g die erforderliche entgegengesetzte Phase von U_a erhält. Nur bei einer Rückkopplung über zwei Röhren oder bei einer Raumladegitterröhre in besonderer Schaltung kann ein phasengleicher Spannungsteiler, also auch ein Ohmscher Widerstand mit einer Anzapfung verwandt werden.

14. Auch der Rückkopplungsfaktor \mathfrak{K} kann durch Parallelschwingungskreise (in gewissen Schaltungen auch durch Reihenschwingungskreise) für deren Resonanzfrequenz besonders groß gemacht werden, so daß sich dann diese besonders leicht erregt.

15. Durch Schwankungen der Betriebs-Gleichspannungen treten unmittelbar nur Schwankungen der Amplitude ein. Je nach der Art der Amplitudenbegrenzung sind damit aber auch mehr oder weniger starke Frequenzschwankungen verbunden. Strombegrenzung gibt fast keine Schwankungen, Spannungsbegrenzung α bei phasenreinem \mathfrak{K} nur geringe Schwankungen, Spannungsbegrenzung β je nach der Schaltung oft große Schwankungen, bei großem Ohmschen Widerstand in der Gitterzuleitung aber auch nur kleine Schwankungen der Frequenz.

16. Bei loser Rückkopplung braucht nur eine schwache Amplitudenbegrenzung einzutreten. Die selbsterregte Frequenz läßt sich dann (unter Berücksichtigung von 15.) auch bei starker Schwankung der Betriebsspannungen leicht auf $0,01\% = 10^{-4}$ genau konstant halten. Durch Verwendung sehr schwach gedämpfter mechanischer Schwingungsgebilde (Stimmgabel, Piezoquarz) zur Frequenzhaltung an Stelle der stärker gedämpften elektrischen Schwingungskreise, durch Konstanthalten der Temperatur usw. ist es gelungen, Schwingungen zu erregen, die jahrelang auf $\pm 1 \cdot 10^{-8}$ genau ihre Frequenz konstant halten.

17. Können sich formelmäßig zwei Frequenzen erregen, so tun sie dies zuweilen auch beide gleichzeitig. Im allgemeinen erregt sich aber nur die „stärkere“, d. h. die, die sich am schnellsten auf große Amplituden aufschaukelt. Eine einmal vorhandene Frequenz bleibt aber auch dann noch bestehen, wenn man nachträglich die andere Frequenz „stärker“ macht, freilich nur bis zu einem gewissen Grade. Dann springt die Selbsterregung plötzlich von der schwächeren auf die zu „stark“ gewordene Frequenz um.

18. Kippschwingungen sind selbsterregte periodische Vorgänge, die im allgemeinen aus einem schnellen Umspringen aus einem Zustand in einen anderen und einer darauf einsetzenden langsamen Änderung dieses Zustandes bis zum folgenden schnellen Umspringen bestehen. Ihre Kurvenform weicht stark von der Sinusform ab, enthält also viele Oberschwingungen. Ihre Grundfrequenz ist stark mit den Betriebs-Gleichspannungen veränderlich. Sie lassen sich auch leicht „synchronisieren“, d. h., sie nehmen unter der Einwirkung einer fremden Wechselspannung leicht deren Frequenz an oder auch eine genau 2, 3, ... n -mal tiefere Frequenz.

19. Obwohl sich die Kippschwingungen äußerlich völlig anders verhalten wie die selbsterregten Sinusschwingungen, sind sie doch im Grunde dasselbe. Man kann einen kontinuierlichen Übergang zwischen beiden herstellen. Kippschwingungen entstehen besonders dann, wenn für sinusförmige Schwingungen kleiner Amplitude das Produkt $\mathfrak{R}\mathfrak{X}$ sehr viel größer als 1 wäre, also eine sehr starke Amplitudenbegrenzung eintreten muß.

20. Neben der Selbsterregung infolge einer durch die äußere Schaltung hergestellten Rückkopplung kann auch ohne eine solche überall da Selbsterregung eintreten, wo ein Zweipol mit fallender Kennlinie auftritt, d. h. der Strom mit wachsender Spannung kleiner wird. Es können sowohl die sinusförmigen Eigenschwingungen eines Schwingungskreises als auch Kippschwingungen erregt werden. — Durch hochfrequente Schwingungen oder eine Gleichstromrückkopplung können fallende Pseudokennlinien entstehen.

21. Bei den Elektronentanzschwingungen bestimmt sich die (extrem hohe) Frequenz aus der Laufzeit der hin und her tanzenden Elektronen, also im wesentlichen aus der Größe der antreibenden Spannung. Die äußeren Schaltelemente können diese Frequenz nur in bestimmten Grenzen ändern. Es gibt einen elektrischen und einen magnetischen Elektronentanz.

22. Die Selbsterregung der Elektronentanzschwingungen besteht nicht in einer Steuerung des von der Katode ausgehenden Elektronenstromes, sondern in einer „Aussortierung“ der in falscher Phase tanzenden Elektronen, wodurch aus einer ungeordneten, nach außen unwirksamen Bewegung in allen möglichen Phasenlagen ein geordneter Tanz entsteht.

B. Entdämpfung

§ 13. Das Problem

Die technisch wichtigste Anwendung einer Rückkopplung ist die in Teil A behandelte Selbsterregung, die überraschende Erscheinung, daß in einem Stromsystem, das nur Gleichstromquellen enthält, ganz von selbst ein dauernder Wechselstrom entsteht, dessen Frequenz durch keine äußeren Einflüsse angeregt wird, sondern sich nur durch die Größe der inneren Schaltelemente L , C , R von selbst ergibt. Die notwendige Bedingung für das Zustandekommen einer solchen Selbsterregung war, daß irgendeine angenommene „virtuelle“ Wechselspannung u_g , falls sie dem Gitter einer Verstärkerröhre von außen zugeführt würde, über die Verstärkung und die Rückkopplung wieder am Gitter eine Wechselspannung erzeugt, die nach Amplitude und Phase mit der angenommenen Spannung u_g identisch ist. Wenn man irgendeine beliebige Wechselspannung u_g findet, die dieser Bedingung genügt, kann man sicher sein, daß die Selbsterregung ganz von selbst eintritt.

Im Gegensatz dazu behandelt das Problem der Entdämpfung den Fall der Fremderregung, den rückgekoppelten Verstärker, bei dem das Gitter einer Verstärkerröhre von einer tatsächlich vorhandenen äußeren Wechselstromquelle u_f bestimmter Frequenz und bestimmter Größe über die Eingangsschaltung eine bestimmte Spannung u_{fg} erhält, wodurch dann in bekannter Weise auf der Anodenseite eine verstärkte Wechselspannung von der gleichen Frequenz wie die Fremderregung erzeugt und über die Ausgangsschaltung an den Verbraucher abgegeben wird (vgl. Bild 55). Die Rückkopplung, die von der Ausgangsschaltung abzweigt, erzeugt dann ihrerseits eine Spannung in der Eingangsschaltung, die sich der ursprünglichen Fremderregung überlagert. Dadurch wird dann freilich auch die Gitterspannung und damit die verstärkte Anodenspannung verändert, dadurch wieder die rückgekoppelte Spannung usw. Von dieser Seite betrachtet sieht das Problem sehr verwickelt aus. Geht man aber

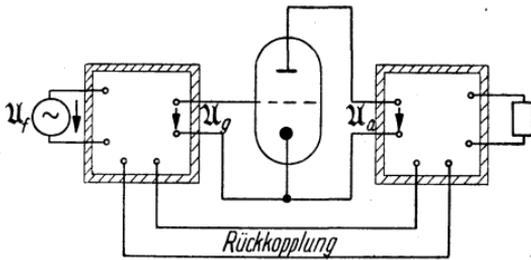


Bild 55. Allgemeines Prinzip einer Rückkopplungsschaltung

vom Ausgang aus, von einer bestimmten Spannung an der Anodenseite, und fragt sich, welche Spannung im Gitter erforderlich ist, um diese zu erzeugen, so kommt man zu wesentlich anschaulicheren Vorstellungen. Die gegebene Anodenspannung U_a verlangt nach der Verstärkertheorie eine bestimmte Gitterspannung $U_g = \frac{1}{\mathfrak{R}} U_a$, erzeugt aber anderseits durch die Rückkopplung selbst schon eine bestimmte

$$\text{„Rückkopplungsspannung“ } U_k = \mathfrak{R} U_a$$

am Gitter. Die durch die Fremderregung von dem äußeren Generator erzeugte Gitterspannung U_{fg} braucht dann nur noch den Restbetrag zu decken, den die Rückkopplung nicht aufbringt. Es muß sein

$$(48) \quad U_{fg} = U_g - U_k = (1 - \mathfrak{R} \mathfrak{B}) U_g; \quad U_k = \mathfrak{R} \mathfrak{B} U_g.$$

Der Verstärkungsgrad wird durch eine Rückkopplung im Verhältnis $\frac{1}{1 - \mathfrak{R} \mathfrak{B}}$ vergrößert.

Ist z. B. $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 0,9$, also $U_k = 0,9 U_g$, so braucht U_{fg} nur noch gleich $0,1 U_g$ gemacht zu werden. Das heißt aber nichts anderes, als daß der Verstärkungsgrad durch die Rückkopplung 10mal größer geworden ist. Die in Teil A behandelte Selbsterregung stellt dann nur einen Sonderfall der Entdämpfung dar; denn wenn nach der Selbsterregungsbedingung $\mathfrak{R} \mathfrak{B} = 1$, also $U_k = U_g$ wird, wird $U_{fg} = 0$. Man braucht dann überhaupt keine Fremderregung mehr, die Schwingungen halten sich selbst aufrecht. Der Verstärkungsgrad wird bei Selbsterregung unendlich groß. Man darf hier nicht vergessen, daß (48) eine Zeigergleichung ist, die Subtraktion also geometrisch vorzunehmen ist. Es wurde schon in Teil A hervorgehoben, daß auch für $|\mathfrak{R} \mathfrak{B}| > 1$ Selbsterregung nicht eintreten kann, wenn $\mathfrak{R} \mathfrak{B}$ nicht phasenrein ist. Ist z. B. $|\mathfrak{R} \mathfrak{B}| = 1$, aber mit einem Phasenwinkel von 120° , so bilden U_{fg} , U_g und U_k ein gleichseitiges Dreieck, es ist $|U_{fg}| = |U_g|$, der Verstärkungsgrad also durch die Rückkopplung seinem Betrage nach überhaupt nicht geändert. Vgl. auch § 17 Bild 77.

Im Gegensatz zur Selbsterregung, wo die sich erregende Frequenz zunächst ganz unbekannt ist, zuweilen ja überraschenderweise ganz andere Frequenzen („wilde Schwingungen“) entstehen, als man erwartet, ist hier das Problem insofern wesentlich einfacher, als man nur mit der einen gegebenen *Frequenz der Fremderregung* f_f zu rechnen braucht. Freilich ist auch hier wie bei dem gewöhnlichen Verstärker neben dem Verstärkungsgrad auch der Frequenzgang, die Abhängigkeit der Verstärkung von der Frequenz von Interesse. Da eine größere Verstärkung \mathfrak{B} nach Satz (48) über die Rückkopplung \mathfrak{R} nochmals entsprechend mehr verstärkt wird, muß ein ungleichmäßiger Frequenzgang eines Verstärkers durch eine positive Rückkopplung noch ungleichmäßiger werden. Ein sehr ungleichmäßiger Frequenzgang, insbesondere die Bevorzugung einer bestimmten Frequenz ist oft erwünscht, z. B. bei Hochfrequenzverstärkern. Hier wird man eine Rückkopplung mit Vorteil anwenden. Kommt es aber, wie besonders bei Tonfrequenzverstärkern, auf einen gleichmäßigen Frequenzgang an, so ist eine Rückkopplung schädlich. Man muß dann sogar gelegentlich nach Mitteln suchen, um unbeabsichtigte Rückkopplungen, wie z. B. durch die natürliche Gitter-Anodenkapazität C_{ga} , unschädlich zu machen (Neutrodynschaltung). — Weiter ist zu beachten, daß alle Schwankungen im Verstärkungsgrad, wie sie z. B. durch Änderung der Betriebsspannungen U_g , U_a , U_h , oder durch Temperaturschwankungen und dergleichen eintreten, wesentlich stärker zur Wirkung kommen müssen, wenn durch eine Rückkopplung diese Schwankungen auch auf die Gitterspannung übertragen werden. — Ebenso müssen auch die nichtlinearen Verzerrungen durch eine positive Rückkopplung größer werden. Denn die von der Anodenseite her rückgekoppelte Spannung U_k enthält natürlich alle Verzerrungen der Anodenseite. Wenn sie daher den Hauptbeitrag zur Gitterspannung U_g liefert, muß die gesamte Verzerrung wesentlich größer werden, als wenn U_g allein von der unverzerrten Fremderregung U_f erzeugt wird¹⁾. In gleicher Weise müssen auch alle anderen Störungen, Röhrenrauschen, Netzgeräusche usw., soweit sie in der Fremderregung noch nicht enthalten sind, sondern infolge des Ver-

¹⁾ Eine ähnliche Überlegung, nur mit entgegengesetzten Vorzeichen, wurde schon in Bd. 2, § 12a durchgeführt, wo gezeigt wurde, daß die Anodenrückwirkung $D U_a$ die Verzerrungen vermindert. Der Durchgriff D ist als eine negative Rückkopplung aufzufassen. Vgl. § 14 Satz (50).

stärkervorgangs erst hereinkommen, durch eine Rückkopplung entsprechend verstärkt werden. Während man daher früher in der Rückkopplung eine äußerst einfache und wirksame Erhöhung der Verstärkung sah, ist man jetzt, wo man hinreichende Verstärkungen auch ohne Rückkopplung mit geringem Aufwand sicher herzustellen gelernt hat, mehr und mehr von der Verwendung einer positiven Rückkopplung, einer Mitkopplung $\mathfrak{R} \mathfrak{B} > 0$, abgekommen. Man verwendet im Gegenteil mit gutem Erfolg eine negative, die Verstärkung schwächende Rückkopplung, eine Gegenkopplung mit $\mathfrak{R} \mathfrak{B} < 0$, um dadurch die Schwankungen im Frequenzgang, die Verzerrungen und sonstigen Störungen zu verringern. Vgl. Bd. 2.

§ 14. Ersatzschaltungen

Die Wirkungen einer Rückkopplung erkennt man am besten aus der in Bild 56 dargestellten Schaltung. Hier wird die fremderregte

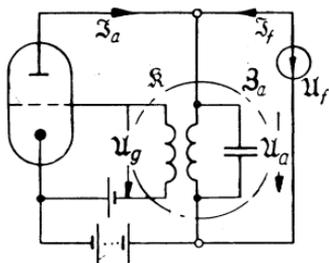


Bild 56

Fremderregung U_f als Anodenspannung

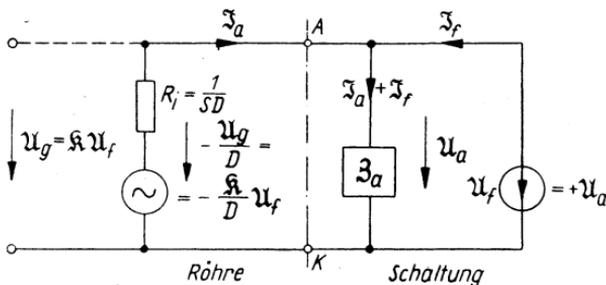


Bild 57

Leerlaufersatzschaltung zu Bild 56

Wechselspannung U_f nicht wie beim Verstärker üblich dem Gitter, sondern unmittelbar der Anode zugeführt. Es ist daher

$$U_f = U_a = \mathfrak{B}_a (\mathfrak{I}_a + \mathfrak{I}_f).$$

Das Gitter erhält seine Spannung durch irgendeine Rückkopplung \mathfrak{R} von der Anodenspannung. Gemäß der Definition von \mathfrak{R} ist also

$$U_g = \mathfrak{R} U_a = \mathfrak{R} U_f.$$

Nach der Leerlaufersatzschaltung (vgl. Bd. 2, § 4) wirkt dann die Röhre wie ein Generator mit der Leerlaufspannung $U_l = -\frac{U_g}{D} = -\frac{\mathfrak{R}}{D} U_f$ und dem inneren Widerstand $R_i = \frac{1}{SD}$ (vgl. Bild 57). Ohne Rück-

kopplung \mathfrak{R} ist $u_g = 0$, der Röhrenstrom \mathfrak{I}_a ist negativ und die Röhre wirkt dann in bekannter Weise wie ein phasenreiner Ohmscher Widerstand R_i , der u_f belastet. Mit Rückkopplung \mathfrak{R} tritt in der Röhre eine Spannung $-\frac{\mathfrak{R}}{D} u_f$ auf, bei negativem \mathfrak{R} , positivem \mathfrak{R} \mathfrak{B} eine Gegenspannung. Für $\mathfrak{R} = -D$ wird diese gerade gleich der äußeren Spannung u_f . Dann wird der Röhrenstrom $\mathfrak{I}_a = 0$, die Röhre wirkt gerade so, als ob sie gar nicht vorhanden, ihre Zuleitungen bei A und K unterbrochen wären. Ist aber $-\mathfrak{R}$ größer als D , so überwiegt der innere Generator, die Röhre gibt Leistung an u_f ab. Ob die Röhre als Generator oder als Verbraucher arbeitet, ist nur von dem Verhältnis $-\mathfrak{R}/D$ abhängig, nicht von der Stärke der Fremderregung u_f . Vergrößert man u_f , so vergrößert sich in gleichem Maße auch die innere Röhrensinnung $-u_g/D$. Für den die Röhre durchfließenden Anodenwechselstrom gilt

$$(49) \quad \mathfrak{I}_a = \frac{-\frac{u_g}{D} - u_f}{R_i} = -S(D + \mathfrak{R}) u_f.$$

Für $\mathfrak{R} > -D$ ist er negativ, u_f belastend, für $\mathfrak{R} < -D$ positiv, u_f Leistung zuführend. Genaugenommen handelt es sich um eine Zeigergleichung. Nur bei phasenreinem \mathfrak{R} kann $\mathfrak{R} = -D$ werden. Sonst kommt es bezüglich der Leistung auf die phasenreine Wirkkomponente \mathfrak{R}_p von \mathfrak{R} an. Vgl. weiter unten und § 21.

Wenn man jede Rückwirkung der Anodenseite auf die Gitterseite als Rückkopplung bezeichnet, so muß man auch den Durchgriff D als Rückkopplung ansehen. Denn die Anodenrückwirkung $D u_a$ vermindert ja die Steuerwirkung der Gitterspannung u_g auf den Anodenstrom, wirkt wie eine Verkleinerung von u_g , und zwar in ganz derselben Weise, wie eine positive Rückkopplung $\mathfrak{R} \mathfrak{B} > 0$ (Mitkopplung) die Gitterspannung u_g um $\mathfrak{R} u_a$ vergrößert¹⁾.

Der Durchgriff D ist eine negative (innere) Rückkopplung (Gegenkopplung), die sich einer positiven (äußeren) Rückkopplung (Mitkopplung) widersetzt.

¹⁾ Daß der Durchgriff D in gleicher Weise wie eine negative Rückkopplung (Gegenkopplung) auch die Verzerrungen vermindert, wurde schon in § 13 bemerkt und in Bd. 2 ausführlich untersucht. — Bei Raumladegitterröhren mit negativer Steilheit wirkt der Durchgriff der Raumladegitterspannung wie eine positive Rückkopplung $\mathfrak{R} \mathfrak{B} > 0$ (Mitkopplung). Vgl. § 9c. — Man beachte, daß bei der Schaltung Bild 56 \mathfrak{B} negativ ist!

Der in allen Formeln vorkommende Ausdruck $(D + \mathfrak{R})$ stellt hiernach die gesamte negative Rückkopplung (Gegenkopplung) dar, die erst positiv (zur Mitkopplung) wird, wenn \mathfrak{R} negativ und dem Betrag nach größer als D gemacht wird. Wie man die durch den Durchgriff D verursachte innere negative Rückkopplung (Gegenkopplung) durch einen positiven Widerstand $R_i = \frac{1}{SD}$ in Rechnung setzt, so kann man auch eine äußere Rückkopplung \mathfrak{R} durch einen Widerstand $\frac{1}{S\mathfrak{R}}$ darstellen. Für $\mathfrak{R} = 0$ gilt $u_g = 0$ und

$$(51) \quad \mathfrak{Z}_a = SD u_a, \quad \text{also} \quad R_i = \frac{u_a}{\mathfrak{Z}_a} = \frac{1}{SD}.$$

Mit einer äußeren Rückkopplung \mathfrak{R} ist entsprechend $u_g = \mathfrak{R} u_a$ und

$$(52) \quad \mathfrak{Z}_a = S(D + \mathfrak{R}) u_a, \quad \text{also} \quad \mathfrak{Z}_i = \frac{u_a}{\mathfrak{Z}_a} = \frac{1}{S(D + \mathfrak{R})}.$$

Eine rückgekoppelte Röhre verhält sich anodenseitig gegenüber Wechselstrom wie ein Widerstand $\mathfrak{Z}_i = \frac{1}{S(D + \mathfrak{R})}$. Für $\mathfrak{R} < -D$ wird \mathfrak{Z}_i negativ.

Bild 58 zeigt die entsprechende Ersatzschaltung. Die Gegenkopplung durch D wird wie bekannt durch den positiven Widerstand $R_i = \frac{1}{SD}$ dargestellt, eine Mitkopplung $\mathfrak{R} < 0$ durch den dazu parallel liegenden negativen Widerstand $\mathfrak{Z}_k = \frac{1}{S\mathfrak{R}}$. Ist \mathfrak{R} nicht phasenrein, also $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_p + j\mathfrak{R}_q$, so ist \mathfrak{Z}_k durch die Parallelschaltung eines reinen negativen Wirkwiderstandes $\mathfrak{Z}_{kp} = \frac{1}{S\mathfrak{R}_p}$ und eines reinen Blindwiderstandes $j\mathfrak{Z}_{kq} = \frac{1}{jS\mathfrak{R}_q} = -\frac{j}{S\mathfrak{R}_q}$ darzustellen¹⁾. Parallel dazu liegt dann noch der Widerstand \mathfrak{Z}_a der äußeren Schaltung. Die Wirkkomponente des Stromes \mathfrak{Z}_a wird positiv, kehrt ihr Vorzeichen um, sobald der negative Widerstand \mathfrak{Z}_{kp} kleiner als der positive R_i , d. h. sobald \mathfrak{R}_p kleiner als $-D$ ist. Die Röhre gibt dann Leistung an den äußeren Widerstand \mathfrak{Z}_a ab, „entdämpft“ ihn.

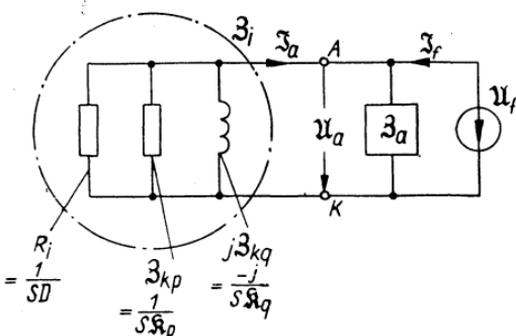


Bild 58

Widerstandsersatzschaltung zu Bild 56

¹⁾ Die Möglichkeit, einen derartigen Blindwiderstand durch rückgekoppelte Röhren zu erzeugen, wird im Anhang C, § 21 „Impedanzröhren“ behandelt.

sich der Wirkstrom von \mathfrak{F}_f . Ist $\mathfrak{Z}_i + \mathfrak{Z}_a = 0$, also $-\mathfrak{Z}_i = \mathfrak{Z}_a$, so bedeutet das, der durch \mathfrak{Z}_i aus der Röhre fließende Strom \mathfrak{Z}_a ist gerade so groß wie der durch \mathfrak{Z}_a fließende Strom. Daher ist dann $\mathfrak{F}_f = 0$; man kann dann die Fremderregung \mathfrak{U}_f ganz abschalten, ohne daß \mathfrak{Z}_a zu fließen aufhört. Das heißt, es besteht Selbsterregung. Man erkennt leicht, daß die Bedingung $-\mathfrak{Z}_i = \mathfrak{Z}_a$, d. h. die Summe aller Widerstände = 0 und die Selbsterregungsformel $-\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S \mathfrak{Z}_a}$ identisch sind. — Bei phasenreinem $-\mathfrak{R}$ kann $\mathfrak{Z}_i + \mathfrak{Z}_a = 0$ nur von einer Frequenz erfüllt werden, für die auch \mathfrak{Z}_a phasenrein ist, bei einem Schwingungskreis als \mathfrak{Z}_a (vgl. Bild 56) z. B. nur von der Resonanzfrequenz; im anderen Falle nur von einer Frequenz, für die die Blindkomponente \mathfrak{Z}_{kq} von \mathfrak{Z}_i entgegengesetzt gleich der Blindkomponente von \mathfrak{Z}_a ist.

Man beachte, daß ein negativer Röhrenwiderstand \mathfrak{Z}_i an sich noch nicht zur Selbsterregung führt, sondern erst dann, wenn er kleiner als der positive Widerstand \mathfrak{Z}_a ist. Dabei ist, falls \mathfrak{U}_f nicht abgeschaltet ist, in \mathfrak{Z}_a auch der innere Widerstand des Generators \mathfrak{U}_f einzubeziehen. Ist dieser z. B. sehr klein, so wird auch \mathfrak{Z}_a sehr klein und es tritt selbst bei fester Rückkopplung keine Selbsterregung ein. Außerdem ist wohl zu beachten, daß für die Selbsterregung nur die Frequenzen in Betracht kommen, für die die Summe aller Blindleitwerte gleich Null ist. Wie groß \mathfrak{R} und \mathfrak{Z}_a für die Frequenz der Fremderregung \mathfrak{U}_f sind, spielt für die Frage der Selbsterregung gar keine Rolle!

Alle hier abgeleiteten Ergebnisse gelten für beliebiges \mathfrak{R} und \mathfrak{Z}_a . In Bild 56 ist nur beispielsweise eine transformatorische Rückkopplung als \mathfrak{R} und ein Schwingungskreis als \mathfrak{Z}_a angedeutet.

§ 15. Entdämpfung eines Schwingungskreises

a) Fremderregung \mathfrak{U}_f im Anodenschwingungskreis

Bild 59 zeigt eine Schaltung, bei der die Fremderregung \mathfrak{U}_f im Anodenschwingungskreis selbst liegt, wobei dieser transformatorisch auf das (stromlose) Gitter rückgekoppelt ist. Unter Berücksichtigung von (52) erhält man die Gleichungen

$$-\mathfrak{U}_a = \mathfrak{Z}_a \mathfrak{Z}_i = \mathfrak{Z}_L \mathfrak{Z}_L = \mathfrak{Z}_C \mathfrak{Z}_C + \mathfrak{U}_f$$

$$\mathfrak{Z}_a + \mathfrak{Z}_L + \mathfrak{Z}_C = 0.$$

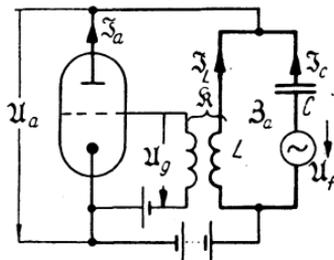


Bild 59. Fremderregung \mathfrak{U}_f im rückgekoppelten Anodenschwingungskreis

Daraus ergibt sich

$$(53) \quad \mathfrak{Z}_L = \frac{u_r}{\mathfrak{Z}_L + \mathfrak{Z}_C + \frac{\mathfrak{Z}_L \mathfrak{Z}_C}{\mathfrak{Z}_i}} \approx \frac{u_r}{R + \frac{L}{CR_i} \left(1 - \frac{M}{LD}\right) + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

$$\text{mit} \quad \mathfrak{Z}_L \mathfrak{Z}_C = \frac{R + j\omega L}{j\omega C} \approx \frac{L}{C}; \quad \mathfrak{Z}_i = \frac{1}{S(D + \mathfrak{R})};$$

$$\mathfrak{R} = -\frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{Z}_L} = -\frac{j\omega M}{R + j\omega L} \approx -\frac{M}{L}; \quad \frac{1}{\mathfrak{Z}_i} = \frac{1}{R_i} \left(1 - \frac{M}{LD}\right).$$

Wäre der Schwingungskreis für sich allein da, so wäre der Strom in ihm

$$\mathfrak{Z}_L = -\mathfrak{Z}_C = \frac{u_r}{\mathfrak{Z}_L + \mathfrak{Z}_C} = \frac{u_r}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

und es wäre die Resonanzschärfe $\varrho_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$. [Vgl. Bd. 1, § 23 Gleichung (23,10).] Ohne Rückkopplung verursacht die parallel zum Schwingungskreis liegende Röhre in bekannter Weise (vgl. Bd. 2, § 27e) infolge ihres inneren Widerstandes $\mathfrak{Z}_i = R_i$ eine Pseudodämpfung. Es wird

$$(54) \quad \varrho = \frac{1}{R + \frac{L}{C\mathfrak{Z}_i}} \sqrt{\frac{L}{C}} = \varrho_0 \frac{1}{1 + \frac{\mathfrak{Z}_{ar}}{\mathfrak{Z}_i}}$$

$$\left[\mathfrak{Z}_{ar} = \frac{L}{CR}; \quad \mathfrak{Z}_i = \frac{1}{S(D + \mathfrak{R})} = \frac{R_i}{1 + \frac{\mathfrak{R}}{D}} \right].$$

Für $\mathfrak{Z}_i = R_i = \mathfrak{Z}_{ar}$, d. h. Widerstandsanpassung für die Resonanzfrequenz, wird z. B. $\varrho = \frac{1}{2} \varrho_0$, d. h. \mathfrak{Z}_L im Resonanzfall nur halb so groß. — Bei einer Mitkopplung $\mathfrak{R} < 0$ wird zunächst \mathfrak{Z}_i größer als R_i , die Dämpfung also geringer, ϱ größer. Für $\mathfrak{R} = -D$ wird $\mathfrak{Z}_i = \infty$ und $\varrho = \varrho_1$, d. h. bei dieser Rückkopplung ist die Röhre völlig wirkungslos, wie schon in § 14 gezeigt wurde. Bei noch festerer Rückkopplung wird \mathfrak{Z}_i negativ, es tritt eine Entdämpfung ein, ϱ wird größer als ϱ_0 ; für $-\mathfrak{Z}_i = 0,9 \mathfrak{Z}_{ar}$ wird z. B. $\varrho = 10 \varrho_0$, \mathfrak{Z}_L im Resonanzfall 10mal so groß. Für $-\mathfrak{Z}_i = \mathfrak{Z}_{ar}$, d. h. $-\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S\mathfrak{Z}_{ar}}$ werden ϱ und damit auch \mathfrak{Z}_L im Resonanzfall unendlich. Oder es bleibt \mathfrak{Z}_L endlich, auch wenn u unendlich klein gemacht wird, d. h. nicht vorhanden ist. Das ist

wieder die alte Bedingung für die Selbsterregung, und zwar bei phasenreinem \mathfrak{R} in der Resonanzfrequenz, für die $\mathfrak{Z}_a = \mathfrak{Z}_{ar}$ wird¹⁾.

Man kann den negativen inneren Widerstand $\mathfrak{Z}_i = \frac{1}{S(\mathfrak{R} + D)}$ einer rückgekoppelten Röhre nicht nur durch festere Kopplung \mathfrak{R} vergrößern, sondern auch durch Vergrößerung der Steilheit S , indem man z. B. den Arbeitspunkt auf der Kennlinie verschiebt. Bezeichnet man die Rückkopplung bzw. die Steilheit, die gerade eben Selbsterregung hervorruft, mit

$$(55) \text{ „Grenzrückkopplung“ } \mathfrak{R}_{gr} = \frac{1}{\mathfrak{B}} = -\left(D + \frac{1}{S\mathfrak{Z}_{ar}}\right) \quad \text{bzw.}$$

$$(56) \text{ „Grenzsteilheit“ } S_{gr} = -\left(\frac{1}{\mathfrak{Z}_{ar}(\mathfrak{R} + D)}\right),$$

so wird das

$$(57) \text{ „Entdämpfungsmaß“ } = \frac{\varrho}{\varrho_0} = \frac{\mathfrak{R}_{gr} + D}{\mathfrak{R}_{gr} - \mathfrak{R}} = \frac{1 + D\mathfrak{B}}{1 - \mathfrak{R}\mathfrak{B}} = \frac{S_{gr}}{S_{gr} - S}.$$

Die Resonanzschärfe ϱ wird gegenüber der Resonanzschärfe ϱ_0 des Schwingungskreises allein um so mehr vergrößert, je mehr die

(58) tatsächliche Rückkopplung \mathfrak{R} bzw. Steilheit S sich der jeweils zur Selbsterregung erforderlichen Grenzrückkopplung \mathfrak{R}_{gr} bzw. Grenzsteilheit S_{gr} nähert.

Ist \mathfrak{R} nicht phasenrein, so muß man sich gemäß Bild 58 parallel zum Schwingungskreis \mathfrak{Z}_a außer den Wirkwiderständen noch einen Blindwiderstand $j\mathfrak{Z}_{kq} = \frac{-j}{S\mathfrak{R}_q}$ liegend denken. Vgl. auch Anhang C, § 21. Die Resonanzfrequenz bestimmt sich dann aus der Gleichung

$$-\frac{1}{S\mathfrak{R}_q} + \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0.$$

(59) Die Resonanzfrequenz ist stets mit der Frequenz identisch, die bei Selbsterregung entstehen würde.

Diese hier beschriebenen Wirkungen einer Rückkopplung wurden auch experimentell bestätigt. Bild 60 zeigt den gemessenen Strom \mathfrak{I}_L im Schwingungskreis, wenn in diesem eine von außen zugeführte Spannung $\hat{U}_f = 0,1$ V einwirkte und deren Frequenz verändert wurde.

¹⁾ Der Nenner in (53) gleich Null gesetzt ist mit der in § 3 c für dieselbe Schaltung abgeleiteten Selbsterregungsbedingung identisch. Hier ist nur $R_G = 0$ und R für R_L gesetzt, d. h. die ganze Dämpfung in den L -Zweig verlegt.

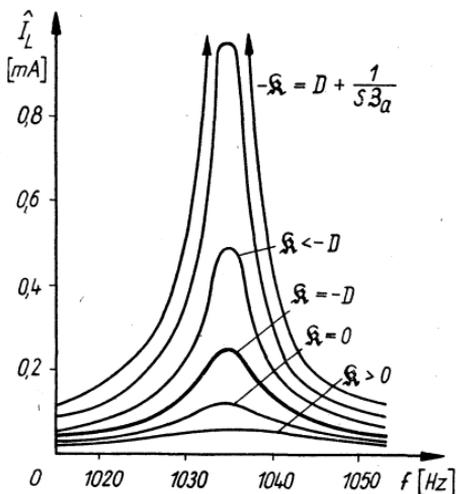


Bild 60. Strom im Schwingungskreis von Bild 59 bei $\dot{U}_t = 0,1$ V. Frequenz f von \mathfrak{R} geändert

ist, das geradezu zur Messung von \mathfrak{R} bei bekanntem D oder auch umgekehrt dienen kann. War \mathfrak{R} größer als $-D$, z. B. Null oder gar positiv (erreicht durch Umpolen der Gitterspule), so vergrößerte die Röhre die Dämpfung, während bei $\mathfrak{R} < -D$ die Dämpfung mit wachsendem $|\mathfrak{R}|$ immer kleiner, der Strom im Resonanzfall immer größer wurde, und schließlich Selbsterregung eintrat. — Vergrößerte man die Dämpfung des Schwingungskreises durch Einschalten eines Widerstandes in den Kreis selbst oder durch Parallelschalten zum Kreise oder durch Wirbelströme in genäherten Metallkörpern, so konnte man die so erhöhte Dämpfung immer durch eine Vergrößerung der Rückkopplung auf den ursprünglichen Wert wieder herabdrücken.

(60) *Man kann hiernach durch eine Rückkopplung die Dämpfung eines Schwingungskreises beliebig weit verringern. Die Größe der Eigendämpfung des Schwingungskreises selbst ist dabei theoretisch ganz gleichgültig, praktisch jedoch nicht.*

Praktisch besteht nämlich doch ein erheblicher Unterschied infolge der Einstellungsschwierigkeiten. Will man z. B. 100fach entdämpfen, d. h. $q = 100 q_0$ machen, so muß man den positiven Dämpfungswiderstand R des Schwingungskreises zu 99% durch den negativen Widerstand $\frac{L}{C\beta_1}$ aufheben. Eine Änderung von R um nur 1%, wie

Ganz ohne Röhre erhielt man die dick ausgezogene Resonanzkurve des Schwingungskreises allein. Genau dieselbe Kurve wurde mit Röhre erhalten, wenn $\mathfrak{R} = -D$ gemacht wurde. Man konnte dann bei beliebiger Frequenz die Heizung der Röhre unterbrechen, ohne daß sich dadurch im Verlauf der Kurve irgend etwas änderte. Die Voraussetzung dafür, daß \mathfrak{R} phasenrein und nicht mit der Frequenz veränderlich sein muß, damit für alle Frequenzen tatsächlich $\mathfrak{R} = -D$ bleibt, war hier hinreichend erfüllt. Es ist dies ein scharfes Kriterium dafür, daß genau $\mathfrak{R} = -D$

sie z. B. schon durch eine Temperaturerhöhung um 4° hervorgerufen werden kann, ebenso eine Änderung von \mathfrak{B}_i um 1%, führt dann schon entweder zur Selbsterregung ($\varrho = \infty$) oder zu einer Verminderung der Resonanzschärfe von ϱ auf $\frac{1}{2}\varrho$. \mathfrak{B}_i schwankt besonders durch Änderungen der Steilheit S . Im Raumladungsgebiet ist S proportional $\sqrt{U_{st}}$. Eine Änderung der Steuergleichspannung $U_{st} = U_g + D U_a$ um 2% ruft dann schon 1% Änderung von S und damit von \mathfrak{B}_i hervor. Besonders ändert sich aber S auch mit wachsender Amplitude des Wechselstromes, denn dann ist S durch die mittlere Steilheit S_m zu ersetzen. Im Raumladungsgebiet ist nach (25) in § 6c in erster Annäherung

$$S_m = S \left(1 - \frac{j^2}{72} \right).$$

Für eine Stromaussteuerung $j = 1$ ist also S_m um 1,4% kleiner als die Anfangssteilheit S für kleine Amplituden. Dies oder auch ein einsetzender Gitterstrom hat zur Folge, daß bei stärkerer Fremderregung \mathfrak{U}_r die in Bild 60 aufgenommenen Resonanzkurven oben flacher verlaufen, nicht so hoch ansteigen, wie es normale Resonanzkurven mit konstantem ϱ tun würden. Es kann freilich auch das Gegenteil eintreten, daß S_m und damit auch ϱ mit wachsender Amplitude zunehmen, die Resonanzkurven oben spitzer verlaufen. Es sind dieselben Dinge, die in § 6 beim weichen oder harten Schwingungseinsatz behandelt wurden. Man erkennt leicht die Richtigkeit des folgenden Satzes:

Im Gebiete weichen Schwingungseinsatzes kann man große Amplituden nicht extrem stark entdämpfen, ohne daß beim Aufhören der Fremderregung kleine selbsterregte Amplituden bestehen
 (61) *bleiben. — Im Gebiete harten Schwingungseinsatzes kann man kleine Amplituden nicht extrem stark entdämpfen, ohne daß bei irgendeinem stärkeren Anstoß große selbsterregte Amplituden auftreten und dauernd bestehenbleiben.*

Man kann im allgemeinen bei kleinen Amplituden eine etwa 20fache Entdämpfung ($\varrho = 20 \varrho_0$) noch betriebssicher herstellen. Es ist dann S noch um 5% kleiner als S_{gr} , so daß Schwankungen von 1% noch nicht sehr viel ausmachen, nur 20% im Resonanzfall. Da die Stabilität durch das Entdämpfungsmaß $\frac{\varrho}{\varrho_0}$ bestimmt wird, kommt es bei der

Herstellung sehr kleiner Dämpfungen, großer Resonanzschärfen ϱ , also praktisch doch durchaus auf eine geringe Eigendämpfung, großes ϱ_0 des Schwingungskreises an.

Die entdämpfende Wirkung der Rückkopplung erstreckt sich nicht nur auf die Resonanzerscheinungen bei Einwirkung einer dauernden sinusförmigen Fremderregung, sondern auch auf alle anderen Erscheinungen schwach gedämpfter Kreise. Beim Einschalten der Fremderregung schaukeln sich die Schwingungen entsprechend langsam auf. Auch ein einmaliger elektrischer Stoß, z. B. das Einschalten der Anodengleichspannung, ruft bei weitgehender Entdämpfung einen langsam abklingenden Ausgleichsvorgang hervor. Bei Tonfrequenz hört man dann im Telephon sekundenlang einen abklingenden Ton, ähnlich wie bei einer angeschlagenen Glocke. Bei größeren Amplituden treten dabei freilich die durch Satz (61) gekennzeichneten Störungen auf. — Die letzte Feineinstellung auf die Grenzurückkopplung stellt man am einfachsten durch Nähern eines Metallbleches an die Spule des Schwingungskreises her. Die Wirbelströme in dem Blech ändern dann die wirksame Dämpfung R des Schwingungskreises ein wenig.

b) Fremderregung u_f auf der Gitterseite

Legt man in Bild 59 die fremderregte Spannung u_f , wie in Bild 61 dargestellt, in den Gitterkreis, so tritt ohne Rückkopplung die normale Verstärkerwirkung ein. Es ist dann

$$u_g = u_f \quad \text{und} \quad \mathfrak{A}_a = S(u_g + D u_a) = S u_f \frac{1}{1 + \frac{\mathfrak{A}_a}{R_1}}$$

$$\text{mit} \quad \mathfrak{A}_a = \mathfrak{A}_L \parallel \mathfrak{A}_C = \frac{\mathfrak{A}_L \cdot \mathfrak{A}_C}{\mathfrak{A}_L + \mathfrak{A}_C}.$$

Bei einer Rückkopplung wird

$$u_g = u_f + u_k; \quad u_k = \mathfrak{K} u_a; \quad -u_a = \mathfrak{A}_a \mathfrak{A}_i;$$

$$(62) \quad \mathfrak{A}_a = S(u_g + D u_a) = \frac{S u_f}{1 + \frac{\mathfrak{A}_a}{\mathfrak{A}_i}};$$

$$(63) \quad \mathfrak{A}_L = \mathfrak{A}_a \frac{\mathfrak{A}_C}{\mathfrak{A}_L + \mathfrak{A}_C} = \frac{S u_f \mathfrak{A}_C}{\mathfrak{A}_L + \mathfrak{A}_C + \frac{\mathfrak{A}_L \mathfrak{A}_C}{\mathfrak{A}_i}}.$$

Es tritt auch hier wieder an die Stelle von R_i der innere Widerstand mit Rückkopplung $\mathfrak{B}_i = \frac{R_i}{1 + \frac{\mathfrak{R}}{D}}$. Die Verminderung der Pseudo-

dämpfung durch die Röhre mit wachsendem $-\mathfrak{R}$ und die bei $\mathfrak{R} < -D$ eintretende Entdämpfung erfolgt hier in genau derselben Weise. Der Nenner in (63) ist mit dem von (53) identisch. Daß dies so sein muß, folgt schon daraus, daß für $-\mathfrak{R} = D + \frac{1}{S\mathfrak{B}_a}$ in beiden Fällen die gleiche

Selbsterregung eintreten muß. Denn für die Selbsterregung ist ja $U_f = 0$ zu setzen. Dann sind aber die Schaltungen von Bild 59 und Bild 61 identisch.

Bezüglich der Rückwirkung auf die Fremderregung U_f besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Schaltungen. Bei der Schaltung von Bild 61 bleibt der Generator U_f völlig stromlos, auch wenn eine beliebig starke Rückkopplung wirksam ist, falls nur das Gitter dauernd negativ bleibt, d. h. eine negative Vorspannung $-U_g > \hat{U}_f + \hat{U}_k$ angewandt wird. Bei der Schaltung von Bild 59 wird der Strom \mathfrak{I}_C durch den Generator bei wachsender Entdämpfung im Resonanzfall immer größer, im Grenzfall unendlich groß. Die Leistung stammt aber nicht vom Generator, sondern von der Röhre. Im Grenzfall wird ja auch der innere Wirkwiderstand R_f des Generators U_f mit entdämpft, so daß der im Grenzfall unendlich hohe innere Spannungsabfall $\mathfrak{I}_C R_f$ von der Röhre erzeugt wird, der Generator auf den Gesamtwiderstand Null arbeitet. Besteht z. B. bei Bild 59 der Schwingungskreis in Wirklichkeit aus einer Empfangsantenne, in der der ferne Sender die Fremderregung U_f erzeugt, so besteht im Resonanzfalle der Antennenwiderstand R aus dem eigentlichen Verlustwiderstand R_v und dem Strahlungswiderstand R_s , der dadurch definiert ist, daß $R_s \cdot \tilde{I}_C^2$ die von der Antenne in Form von Wellen ausgestrahlte Leistung ist, wenn in der Antenne ein Strom \mathfrak{I}_C fließt. Durch die Rückkopplung wird nicht nur R_v , sondern auch R_s entdämpft. Ohne Entdämpfung ist im Resonanzfall $\mathfrak{I}_C = \frac{U_f}{R_v + R_s}$. Die Antenne entzieht dem vom Sender herrührenden Wellenfeld die Leistung $\tilde{U}_f \tilde{I}_C$ und strahlt von sich aus die Leistung $R_s \tilde{I}_C^2 = \frac{\tilde{U}_f^2 R_s}{(R_v + R_s)^2}$

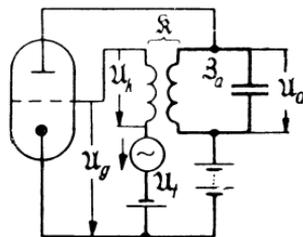


Bild 61
Fremderregung U_f auf
der Gitterseite

wieder aus, während der Rest $R_v \tilde{I}_C^2$ in der Antenne verlorenght. Bei 20facher Entdämpfung wird $\tilde{I}_C = 20 \frac{\tilde{U}_t}{R_v + R_s}$, der Empfänger nimmt aus dem Senderfeld 20mal soviel Leistung $\tilde{U}_f \tilde{I}_C$ auf, strahlt aber 400mal soviel Leistung $R_s \tilde{I}_C^2$ nach außen ab; entsprechend werden auch die inneren Antennenverluste $R_v \tilde{I}_C^2$ größer. Ist z. B. $R_v = R_s$, so wird $(R_v + R_s) \tilde{I}_C = 2 R_s \tilde{I}_C = 20 \tilde{U}_f$, also $\tilde{U}_f \tilde{I}_C = 10 R_s \tilde{I}_C^2$. Die Empfangsantenne strahlt von sich aus 10mal soviel Leistung aus, wie sie vom Senderfeld aufnimmt. *Die entdämpfte Empfangsanlage wirkt wie ein Relaisender*, der von dem fernen Sender synchronisiert wird, und zwar nicht nur bezüglich der Frequenz, sondern auch bezüglich der Modulation. Denn für $u_f = 0$ wird auch $\mathfrak{S}_C = 0$, und damit die Ausstrahlung Null; Verdopplung von u_f verdoppelt auch \mathfrak{S}_C , soweit die Empfängerröhre noch nicht übersteuert ist¹⁾.

c) Gitterschwingungskreis

Bild 62 zeigt eine Schaltung, bei der der rückgekoppelte Schwingungskreis L, C auf der Gitterseite liegt, Bild 63 die dazugehörige Ersatzschaltung. Aus dieser ergeben sich die Gleichungen

$$\left. \begin{aligned} u_f - j\omega M \mathfrak{S}_a &= \mathfrak{S}_g \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \\ \mathfrak{S}_g &= \mathfrak{S}_g \frac{1}{j\omega C} \end{aligned} \right\} \text{Gitterkreis}$$

$$\left. \begin{aligned} -\frac{u_g}{D} - j\omega M \mathfrak{S}_g &= \mathfrak{S}_a [R_1 + \mathfrak{S}_b] \\ \mathfrak{S}_b &= R_a + j\omega L_a + \mathfrak{S}_z \end{aligned} \right\} \text{Anodenkreis}$$

Daraus folgt

$$(64) \quad \mathfrak{S}_a = -\mathfrak{S}_g \frac{1}{j\omega CD} \frac{1 - \omega^2 MCD}{R_1 + \mathfrak{S}_b}$$

$$(65) \quad \mathfrak{S}_g = \frac{u_f}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) + \frac{\omega^2 M^2 - M/CD}{R_1 + \mathfrak{S}_b}}$$

¹⁾ Der Strahlungswiderstand R_s kann auch bei der Selbsterregung eine merkliche Rolle spielen. Bei gerichteten kurzen Wellen kann man R_s durch ein reflektierendes Blech noch in einem Abstand von mehreren Metern merklich ändern. Mit wachsendem Abstand wird ja R_s periodisch größer und kleiner, je nachdem der Abstand ein geradzahliges oder ein ungeradzahliges Vielfaches von einer viertel Wellenlänge ist. Man kann dann die Rückkopplung so einstellen, daß der Sender nur bei kleinem R_s schwingt, bei großem R_s aussetzt. Es ist äußerst überraschend, daß man dann durch Bewegen des weit entfernten Reflektors die Selbsterregung des Senders hervorrufen bzw. unterdrücken kann.

Die Kopplung durch die Gegeninduktivität M des Transformators hat auf den Schwingungskreis zweierlei Wirkungen. Erstens eine dämpfende, indem sie Leistung auf den Anodenkreis überträgt; bei abgetrennter Gitterzuleitung, also für $u_g = 0$ wäre $R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + \frac{\omega^2 M^2}{R_1 + \mathfrak{Z}_b}$ als wirksamer Gitterkreiswiderstand einzusetzen. Zweitens eine entdämpfende Wirkung, indem durch M Leistung aus dem

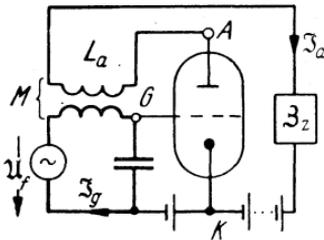


Bild 62

Fremderregung im Gitterschwingungskreis

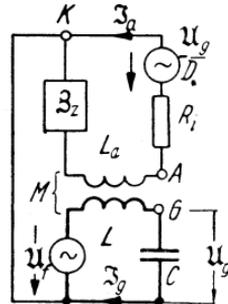


Bild 63

Ersatzschaltung zu Bild 62

durch u_g hervorgerufenen Anodenstrom \mathfrak{I}_a dem Gitterkreis zurückgeführt wird. Ob die dämpfende oder die entdämpfende Wirkung überwiegt, hängt davon ab, ob ωM größer oder kleiner als $\frac{1}{\omega CD}$ ist.

Für $\omega M = \frac{1}{\omega CD}$ wird $\mathfrak{I}_a = 0$ und $\mathfrak{I}_g = \frac{u_f}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$. Die Anoden-

seite hat dann überhaupt keine Einwirkung. Dies entspricht wie in den früheren Beispielen dem Fall, daß $\mathfrak{R} = -D$ ist. Die stärkste entdämpfende Wirkung erhält man für $\omega M = \frac{1}{2} \frac{1}{\omega CD}$. Selbsterregung tritt wieder ein, wenn der Nenner in (65) gleich Null wird. Ist \mathfrak{Z}_b phasenrein oder klein gegenüber R_1 , so erregt sich genau die Resonanzfrequenz, für die $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ wird, andernfalls eine etwas davon abweichende Frequenz. Für $\mathfrak{Z}_b = 0$ ist Bild 62 mit der in § 4 Bild 8 dargestellten Selbsterregungsschaltung identisch. Man beachte, daß der wirksame Anodenkreiswiderstand \mathfrak{Z}_a nicht gleich der Summe der im Anodenkreis selbst liegenden Widerstände \mathfrak{Z}_b ist, sondern

infolge der Transformatorwirkung

$$\mathfrak{Z}_a = \mathfrak{Z}_b + \frac{\omega^2 M^2}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

ist. Bei fester Kopplung M ist im Resonanzfall der zweite Ausdruck rechts meist wesentlich größer als \mathfrak{Z}_b .

§ 16. Weitere Schaltungen

a) Dreipunktschaltung

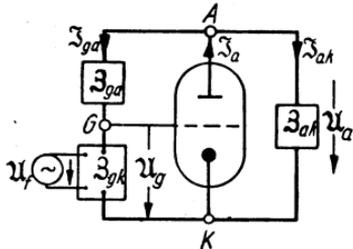


Bild 64

Dreipunktschaltung

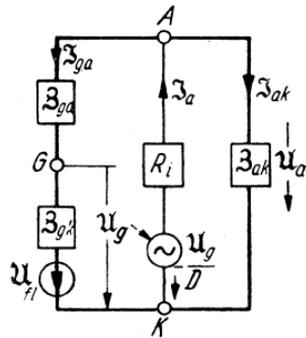


Bild 65

Leerlaufersatzschaltung zu Bild 64

Für die in Bild 64 gezeichnete Dreipunktschaltung mit Fremd-erregung u_f am Gitterkreis \mathfrak{Z}_{gk} zeigt Bild 65 die Leerlaufersatzschaltung. Aus dieser ergeben sich unter der Voraussetzung, daß kein Gitterstrom fließt, die Formeln:

$$u_a = \mathfrak{S}_{ak} \mathfrak{Z}_{ak} = -\frac{u_g}{D} - \mathfrak{S}_a R_i = \mathfrak{S}_{ga} (\mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{gk}) + u_{f1}$$

$$u_g = u_{f1} + \mathfrak{S}_{ga} \mathfrak{Z}_{gk}; \quad \mathfrak{S}_a = \mathfrak{S}_{ga} + \mathfrak{S}_{ak}.$$

Aus ihnen folgt

$$(66) \quad \mathfrak{S}_{ak} = \frac{u_{f1}}{\mathfrak{N}} \left(1 - \frac{\mathfrak{Z}_{ga}}{D R_i}\right)$$

$$(67) \quad \mathfrak{S}_{ga} = -\frac{u_{f1}}{\mathfrak{N}} \left(1 + \frac{\mathfrak{Z}_{ak}}{D R_i} (1 + D)\right)$$

mit

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{Z}_{gk} + \mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{ak} + \frac{1}{D R_i} (\mathfrak{Z}_{gk} \mathfrak{Z}_{ak} (1 + D) + D \mathfrak{Z}_{ga} \mathfrak{Z}_{ak}).$$

Für $\mathfrak{Z}_{ga} = D R_i = 1/S$ wird der Strom \mathfrak{I}_{ak} gleich Null, und zwar für beliebiges \mathfrak{Z}_{gk} und \mathfrak{Z}_{ak} ¹⁾. Die beiden Generatoren, die Fremderregung mit der Leerlaufspannung U_{fl} und die Röhrenerregung U_g/D arbeiten einander in bezug auf den Außenkreis ak entgegen. Das wird anders, wenn \mathfrak{Z}_{ga} ein Blindwiderstand ist, mit entgegengesetzter Phase wie \mathfrak{Z}_{gk} und \mathfrak{Z}_{ak} . In diesem Fall kann, wie in § 5a beschrieben, Selbsterregung eintreten. Diese kommt hier dadurch zum Ausdruck, daß der Nenner $\mathfrak{N} = 0$ wird. Es erregt sich dann im wesentlichen die Eigenfrequenz, für die $\mathfrak{Z}_{gk} + \mathfrak{Z}_{ga} + \mathfrak{Z}_{ak} = 0$ wird. Für $\mathfrak{Z}_{ga} = \frac{1}{j\omega C}$, $\mathfrak{Z}_{gk} = R_g + j\omega L_g$, $\mathfrak{Z}_{ak} = R_a + j\omega L_a$ (vgl. Bild 66) wird z. B.

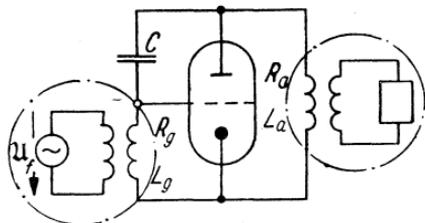


Bild 66. Rückkopplung durch C zwischen G und A

$$\mathfrak{N} = R_g + R_a + \frac{1}{DR_i} \left[(R_g R_a - \omega^2 L_g L_a) (1 + D) + D \frac{L_a}{C} \right] \\ (68) \quad + j \left[\omega (L_g + L_a) - \frac{1}{\omega C} + \frac{R_g R_a}{DR_i} \left[\left(\frac{\omega L_g}{R_a} + \frac{\omega L_a}{R_a} \right) (1 + D) - \frac{D}{\omega C R_g} \right] \right].$$

Der zweite, imaginäre Teil von \mathfrak{N} , gleich Null gesetzt, bestimmt die sich erregende Frequenz, für die angenähert gilt $\omega(L_g + L_a) - \frac{1}{\omega C} = 0$. Denn der weitere Ausdruck bedeutet bei geringer Dämpfung R_g, R_a nur eine kleine Korrektur für diese Frequenz. Im ersten reellen Teil von \mathfrak{N} muß das negative Glied $-\omega^2 L_g L_a$ die übrigen positiven Glieder zu Null kompensieren, wenn Selbsterregung eintreten soll. Bei Fremderregung bewirkt eine Verkleinerung dieses Gliedes eine Entdämpfung, macht \mathfrak{N} für die Frequenz klein, für die die Blindkomponente verschwindet. Dementsprechend werden dann alle Ströme und Spannungen groß. Dieser Fall einer Entdämpfung bzw. Selbsterregung durch eine Rückkopplung über eine zwischen Gitter und Anode liegende Kapazität wurde schon in Bd. 2, § 29 und hier in § 5c behandelt. Es wurde dort auch schon angegeben, daß man die Wirkung der zwischen G und A liegenden Kapazität C_{ga} in bezug auf den Gitterkreis durch eine $(1 - \mathfrak{B})$ -mal so große Kapazität

¹⁾ Dies ist die in Bd. 1, § 20 Bild 20d dargestellte Schaltung zur Messung der Steilheit S .

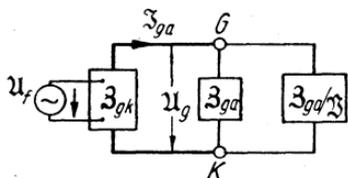


Bild 67

Auf den Gitterkreis bezogene
Ersatzschaltung zu Bild 64

$$(69) \quad \mathfrak{B} = \frac{u_a}{u_g} = -\frac{1}{D} \frac{1 - \frac{DR_i}{Z_{ga}}}{1 + \frac{R_i}{(Z_{ga} \parallel Z_{ak})}} \quad \text{mit} \quad Z_{ga} \parallel Z_{ak} = \frac{Z_{ga} \cdot Z_{ak}}{Z_{ga} + Z_{ak}}$$

Man kann auch für die Fremderregung oder für die Röhre oder für beides die Kurzschlußersatzschaltung anwenden. Tut man das letztere und stellt den Röhrenkurzschlußstrom $\mathfrak{I}_k = S u_g = \frac{u_a}{\mathfrak{B} D R_i}$ durch einen an u_a liegenden Widerstand $\mathfrak{B} D R_i$ dar, so erhält man die in Bild 68 gezeichnete Schaltung. Da \mathfrak{B} nach (69) eine ziemlich verwickelte Rechengröße ist, so ist mit solchen Ersatzschaltungen nur in vereinfachenden Sonderfällen etwas gewonnen.

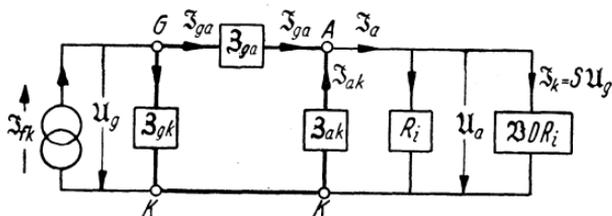


Bild 68. Kurzschlußersatzschaltung zu Bild 64

b) Verwickeltere Schaltungen

Bei verwickelten Schaltungen kommt man theoretisch und auch experimentell am schnellsten zum Ziel, wenn man die Entdämpfung bis zur Selbsterregung treibt. Entdämpfung und Selbsterregung sind ja ihrem Wesen nach gleichartig. Die Entdämpfung besteht in einer

1) In Bd. 2, § 29 wurde der wirksame Anodenwiderstand Z_a nicht näher ausgerechnet. Wird Z_{ga} durch die natürliche Kapazität C_{ga} gebildet, so ist Z_{ga} meist groß gegen DR_i und gegen Z_{ak} . Dann wird $Z_a = Z_{ak}$ und $\mathfrak{B} = -\frac{1}{D} \frac{1}{1 + R_i/Z_{ak}}$. Das ist die bekannte Verstärkerformel.

Rückkopplung, die nicht ganz bis zur Selbsterregung führt. Daraus folgt:

- (70) *Bei beliebigen Schaltungen werden stets diejenigen Frequenzen besonders stark entdämpft, für die eine Neigung zur Selbsterregung besteht. Schaltungen, die nicht zur Selbsterregung führen können, können auch keine Entdämpfung hervorrufen.*

Das gilt auch für Mehrröhren-Verstärkeranordnungen und für jede Art von Rückkopplung. Zum Beispiel kann auch eine akustische Rückkopplung (vgl. Bd. 2, § 30c) eine Entdämpfung bewirken und so den Frequenzgang ungünstig beeinflussen.

- (71) *Auch ein Leiter mit einer fallenden Kennlinie kann zur Entdämpfung benutzt werden.*

Ein solcher enthält gewissermaßen eine innere Rückkopplung und wirkt unmittelbar wie ein negativer Widerstand $R_n = -\frac{du}{di}$, während die durch eine äußere Rückkopplung erzeugte Steuerwirkung nur mittelbar durch eine mehr oder weniger verwickelte Rechnung in einen negativen Widerstand umgewandelt werden kann.

Alles in Abschnitt A über die Selbsterregung Gesagte läßt sich hiernach ohne weiteres auf die Entdämpfung übertragen. Bei einem Gitter- und einem Anodenschwingungskreis, die induktiv miteinander gekoppelt sind (vgl. Bild 69), hat man z. B. den in Teil A § 7c, β) behandelten Fall der „sekundären Rückkopplung“. Bei verschiedener Abstimmung beider Kreise wird bei „richtiger“ Polung der transformatorischen Kopplung k stets die tiefere Eigenfrequenz entdämpft, die höhere gedämpft (vgl. Bild 70 Kurve b), ganz gleichgültig, ob der Gitterkreis oder der Anodenkreis tiefer abgestimmt ist. Bei der „falschen“, entgegengesetzten Polung wird umgekehrt die höhere Eigenfrequenz entdämpft, die tiefere gedämpft (Kurve c in Bild 70; vgl. auch Bild 79 in § 17d).

Bei gleicher Abstimmung beider Kreise erhält man ohne Kopplung ($k = 0$) eine Resonanzkurve mit nur einer Spitze. Es genügt dann schon eine wesentlich losere Kopplung

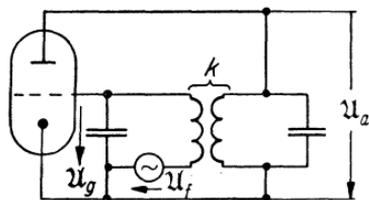


Bild 69. Gekoppelte Kreise „sekundäre Rückkopplung“

(etwa $k=0,01$), um die gleiche entdämpfende Wirkung hervorzubringen. Bei so loser Kopplung weichen die beiden Koppelfrequenzen nur sehr wenig von der gemeinsamen Eigenfrequenz und voneinander ab. Bei richtiger Polung wird wieder die tiefere Koppelfrequenz entdämpft, die höhere gedämpft, bei falscher Polung ist es umgekehrt. Das bewirkt hier aber nur, daß wieder eine der ursprünglichen ähnliche, nur schwächer

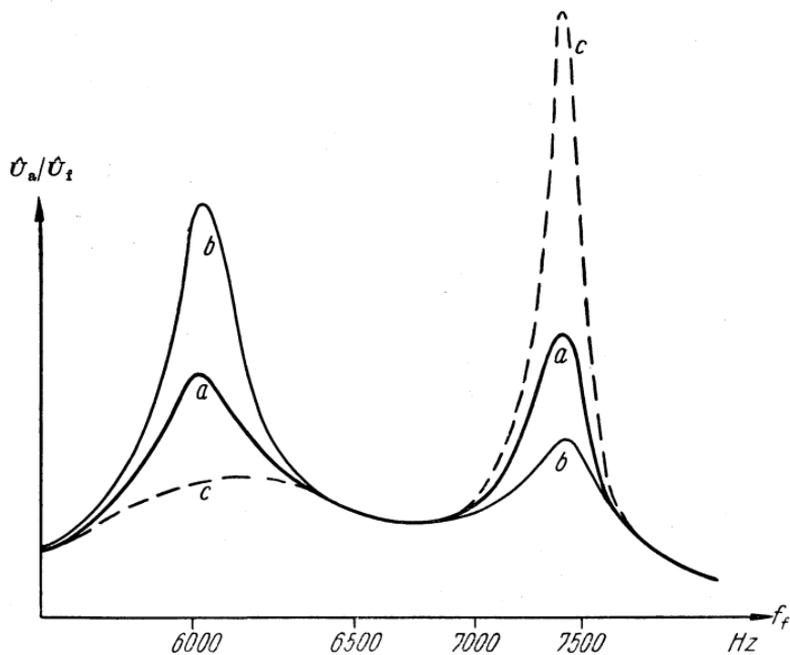


Bild 70. Frequenzgang der Schaltung von Bild 69. Gitter- und Anodenkreis verschieden abgestimmt. Kopplungsfaktor k bei

a) $k=0$; b) $k=+0,13$; c) $k=-0,13$, d. h. gleich b) nur umgepolt

gedämpfte Resonanzkurve mit einer einzigen Spitze herauskommt, die bei richtiger Polung zu tieferen Frequenzen, bei falscher Polung zu höheren Frequenzen hin etwas verschoben erscheint.

Bei der primären Rückkopplung (vgl. § 7 Bild 26) ist das Verhalten ein wesentlich anderes. Hier können sich beide Koppelfrequenzen erregen. Durch den Wettstreit beider treten ja gerade die eigentümlichen, in § 7c, α) beschriebenen „Zieherscheinungen“ auf. Daher werden auch beide Koppelfrequenzen entdämpft, bei falscher Polung beide gedämpft. Die auch bei gleicher Abstimmung bei nicht zu loser Kopplung auftretenden Doppelpfel in der Resonanzkurve

bleiben auch bei einer Entdämpfung bestehen, werden sogar noch stärker hervorgehoben. Im allgemeinen ist freilich die entdämpfende Wirkung für beide Koppelfrequenzen nicht gleich groß, da das wirk-

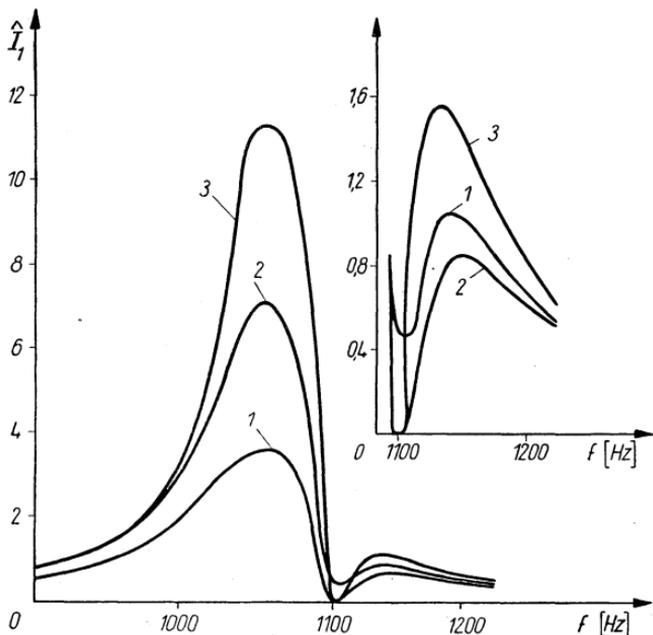


Bild 71. Resonanzkurven zur Schaltung von Bild 74. $f_1 = f_3 = 1070$ Hz; $f_2 = 1100$ Hz
(b = linker Teil von a vergrößert)

same \mathfrak{R} und \mathfrak{B} für beide verschieden sind. Es kann sogar vorkommen, daß für eine Koppelfrequenz $\mathfrak{R} > -D$ ist, also bei Einschalten der Röhre eine Dämpfung eintritt, während für die andere Koppelfrequenz $\mathfrak{R} < -D$ ist, also eine Entdämpfung eintritt. Erst bei stärkerer Rückkopplung werden dann beide Koppelfrequenzen entdämpft.

Sind Gitter- und Anodenschwingungskreis nicht wie bei der oben beschriebenen sekundären Rückkopplung induktiv, sondern durch eine (natürliche) Kapazität C_{ga} zwischen Gitter und Anode rück-

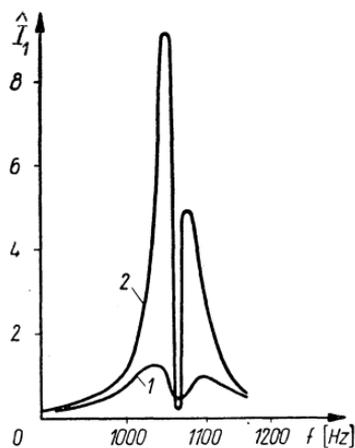


Bild 72

Wie Bild 71, nur $f_2 = 1075$ Hz

gekoppelt, so hat man die in § 5c Bild 15 dargestellte Huth-Kühn-Schaltung. Selbsterregung und damit auch Entdämpfung tritt nur ein, wenn die Schwingungskreise \mathfrak{Z}_{gk} und \mathfrak{Z}_{ak} beide induktiv sind, d. h. für eine Frequenz, die tiefer als die tiefere der beiden Eigenfrequenzen ist. Auch hier kann man die beiden Schwingungskreise als kapazitiv gekoppelt auffassen. Es ergeben sich dann auch zwei Koppelschwingungen, von denen durch die Rückkopplung immer

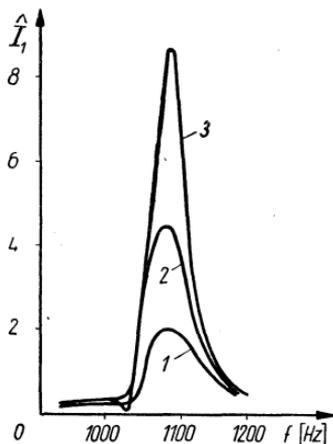


Bild 73

Wie Bild 71, nur $f_2 = 1020$ Hz

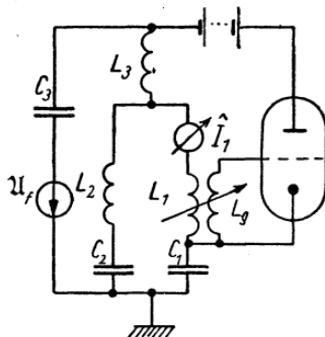


Bild 74

Schaltung zu den Bildern 71, 72 und 73

die tiefere entdämpft, die höhere gedämpft wird. Wie in Bild 70 geht so eine Resonanzkurve a ohne C_{ga} bei Einwirkung von C_{ga} in b über. Nur kann man hier nicht durch „Umpolen“ die höhere Frequenz entdämpfen, nicht die Kurve c herstellen.

Ein durch Rückkopplung stark entdämpfter Schwingungskreis kann alle Funktionen eines normalen, schwach gedämpften Schwingungskreises übernehmen, z. B. auch als Schwingdrossel seine Resonanzfrequenz fast vollkommen sperren. Ein solcher Fall wurde ja schon in § 14 Bild 56 behandelt. Durch geeignete Schaltungen lassen sich durch eine Rückkopplung sowohl die Strommaxima heben als auch die Minima senken. Vgl. Bilder 71, 72 und 73. Diese wurden mit der in Bild 74 gezeichneten Schaltung aufgenommen. $L_1 C_1$ und $L_3 C_3$ (= Antenne) besitzen nahezu gleiche Abstimmung (auf die zu empfangende Frequenz), so daß \mathfrak{Z}_1 ein Maximum wird, wenn die äußere Erregung U_f hiermit in Resonanz ist. $L_2 C_2$ besitzt eine abweichende Abstimmung (auf die störende Frequenz) und \mathfrak{Z}_1 wird ein

Minimum, wenn die äußere Erregung U_r mit Zweig 2 in Resonanz ist. Denn dann bildet dieser Zweig einen sehr kleinen Widerstand, der den von U_r erzeugten Strom an \mathfrak{Z}_1 vorbeileitet. In Bild 71 war f_2 höher, in Bild 73 tiefer abgestimmt als $f_1 = f_3$. In Bild 72 war nahezu $f_2 = f_1 = f_3$. Das Minimum, das bei Bild 71 auf der rechten, bei Bild 73 auf der linken Seite des Maximums lag, fällt hier mitten in das Maximum hinein. Durch die Rückkopplung wird in allen drei Fällen das Maximum erhöht, das Minimum fast bis auf 0 erniedrigt (vgl. Bild 71 b). Ließ man dagegen die Rückkopplung (die Gitterspule L_g) auf L_3 statt auf L_1 einwirken, so war das Minimum weniger ausgeprägt und schließlich überhaupt nicht mehr zu erkennen.

§ 17. Rückgekoppelte Verstärker mit breitem Frequenzbereich

a) Ein scheinbarer Widerspruch

Bringt man bei Verstärkern, deren Verstärkung \mathfrak{B} in einem weiten Frequenzbereich konstant und phasenrein ist, eine Rückkopplung \mathfrak{K} an, die auch in einem weiten Frequenzbereich konstant und phasenrein ist, so muß man nach Satz (48) nicht nur für eine bestimmte Resonanzfrequenz, sondern für einen weiten Frequenzbereich eine gleichmäßige Erhöhung der Verstärkung erhalten. Dies scheint im Widerspruch mit der Tatsache zu stehen, daß man durch Steigern der Rückkopplung schließlich zu einer Selbsterregung in einer bestimmten Frequenz kommt, also kurz vor der Selbsterregung nur für diese eine Frequenz eine außergewöhnlich große Verstärkung bestehen muß. Ferner ist auffallend, daß gerade solche Verstärker schwer zu einer sinusförmigen Selbsterregung zu bringen sind. Bei ihnen treten meist „Kippschwingungen“ auf, die stark von der Sinusform abweichen. Die Erklärung für diese Zusammenhänge beruht in folgendem.

Jeder Verstärker, der eine Induktivität L oder eine Kapazität C enthält, ist nur so weit frequenzunabhängig, wie die frequenzabhängigen Blindwiderstände $j\omega L$ bzw. $\frac{1}{j\omega C}$ bei Reihenschaltung klein, bei Parallelschaltung groß gegenüber den frequenzunabhängigen Ohmschen Wirkwiderständen bleiben. Man rechnet die „Konstanz“ des Frequenzganges meist bis zur „45°-Frequenz“, bei der Blind- und Wirkwiderstand gleich groß werden (vgl. Bd. 2, § 27). Die Summe

beider ist dann $\sqrt{2} = 1,4$ mal so groß geworden und eine solche Änderung macht bei Verstärkern meist noch nicht viel aus. Durch die Rückkopplung, die ja wie ein negativer Widerstand in Rechnung zu setzen ist, wird aber die Wirkung der positiven Wirkwiderstände mehr und mehr aufgehoben. In gleichem Maße muß dann der Einfluß der frequenzabhängigen Blindwiderstände mehr und mehr hervortreten, der „konstante“ Frequenzbereich, in dem diese nichts ausmachen, kleiner werden. Daraus folgt:

(72) *In demselben Maße wie durch die Rückkopplung die Verstärkung erhöht wird, wird der Frequenzbereich, in dem die Verstärkung „konstant“ bleibt, verkleinert. Kurz vor der Selbsterregung wird der Verstärkungsgrad sehr groß, aber wie bei der Resonanz nur in einem sehr engen Frequenzbereich.*

Dieser Satz steht in engem Zusammenhang mit dem in Bd. 1, § 24 ausgesprochenen Satz (24,11), daß Widerstandsanpassung und Resonanz im Grunde genommen dasselbe sind. Bei einer Resonanzschaltung wird der konstante Frequenzbereich einerseits durch die Induktivität, andererseits durch die Kapazität begrenzt. Man erhält aber die gleiche Wirkung, wenn man beide Begrenzungen durch Induktivitäten (bzw. Kapazitäten) herstellt. Ein Beispiel kann dies am besten erläutern.

b) Verstärker mit Transformator- und Widerstands- rückkopplung

Bild 75 zeigt eine Schaltung, bei der eine Röhre über einen Ausgangstransformator auf einen Ohmschen Widerstand R_A arbeitet. Wie in Bd. 2, § 27 ausführlich beschrieben, ergibt sich dann ein Frequenzgang, der nach oben durch die in Reihe mit dem inneren Röhrenwiderstand R_i und $R'_A = \dot{u}^2 R_A$ liegende

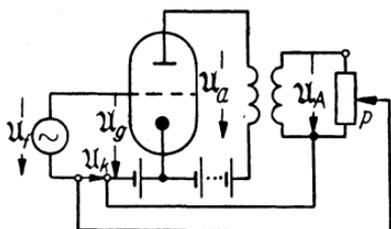


Bild 75. Verstärker mit Ausgangstransformator und Widerstands- rückkopplung

Streuinduktivität, nach unten durch die parallel zu R_i und R'_A liegende Leerlaufinduktivität begrenzt ist (vgl. Bild 76 Kurve a; diese ist mit Bild 27i in Bd. 2 identisch). Bei den Grenzfrequenzen f_0 und f_u sinkt die Verstärkung auf $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7$ und die Phase dreht sich um 45° .

Bringt man jetzt eine Rückkopplung an, indem man die Rückkopplungsspannung $u_k = p u_A$ ($p =$ veränderlicher Abgriff) durch

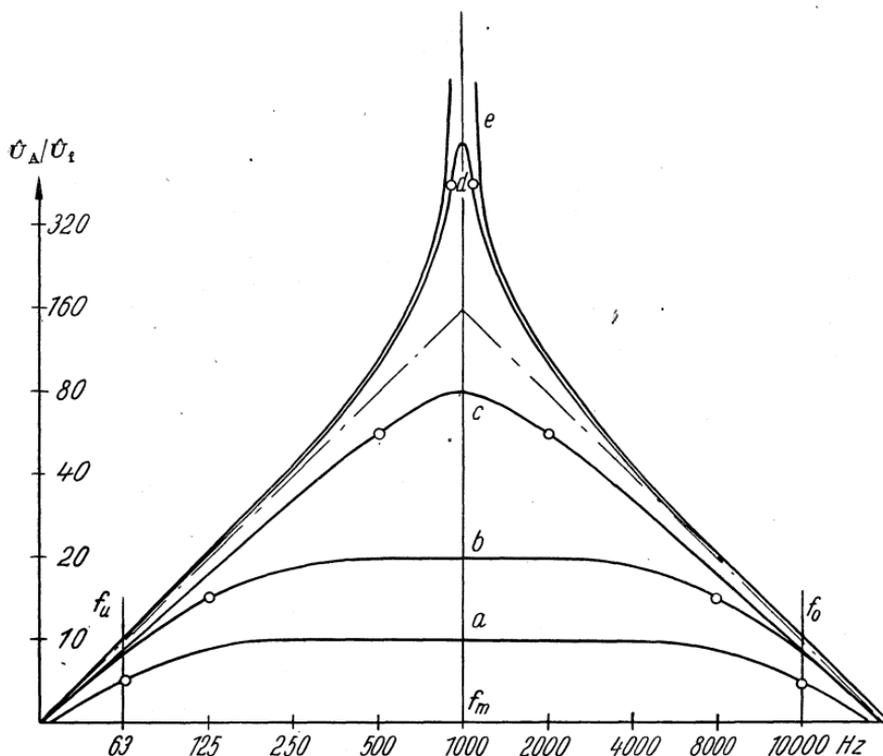


Bild 76

Frequenzgang des Verstärkers von Bild 75 für verschiedene Rückkopplungen:

a) ohne Rückkopplung $\hat{u}_k = 0$, $\varrho = \frac{1}{16}$; b) $\hat{u}_k = \frac{1}{2} \hat{u}_g$, $\varrho = \frac{1}{8}$;

c) $\hat{u}_k = \frac{7}{8} \hat{u}_g$, $\varrho = \frac{1}{2}$; d) $\hat{u}_k = \frac{63}{64} \hat{u}_g$, $\varrho = 4$; e) $\hat{u}_k = \hat{u}_g$, $\varrho = \infty$, Selbsterregung

einen Spannungsteiler von u_A abzweigt und in Reihe mit u_f dem Gitter zuführt, so wird nach (48) in § 13 der Verstärkungsgrad dadurch vergrößert. Ist z. B. $u_k = \frac{1}{2} u_g$ und sind beide in Phase, so braucht u_f nur noch halb so groß zu sein, um das gleiche u_g und damit das gleiche u_A zu erzeugen. Die Verstärkung ist also doppelt so groß geworden. Wenn dies für den mittleren Teil gilt, so ist für die Grenzfrequenzen \hat{u}_k nur gleich $0,7 \cdot \frac{1}{2} \hat{u}_g$ und außerdem gegen u_g

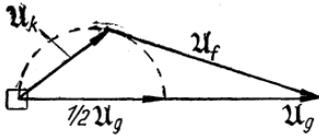


Bild 77. Zusammensetzung von u_k und u_f zu u_g

um 45° in der Phase verschoben (vgl. Bild 77). Daher muß hier \hat{U}_f immer noch fast ebenso groß wie \hat{U}_g sein. Hier hat sich also die Verstärkung fast gar nicht gehoben. Es ergibt sich so die Kurve b in Bild 76. Macht man für die mittlere Frequenz $\hat{U}_k = 7/8 \hat{U}_g$, so erhält man in der Mitte die 8fache Verstärkung. Aber alle Abweichungen in der Verstärkung ohne Rückkopplung machen sich jetzt 8mal stärker bemerkbar (Kurve c). Dort, wo u_A bei Kurve a um 5% kleiner als die maximale Verstärkung war, wird auch u_k um 5% kleiner. Das macht aber in der Differenz $u_f = u_g - u_k$ eine Änderung von 40% aus.

(73) *Je mehr im mittleren Bereich $u_k = u_g$ wird, d. h. je mehr die Verstärkung infolge der Rückkopplung zunimmt, desto mehr machen sich ursprünglich ganz kleine Abweichungen im Verstärkungsgrad auf den Frequenzgang bemerkbar.*

Auch ohne Rückkopplung ist ja die Verstärkung gemäß Kurve a nur angenähert konstant, aber es überrascht, daß diese kleinen Abweichungen sich so stark wie in Kurve c oder gar d und e auswirken können!

Die mathematische Berechnung ergibt ganz allgemein für die Sekundärspannung des Transformators in Bild 75¹⁾:

$$(74) \quad u_A = \frac{u_g}{D} \frac{R_A}{R_A \frac{L_a}{M} + R_i \frac{L_A}{M} + j\omega \frac{L_a L_A - M^2}{M} + \frac{R_i D_A}{j\omega M}} = \frac{u_g}{D} \frac{R_A}{\mathfrak{Z}}$$

$$\text{mit } \mathfrak{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C},$$

wobei gesetzt ist

$$(75) \quad R = R_A \frac{L_a}{M} + R_i \frac{L_A}{M}; \quad L = \frac{L_a L_A - M^2}{M}; \quad C = \frac{M}{R_i R_A}.$$

Mathematisch verläuft das Spannungsverhältnis \hat{U}_A/\hat{U}_g also in Abhängigkeit von der Frequenz genauso wie eine normale Resonanzkurve eines aus R , L und C bestehenden Schwingungskreises mit einem

¹⁾ Die Sekundärspannung u_A hat 180° Phasenverschiebung gegen die Primärspannung u_a .

Maximum für $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$, d. h. $\omega^2 (L_a L_A - M^2) = R_i R_A$ und einer Resonanzschärfe

$$\varrho = \frac{\sqrt{s}}{x + 1/x} \quad \text{mit} \quad s = 1 - \frac{M^2}{L_a L_A} = \text{„Streufaktor“}$$

$$\text{und} \quad x = \sqrt{\frac{R_i}{L_a} \cdot \frac{L_A}{R_A}} = \sqrt{\frac{T_A}{T_a}}$$

Bei optimaler Anpassung $R'_A = \ddot{u}^2 R_A = R_i$ mit $\ddot{u} = \sqrt{\frac{L_a}{L_A}} = \text{„Übersetzungsverhältnis“}$ wird $x = 1$ und $\varrho = \frac{\sqrt{s}}{2}$, also die 45°-Verstimmung $\nu_{45} = \frac{1}{\varrho} = \frac{2}{\sqrt{s}}$. In Bild 76 ist für Kurve a:

$$\nu_{45} \approx \frac{f_o}{f_m} = \frac{f_m}{f_u} = 16, \quad \text{also} \quad \varrho = 1/16 = 0,0625.$$

Eine so geringe „Resonanzschärfe“, d. h. ein so weiter, nahezu frequenzunabhängiger Bereich erfordert einen Transformator mit der Streuung $s = 4 \varrho^2 = 1/64 = 1,6\%$ (vgl. hierzu Bd. 2, § 27). Das entspricht etwa den normalen Verhältnissen.

Durch die in Bild 75 gezeichnete Rückkopplung wird¹⁾

$$\mathfrak{U}_g = \mathfrak{U}_r + p \mathfrak{U}_A = \mathfrak{U}_r + p \frac{\mathfrak{U}_g}{D} \frac{R_A}{3},$$

also

$$(76) \quad \mathfrak{U}_A = \frac{\mathfrak{U}_r}{D} \frac{R_A}{3 - \frac{p R_A}{D}} = \frac{\mathfrak{U}_r}{D} \frac{R_A}{3 - R_n}; \quad R_n = \frac{p R_A}{D}.$$

Der Ausdruck R_n wirkt wie ein negativer Widerstand, der den positiven Wirkwiderstand R von \mathfrak{Z} zum Teil aufhebt und somit ϱ entsprechend vergrößert. Für $R_n = R$ wird $\varrho = \infty$, d. h. es tritt Selbsterregung ein²⁾.

(79) *Der Frequenzgang für verschiedene Rückkopplungen ist bei der Schaltung von Bild 75 identisch gleich dem bei der normalen Entdämpfung eines Schwingungskreises $\mathfrak{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$ mit der Resonanzschärfe $\varrho = \sqrt{\frac{f_u}{f_o}}$. Es ist nur $\varrho \ll 1$.*

¹⁾ Siehe Fußnote 1 auf Seite 130.

²⁾ Man überzeugt sich leicht, daß dies dieselbe Bedingung wie (38) in § 10 ist. Dort war nur $\mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}_A$, also $p = 1$. Ferner wurde der Index g statt A verwandt. Daß die unbeabsichtigte Rückkopplung durch die natürliche Gitteranodenkapazität C_{gA} den Frequenzgang ebenso verzerrt wie die hier gezeichnete transformatorische Rückkopplung, wurde schon in Bd. 2, § 29 erwähnt.

Die zweite Frage, warum bei Verstärkern ohne ausgeprägte Resonanz so leicht Kippschwingungen eintreten, findet in folgendem ihre Erklärung. Für $\varrho = 1/16$ ist nicht wie bei schwach gedämpften Schwingungskreisen die Wirkkomponente R klein gegen die Blindkomponenten ωL und $\frac{1}{\omega C}$, sondern umgekehrt 16mal so groß. Selbst wenn man $R_n = 7/8 R$ macht, also 8fach entdämpft, ist die restliche Wirkkomponente noch doppelt so groß wie die Blindkomponenten, es ist dann also $\varrho = 1/2$. Nun gilt aber folgender Satz:

(78) *Für positives ϱ und $\varrho < 1/2$ verläuft ein Ausgleichsvorgang aperiodisch, ohne Schwingungen abnehmend; für negatives ϱ und $-\varrho < 1/2$ verläuft entsprechend ein Ausgleichsvorgang aperiodisch, ohne Schwingungen anwachsend.*

Wenn man also R_n nur um $1/8$ zu groß, größer als R macht, erhält man schon keinen sinusförmig anklingenden, sondern einen aperiodisch anwachsenden Verlauf. Das ist es aber gerade, was man als Kippvorgang bezeichnet. Das Kippen, das aperiodische Anwachsen geht natürlich nicht unbegrenzt weiter, sondern hört infolge Strom- oder Spannungsbegrenzung bald auf. Es erfolgt dann im allgemeinen nach einer mehr oder weniger langen Dauer ein Zurückkippen; dadurch entsteht dann insgesamt auch ein periodischer Vorgang, eine Kippschwingung, die aber mit der sinusförmigen Eigenschwingung $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ gar nichts mehr zu tun hat.

(79) *Bei sehr kleinem wirksamem ϱ (etwa $\varrho < 0,1$), d. h. bei einer in einem weiten Frequenzbereich konstanten Verstärkung $\left(\frac{f_o}{f_u} \approx \frac{1}{\varrho^2} > 100\right)$ kann man sinusförmige Schwingungen nur durch eine sehr sorgfältige Einstellung der Rückkopplung auf den Grenzwert der Selbsterregung erhalten. Bei einer nur ganz wenig größeren Rückkopplung treten nichtsinusförmige Kippschwingungen auf.*

Voraussetzung ist hierbei, daß auch die Rückkopplung, das Verhältnis u_k/u_A in dem betreffenden Frequenzbereich konstant ist. Es kommt nach (48) in § 13 auf den Frequenzgang des Produktes

$$\mathfrak{R} \mathfrak{B} = \frac{u_k}{u_g} = \frac{u_k}{u_A} \cdot \frac{u_A}{u_g} \text{ an. Vgl. auch später unter d.}$$

e) Verstärker mit Widerstandskopplung

Beim Widerstandsverstärker, der außer Widerständen nur Kondensatoren enthält (vgl. Bild 78) liegen die Verhältnisse genauso. Die untere Grenzfrequenz f_u ist durch die in Reihe liegenden Koppelkondensatoren C_k , die obere f_o durch die parallel liegenden natürlichen Kapazitäten C_n bedingt. Sind letztere z. B. 30 pF groß, während

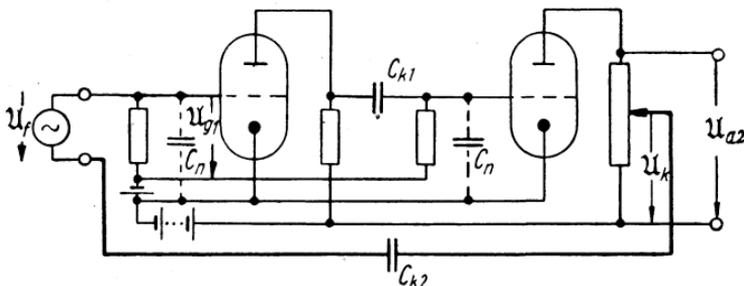


Bild 78. Rückgekoppelter Widerstandsverstärker

man erstere gleich $1 \mu\text{F}$ macht, so verhalten sich etwa die Grenzfrequenzen $\frac{f_o}{f_u} \approx 10^4$. Daraus berechnet sich ein wirksames $\varrho = \sqrt{\frac{f_o}{f_u}} = \frac{1}{100}$. Es ist bekannt, daß man Widerstandsverstärker leicht für einen sehr großen Frequenzbereich herstellen kann. Bei 20facher Entdämpfung, die man, um die richtige Phase zu erhalten, durch eine Rückkopplung über 2 Röhren herstellen muß, ist $u_k = \frac{19}{20} u_{g1}$ und $u_f = \frac{1}{20} u_{g1}$, der Verstärkungsgrad u_a/u_f also 20mal so groß wie ohne Rückkopplung. Auch hier wird durch eine solche Rückkopplung f_o 20mal tiefer, f_u 20mal höher, der Frequenzbereich also 400mal kleiner; es ist dann aber immer noch $\frac{f_o}{f_u} \approx \frac{1}{25}$ und $\varrho = \frac{1}{5}$. Man ist also noch weit von der Selbsterregung entfernt und hat einen für viele Zwecke völlig ausreichenden breiten Frequenzbereich bei 20mal größerer Verstärkung. Mehr als 20fach zu entdämpfen macht im allgemeinen wegen der zeitlichen Inkonstanz der Röhren- und Schaltungsgrößen Schwierigkeiten (vgl. § 15 a). Aus dem gleichen Grunde ist es bei den oben angenommenen Verhältnissen praktisch völlig unmöglich, sinusförmige Schwingungen selbst zu erregen. Bei $\varrho = 1/100$ ergibt schon eine Änderung um $1/50$ über die Grenzurückkopplung aperiodisches Anwachsen und Kippschwingungen. — Macht man aber C_k kleiner und C_n durch Einschalten wirklicher Kondensatoren größer, so daß beide in der-

selben Größenordnung liegen, so werden f_o und f_u nur wenig verschieden; es gelingt dann unschwer, durch eine fein einstellbare Rückkopplung und einen Arbeitspunkt mit weichem Schwingungseinsatz sinusförmige Schwingungen herzustellen. Vgl. auch § 10 Bild 45.

Bei Anwendung getrennter Batterien kann man die Koppelkondensatoren C_k ganz weglassen (vgl. Bild 39 in § 10e). Es wird dann $f_u = 0$, es ist auch eine Gleichstromverstärkung möglich. In diesem Falle erniedrigt sich nur die obere Grenzfrequenz f_o durch die Rückkopplung, während f_u Null bleibt. Bei Selbsterregung wird $f_o = 0$, es stellt sich nur ein anderer Gleichstromzustand ein. Vgl. § 10c. — Alles über die Widerstandsverstärker Gesagte behält seine Gültigkeit, wenn man statt der Rückkopplung über 2 Röhren eine Raumladegitterröhre verwendet.

d) Zweidraht-Fernsprech-Verstärker

Eine gleichmäßige Erhöhung der Verstärkung durch die Rückkopplung, wie sie in Bild 76 dargestellt wurde, erfordert nicht nur, daß Verstärkung \mathfrak{B} und Rückkopplung \mathfrak{R} ihrer Größe nach von der Frequenz unabhängig sind, sondern auch ihrer Phase nach. Trifft das letztere nicht zu, so kann für einige Frequenzen u_k und u_f gleichgerichtet, für andere Frequenzen entgegengerichtet sein. Für die ersteren Frequenzen ergibt sich dann eine Erhöhung, für die letzteren dagegen eine Erniedrigung der Verstärkung durch die Rückkopplung. Das zeigt z. B. das in Bild 79 dargestellte Versuchsergebnis mit einem Zweidrahtverstärker. Bei diesem soll eine Verstärkung in der einen und der anderen Richtung über je eine Röhre hergestellt werden; die Rückkopplung und Selbsterregung, die an sich über diese beiden Röhren eintreten würde, muß dann durch je eine Brückenschaltung verhindert werden (vgl. Bd. 2 § 35, Bild 35a). Die dick gezeichnete Kurve a in Bild 79 zeigt den normalen Betriebsfall mit richtig abgeglichenen Brücken und einem in einem weiten Frequenzbereich nahezu konstanten Verstärkungsgrad. Diese durch eine Entzerrerschaltung künstlich hergestellte, begrenzte Frequenzunabhängigkeit erstreckt sich aber nur auf die Amplitude. Dagegen wird der Phasenwinkel der Ausgangsspannung gegenüber der Eingangsspannung infolge der angewandten Kunstsaltungen mit wachsender Frequenz immer größer, dreht sich zwischen 300 bis 2500 Hz um über 360° ,

wovon man sich durch eine Messung nach dem Kompensationsverfahren unschwer überzeugen kann. Stört man jetzt den beiderseitigen Brückenabgleich, so tritt eine Rückkopplung ein, die den Verstärkungsgrad verändert. Bei den Kurven b und c waren beide Nachbildungsleitungen

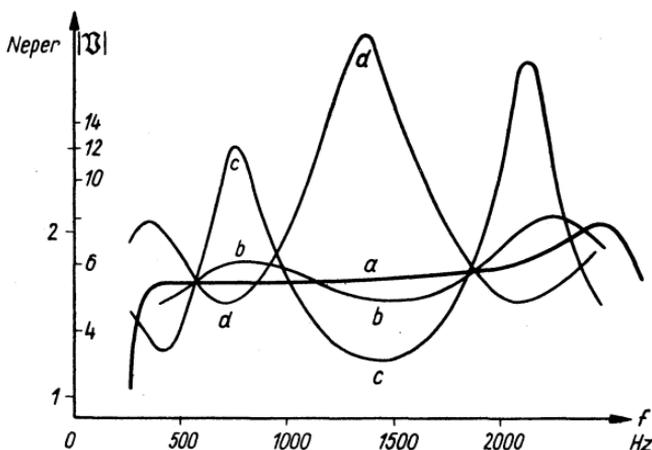


Bild 79

Frequenzgang des Verstärkungsgrades $|B|$ eines Zweidraht-Fernsprech-Verstärkers

- a) bei genauem Abgleich der Nachbildungsleitungen
- b) beide Nachbildungsleitungen um 13% zu groß
- c) beide Nachbildungsleitungen um 28% zu groß
- d) eine Nachbildungsleitung zu groß, die andere zu klein

gegenüber dem Abgleichswert vergrößert, bei c mehr als bei b. Man sieht, wie nur in dem Bereich um 800 Hz und dann wieder um 2200 Hz eine Erhöhung der Verstärkung eintritt, während in dem Bereich um 400 und 1500 Hz eine Erniedrigung eintritt. Bei der Kurve d war die eine Nachbildungsleitung größer, die andere kleiner als der Abgleichswert. Dadurch kehrt sich die Phase der über beide Röhren wirksamen Rückkopplung um 180° um. Daher tritt dort, wo vorher eine Erhöhung der Verstärkung eintrat, eine Erniedrigung ein und umgekehrt. Man erkennt deutlich, wie sehr es bei der Rückkopplung auf die Phase ankommt¹⁾.

Will man bei beliebigen äußeren Schaltelementen eine nach Amplitude und Phase frequenzunabhängige Rückkopplung herstellen,

¹⁾ Die Phasenumkehr der Rückkopplung beim Übergang von der einen zur anderen Koppelfrequenz bewirkt auch das im Bild 70 dargestellte Verhalten.

so kann man die in Bild 80 dargestellte Schaltung anwenden. Wird in der im Anodenkreis liegenden Brücke der Widerstand R gegenüber dem durch die Röhre gebildeten Widerstand R_i so groß gemacht, daß $R_i : R = a : b$ ist, so hat die Ausgangsspannung u_A und damit der äußere Widerstand Z_A gar keinen Einfluß auf die die Rückkopplung bewirkende Spannung u_r . Ebenso wird durch die im Gitterkreis liegende Brücke erreicht, daß die Eingangsspannung u_e und der

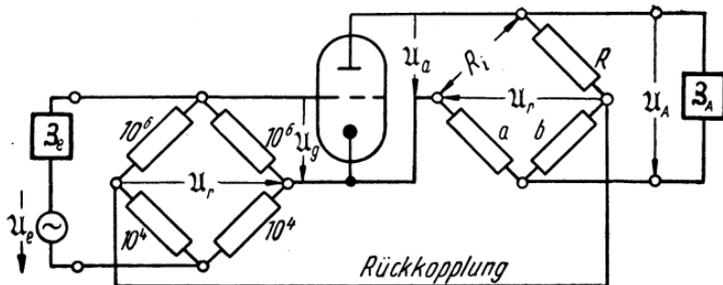


Bild 80. Negative, von der Eingangs- und Ausgangsschaltung völlig unabhängige Rückkopplung (Gegenkopplung). (Macht den Verstärkungsgrad kleiner, aber von störenden Einflüssen unabhängiger)

innere Widerstand Z_e gar keinen Einfluß auf u_r haben. Dabei ist bei dem eingeschriebenen Zahlenverhältnis die Gitterspannung u_g (bei $u_r = 0$ und $Z_e \ll 10^6 \Omega$) nur um 1% kleiner als u_e . Es geht also durch die Brückenschaltung nur 1% verloren. Bei Einwirkung der Rückkopplung wird die Gitterspannung um $\frac{u_r}{2}$ verkleinert. — Wie alle über eine einzige Eingitterröhre hergestellten Rückkopplungen gibt die gezeichnete Schaltung ohne phasenumkehrenden Transformator stets eine negative, die Verstärkung verringernde Rückkopplung. Diese Anordnung wird praktisch verwandt, um den Verstärker stabiler, den Verstärkungsgrad von allen inneren und äußeren Einflüssen unabhängiger zu machen. Auch die Verzerrungen werden kleiner; vgl. § 13 sowie Bd. 2, § 13; 30a und 35.

§ 18. Selbstüberlagerung

Wenn die Rückkopplung so klein ist, daß noch keine Selbsterregung eintritt, so kann bei Fremderregung nur ein Strom entstehen, dessen Frequenz gleich der der Fremderregung f_f ist, ganz gleichgültig, ob diese mit dem Empfänger in Resonanz ist oder nicht. Macht man

aber die Rückkopplung fester, so daß schon ohne Fremderregung infolge Selbsterregung Schwingungen eintreten, so haben diese natürlich zunächst die durch die Abstimmung des Empfängers festgelegte Eigenfrequenz f_k . Wirkt dann auf den Empfänger gleichzeitig eine Fremderregung ein, deren Frequenz f_f nicht gleich f_k ist, so treten im allgemeinen alle beide Frequenzen f_f und f_k auf. Sind sie nicht sehr verschieden voneinander, so entstehen Schwebungen, deren

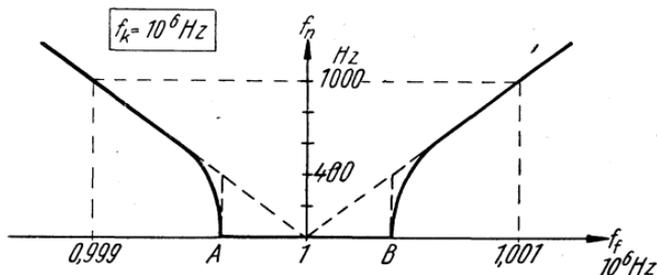


Bild 81. Schwebungsfrequenz f_n bei Änderung der Fremderregung f_f . Im Mitnahmebereich AB keine Schwebungen

Frequenz angenähert $f_n = f_f - f_k$ ist (vgl. Bild 81). Bei Hochfrequenz liegt diese Schwebungsfrequenz f_n im Bereich der Tonfrequenzen und ruft nach einer Gleichrichtung in einem Telephon das sogenannte „Überlagerungspfeifen“ hervor, einen Ton, dessen Höhe f_n sich bei einer kleinen Änderung von f_f oder f_k sehr stark ändert. Man bezeichnet diesen Vorgang in dem hier behandelten Fall, daß die Hochfrequenz durch Selbsterregung in derselben Röhre erzeugt wird, auf die auch die Fremderregung einwirkt, als „Selbstüberlagerung“.

In einem gewissen, mehr oder weniger engen Bereich in der Nähe der Resonanz, dem sogenannten „Mitnahmebereich“, treten aber keine Schwebungen und infolgedessen auch kein Überlagerungspfeifen auf. Die selbsterregte Frequenz f_k verschwindet hier ganz und es ist nur die Frequenz f_f vorhanden. Bild 81 zeigt den Verlauf der Schwebungsfrequenz f_n , wenn man auf einen Empfänger, der durch eine lose Rückkopplung gerade eben zur Selbsterregung gebracht ist, eine Fremderregung einwirken läßt und deren Frequenz allmählich ändert. Der zunächst hohe Schwebungston wird schnell in dem Maße tiefer, wie man sich der Eigenfrequenz des Empfängers nähert. Von einem bestimmten Punkte vor der Resonanzlage an (A in Bild 81) hören aber die Schwebungen vollständig auf. Sie setzen erst wieder ein,

wenn man f_f über die Resonanzlage hinaus um etwa ebensoviel weiter ändert (B in Bild 81). In der Nähe von A und B treten kippspannungsähnliche Schwebungen mit starken Oberwellen auf. Der Verlauf der Grundfrequenz ist in Bild 81 durch die stark gezeichnete

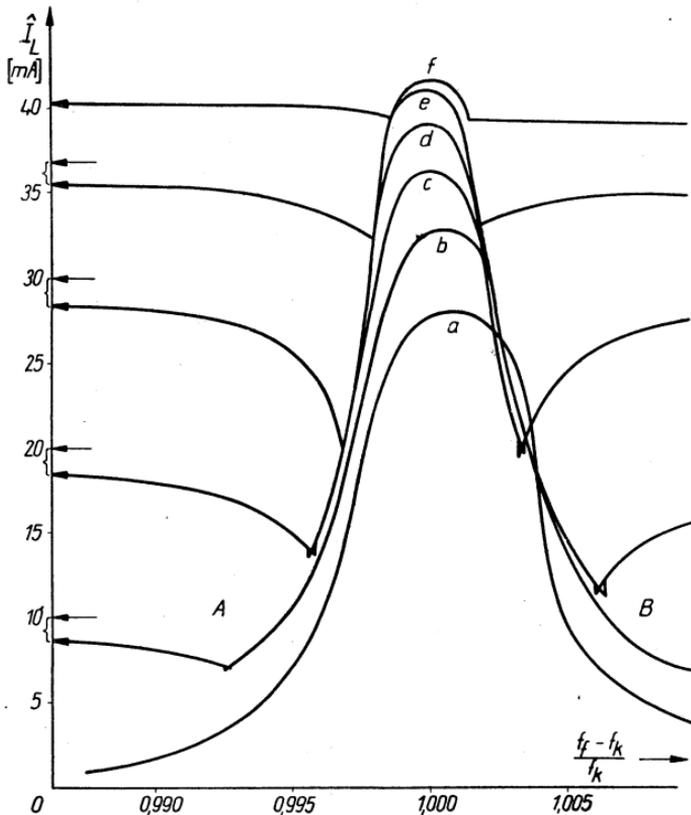


Bild 82

Amplitudenverlauf im Mitnahmebereich bei verschiedenen starker Rückkopplung \mathfrak{R}

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| a) $\mathfrak{R} = -0,256 = \mathfrak{R}_{gr}$ | b) $\mathfrak{R} = -0,258$ | c) $\mathfrak{R} = -0,260$ |
| d) $\mathfrak{R} = -0,265$ | e) $\mathfrak{R} = -0,270$ | f) $\mathfrak{R} = -0,275$ |

Kurve dargestellt. Bild 82 zeigt für etwas andere Verhältnisse, wie sich der Strom f_L in einem Anodenschwingungskreis bei transformatorischer Rückkopplung (vgl. z. B. Bild 59) ändert, wenn die Frequenz f_f der Fremderregung geändert wird, und zwar für verschieden starke Rückkopplungen. Bei Kurve a war die Rückkopplung gleich der Grenzurückkopplung \mathfrak{R}_{gr} , d. h. so gewählt, daß gerade eben noch keine Selbsterregung eintrat, also der Strom ohne Fremderregung $\mathfrak{I}_0 = 0$ war. Die Kurve a ist eine Resonanzkurve, die einer weitgehenden Entdämpfung entspricht. Die Spitze ist stark abgerundet, geht nicht so

hoch hinauf, wie es eine normale Resonanzkurve tun würde, weil bei größeren Amplituden die mittlere Steilheit und damit auch die wirk-
same Entdämpfung kleiner wird (vgl. § 15a). Bei den weiteren Kur-
ven b, c . . . f war die Rückkopplung immer fester gemacht, so daß

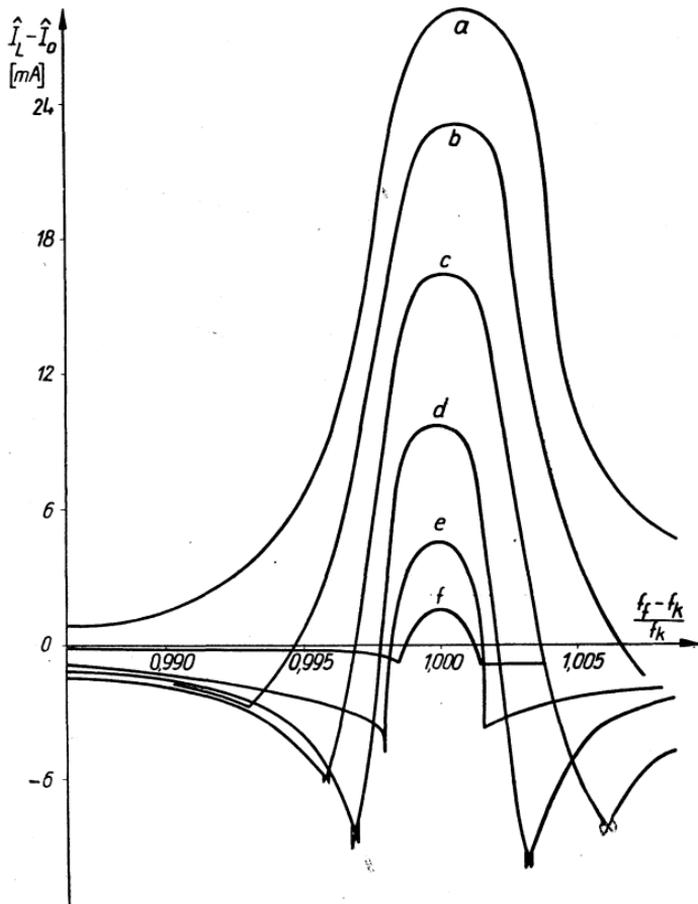


Bild 83. Dieselben Werte wie in Bild 82. Nur Amplitudenänderung $\hat{f}_L - \hat{f}_0$ infolge der Fremderregung aufgetragen

bei fehlender Fremderregung Selbsterregung eintrat. Die Pfeile links zeigen an, wie groß die Selbsterregungsamplitude \hat{f}_0 ohne Fremderregung war. Der zwei Knicke in den Kurven entsprechen den Punkten A und B in Bild 81, in denen neben der Fremderregung f_f auch die Selbsterregung mit ihrer Eigenfrequenz f_k auftritt, also Schwebungen entstehen, die in dem eigentlichen Resonanzbereich fehlen. Bild 83 zeigt dieselben Kurven, nur ist hier die sich ohne

Fremderregung erregende Amplitude \hat{f}_0 von der mit Fremderregung abgezogen, damit der Einfluß der Fremderregung besser hervortritt. Man sieht, daß man

auch im Mitnahmebereich, also bei schwacher Selbsterregung (80) ($|\Re| > |\Re_{gr}|$), ganz ähnliche Resonanzkurven erhält wie ohne Selbsterregung und Entdämpfung ($|\Re| < |\Re_{gr}|$).

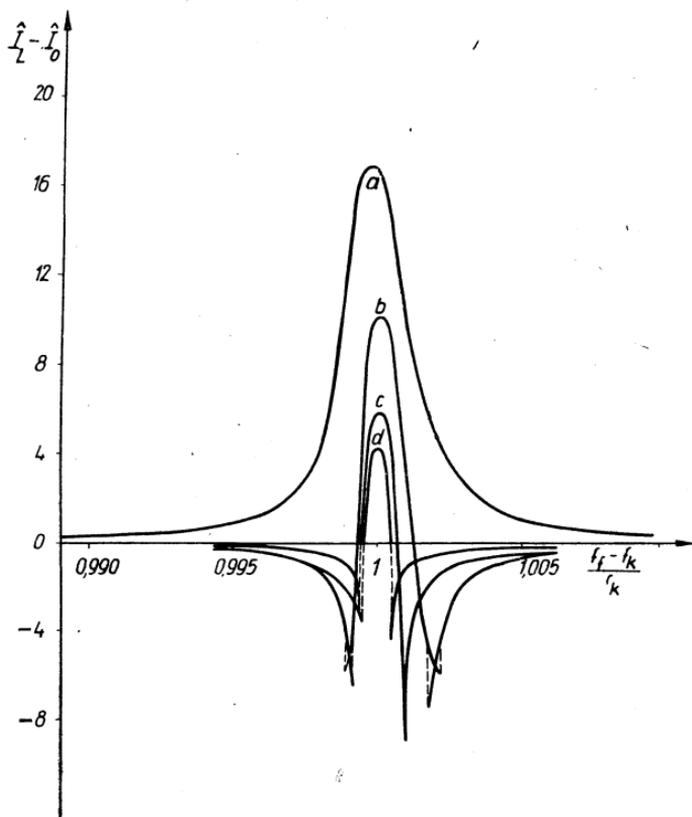


Bild 84. Wie Bild 83, nur Fremderregung etwa 3mal kleiner

a) $\Re = -0,256$ b) $\Re = -0,260$ c) $\Re = -0,264$ d) $\Re = -0,268$

Die Maxima nehmen aber stark mit der Rückkopplung ab. Man beachte, daß die Kurven a, b, c sich nur je um 0,8%, die Kurven c, d, e, f um je 2% in der Rückkopplung unterscheiden. Wenn man also eine möglichst große Amplitudenänderung durch die Fremderregung erreichen will, so muß man sehr genau auf die Grenzurückkopplung \Re_{gr} einstellen. Man erkennt ferner, daß der schwebungslose Mitnahmebereich um so breiter ist, je loser die Rückkopplung ist. Aber

selbst bei der schwächsten Selbsterregung (Kurve b) entspricht seine Breite nur einer Verstimmung von 0,7% nach beiden Seiten. Dabei war in Bild 83 die Fremderregung groß. Sie bewirkte ja bei der Grenzurückkopplung (Kurve a) im Resonanzfall einen Strom $\hat{I}_L = 28 \text{ mA}$. Bild 84 zeigt, wie die Kurven sich ändern, wenn die Fremderregung schwächer gemacht wird. Sie war etwa 3mal so schwach wie in Bild 83. Trotzdem entsteht jetzt bei der Grenzurückkopplung ein maximaler Strom von 17 mA, also wesentlich mehr als $28/3 \approx 9 \text{ mA}$, weil hier bei den 3mal kleineren Amplituden die entdämpfende Wirkung der Rückkopplung fast voll erhalten bleibt. Das macht sich auch an dem ganzen Verlauf bei sämtlichen Kurven bemerkbar. Sie entsprechen einer schärferen Resonanz, wie sie bei Resonanzkreisen mit geringerer Dämpfung eintreten würde. Die Breite des Mitnahmebereiches ist auch etwa 3mal geringer geworden. Sie ist ganz allgemein nahezu proportional der Stärke der Fremderregung.

Die Grenzen des Mitnahmebereiches sind manchmal zweideutig. Ändert man die Frequenz von außen nach innen, so hält sich der Zustand mit Schwebungen, in dem also noch keine „Mitnahme“ der Frequenz erfolgt, etwas weiter, als wenn man von innen, von der Resonanzfrequenz ausgeht und mehr und mehr verstimmt. Im letzteren Fall tritt der Schwebungston ein klein wenig später auf als dort, wo er vorher verschwand. Es tritt ein Herüberziehen des jeweilig herrschenden Zustandes über die Grenze ein. Der Übergang von dem einen zum anderen Zustand erfolgt dann sprunghaft. Das macht sich auch in der Amplitude bemerkbar (in Bild 84 bei A, B die punktierten Linien).

Man hat den Bereich AB, in dem keine Schwebungen auftreten, als „Mitnahmebereich“ bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, daß in ihm die Frequenz f_k der selbsterregten Schwingungen identisch mit der Frequenz f_f der Fremderregung ist, also bei Änderung von f_f von dieser „mitgenommen“, synchronisiert wird. Da aber der Verlauf innerhalb dieses Bereichs völlig dem normalen, früher ausführlich behandelten Verlauf der Entdämpfung entspricht¹⁾, in dem Bereich AB nichts Neuartiges eintritt, wenn man von $|\mathfrak{R}| < |\mathfrak{R}_{gr}|$ zu $|\mathfrak{R}| > |\mathfrak{R}_{gr}|$ übergeht, ist es im Rahmen dieser Darstellung zweckmäßiger, die

¹⁾ Auch die Leistungsverhältnisse bleiben völlig dieselben. Auch bei der normalen Entdämpfung wirkt die Röhre wie ein gesteuerter Relaisender, der die Leistung für die großen Amplituden bei der Entdämpfung hergibt. Vgl. § 15b.

starken Schwingungen im Resonanzbereich nicht als „mitgenommene“ Selbsterregung, sondern als durch Entdämpfung gesteigerte Fremderregung aufzufassen. Diese Fremderregung stört dann die Selbsterregung in derselben Weise, wie das in § 7b bei dem Wettstreit zweier Frequenzen beschrieben wurde, die sich beide erregen wollen und für sich allein auch erregen könnten, von denen aber die stärkere die schwächere unterdrückt. In dem Mitnahmebereich AB wird die Fremderregung durch Resonanznähe so stark, daß sie die Selbsterregung der benachbarten Eigenfrequenz f_k völlig unterdrückt, totmacht. Außerhalb AB kann sich zwar f_k erregen, aber wie man aus Bild 82 deutlich erkennt, stört auch da die Fremderregung. Die Amplitude \hat{f}_0 ohne Fremderregung wird durch das Hinzukommen der Fremderregung verkleinert. Es ist in den Bildern 83 und 84 $\hat{f}_L - \hat{f}_0$ außerhalb des Bereiches AB negativ, obwohl in \hat{f}_L auch die Fremderregung mit gemessen wurde. Erst weiter ab von der Resonanz, wo die Fremderregung nur noch sehr kleine Amplituden erzeugt, stört sie die Selbsterregung wenig. Hiernach ist es ohne weiteres einleuchtend, daß der Bereich AB, in dem die Selbsterregung totgemacht wird, um so größer ist, je größer die Amplitude der Fremderregung und je kleiner die der Selbsterregung \hat{f}_0 , d. h. je schwächer die Rückkopplung \mathfrak{R} ist. Auch die hier auftretenden „Zieherscheinungen“, das unstetige Umspringen auf den Zustand mit selbsterregter Frequenz f_k in den Punkten A und B, ähnelt den in § 7b beschriebenen Erscheinungen. Ein wesentlicher Unterschied besteht hier nur darin, daß die andere Frequenz f_f natürlich niemals ganz totgemacht werden kann, da die Fremderregung ja von außen zwangsmäßig zugeführt wird. Wie zu erwarten, wird nach Bild 82 die absolute Amplitude \hat{f}_L der Fremderregung in dem Bereich AB um so größer, je stärker die Rückkopplung \mathfrak{R} ist. Die Amplitudenänderung mit und ohne Fremderregung wird aber nach Bild 83 und 84 um so größer, je schwächer die Rückkopplung ist. Der Grund liegt darin, daß bei stärkerer Rückkopplung sich ohne Fremderregung schon so große Amplituden erregen, daß eine starke nichtlineare Strom- oder Spannungsbegrenzung eintritt. Vgl. § 6c und d. Die zusätzliche Fremderregung kann dann die großen Amplituden nicht mehr viel weiter steigern.

Die ganzen hier besprochenen Erscheinungen beruhen notwendigerweise auf einer Nichtlinearität, insbesondere der Krümmung der Anoden- oder Gitterstromkennlinie. Wären alle Beziehungen linear,

so würden sich nach Satz (26,2) in Bd. 1, § 26 Selbsterregung und Fremderregung einfach überlagern, ohne sich irgendwie zu beeinflussen. Für $|\mathfrak{R}| > |\mathfrak{R}_{gr}|$ würde sich daher auch bei Anwesenheit der Fremderregung die Selbsterregung immer weiter aufschaukeln. Selbst ganz kleine Abweichungen von der Linearität dürfen also hier nicht vernachlässigt werden, da sie allein für $|\mathfrak{R}| > |\mathfrak{R}_{gr}|$ die Amplituden begrenzen und ihre Größe bestimmen. Es kommt also wesentlich mit auf den Verlauf der Kennlinie an und auf den Arbeitspunkt, den man einstellt. In der Nähe der instabilen Springbereiche, wo eine kleine Änderung der Rückkopplung eine besonders große Änderung der selbsterregten Amplituden hervorruft, wird auch eine zusätzliche Fremderregung, die ja ähnlich wie eine erhöhte Rückkopplung wirkt, besonders große Änderungen hervorrufen. Der Praktiker wird aber aus naheliegenden Gründen diese instabilen Bereiche vermeiden.

Störungen durch derartige Mitnahmeerscheinungen treten in der Praxis bei Modulations- und Mischvorgängen auf (vgl. Bd. 4), wenn die zwei Frequenzen fast gleich werden bzw. fast genaue Vielfache voneinander sind und Oberwellen enthalten.

§ 19. Pendelrückkopplung

a) Der Anfang einer anklingenden und das Ende einer abklingenden Schwingung

Wenn man einen Schwingungskreis durch eine Rückkopplung $|\mathfrak{R}| > |\mathfrak{R}_{gr}|$ entdämpft, so entstehen anklingende Schwingungen,

$$u_{\sim} = \hat{U}_0 e^{\delta_0 t} \sin \omega t$$

$$\left(\delta_0 = \frac{R_n}{2L}; \quad R_n = \text{„wirksamer negativer Widerstand“} \right),$$

deren Amplitude genau nach einer e-Funktion anwächst, solange der Vorgang mathematisch durch lineare Differentialgleichungen darstellbar ist, d. h. praktisch, solange die Röhrenkennlinie als geradlinig zu betrachten ist und kein Gitterstrom einsetzt. Das ist für sehr kleine Schwingungsamplituden und negative Gittervorspannung sicher der Fall. Bei größeren Amplituden wird dagegen bald ein Endwert erreicht, der durch die in § 6 beschriebene Strom- oder Spannungsbegrenzung bedingt ist. Dieser Endwert wird, vom Augenblick des Wirksamwerdens der Entdämpfung an gerechnet, um so früher erreicht, je größer die Anfangsamplitude \hat{U}_0 ist. Wäre $\hat{U}_0 = 0$,

so würde der Endwert erst nach unendlich langer Zeit erreicht werden. Da er praktisch stets nach mehr oder weniger kurzer Zeit erreicht wird, muß man folgern:

Es ist stets eine gewisse Anfangsamplitude \hat{U}_0 von selbst vorhanden.

(81) *Die Zeit vom Einschalten der Entdämpfung bis zum Erreichen des Endwertes ist ein quantitatives Maß für die Anfangsamplitude \hat{U}_0 .*

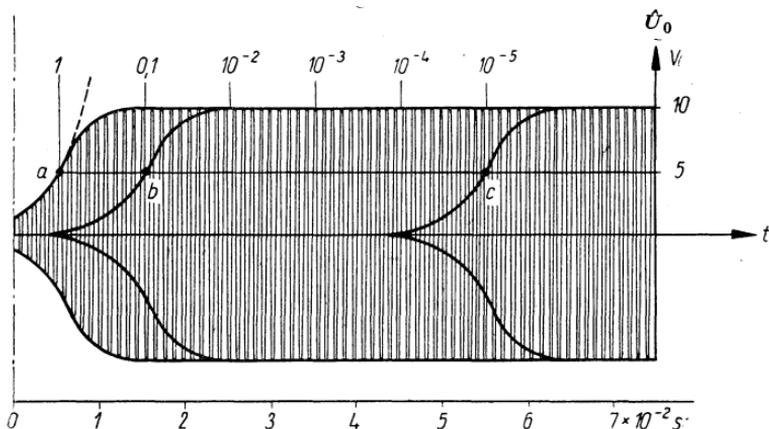


Bild 85. Dauer des Anklingvorgangs, abhängig von der Anfangsamplitude \hat{U}_0
 a) $\hat{U}_0 = 1$ V; b) $\hat{U}_0 = 0,1$ V, eingestellt; c) \hat{U}_0 unbekannt, zu bestimmen

Bild 85 zeigt, wie man hiernach eine Messung von \hat{U}_0 oszillographisch durchführen kann. Die Entdämpfung wird (völlig störungsfrei!) stets zur Zeit $t = 0$ eingeschaltet. Zur Eichung wird zunächst eine genau gemessene Anfangsamplitude $\hat{U}_0 = 1$ V hergestellt. Man erhält dann die Anklingkurve a, die nur im unteren Teil eine e-Funktion ist. Ebenso erhält man mit $\hat{U}_0 = 0,1$ V die Kurve b, die in dem gezeichneten Fall gegen a genau um 10^{-2} s nach rechts verschoben ist. Daraus folgt, daß bei der hier angewandten Größe der Entdämpfung kleinere Amplituden jedesmal genau 10^{-2} s brauchen, um sich auf den 10fachen Wert aufzuschaukeln. So ergibt sich für den Zusammenhang zwischen Verschiebung und Anfangsamplitude \hat{U}_0 die obere Skala in Bild 85. Erhält man jetzt, ohne eine Anfangsspannung zuzuführen, die Kurve c, die gegen a um $5 \cdot 10^{-2}$ s verschoben ist, so muß zur Zeit $t = 0$ die Anfangsamplitude $\hat{U}_0 = 10^{-5}$ V gewesen sein. Der Keim für die Schwingungen c wird durch Einschalten der Entdämpfung schon zur Zeit $t = 0$ gelegt; die Schwingungen verlaufen

von da an gewissermaßen „unterirdisch“, aber nach einem genau vorgeschriebenen Gesetz. Erst nach über $4 \cdot 10^{-2}$ s sind sie so weit gewachsen, daß sie im Oszillographen sichtbar werden.

Man kann den Vorgang im Oszillographen sich periodisch wiederholen lassen. Die Versuche ergeben dann, daß die Kurve c in unregelmäßiger Weise hin und her schwankt, sich besonders bei benachbarten Störungen stark nach links verschiebt, ein Zeichen, daß diese Störungen die Anfangsamplitude vergrößern und bestimmen. Schirmt man die ganze Apparatur sorgfältig gegen alle äußeren Störungen ab, so erhält man immer noch unregelmäßig schwankende Kurven, die im Mittel so weit nach rechts verschoben sind, wie es einer Anfangsamplitude $\hat{U}_0 = 10^{-5}$ V entspricht. Dies ist gerade die Größe der unregelmäßigen Schwankungen, die durch die Wärmebewegung der Elektronen oder den Schroteffekt hervorgerufen wird (vgl. Bd. 2, § 33). Daraus folgt:

(82) *Die Anfangsamplitude selbsterregter Schwingungen wird durch den im Augenblick der Entdämpfung herrschenden Störpegel bestimmt. Bei Vermeidung aller sonstigen Störungen bildet das „Wärme-geräusch“ oder der „Schroteffekt“ der Elektronen den Störpegel.*

Bei einer frei abklingenden Schwingung

$$u_{\sim} = \hat{U}_1 e^{-\delta_1 t} \sin \omega t$$

nehmen die Amplituden auch genau nach einer e -Funktion ab. Sie verschwinden theoretisch erst nach unendlich langer Zeit, praktisch aber bekanntlich sehr schnell. Wann sie praktisch verschwunden sind, läßt sich bei dem oben geschilderten periodisch wiederholten Vorgang leicht feststellen. Nach Erreichen des Endwertes muß man dort die Entdämpfung wieder ausschalten, damit die Schwingungen wieder abklingen können. Schaltet man hierbei die Entdämpfung erst so spät wieder ein, daß die Schwingungen praktisch abgeklungen sind, so beobachtet man, wie oben geschildert, die entsprechend dem Störpegel hin und her schwankende Anklingkurve c . Macht man die Abklingzeit allmählich kürzer, z. B. indem man die Entdämpfung später ausschaltet, so hat das zunächst auf den darauffolgenden Anklingvorgang gar keinen Einfluß. Von einem bestimmten Punkt an hören aber die Schwankungen der Anklingkurve c plötzlich auf; jede Kurve deckt sich auch bezüglich der Lage der einzelnen Schwingungen genau mit der folgenden, und bei einer weiteren Verkürzung

der Abklingzeit rücken die Anklingkurven c genau proportional der Verkürzung der Abklingzeit nach links im Oszillogramm. Der Grund ist leicht einzusehen. In der kurzen Zeit sind die Schwingungen noch nicht völlig abgeklungen und ihre Restamplitude zu dem Zeitpunkt, wo die Entdämpfung wieder eingeschaltet wird, bildet die Anfangsamplitude \hat{U} für den einsetzenden Anklingvorgang. Bei einer Restamplitude von 0,1 V muß z. B. die Kurve c bis zur Kurve b verschoben werden, bei einer Restamplitude von 1 V bis zur Kurve a . Der Exponent des Abklingens $\varrho_1 t_1$ müßte gleich dem Exponenten des Anklingens $\varrho_0 t_0$ sein, wenn das Anklingen bis zum Endzustand nach einer e-Funktion weiterginge. Eine Änderung von t_1 muß also, wie beobachtet, eine proportionale Änderung von t_0 hervorrufen. — Der Versuch bestätigt weiter die Erwartung, daß der Abklingvorgang von da ab keinen Einfluß mehr auf den Anklingvorgang besitzt, wo die durch ihn bedingte Anklingkurve in Bild 85 weiter rechts liegen würde als die durch den Störpegel hervorgerufenen Kurven c . Hieraus folgt:

(83) *Ein abklingender Vorgang ist dann praktisch verschwunden, wenn seine Amplitude kleiner als die des Störpegels geworden ist.*

Bei sehr niedrigem Störpegel sind Schwingungen also noch lange nicht abgeklungen, wenn sie im Oszillographen nicht mehr sichtbar sind. Bei einem Störpegel von 10^{-5} V dauert das unsichtbare Abklingen innerhalb der Nulllinie ebenso lange wie das unsichtbare Anklingen bei der Kurve c in Bild 85, falls $\delta_1 = \delta_2$ ist. Selbst wenn die Schwingungen scheinbar schon so lange „Null“ geworden sind, haben sie auf das Einsetzen der anklingenden Schwingungen immer noch einen Einfluß.

Bei einer periodisch wirkenden Entdämpfung, einer sog. „Pendelrückkopplung“, macht es in bezug auf die Amplitudenkurve kaum einen Unterschied, ob die Anfangsamplitude \hat{U}_0 durch den Störpegel oder durch die Restamplitude der abklingenden Schwingungen gebildet wird, wenn diese nur wenig größer ist. Im letzteren Falle verschwinden nur die durch den Störpegel bedingten Unregelmäßigkeiten. Ein wesentlich größerer Unterschied besteht aber darin, daß im letzteren Falle die aufeinanderfolgenden Wellenzüge untereinander „kohärent“ sind, sich auch bezüglich der Phase gegenseitig bedingen. Sind die abklingenden Schwingungen völlig verschwunden, so setzen die

anklingenden Schwingungen mit einer ganz willkürlichen, weil durch die Störungen bedingten Phase, neu ein. Im anderen Falle bilden die anklingenden Schwingungen dagegen die kontinuierliche Fortsetzung der abklingenden Schwingungen, führen denselben Wellenzug phasenrichtig nur mit langsam sich ändernder Amplitude weiter. Der Unterschied kommt besonders zum Ausdruck, wenn man (bei Hochfrequenz) durch Überlagerung einer benachbarten Frequenz das sog. Überlagerungspfeifen herstellt. Bei kohärenten Pendelfrequenzschwingungen erhält man dann wie bei normalen Schwingungen einen musikalischen Ton, bei nicht kohärenten dagegen ein unregelmäßiges Geräusch (Rauschen).

Bei Kohärenz ist die kleine Anfangsamplitude \hat{U}_0 proportional der großen Endamplitude \hat{U}_e . Hat letztere beim Aufhören der Entdämpfung noch nicht den Sättigungswert erreicht, der bei der betreffenden Rückkopplung durch die Strom- oder Spannungsbegrenzung schließlich eintreten würde, so ist der Zustand instabil. Eine kleine Vergrößerung von \hat{U}_e vergrößert \hat{U}_0 , dies wieder \hat{U}_e usw. Ebenso würde eine Verkleinerung von \hat{U}_e auch \hat{U}_0 verkleinern usw. Im letzteren Fall ist die Grenze dadurch gegeben, daß \hat{U}_0 unter den Störpegel sinkt, die Kohärenz aufhört. Daraus folgt:

(84) *Bei Kohärenz wächst im Verlauf mehrerer An- und Abklingvorgänge die Amplitude stets so weit an, bis eine nichtlineare Begrenzung eintritt, oder nimmt so lange ab, bis die Kohärenz durch den Störpegel zerstört wird.*

Eine Pendelrückkopplung stellt man am einfachsten dadurch her, daß man die rückgekoppelte und dadurch die Entdämpfung bewirkende Röhre periodisch sperrt, indem man dem Gitter periodisch eine hinreichend große negative Vorspannung gibt, d. h. einer geeigneten Gleichstromvorspannung eine hinreichend große Wechselspannung von der Frequenz der beabsichtigten Pendelungen überlagert. Dadurch wird freilich die Entdämpfung nicht plötzlich ein- und ausgeschaltet, sondern ein kontinuierlicher Übergang von der positiven zu der negativen Dämpfung erzeugt; δ ändert sich periodisch mit der Zeit. Das bewirkt aber nur, daß das An- und Abklingen nicht genau nach einer e-Funktion erfolgt, ändert aber sonst nichts an dem Wesen des Vorgangs, wie auch die Versuche zeigen. Man kann sogar die tiefere Pendelfrequenz ihrerseits durch Selbsterregung eines ent-

sprechend abgestimmten und rückgekoppelten Schwingungskreises mit derselben Röhre erzeugen, die auch die Entdämpfung für die eigentliche höhere Frequenz bewirkt. Dann erhält man dieselben Erscheinungen, die schon in § 7b bei der gleichzeitigen Selbsterregung zweier stark verschiedener Frequenzen besprochen wurden. Vgl. dort Bild 25.

b) Überlagerung einer Fremderregung

Mit der Pendelrückkopplung lassen sich ganz überraschend große Verstärkungen herstellen; man kann nämlich mit einer beliebig (85) kleinen Eingangsspannung, deren Amplitude nur über dem Störpegel liegen muß, unmittelbar die volle Ausgangsleistung einer beliebig großen Röhre steuern.

Freilich ist diese Ausgangsleistung im Rhythmus der Pendelfrequenz zu 100% durchmoduliert. Das beschränkt die Anwendung der Pendelrückkopplung auf solche Fälle, bei denen die zu empfangenden Signale eine so tiefe Frequenz gegenüber der Trägerfrequenz, dem zur Übermittlung der Signale benutzten Wechselstrom, besitzen, daß eine zwischen beiden liegende Pendelfrequenz noch sehr viel höher als die Signalfrequenz, aber sehr viel tiefer als die Trägerfrequenz ist. Das ist z. B. der Fall bei der Hochfrequenztelegraphie, bei der die Frequenz der Telegraphiezeichen meist 100 Hz nicht überschreitet, die hochfrequente Trägerfrequenz aber z. B. 10^6 Hz beträgt, also eine Pendelfrequenz von 10000 Hz 100mal höher als 100 Hz und 100mal tiefer als 10^6 Hz gewählt werden kann. Auch bei der Hochfrequenztelephonie, beim Rundfunk, kann man eine Pendelrückkopplung in der Frequenz von etwa $5 \cdot 10^4$ Hz verwenden, wenn die Hochfrequenz höher als etwa $5 \cdot 10^6$ Hz ist. Daher wurden derartige Pendelrückkopplungsempfänger früher im Kurzwellen- und Ultrakurzwellenbereich viel verwendet. Heute, wo man auch für diese Wellenbereiche Empfangsschaltungen entwickelt hat, mit denen sich größere Betriebssicherheit, Empfindlichkeit, Trennschärfe sowie Wiedergabequalität erreichen lassen und wo ein Mehraufwand in Kauf genommen werden kann, werden Pendelrückkopplungsempfänger nur noch für Sonderzwecke angewendet.

Bei der Pendelrückkopplung erzeugt die Fremderregung, d. h. die ankommende Hochfrequenz während der Zeit, wo die Entdämpfung nicht wirksam ist, in dem Schwingungskreis nach den bekannten

Wechselstromgesetzen eine bestimmte Amplitude \hat{U}_0 , die um so größer ist, je geringer die positive Dämpfung δ_1 während dieser Zeit ist. Diese Amplitude bildet in dem Zeitpunkt, wo die Entdämpfung wirksam wird, die Anfangsamplitude \hat{U}_0 für den dann einsetzenden anklingenden Schwingungsvorgang. Dieser wird bei schwacher Fremderregung bald so groß, 1000 und mehr mal größer, daß er genauso verläuft wie ohne Fremderregung. Man wählt dann die Dauer und Stärke der Entdämpfung am besten so, daß bei stärkster Fremderregung \hat{U}_0 die Röhre bei der Endamplitude gerade eben voll angesteuert wird, während der ganzen Anklingzeit also ein nahezu gleichmäßiges exponentielles Anwachsen der Amplituden vorhanden ist. Dann ist auch die unter Umständen 10^6 und mehr mal größere Endamplitude \hat{U}_e genau proportional der Anfangsamplitude; sinkt \hat{U}_0 bei schwächerer Fremderregung auf den halben Maximalwert, so tut das auch die Endamplitude.

Alle Schwankungen der winzig kleinen Anfangsamplitude \hat{U}_0 ergeben dann entsprechende Schwankungen der großen Endamplitude \hat{U}_e . Nach der Gleichrichtung erhält man entsprechend große niederfrequente Schwankungen, bei Hochfrequenztelephonie also entsprechend große Telefonströme.

Die Zeiten, während denen die Entdämpfung nicht wirkt, müssen unbedingt so lang sein, daß die großen Amplituden \hat{U}_e wieder völlig abklingen, d. h. bis auf eine Amplitude, die unter dem Störpegel liegt. Sonst erhält man Kohärenz und sehr störende Interferenzen zwischen der von der Selbsterregung herrührenden kleinen Restamplitude und der sich überlagernden ebenfalls kleinen Fremderregung.

An sich könnte man die Zeit t_0 der Entdämpfung dadurch sehr klein machen, daß man durch eine entsprechend starke Rückkopplung die negative Entdämpfung δ_0 sehr groß macht, ebenso durch eine sehr starke positive Dämpfung δ_1 die große Amplitude in sehr kurzer Zeit zum Abklingen bringen. Dann besitzt der Empfänger aber eine sehr geringe Resonanzschärfe, spricht auf eine störende Fremderregung auch dann noch fast ebenso stark an, wenn deren Frequenz von der der Selbsterregung erheblich abweicht. Denn die positive Dämpfung δ_1 bestimmt ja, wie bei jedem Resonanzvorgang, die Resonanzüberhöhung = Resonanzschärfe, die dafür maßgebend ist, welche Anfangsamplitude \hat{U}_0 die Fremderregung bei verschiedener Frequenz erzeugt. Aber auch die negative Dämpfung δ_0 hat einen gleichartigen Einfluß.

Je kleiner δ_0 ist, desto langsamer schaukeln sich die Schwingungen zu größeren Amplituden auf, desto länger wirkt also eine frequenzrichtige, klein bleibende Fremderregung noch merklich fördernd ein, im Gegensatz zu einer in der Frequenz etwas abweichenden Fremderregung, die wie beim normalen Resonanzvorgang bald außer Tritt fällt und kein hohes Aufschaukeln verursacht. Wie auch Versuche bestätigt haben, gilt der Satz:

Die wirksame Resonanzschärfe ϱ_{eff} ist im wesentlichen gleich der
 (86) *Summe der Resonanzschärfen $\varrho_0 + \varrho_1$, die während der Zeit der Dämpfung und der der Entdämpfung vorhanden sind.*

Für die wirksame Dämpfung gilt dann

$$(87) \quad \frac{1}{\delta_{\text{eff}}} = \frac{1}{\delta_0} + \frac{1}{\delta_1}.$$

Hierbei sind alle ϱ und δ positive Größen. — Erfolgt die Entdämpfung allmählich, so daß δ zeitweise Null, ϱ zeitweise unendlich ist, so kann ϱ_{eff} bis etwa 2mal größer werden als $\varrho_0 + \varrho_1$, wenn ϱ_0 und ϱ_1 die kleinsten Werte bedeuten, die bei der größten auftretenden Dämpfung δ_0 bzw. Entdämpfung δ_1 vorhanden sind.

§ 20. Zusammenfassung von Teil B

1. Bei einem Verstärker kann man einen Teil der zum Steuern erforderlichen Leistung durch eine Rückkopplung aufbringen. Die von außen zugeführte Leistung, die „Fremderregung“, kann dann entsprechend kleiner sein; der Verstärkungsgrad wird dann $\frac{1}{1 - \mathfrak{R}}$ -mal größer.

2. Die Vergrößerung des Verstärkungsgrades durch eine frequenzunabhängige Rückkopplung \mathfrak{R} ist in Abhängigkeit von der Frequenz um so größer, je größer die Verstärkung \mathfrak{B} an sich schon ist. Bei einem Verstärker mit einer ausgesprochenen Resonanz ist sie praktisch nur im Resonanzbereich wirksam.

3. Durch eine positive Rückkopplung (Mitkopplung) wird ein Verstärker unzuverlässiger; nichtlineare Verzerrungen und Störungen durch äußere Einflüsse werden größer. Daher läßt sich praktisch nur eine etwa 20fache Erhöhung der Verstärkung durch sie her-

stellen. Umgekehrt kann man einen Verstärker durch eine negative Rückkopplung (Gegenkopplung) auf Kosten des Verstärkungsgrades zuverlässiger und stabiler, nichtlineare Verzerrungen kleiner machen.

4. Der Durchgriff D ist als eine negative innere Rückkopplung (Gegenkopplung) aufzufassen, die sich der positiven äußeren Rückkopplung \mathfrak{R} widersetzt.

5. Eine rückgekoppelte Röhre besitzt anodenseitig gegenüber Wechselstrom einen wirksamen Widerstand $\mathfrak{Z}_i = 1/S (D + \mathfrak{R})$. Für $\mathfrak{R} < -D$ wird \mathfrak{Z}_i negativ, entdämpfend.

6. Ein Zweipol mit fallender Kennlinie besitzt ebenfalls gegenüber Wechselstrom einen negativen Widerstand, kann daher in gleicher Weise entdämpfend wirken wie eine rückgekoppelte Röhre.

7. Ein durch eine rückgekoppelte Röhre (oder Leiter mit fallender Kennlinie) entdämpfter Schwingungskreis wirkt in jeder Beziehung so wie ein entsprechend schwächer gedämpfter Schwingungskreis, besitzt also eine größere Resonanzschärfe, bei Resonanz einen kleineren Reihenwiderstand bzw. größeren Parallelwiderstand, und ergibt entsprechend langsamer abklingende Ausgleichsvorgänge.

8. Dabei ist es ganz gleichgültig, woher die ursprüngliche Dämpfung des Schwingungskreises kommt. Ohmsche Widerstände werden ebenso entdämpft wie Wirbelstrom-, Hysterisis- oder Strahlungsverluste.

9. Auch der innere Widerstand der Fremderregung wird bei vielen Schaltungen mit entdämpft. Die zum Steuern erforderliche Quelle für die Fremderregung gibt dann keine Leistung ab, sondern nimmt Leistung auf.

10. Ist der Rückkopplungsfaktor nicht frequenzunabhängig und phasenrein, so verschiebt sich die Resonanzkurve durch die Entdämpfung. Die Resonanzfrequenz ist bei starker Entdämpfung stets mit der Frequenz identisch, die bei Selbsterregung entstehen würde.

11. Bei beliebigen Schaltungen werden stets diejenigen Frequenzen besonders stark entdämpft, für die eine Neigung zur Selbsterregung besteht. Schaltungen, die nicht zur Selbsterregung führen können, können auch keine Entdämpfung hervorrufen.

12. Ein Verstärker ohne jeden Schwingungskreis mit einem breiten (von f_u bis f_o reichenden) Frequenzbereich, in dem die Verstärkung nahezu konstant und phasengleich ist, kann aufgefaßt werden als ein Verstärker mit einem extrem stark gedämpften Schwingungskreis, dessen Resonanzschärfe $q = \sqrt{\frac{f_u}{f_o}}$ ist ($q \ll 1!$). Auch hier wird durch eine Rückkopplung nur eine Entdämpfung hervorgerufen. Es wird einerseits die „Resonanzüberhöhung“ q , die Verstärkung in „Resonanznähe“ (d. h. zwischen f_u und f_o) vergrößert, aber andererseits auch die „Resonanzschärfe“ q vergrößert (d. h. der Bereich f_u bis f_o verkleinert). Bei extrem starker Entdämpfung würde man auch hier wie bei einem Schwingungskreis eine scharfe Resonanzkurve erhalten. (Praktisch meist schwer herstellbar; vgl. 3.)

13. Bei größeren Amplituden vermindert sich die wirksame Verstärkung oder Rückkopplung durch die Strom- oder Spannungsbegrenzung (vgl. Teil A). Dadurch wird die Entdämpfung bei größeren Amplituden kleiner, eine Resonanzkurve also oben flacher. In Gebieten, in denen selbsterregte Schwingungen hart einsetzen, tritt aber das Gegenteil ein. Die Entdämpfung wird mit größeren Amplituden stärker, eine Resonanzkurve oben spitzer.

14. Erhöht man die Rückkopplung so weit, daß Selbsterregung eintritt, so entstehen bei gleichzeitiger Fremderregung im allgemeinen Schwebungen zwischen den beiden Frequenzen. Im „Mitnahmebereich“ wird dagegen die selbsterregte Frequenz durch die infolge Resonanznähe stärker wirksame Fremderregung unterdrückt. Es herrscht nur die Frequenz der Fremderregung, keine Schwebungen. Man erhält auch im Mitnahmebereich normal entdämpfte Resonanzkurven, die nur infolge der großen Amplituden (vgl. 13) oben abgeflacht sind.

15. Bei der „Pendelrückkopplung“ sperrt man durch eine Gitterwechselspannung periodisch die Verstärkerwirkung einer stark rückgekoppelten Röhre. Dadurch wird ein Schwingungskreis periodisch zu exponentiell anwachsenden Eigenschwingungen angeregt, die dann dazwischen immer wieder frei abklingen. Der Anfang der anklingenden und das Ende der abklingenden Schwingungen wird durch die Störungen bestimmt, bei Beseitigung aller äußeren Störungen durch den Schroteffekt der Elektronen selbst.

16. Bei Einwirkung einer Fremderregung, die nur größer als der Störpegel zu sein braucht, bestimmt diese Fremderregung die Anfangsamplitude der anklingenden Schwingungen. Der Anfangsamplitude ist aber auch die Endamplitude proportional, und diese kann durch geeignete Wahl der Pendelzeit gleich der maximal möglichen Amplitude gemacht werden, die die Röhre hergeben kann. Man erreicht dann mit einer einzigen Röhre die größte überhaupt mögliche Verstärkung, indem die kleinstmögliche Anfangsamplitude die größtmögliche Endamplitude steuert.

§ 21. Impedanzröhren

Bei den bisherigen Betrachtungen war eine phasenreine Rückkopplung $j\mathfrak{R}_q = 0$ erwünscht, eine Rückkopplung mit einem Blindanteil

$$(88) \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{R}_p + j\mathfrak{R}_q$$

wirkte sich als unerwünschte Störung aus. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Anwendungsfällen, wo man gerade auf diese Blindrückkopplung $j\mathfrak{R}_q$ Wert legt. Man interessiert sich dann besonders für den zwischen Anode und Katode einer derartig rückgekoppelten Röhre bei Fremderregung auftretenden Scheinwiderstand.

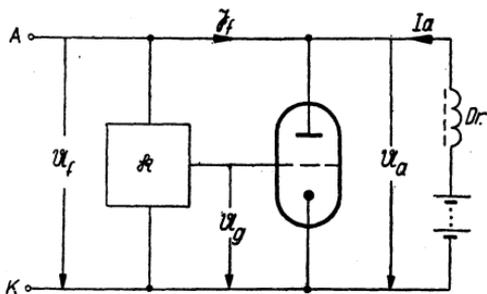


Bild 86

Röhre mit Rückkopplung \mathfrak{R} und Fremderregung zwischen Anode und Katode

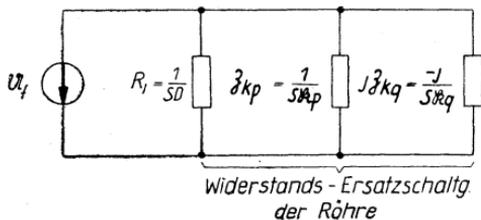


Bild 87. Allgemeine Widerstandsersatzschaltung zu Bild 86 (vgl. Bild 58)

Bild 86 zeigt das Prinzip einer solchen Schaltung, wobei die Drossel D_r gegenüber Wechselspannung einen sehr großen Widerstand besitzen soll. Die Verhältnisse entsprechen dann genau dem in § 14 behandelten Fall, d. h. sie lassen sich durch die dortigen Ersatzschaltbilder 57 und 58 mit $\mathfrak{Z}_a = \infty$ darstellen. Demnach kann die Röhre durch die Widerstandsersatzschaltung des Bildes 87 ersetzt werden. Die Größen der einzelnen Widerstände wurden in § 14 bereits errechnet:

$$(89) \quad \begin{aligned} j\mathfrak{R}_q &= \frac{-j}{S\mathfrak{R}_q}, \\ \mathfrak{R}_p &= \frac{1}{S\mathfrak{R}_p}. \end{aligned}$$

Wünscht man einen möglichst phasenreinen steuerbaren Blindwiderstand, so muß der Rückkopplungs-Vierpol möglichst genau 90° phasendrehend sein ($\beta_{kp} = \infty$) und R_i möglichst groß werden. Für Pentoden ist die letzte Bedingung angenähert eingehalten, R_i kann vernachlässigt werden.

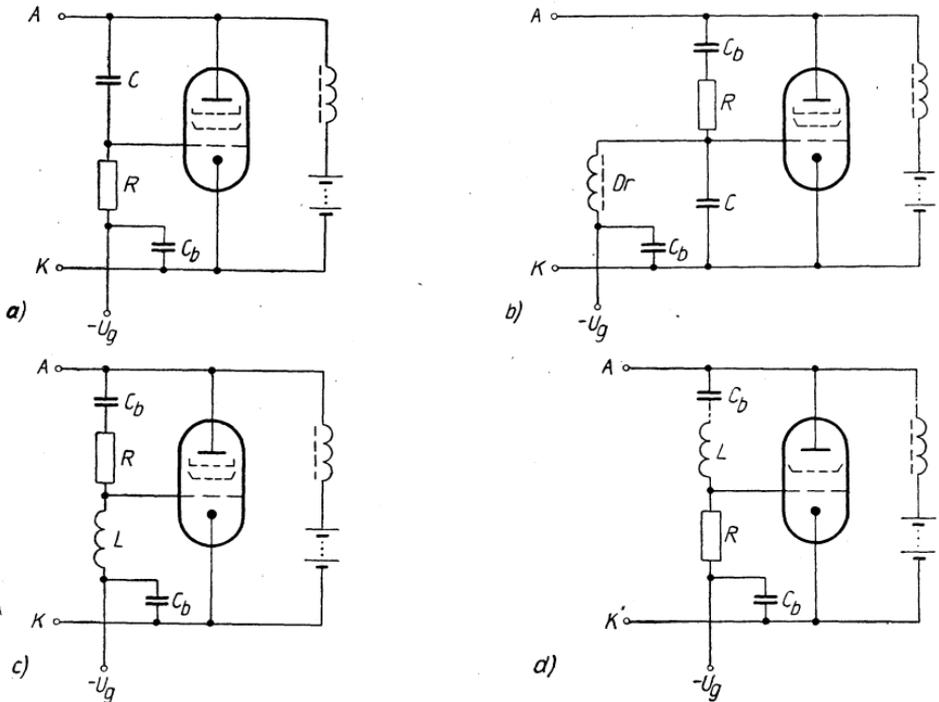


Bild 88. Verschiedene Impedanzröhren-Schaltungen

Als phasendrehende Rückkopplungs-Vierpole verwendet man meist einfache Spannungsteiler, die aus einem Blind- und Wirkwiderstand bestehen. Vier verschiedene Möglichkeiten a...d sind in Bild 88 dargestellt. Die Blockkondensatoren C_b dienen zum Fernhalten unerwünschter Gleichspannungen bzw. zum wechselstrommäßigen Kurzschluß. Für den Rückkopplungsfaktor \mathfrak{R} erhält man

für die Schaltung a)

$$\mathfrak{R} = \frac{U_g}{U_a} = \mathfrak{R}_p + j \mathfrak{R}_q = \frac{R}{R - \frac{j}{\omega C}} = \frac{R^2}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} + j \frac{\frac{R}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}},$$

das heißt

$$(90a) \quad \Re_p = \frac{1}{1 + \frac{1}{\omega^2 R^2 C^2}}; \quad \Re_q = \frac{1}{1 + \frac{1}{\omega^2 R^2 C^2}},$$

analog für die Schaltung b)

$$(90b) \quad \Re_p = \frac{1}{1 + \omega^2 C^2 R^2}; \quad \Re_q = -\frac{\omega RC}{1 + \omega^2 C^2 R^2},$$

für die Schaltung c)

$$(90c) \quad \Re_p = \frac{1}{1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}}; \quad \Re_q = \frac{\frac{R}{\omega L}}{1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}}$$

und für die Schaltung d)

$$(90d) \quad \Re_p = \frac{1}{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}}; \quad \Re_q = -\frac{\frac{\omega L}{R}}{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}}.$$

Nach (89) wirkt damit die Röhrenschialtung wie eine Parallelschialtung eines Ohmschen Widerstandes $R = \Re_{kp}$ und eines Blindwiderstandes $jX = \Re_{kq}$, letzterer im Ersatzschaltbild je nach Schaltung a...d darstellbar durch einen Kondensator C_{kq} bzw. eine Induktivität L_{kq} (Bild 89).

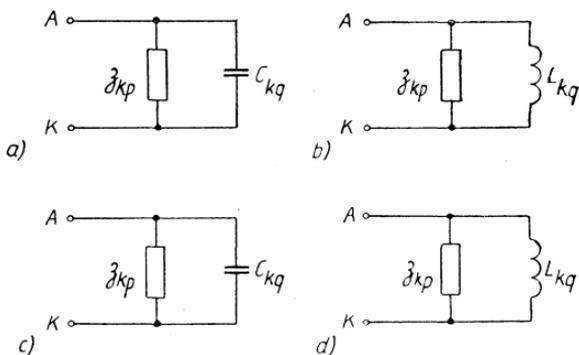


Bild 89. Spezielle Ersatzschaltungen zu den Schaltungen des Bildes 88

So errechnet sich mit den Gleichungen (89) und (90) für die Schaltung a)

$$(92a) \quad \begin{aligned} \mathfrak{Z}_{kp} &= \frac{1}{S} \left(1 + \frac{1}{\omega^2 R^2 C^2} \right); \\ j \mathfrak{Z}_{kq} &= -\frac{j}{S} \cdot \frac{1}{\omega RC} \left(1 + \frac{1}{\omega^2 R^2 C^2} \right) = -\frac{j}{\omega C_{kq}}; \\ C_{kq} &= S \frac{RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2}, \end{aligned}$$

entsprechend für die Schaltung b)

$$(92b) \quad \begin{aligned} \mathfrak{Z}_{kp} &= \frac{1}{S} (1 + \omega^2 C^2 R^2); \\ j \mathfrak{Z}_{kq} &= j \frac{1}{S} \frac{1 + \omega^2 C^2 R^2}{\omega RC} = j \omega L_{kq}; \\ L_{kq} &= \frac{1}{S} \frac{1 + \omega^2 C^2 R^2}{\omega^2 RC}, \end{aligned}$$

für die Schaltung c)

$$(92c) \quad \begin{aligned} \mathfrak{Z}_{kp} &= \frac{1}{S} \left(1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2} \right); \\ j \mathfrak{Z}_{kq} &= -j \frac{1}{S} \frac{1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}}{\frac{R}{\omega L}} = -\frac{j}{\omega C_{kq}}; \\ C_{kq} &= S \frac{\frac{R}{\omega^2 L}}{1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}} \end{aligned}$$

und für die Schaltung d)

$$(92d) \quad \begin{aligned} \mathfrak{Z}_{kp} &= \frac{1}{S} \left(1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2} \right); \\ j \mathfrak{Z}_{kq} &= j \frac{1}{S} \frac{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}}{\frac{\omega L}{R}} = j \omega L_{kq}; \\ L_{kq} &= \frac{1}{S} \frac{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}}{\frac{\omega L}{R}}. \end{aligned}$$

Genaugenommen wäre bei nicht vernachlässigbar großem Innenwiderstand zu \mathfrak{Z}_{kp} noch der parallelgeschaltete Innenwiderstand R_i

hinzuzunehmen. Bei genau 90° Phasenverschiebung im Rückkopplungs-Vierpol werden $\Re_p = 0$ und damit $\Im_{kp} = \infty$. Auch der dann noch verbleibende Innenwiderstand R_i läßt sich durch etwas größere Phasendrehung (über 90° hinaus) kompensieren. Nach § 14 muß \Re gerade so gewählt werden, daß $\Re_p = -D$ ist. Schaltungstechnisch läßt sich diese Bedingung für eine bestimmte Frequenz z. B. durch die Hintereinanderschaltung zweier RC - bzw. RL -Spannungsteiler im Rückkopplungs-Vierpol erfüllen.

Die Röhre in den Schaltungen des Bildes 88 stellt also zwischen Katode und Anode eine durch die Steilheit S und damit durch die Gitterspannung U_g steuerbare Kapazität bzw. Induktivität dar. Sie wird u. a. eingesetzt zur Veränderung der Frequenz eines selbst-erregten Senders durch eine Spannung, die dem Gitter der Impedanzröhre zugeführt wird. Die steuerbare Kapazität z. B. bei der Schaltung nach Bild 88a liegt dann dem frequenzbestimmenden Schwingkreiskon-
densator C_{kr} parallel (Bild 90) und es gilt für die selbsterregte Frequenz

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{L_{kr}(C_{kr} + C_{kq})}} \approx \frac{1}{\sqrt{L_{kr}C_{kr}}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{C_{kq}}{C_{kr}}\right)$$

und mit Gleichung (92a)

$$(93) \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{L_{kr}C_{kr}}} \left(1 - \frac{1}{2C_{kr}} \cdot \frac{RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \cdot S\right).$$

In der Praxis werden derartige Schaltungen verwendet zur Frequenzmodulation (die Modulationsspannung wird dem Gitter der Impedanzröhre zugeführt), zur automatischen Frequenznachstimmung bei Sendern und Empfängern sowie als elektronisch durchstimmbarer Generator (Wobbler) zur Aufzeichnung von frequenzabhängigen Größen, z. B. Ortskurven, direkt auf dem Oszillographen.

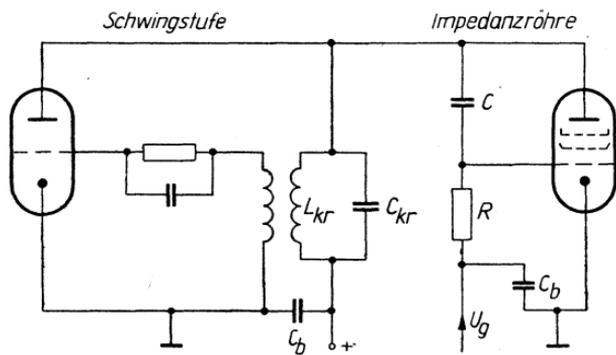


Bild 90

Schaltung zur Beeinflussung der Frequenz einer selbsterregten Schwingstufe durch eine Spannung U_g

§ 22. Stabilitätskriterium nach Nyquist¹⁾

a) Stabilitätskriterium

Die Selbsterregung sinusförmiger elektrischer Schwingungen kommt, wie schon ausführlich behandelt, dadurch zustande, daß bei einem Verstärker mit dem

$$\text{Verstärkungsgrad } \mathfrak{B} = \frac{u_a}{u_g}$$

eine Rückkopplung mit dem

$$\text{Rückkopplungsfaktor } \mathfrak{R} = \frac{u_k}{u_a}$$

besteht und die rückgekoppelte Spannung u_k dem Verstärker als Eingangsspannung u_g wieder zugeführt wird (Bild 91). Es muß dann u_k nach Amplitude und Phase genau gleich der Eingangsspannung u_g des Verstärkers sein, d. h. es muß

$$\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B} = 1$$

sein (vgl. § 2). Macht man \mathfrak{R} oder \mathfrak{B} größer, so wachsen die Schwingungen im allgemeinen an, macht man sie kleiner, so klingen sie auf Null ab. Es gibt aber gelegentlich auch Fälle, bei denen es gerade umgekehrt geht: Bei Vergrößern von $|\mathfrak{R}|$ oder $|\mathfrak{B}|$ hören die Schwingungen auf, bei Verkleinern von $|\mathfrak{R}|$ oder $|\mathfrak{B}|$ setzen sie wieder ein. Als Kriterium dafür, ob der eine oder andere Fall vorhanden ist, haben Nyquist und Strecker²⁾ ein eigenartiges Kriterium aufgestellt: Man zeichne in der komplexen Ebene die Ortskurve $\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{B}$ in Abhängigkeit von der (Kreis-) Frequenz; umschlingt diese Kurve den „Schwingpunkt“ auf der reellen Achse (in Bild 92 durch Punkt c

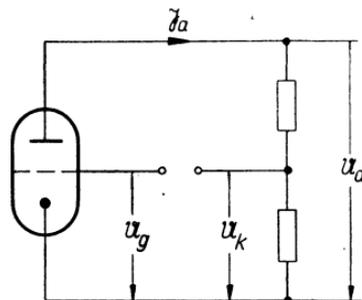


Bild 91. Allgemeine Schaltung mit Rückkopplung

¹⁾ Auf das Buch zugeschnittener redigierter Nachdruck der Arbeit „Barkhausen, Woschni: Untersuchungen über den Nyquist-Effekt. Hochfrequenztechnik und Elektroakustik, Bd. 64 (1956), H. 6, S. 180“.

²⁾ Nyquist: Regeneration theory. Bell Syst. Techn. Journal 11 (1932) 126. — Strecker: Die elektrische Selbsterregung. Hirzel 1947. — Strecker: Praktische Stabilitätsprüfung. Springer 1950.

dargestellt), so wachsen die Schwingungen an, die Schaltung schwingt also, ist „instabil“, umschlingt sie ihn nicht (in Bild 92 durch den Punkt a dargestellt), so schwingt die Schaltung nicht an, ist also „stabil“. Hier ergibt sich unwillkürlich die Frage: Warum ist der Verlauf der ganzen Ortskurve, also bei ganz anderen Frequenzen als

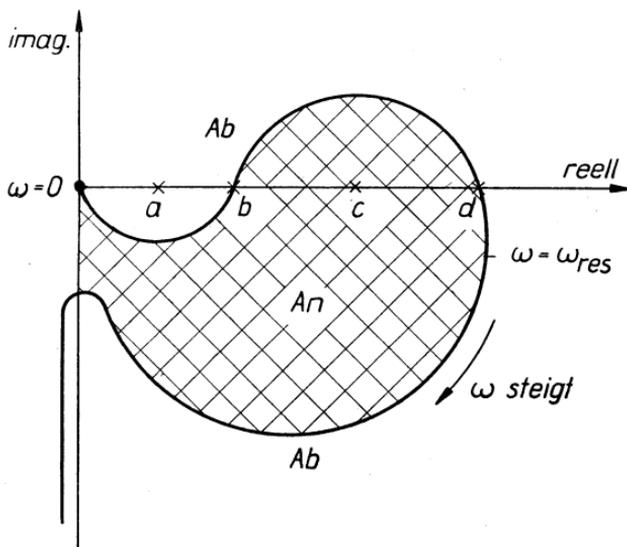


Bild 92. Ortskurve $\Re \mathfrak{B}$

der Frequenz, auf der die Schaltung schwingt, maßgebend für die Stabilität bzw. Instabilität? Oder anders ausgedrückt: Woher kann die Schaltung wissen, wie die Ortskurve bei ganz anderen Frequenzen verläuft und richtet ihr Verhalten bezüglich des An- und Abklingens nach diesem Verlauf?

Die genaue mathematische Theorie verlangt bekanntlich die Aufstellung der Differentialgleichungen des ganzen Systems. Sie können als linear angenähert werden und lassen sich zu einer einzigen Gleichung zusammenfassen. Ihre Lösung ist eine e -Funktion: $u = Ue^{pt}$ mit $p = \delta + j\omega$. Dies eingesetzt, erhält man eine gewöhnliche Gleichung n -ten Grades mit n Lösungen für p . Bei negativem δ klingen diese in der zugehörigen Frequenz ω ab, Schwingungen entstehen also nicht von selbst, bei positivem δ wachsen sie aber an, entstehen aus irgendwelchen Störimpulsen und werden durch irgendwelche Nichtlinearitäten so begrenzt, daß δ genau Null wird. Darin besteht die Selbsterregung von Schwingungen, für die $\Re \cdot \mathfrak{B} = 1$ sein muß.

Diese mathematischen Rechnungen sind schon in einfachen Fällen recht umständlich und wegen der Vernachlässigungen ungenau. Man wird daher versuchen, ein Kriterium für die Stabilität oder das Einsetzen von Schwingungen aus den Ortskurven abzuleiten, die auch experimentell unschwer aufzunehmen sind. Man braucht in Bild 91 nur als u_g eine Wechselspannung anzulegen und die in u_k entstehende Wechselspannung oder einfacher das Verhältnis u_k/u_g nach Amplitude und Phase zu bestimmen.

Diese Ortskurven $\Re \cdot \Im = f(\omega)$ werden meist berechnet oder auch experimentell aufgenommen für reine Sinusschwingungen, also für $\delta = 0$. Man kann sie aber auch für an- oder abklingende Sinusschwingungen, also für $\delta \geq 0$ bestimmen. Aus $u = L \frac{di}{dt}$ erhält man dann für den Widerstand einer Induktivität den Wert $\delta L + j\omega L$, d. h. es tritt zu dem Blindwiderstand $j\omega L$ noch ein Wirkwiderstand δL hinzu, der bei positivem bzw. negativem δ wie eine Vergrößerung bzw. Verkleinerung des Ohmschen Widerstandes der Induktivität wirkt. Dies hat seine physikalische Ursache darin, daß die Induktivität bei anklingendem Strom im Mittel Energie aufnimmt, bei abklingendem Strom Energie abgibt¹⁾. Ebenso erhält man aus $i = C \frac{du}{dt}$ für den Leitwert einer Kapazität den Wert $\delta C + j\omega C$, d. h. es tritt zu dem Blindleitwert $j\omega C$ noch ein Wirkleitwert δC , der so wirkt wie ein parallel zur Kapazität liegender positiver oder negativer Ohmscher Widerstand von der Größe $1/\delta C^2$).

(94) *Man kann daher auch experimentell die Ortskurve für anklingende Schwingungen, positives δ aufnehmen, wenn man in Reihe mit allen Induktivitäten L Ohmsche Widerstände von der Größe δL und parallel zu allen Kapazitäten C Ohmsche Widerstände von der Größe $1/\delta C$ legt und dann die Rechnung oder Aufnahme wie üblich mit reinen Sinusschwingungen vornimmt.*

Die Ortskurve für $\delta = 0$ scheidet das Gebiet „An“ mit positivem δ , d. h. anklingenden Schwingungen von dem Gebiet „Ab“ mit negativem δ , d. h. abklingenden Schwingungen. Liegt der Schwingpunkt

¹⁾ Hierauf hat uns 1946 Herr Prof. W. Wolman aufmerksam gemacht.

²⁾ Vgl. auch Feldtkeller: Einführung in die Theorie der Hochfrequenz-Bandfilter, 4. Aufl., § 41. Hirzel, Stuttgart 1953.

$\Re \mathfrak{B} = 1$ im Gebiet „An“, so tritt Selbsterregung ein, liegt er im Gebiet „Ab“, so ist das System stabil, etwa durch Störimpulse erregte Schwingungen klingen ab.

Die Ortskurven für beliebiges δ gehen durch eine konforme Abbildung aus der $\delta, j\omega$ -Ebene hervor. Daher liegt das Gebiet „An“ mit positivem δ genau wie in der $\delta, j\omega$ -Ebene stets rechts von der in Richtung von $\omega = 0$ nach $\omega = \infty$ durchlaufenen Ortskurve $\Re \mathfrak{B}$, das Gebiet „Ab“ mit negativem δ stets links von ihr (vgl. Bild 92).

Zusammenfassend gilt demnach die genauere Selbsterregungsbedingung, die die Bedingung $\Re \mathfrak{B} = 1$ (vgl. § 2, Gleichung 3) als Sonderfall enthält:

Liegt bei der in der komplexen Ebene gezeichneten Ortskurve $\Re \mathfrak{B}$ der Punkt „+1“ rechts von der in Richtung von $\omega = 0$ nach $\omega = \infty$ durchlaufenen Ortskurve, d. h. umschlingt sie den Punkt +1, so treten Schwingungen auf, liegt er links von der Ortskurve, so entstehen keine Schwingungen.

b) Ein Beispiel

Als besonders einfaches Beispiel sei eine Pentode mit der induktiven Dreipunktschaltung (Bild 93, vgl. auch § 5a, Bild 13) betrachtet¹⁾.

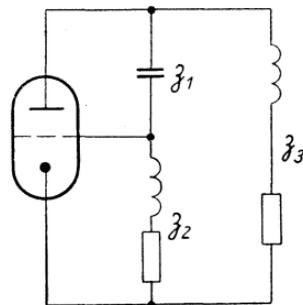


Bild 93. Pentode in Dreipunktschaltung

$$\text{Für diese ist } \mathfrak{B} = -SR_a = -\frac{S \mathfrak{Z}_3 (\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2)}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 + \mathfrak{Z}_3}$$

und

$$\Re = \frac{\mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2},$$

daher

$$(96) \quad \Re \mathfrak{B} = -S \frac{\mathfrak{Z}_3 (\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2)}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 + \mathfrak{Z}_3} \cdot \frac{\mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2} = -S \frac{\mathfrak{Z}_2 \mathfrak{Z}_3}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 + \mathfrak{Z}_3} = -S \mathfrak{A}.$$

Die Ortskurven für $-\mathfrak{A} = f(\omega)$ lassen sich unschwer bestimmen. Selbsterregung verlangt dann $\Re \mathfrak{B} = -S \mathfrak{A} = 1$ oder $-\mathfrak{A} = \frac{1}{S}$, d. h. es können sich alle Schnittpunkte dieser Ortskurve $-\mathfrak{A}$ mit der positiven reellen Achse selbsterregen, wenn man die Steilheit S geeignet einstellt.

¹⁾ Darauf, daß diese bei Berücksichtigung der Ohmschen Widerstände auch den Nyquist-Effekt zeigt, hat uns Dr. L. Christiansen 1944 aufmerksam gemacht.

Die geeignete Steilheit läßt sich aber leicht durch Änderung der negativen Gitterspannung der Pentode herstellen. Es ändert sich grundsätzlich nichts, wenn man zur Vereinfachung

$$(97) \quad \mathfrak{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2 \quad \text{gleich} \quad \mathfrak{Z}_3 = R_3 + j\omega L_3 = R + j\omega L$$

setzt.

Dann wird

$$(98) \quad -\mathfrak{U} = -\frac{(R + j\omega L)^2}{2R + j\left(2\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}.$$

Für stationäre Schwingungen, d. h. für $\mathfrak{K} \cdot \mathfrak{S} = 1$, muß also $-S\mathfrak{U} = 1$ sein oder

$$-S(R^2 + 2j\omega LR - \omega^2 L^2) = 2R + j\left(2\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

In dieser Gleichung müssen sowohl die Realteile Re wie die Imaginärteile Im für sich gleich sein:

$$(99a) \quad \begin{aligned} \text{Re:} \quad & -S(R^2 - \omega^2 L^2) = 2R; \\ S &= \frac{2R}{\omega^2 L^2 - R^2}; \quad \omega^2 = \frac{SR^2 + 2R}{SL^2} \end{aligned}$$

$$(99b) \quad \begin{aligned} \text{Im:} \quad & -2S\omega LR = 2\omega L - \frac{1}{\omega C}; \\ S &= \frac{\frac{1}{\omega C} - 2\omega L}{2\omega LR}; \quad \frac{1}{\omega^2} = SC\left(2LR + \frac{2L}{S}\right). \end{aligned}$$

Aus diesen beiden Gleichungen ergibt sich ein ganz bestimmtes S , aber auch ein ganz bestimmtes ω , das sich bei stationären Schwingungen einstellen muß. Wegen der quadratischen Gleichung erhält man 2 Lösungen ω_a und ω_b mit den zugehörigen Werten S_a und S_b . Es wird

$$(100a) \quad \omega_{a,b} = \sqrt{\frac{L - 2R^2 C}{4L^2 C}} \pm \sqrt{\left(\frac{L - 2R^2 C}{4L^2 C}\right)^2 - \frac{R^2}{2L^3 C}}$$

$$(100b) \quad S_{a,b} = \frac{2R}{\omega_{a,b}^2 L^2 - R^2}.$$

Man führt zweckmäßig die „Normierungen“ ein:

$$\text{Kennwiderstand } Z = \sqrt{\frac{2L}{C}}$$

$$\text{Resonanzüberhöhung } \varrho = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{2L}{C}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{2C}} = \frac{Z}{2R}$$

auf die Resonanzfrequenz $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$ bezogene Frequenz $\frac{\omega}{\omega_r}$

bzw. Verstimmung $\rho = \frac{\omega}{\omega_r} - \frac{\omega_r}{\omega}$.

Dann ergibt sich aus (98) und (100a, b)

$$(101a) \quad -\frac{\Re}{Z} = -\frac{1}{4\rho} \left[\frac{1 - 2\rho^2 + \frac{\omega}{\omega_r} \rho^2}{1 + \rho^2 \rho^2} + j \frac{\rho \left(\frac{\omega}{\omega_r} + \frac{\omega_r}{\omega} \right) + \left(\frac{\omega}{\omega_r} \right)^2 \rho^3 \rho}{1 + \rho^2 \rho^2} \right]$$

$$(101b) \quad \frac{\omega_{a,b}}{\omega_r} = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2\rho^2}} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{3}{2\rho^2} + \frac{1}{4\rho^4}}$$

$$(101c) \quad S_{a,b} Z = \frac{4\rho}{\rho^2 \left(\frac{\omega_{a,b}}{\omega_r} \right)^2 - 1}$$

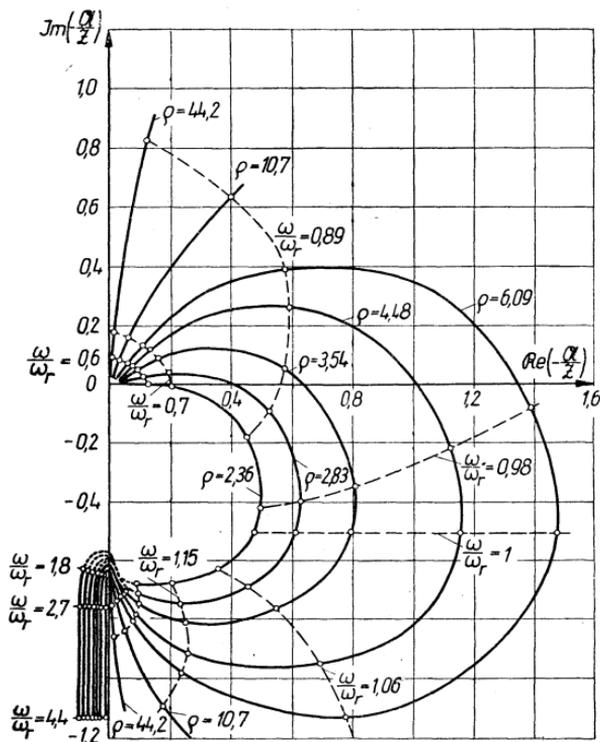


Bild 94. Ortskurven $-\Re/Z$ für verschiedene ρ .
Schaltung von Bild 93

Die Ortskurven für $-\Re/Z$ würden sowohl berechnet als auch experimentell aufgenommen und in den Bildern 94 und 95 dargestellt. Bild 94 zeigt den gesamten Kurvenverlauf, Bild 95 den Verlauf um den Nullpunkt herum in vergrößerter Maßstab. Die Kurven von Bild 94 besitzen die übliche kreisähnliche Form, wie sie der Parallelresonanz des ganzen Schwingkreises $L_1 + L_2, C$ entspricht. Die später auftretende Einbuchtung beim Durchgang durch die imaginäre Achse

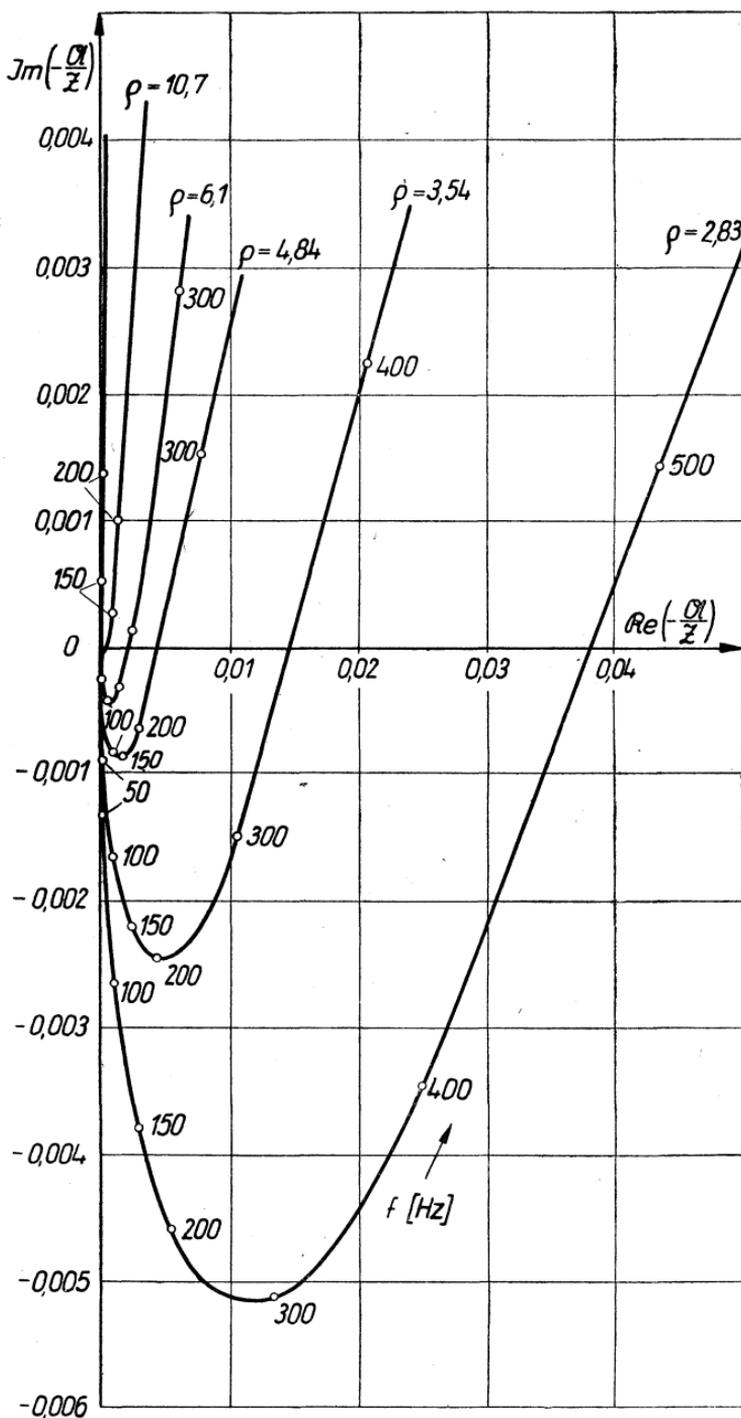


Bild 95. Anfang der Kurven von Bild 94 mit geänderten Maßstäben

tritt bei der Resonanzfrequenz des zwischen Anode und Katode liegenden Reihenresonanzkreises L_2, C_1 ein. Bei gleichen Werten von L_1 und L_2 , wie sie hier vorausgesetzt werden, muß hierzu der Parameter $\frac{\omega}{\omega_r} = \sqrt{2} = 1,41$ gehören, da $\omega_{\text{parallel}} = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$; $\omega_{\text{Reihe}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ist.

Aus den Kurvenscharen erkennt man, wie mit größer werdender Dämpfung, d. h. mit kleiner werdendem δ , die 2 Punkte, bei denen die Selbsterregung ein- bzw. aussetzt, immer näher zusammenrücken, wobei sich gleichzeitig nach Beziehung (101c) die beiden Steilheiten immer weniger voneinander unterscheiden. Für eine bestimmte Resonanzüberhöhung fallen die beiden Frequenzen zusammen, d. h., die Schaltung schwingt nur noch in einem Punkt. Macht man die Dämpfung noch größer, so setzen die Schwingungen überhaupt nicht mehr ein. Für diese „kritische Resonanzüberhöhung“ ϱ_{krit} errechnet sich aus (101b)

$$(102a) \quad \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{3}{2\varrho_{\text{krit}}^2} + \frac{1}{4\varrho_{\text{krit}}^4}} = 0; \quad \varrho_{\text{krit}}^4 - 6\varrho_{\text{krit}}^2 + 1 = 0; \quad \varrho_{\text{krit}} = 2,4$$

Dann wird nach (101b) die Frequenz in diesem Punkt

$$(102b) \quad \frac{\omega_{a,b}}{\omega_r} = 0,645$$

und nach (101c) die Steilheit $S_a = S_b$

$$(102c) \quad S_{a,b}Z = 6,8.$$

Eine zweite interessante Aussage läßt sich aus (101a) ziehen: Für $\frac{\omega}{\omega_r} = 1$, d. h. $\nu = 0$ ergibt sich für den Imaginärteil von $-\frac{\mathfrak{A}}{Z}$ unabhängig von δ der Wert

$$(103a) \quad \text{Im} \left(-\frac{\mathfrak{A}}{Z} \right)_{\omega = \omega_r} = -j \cdot \frac{1}{2},$$

während der Realteil von $-\mathfrak{A}/Z$ den Wert besitzt:

$$(103b) \quad \text{Re} \left(-\frac{\mathfrak{A}}{Z} \right)_{\omega = \omega_r} = \frac{1 - \varrho^2}{4\varrho}.$$

Die Punkte $\frac{\omega}{\omega_r} = 1$ liegen also auf einer Geraden im Abstand $-j/2$ parallel zur x-Achse. Da der Selbsterregungspunkt $\Re \mathfrak{B} = 1$ auf der x-Achse liegt, heißt dies, daß sich die genaue Resonanzfrequenz nur

bei unendlich großer Resonanzschärfe einstellen kann. Die Abweichung der sich tatsächlich einstellenden Frequenz von der Resonanzfrequenz ω_r wird um so größer, je kleiner die Resonanzschärfe ist. Die Abweichung geht in Richtung auf niedrigere Frequenzen.

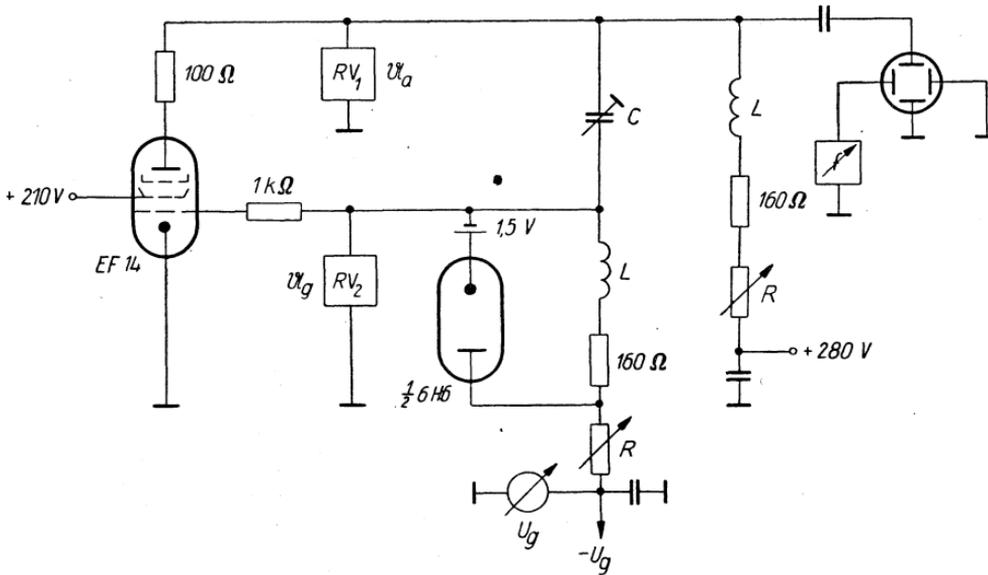


Bild 96. Verwendete Gesamtschaltung

Zur experimentellen Untersuchung wurde die in Bild 96 dargestellte Gesamtschaltung benutzt. Als Schwingrohr wurde eine EF 14 verwendet, deren Steilheitskennlinie für $U_{sg} = 210 \text{ V}$ in Bild 97 dargestellt ist.

Die Steilheitsänderung der Schwingröhre geschah durch Einstellen der negativen Gittervorspannung. Die Schutzwiderstände vor dem Gitter und der Anode der Röhre verhindern nur unerwünschte Schwingungen im UKW-Bereich. Zur

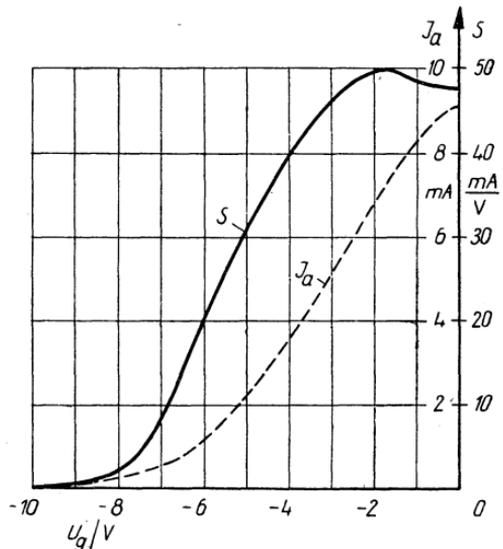


Bild 97. Steilheitskennlinie der verwendeten Röhre EF 14

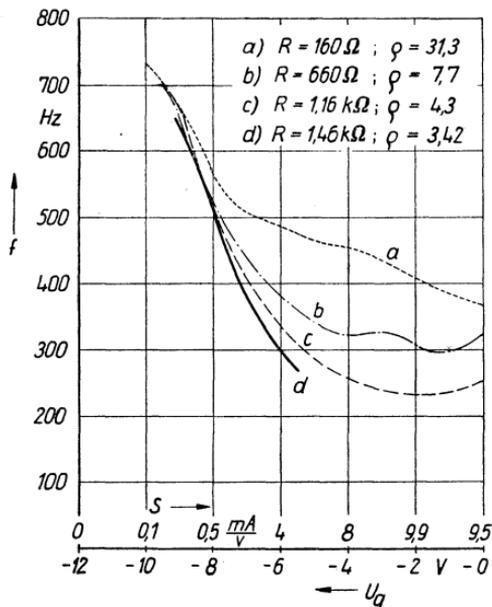


Bild 98. Gemessene Abhängigkeit der Frequenz von der Gittervorspannung bei zusätzlicher Begrenzung durch Diode

des Schwingkreises waren $L_1 = L_2 = L = 1 \text{ H}$ mit einem Verlustwiderstand von je 160Ω . In Reihe mit diesen Induktivitäten lagen 2 Widerstandsdekaden, die stets gleich eingestellt wurden, so daß auch die Bedingung $R_1 = R_2 = R$ eingehalten wurde. Der Kondensator C hatte eine Größe von 20 nF . Es wurde nun durch Ändern der negativen Gitterspannung die Steilheit S der Röhre von Null an allmählich erhöht und gemessen, von welcher Steilheit an Schwingungen einsetzen und welche Frequenz sich einstellt (Bild 98). Bei kleiner nach (101c) zu berechnender Steilheit S_a setzen die Schwingungen in der üblichen Weise nahezu mit der Resonanzfrequenz ein, um so mehr, je kleiner die Dämpfung, je größer die Resonanzschärfe δ ist [vgl. (101b)].

Vergrößert man die Steilheit, so wachsen die Schwingungen zunächst mit einem bestimmten δ an, so daß die dadurch hervorgerufenen Dämpfungswiderstände δL gerade mit der vergrößerten Steilheit S im Gleichgewicht stehen. Bald wird dann die Diodenbegrenzung wirksam, und wenn deren Dämpfung gerade so groß wie die bisher durch die δL hervorgerufene geworden ist, hört das Anwachsen auf.

Messung der Anoden- und Gitterwechselspannungen waren je 1 Röhrenvoltmeter RV_1 und RV_2 vorgesehen. Die Bestimmung der Frequenz geschah in üblicher Weise über Lissajous-Figuren mit einem Kathodenstrahloszillographen, dessen eines Ablenkplattenpaar mit einem Tonsender geeichter veränderlicher Frequenz verbunden war. Zur Begrenzung der anwachsenden Schwingungen wurde zunächst der Gitterstrom, d. h. die Gitter-Katodenstrecke der EF 14 benutzt. Zur zusätzlichen Begrenzung bei höheren negativen Gittervorspannungen konnte eine Diode zugeschaltet werden. Die Daten

Es bestehen dann die üblichen selbsterregten Schwingungen konstanter Amplitude. Überraschend ist hierbei nur die starke Abnahme der Frequenz auf weniger als die Hälfte der Resonanzfrequenz. Man sollte doch meinen, daß eine ideale Pentode mit $D = 0$ einen ∞ großen Innenwiderstand $R_i = 1/S D$ besitze und daher eine Änderung der Steilheit S ohne Einfluß sein müßte.

Hierbei ist aber nicht beachtet, daß die Röhre hier mit einer Rückkopplung $\mathfrak{R} = \frac{\mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2}$ betrieben wird. Der Ausdruck D muß dann durch $D + \mathfrak{R}$ ersetzt werden. Der wirksame innere Widerstand der Röhre ist dann (vgl. § 14)

$$\mathfrak{Z}_i = \frac{1}{S(D + \mathfrak{R})},$$

d. h. für eine Pentode mit $D = 0$

$$\mathfrak{Z}_i = \frac{1}{S \mathfrak{R}}.$$

Für selbsterregte Schwingungen, bei denen ein Strom ohne eine antreibende Ursprungspannung fließt, muß der Gesamtwiderstand der ganzen Anordnung $\mathfrak{Z}_i + \mathfrak{Z}_a = 0$ sein, also

$$\frac{1}{S \mathfrak{R}} + \mathfrak{Z}_a = 0 \quad \text{oder} \quad S \mathfrak{R} \mathfrak{Z}_a = -1$$

was der Selbsterregungsformel entspricht, da ja $\mathfrak{B} = -S \mathfrak{Z}_a$ ist. Auch von den Impedanzröhren, wie sie zur Frequenzmodulation benutzt werden (vgl. § 21), ist ja bekannt, daß sie bei nicht phasenreinem \mathfrak{R} eine veränderliche Kapazität darstellen, deren Größe bei größerer Steilheit der Röhre zunimmt. Das erklärt auch hier die zwangsläufige Abnahme der Frequenz mit wachsender Steilheit. Dies ist auch der Grund dafür, daß schließlich bei zu großer Steilheit die Schwingungen wieder aussetzen. Bei zu großer Steilheit S könnten sich nämlich nur ganz tiefe Frequenzen erregen. Für diese werden aber $|\mathfrak{R}|$ und \mathfrak{Z}_a so klein, daß auch $|S \mathfrak{R} \mathfrak{Z}_a| < 1$ wird, also keine Selbsterregung mehr möglich ist. Von welcher Steilheit S_b ab dies eintritt, läßt sich auch nach Formel (101c) berechnen.

Für die 4 in Bild 98 verwandten Widerstände $R_2 = R_3$ errechnen sich nach (101b) und (101c) folgende Frequenzen und Steilheiten, bei denen die Schwingung ein- bzw. wieder aussetzt:

$$\begin{aligned} \text{a) } f_a &= 789 \text{ Hz bei } S_a = 0,0126 \text{ mA/V} \\ f_b &= 25 \text{ Hz bei } S_b = 38 \text{ A/V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } f_a &= 777 \text{ Hz bei } S_a = 0,054 \text{ mA/V} \\ f_b &= 103 \text{ Hz bei } S_b = 580 \text{ mA/V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } f_a &= 745 \text{ Hz bei } S_a = 0,105 \text{ mA/V} \\ f_b &= 196 \text{ Hz bei } S_b = 12,2 \text{ mA/V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } f_a &= 712 \text{ Hz bei } S_a = 0,16 \text{ mA/V} \\ f_b &= 252 \text{ Hz bei } S_b = 6,3 \text{ mA/V}. \end{aligned}$$

Vergleicht man diese Werte mit den Meßwerten, so ergibt sich eine recht gute Übereinstimmung. Die Steilheitswerte können dem Bilde 97 entnommen werden. In den Fällen a) und b) liegen die zum Aussetzen der Schwingung erforderlichen Steilheitswerte S_b um Größenordnungen über der tatsächlich mit der EF 14 erreichbaren maximalen Steilheit von 10 mA/V. Beim Fall c) wird dieser Wert schon fast erreicht. Man erkennt hier sehr schön den festen Zusammenhang zwischen Steilheit und Frequenz, denn die Frequenzkurve durchläuft, genau wie die Steilheitskurve ein Maximum, bei kleinen Gittervorspannungen ein Minimum. Bei der Kurve d) liegen beide Frequenzen im Variationsbereich der Steilheit der verwendeten Röhre.

Sowohl bei der Ableitung der Formeln als auch bei der Berechnung der Ortskurven wurde ein Dämpfungswiderstand in Reihe mit den Spulen L_1 und L_2 liegend angenommen. Unter § 22a wurde schon darauf hingewiesen, daß bei An- bzw. Abklingen der Schwingung mit dem Faktor $e^{\delta t}$ man sich auch parallel zum Kondensator C einen Dämpfungswiderstand denken muß. In unserem speziellen Beispiel wird aber, wie schon erklärt worden ist, durch den Gitter- und Diodenstrom der Kreis jeweils so stark gedämpft, daß die Beziehung $\Re \Im = 1$ gilt. Dieser Dämpfungswiderstand wirkt also tatsächlich nur auf die Induktivität L_g , und da es sich bis auf den kurzen Einschwingvorgang um Schwingungen mit konstanter Amplitude handelt, darf also die in C entstehende Dämpfung bzw. Entdämpfung hier nicht berücksichtigt werden.

Die Abweichungen zwischen Rechnung und Messung sind zurückzuführen einmal auf die Schalt- und Spulenkapazitäten, die bei der Rechnung nicht berücksichtigt wurden. Sie bedingen eine kleinere Resonanzfrequenz. Dies kommt in den Meßwerten vor allem in der Verschiebung der oberen Schwingeneinsatzpunkte (bei kleiner Steilheit) in Richtung auf niedrigere Frequenzen zum Ausdruck. Zum anderen ist die tatsächlich wirksame Dämpfung wegen der unvermeidbaren zusätzlichen Verluste, z. B. durch Skineffekt, etwas größer als der gemessene Gleichstromwiderstand der Spulen von $R_L = 160 \Omega$. Aus diesem Grunde setzen die Schwingungen erst bei etwas kleineren Frequenzen ein und setzen bei etwas größeren als die theoretisch ermittelten schon wieder aus. Außerdem wurde bei der Rechnung $L_2 = L_3$; $R_2 = R_3$ angenommen, was aber bei der vorliegenden Schaltung nicht mehr ganz zutrifft, sobald ein größerer Gitterstrom fließt.

Es wurde auch der Punkt experimentell nachgeprüft, bei dem die beiden Frequenzen zusammenfallen, d. h. wo die Ortskurve die reelle Achse gerade berührt. Nach (102a) gehört hierzu $q_{\text{krit}} = 2,4$. Aus den Meßwerten wurde für q_{krit} der Wert 2,42 ermittelt. Wird die Dämpfung noch größer, so sind, wie auch theoretisch zu erwarten ist, keine Schwingungen mehr möglich.

Ferner wurde eine Messung der Entdämpfung durchgeführt, wobei der Kreis außerhalb des Schwinggebietes, also bei kleinerer bzw. größerer Steilheit als der zur Selbsterregung erforderlichen, von außen mit einer Fremdspannung veränderlicher Frequenz erregt wurde (vgl. auch § 15). Dabei ergaben sich Resonanzkurven, deren „Resonanzfrequenz“ und Dämpfung von den eingestellten Steilheitswerten abhängen. Bei kleinen Steilheiten trat die übliche Entdämpfung ein. Vergrößerte man die Steilheit über den für die Aufrechterhaltung der Schwingung nach (101c) berechneten Wert hinaus, so nahm einmal statt einer Entdämpfung die Dämpfung des Kreises mit größer werdender Steilheit zu. Zum anderen rutschte die „Resonanzfrequenz“, wie nach Bild 95 zu erwarten war, in Richtung auf tiefere Frequenzen.

Eine letzte Untersuchung bezog sich auf den harten oder weichen Schwingungseinsatz. Für den normalen Einsatzpunkt bei hohen Frequenzen (kleiner Steilheit) gilt das bekannte Kriterium, daß für weichen Einsatz die Steilheitskurve nach unten offen sein muß, damit die mittlere Steilheit bei Vergrößerung der Amplitude abnimmt und so kein weiteres Anwachsen mehr stattfindet (vgl. § 6a). Beim Schwing-

punkt bei der tiefen Frequenz f_b (großer Steilheit) dagegen ist das gerade umgekehrt. Die Amplitude nimmt hier ja bei Vergrößerung der Steilheit ab. Für ein weiches Einsetzen ist hier daher eine nach oben offene Steilheitskurve Bedingung.

Zur experimentellen Nachprüfung dieser Überlegung wurde durch geeignete Wahl der Kreisdaten zunächst der Schwingpunkt f_a auf der Steilheitskurve verschoben. Es ergaben sich die bekannten Gesetzmäßigkeiten. Beim Verschieben des Schwingpunktes f_b entlang der Steilheitskurve war der Einsatz bei Gittervorspannungen zwischen 0 und $-1V$ zunächst einmal weich (nach oben offene Steilheitskurve), dann kam ein indifferentes Gebiet und anschließend ein hartes Gebiet bis etwa $-7V$. Anschließend folgte auf ein indifferentes Gebiet wiederum ein Gebiet mit weichem Einsatz. Die Messungen bestätigen also die Richtigkeit der Überlegungen, wonach die Bedingungen für Gebiete harten und weichen Einsatzes beim einen Einsatzpunkt f_a gegenüber dem anderen f_b gerade vertauscht sind.

Sachverzeichnis

- Amplitude selbsterregter Schwingungen 28
- Amplitudenbegrenzung 35
 - , künstliche 42, 49, 102
- Amplitudenbilanz 8
- Anfangsamplitude 144
- Anfangssteilheit 36
- Anklingkurve 144
- Anodenaussortierung 94, 98
- Audionsschaltung 43
- Aussortierung der Elektronen 91, 98, 104
- Bariumtitanat** 27
- Barkhausen-Kurz-Schwingungen 86
- Biegeschwingungen von Quarzstäben 27
- Dreipunktschaltung** 19, 22, 120, 162
 - Durchgriff 109, 151
 - Durchstoßen 67
- Dynatron-Kippschwingungen 82
- Dynatron-Schaltung 64
- Elektronentanz, elektrischer** 86
 - , magnetischer 96
- Empfangsantenne 117
- Entdämpfung 105, 171
- Entdämpfungsmaß 113
- Ersatzschaltung 108
- Flip-Flop Schaltung** 76
- Fremderregung 3, 105, 111, 150, 171
 - , Überlagerung einer 148
- Frequenz des Kristalls 27
 - selbsterregter Schwingungen 46
 - Frequenzmodulation 158
 - Frequenzgang 107, 124
 - Frequenzkonstanz 46
 - Frequenzschwankungen 46
 - Frequenzteilung 86
- Gegentaktschaltung für kurze Wellen** 59
- Gitteranodenkapazität 23
- Gitterdynatron 67
- Gitterschwingungskreis 118
- Gitterstoß 43
- Gitterstrom 39
- Gitterwiderstand, innerer 7
- Gleichstromrückkopplungen 71, 75
- Grenzfrequenz 127
- Grenzurückkopplung 113
- Grenzsteilheit 113
- Habann-Generator** 68
- Habann-Röhre 68, 99
- Huth-Kühn-Schaltung 24, 126
- Impedanzröhre** 154
 - , Ersatzschaltungen der 156
- Induktive Dreipunktschaltung 162
- Instabilität 32
- Ionentanzschwingungen 100
- Katodenaussortierung** 92
- Kennlinien, fallende 62, 104
 - , wahre 62
- Kippschwingungen 3, 36, 45, 48, 74, 77, 104, 127, 132
 - , Synchronisieren von 86, 104
 - , Dynatron- 82

- Komplexe Frequenz 161
 Koppelfrequenz 53
 Kristall, piezoelektrischer 25
 Kurzwellenröhren 57
 Laufzeitröhren 86
 Magnetostriktion 27
 Magnetronschwingungen 96
 Mitnahmebereich 137
 Multivibrator 84
 Nachstimm-schaltung 158
 Negadyn 72
 Neutrodyn-schaltung 107
 Nyquist-Kriterium 159
 Ortskurve $\Re \Im$ 160
 Parallelschwingungskreis 11, 15, 26, 66
 Pendelrückkopplung 143
 Phasenaussortierung 92
 Phasenbilanz 10
 Piezoquarz 25
 Piezoquarz-Sender 25
 Plasmaschwingungen 100
 Pseudokennlinien 51, 61, 69, 100
 Quarz 25
 Raumladegitterröhre 71
 Raumladungskennlinie 38
 RC-Generator 84
 Reihenschwingungskreis 26
 Reißdiagramme 32
 Relaissender 118
 Resonanzschärfe 48, 113, 131, 150
 Resonanzüberhöhung 11, 163
 Rückgekoppelter Verstärker 105, 127
 Rückkopplung 3, 101
 —, gemeinsame — zweier Schwingungs-
 kreise 52
 —, innere 69, 151
 —, negative 109
 —, positive 109
 —, primäre 52
 —, sekundäre 55, 123
 Rückkopplungsfaktor 5
 Rückkopplungssender 56
 Rückkopplungsspannung 106
 Schroteffekt 145
 Schwinglöcher 18
 Schwingungen, abklingende 145
 —, anklingende 143
 —, Barkhausen-Kurz- 86
 —, Elektronentanz- 86, 104
 —, Ionentanz- 100
 —, Magnetron- 96
 —, Plasma- 100
 —, wilde 3, 52, 61, 107
 Schwingungseinsatz, harter 3, 28, 30, 37,
 40, 115, 171
 —, weicher 3, 28, 29, 37, 40, 115, 171
 Schwingungsgleichgewicht, indifferen-
 tes 37
 Sekundärelektronen 40, 65
 Selbsterregung 2, 21, 25
 —, intermittierende 3, 35, 44, 102
 — ohne Schwingungskreis 77
 Selbsterregungsformel 5, 6, 9, 29, 101
 —, allgemeine 5
 —, spezielle 6
 —, Zeigerdarstellung 11
 Selbstüberlagerung 136
 Spannungsanstieg, zeitproportionaler 85
 Spannungsbegrenzung 28, 39, 50, 101
 Spannungsteiler-Rückkopplungen 19
 —, Schaltung, induktive und kapazi-
 tative 19, 162
 Stabilitätskriterium von Nyquist 159
 Steilheit, mittlere 6, 9, 35, 37, 101, 115
 Stimmgabel 27
 Streufaktor 131
 Stromaussteuerung 28, 38
 Strombegrenzung 28, 35, 50, 101
 Synchronisieren von Kippschwingun-
 gen 86, 104
 Taylorsche Reihe für die Kennlinie 37
 Tieftongenerator 84
 Transformator 12, 17
 —, Kopplung 128
 —, Rückkopplungen 15

- Triftröhren 95
Turmalin 25
- Überlagerung einer Fremderregung 148
Überlagerungspfeifen 137
Übersetzungsverhältnis 131
Überspannter Zustand 9, 28, 48
- Verstärker, rückgekoppelter 105, 127
—, rückgekoppelte, mit breitem Frequenzbereich 127
— mit Transformatorkopplung 128
— mit Widerstandskopplung 133
—, Zweidraht-Fernsprech- 134
Verstärkungsfaktor 4
- Wärmegeräusch 145
Wechselstromwiderständen, Methode zur Messung von 67
Widerstand gegen Stromänderungen 63
—, innerer 10
—, negativer 63
—, wirksamer negativer 143
Widerstandsanpassung 10
Widerstandsersatzschaltungen 110, 156
Widerstandsgerade 66
Widerstandskopplung 133
Widerstandsrückkopplung 71
- Zeitablenkung 85
Zieherscheinungen 3, 53, 124, 142

Meßgrößenverarbeitung

Eine Einführung in die elektrische Meßgrößenerfassung
und -verarbeitung nichtelektrischer Größen

Von

Professor Dr.-Ing. habil. Eugen-Georg Woschni

Direktor der Sektion Informationsverarbeitung
an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt

14,7 cm × 21,5 cm. Etwa 160 Seiten. Mit 105 Abbildungen und einer Tafel
Leinen etwa 16,— M

Mit der steigenden Zahl der Meßinformationen spielt die Verarbeitung der gemessenen Größen eine entscheidende Rolle. Daher verlangt man in der modernen Meßtechnik in zunehmenden Maße, daß im Meßgerät mathematische Operationen selbsttätig durchgeführt werden, d. h. eine automatische Meßgrößenverarbeitung. In dem Buch, das als Fortsetzung des Bandes „Meßdynamik“ vom gleichen Autor, die technische Anwendung der dort behandelten Theorie darstellt, wird zunächst die Umwandlung nichtelektrischer in elektrische Größen an den verschiedensten Meßgrößenaufnehmern behandelt. Es werden lediglich Kenntnisse der Elektrotechnik und der Theorie der Meßtechnik vorausgesetzt. Die Anwendungsbeispiele wurden aus allen Gebieten der Technik ausgewählt, so daß sich das Buch für Technologen und auch für Konstrukteure der verschiedensten Gebiete der Technik eignet.